 


Architektura počítačů

Procesor

V přednášce byly použity (se souhlasem vydavatelství) obrázky z knihy Paterson, D., Henessy, V.: Computer Organization and Design, The HW/SW Interface. Elsevier, ISBN: 978-0-12-370606-5



České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická

Počítač podle von Neumanna tvoří

- Řadič
 - ALU
 - Paměť
 - Vstup
 - Výstup
- } Procesor/mikroprocesor
- Harvardská architektura je variantou s oddělenou pamětí programu a pamětí dat
- } V/V podsystém


Řadič - součást (jednotka) počítače/procesoru, která jeho činnost řídí.
Sestává ze dvou částí:

- datové
 - registry,
 - další potřebné obvody,
- vlastní řídicí části, z tzv. jádra řadiče.


Důležité registry řadiče

- PC (Program Counter), programový čítač.
- IR (Instruction Register), registr instrukce
- Další
 - Univerzální nebo pracovní registry,
 - SP (Stack Pointer), ukazatel zásobníku,
 - PSW (Program Status Word), stavové slovo programu,
 - IM (Interrupt Mask), maska přerušení.

Základní cyklus počítače – sekvenční postup vykonávání instrukcí

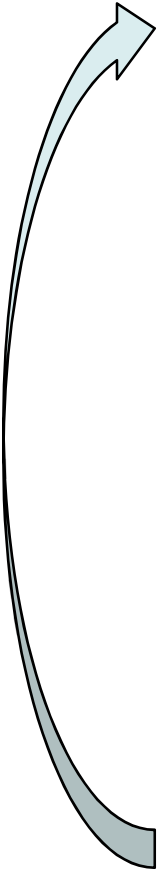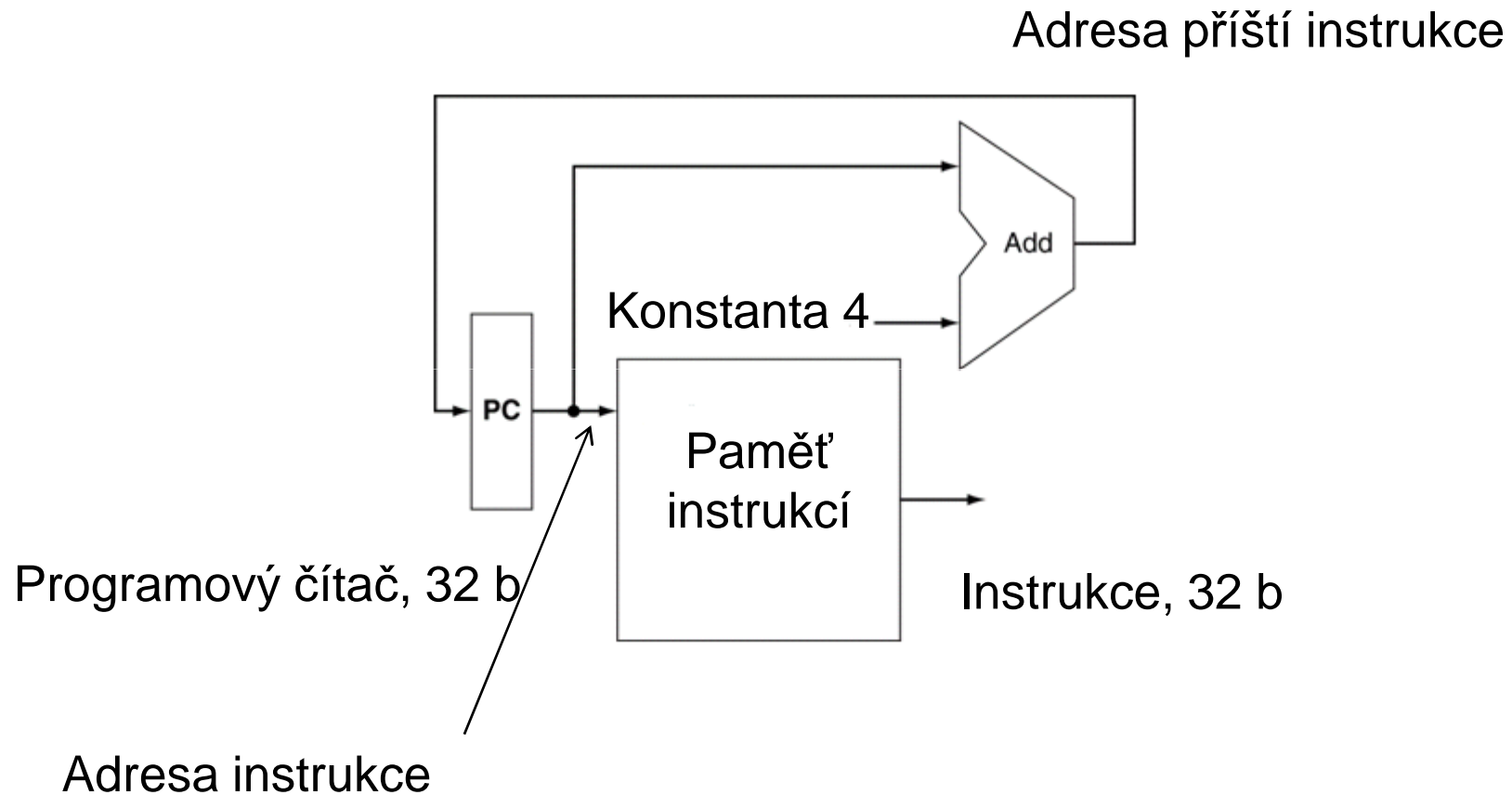1. Počáteční nastavení, zejména např. PC.
 2. Čtení instrukce
 - PC → adresa HP,
 - Čtení obsahu,
 - Přečtená data → IR,
 - $PC + I \rightarrow PC$, kde I je délka instrukce.
 3. Dekódování operačního znaku (OZ),
 4. provedení operace (včetně vyhodnocení efektivních adres, čtení operandů, apod.).
 5. Dotaz na možné přerušení. Ano-li, obsluha.
 6. Ne-li, opakování od bodu 2.
- 

Obvodová realizace základního cyklu počítače



Úkol pro tuto přednášku:

- Porozumět implementaci jednoduchého počítače tvořeného procesorem, oddělenými pamětmi instrukcí a dat a ALU, který umí instrukce
 - Čtení a zápis do datové paměti `lw` a `sw`,
 - Aritmetické-logické instrukce `add`, `sub`, `and`, `or` a `slt` a
 - Skokové instrukce `beq`.
- V procesoru bude řídicí jednotka (řadič) i ALU.
- Poznámka:
 - Na této přednášce jej budeme implementovat jednoduše (jako jednocyklový),
 - Na 4. přednášce ukážeme více realistickou, zřetězenou verzi.

Formát instrukcí

- Uvažujme tři typy instrukcí dle tabulky:






Typ	31... 0					
R	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	rd(5), 15:11	shamt(5)	funct(6), 5:0
I	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	immediate (16), 15:0		
J	opcode(6), 31:26	address(26), 25:0				

- všechny R instrukce -> opcode=000000, funct – operace
- rs – source, rd – destination, rt – source/destination
- shamt – při operacích posunu, immediate – přímý operand
- K dispozici je 32 pracovních registrů

Kódování OPcode

ALUOp	Funct	ALUControl
00	X	010 (add)
01	X	110 (sub)
1X	add (100000)	010 (add)
1X	sub (100010)	110 (sub)
1X	and (100100)	000 (and)
1X	or (100101)	001 (or)
1X	slt (101010)	111 (set less than)



K dispozici máme tyto stavební prvky

 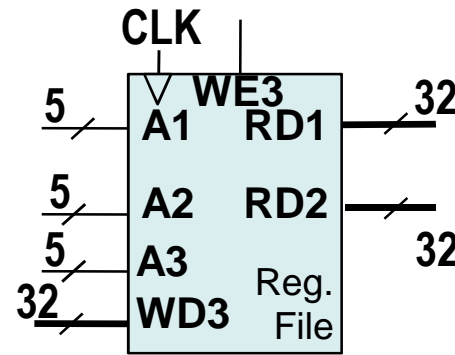   

Zápis náběžnou hranou CLK při WE = 1

Multiplexor

  Čtení po uplynutí „dostatečně dlouhé“ doby



Výklad syntaxe a sémantiky instrukce: například lw

lw – load word - čtení slova z datové paměti

Description	A word is loaded into a register from the specified address
Operation:	\$t = MEM[\$s + offset];
Syntax:	lw \$t, offset(\$s)
Encoding:	1000 11ss ssst tttt iiiii iiiii iiiii iiiii

Uložme slovo z paměti na adrese 0x4 do registru č.11:

lw \$11, 0x4(\$0)

```
1000 11ss ssst tttt iiiii iiiii iiiii iiiii
1000 1100 0000 1011 0000 0000 0000 0100
           └──┬──┘ └──┬──┘ └──────────┬──────────┘
             0      11                    4
```


0x 8C 0B 00 04 – strojový kód instrukce lw \$11, 0x4(\$0)

Poznámka: V registru \$0 je trvale uložena konstanta 0.

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora čtení z paměti

- **lw**: typ I, rs – bázová adresa, imm – offset, rt – kde uložit


I	opcode (6), 31:26	rs (5), 25:21	rt (5), 20:16	immediate (16), 15:0
---	--------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------

 

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora čtení z paměti

- **lw**: typ I, rs – bázová adresa, imm – offset, rt – kde uložit


I	opcode (6), 31:26	rs (5), 25:21	rt (5), 20:16	immediate (16), 15:0
---	--------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------

 

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora čtení z paměti

- **lw**: typ I, rs – bázová adresa, imm – offset, rt – kde uložit


I	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	immediate (16), 15:0
---	------------------	--------------	--------------	----------------------

 

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora zápis do paměti

- **sw**: typ I, **rs** – bazová adresa, **imm** – offset, **rt** – co zapsat


I	opcode (6), 31:26	rs (5), 25:21	rt (5), 20:16	immediate (16), 15:0
---	--------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------

 

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora add


- **add**: typ R; rs, rt – zdroje, rd – cíl, funct – operace součtu

R	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	rd(5), 15:11	shamt(5)	funct(6), 5:0
---	------------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

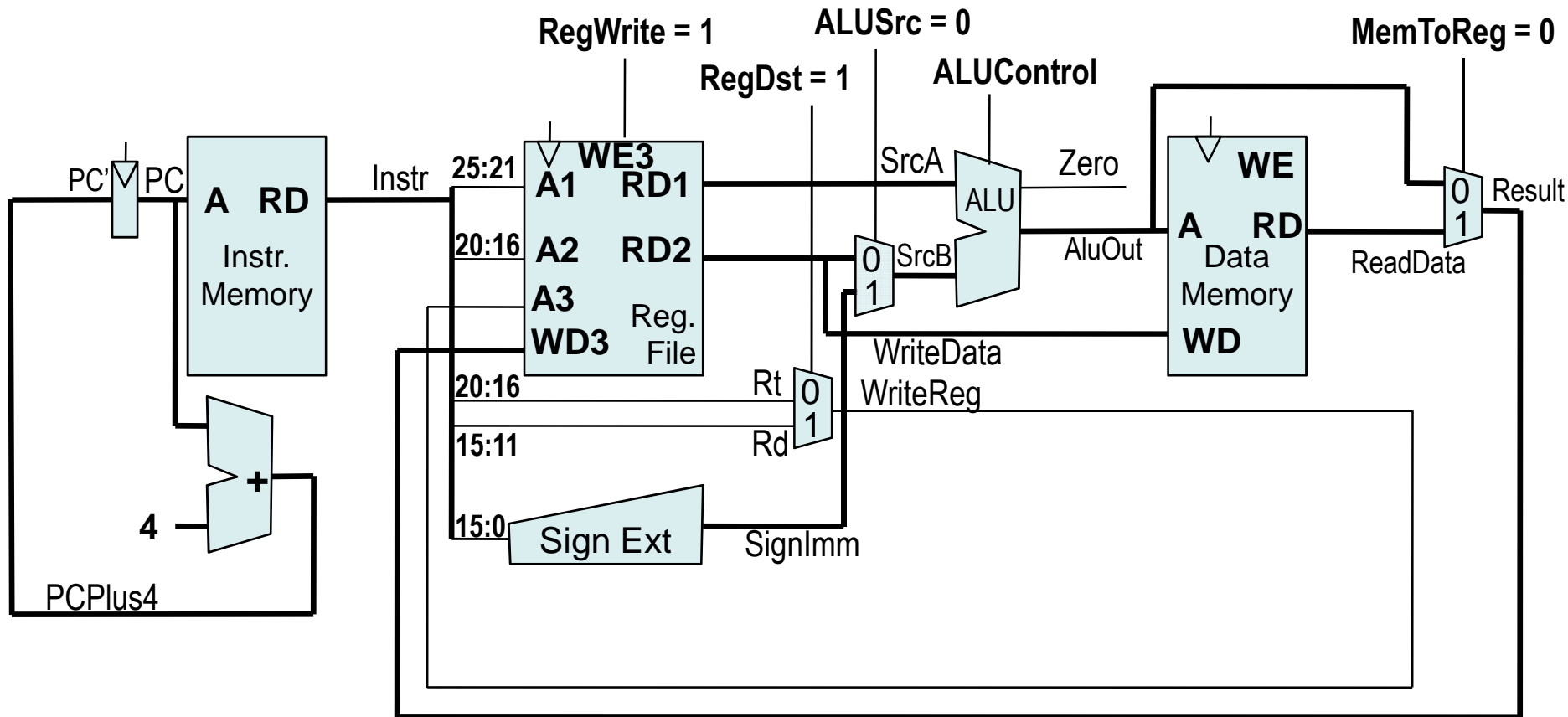

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora sub, and, or, slt

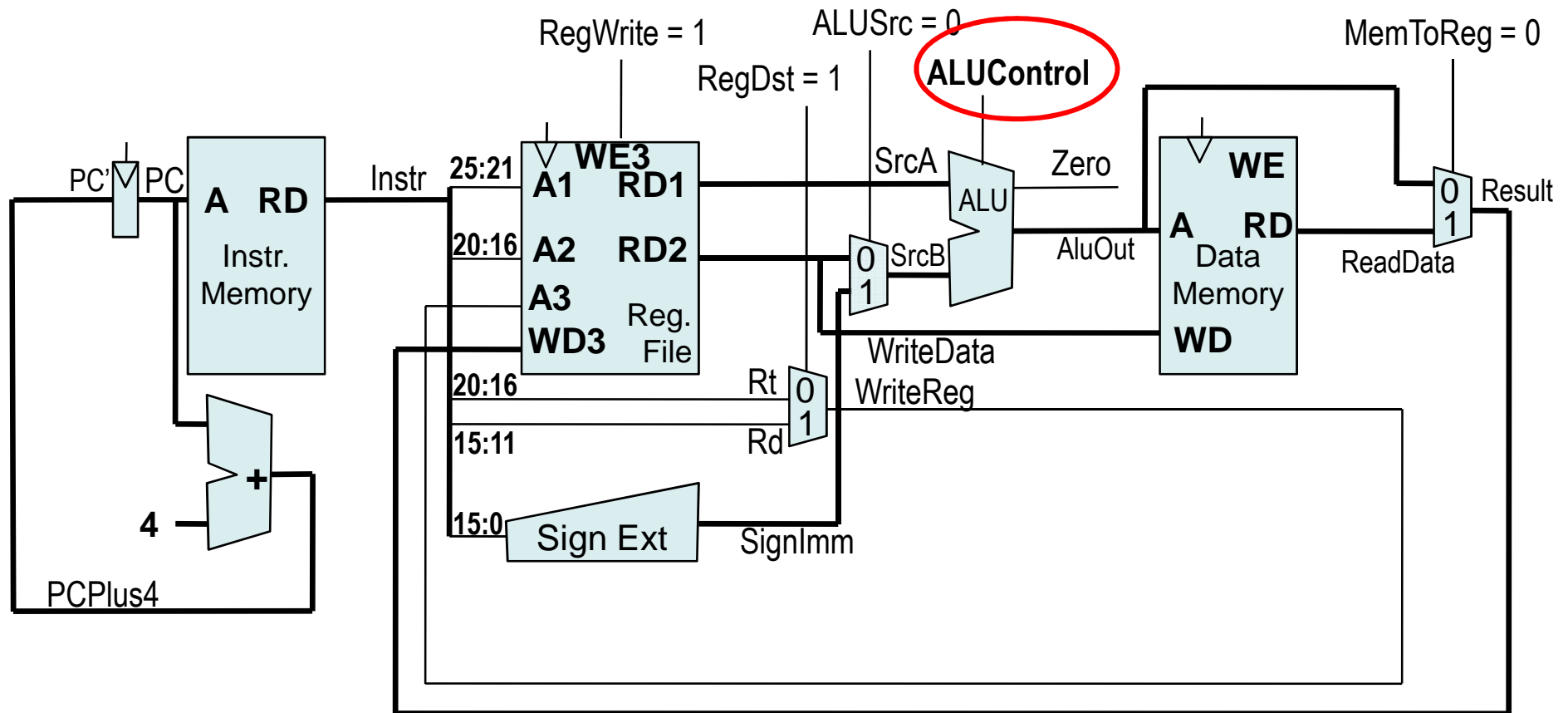
- jediné v čem se liší od add je operace ALU -> datapath beze změny; rozdíl v ALUControl



Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora beq

- **beq** – branch if equal; imm–offset; $PC' = PC+4 + SignImm*4$


I	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	immediate (16), 15:0
---	------------------	--------------	--------------	----------------------

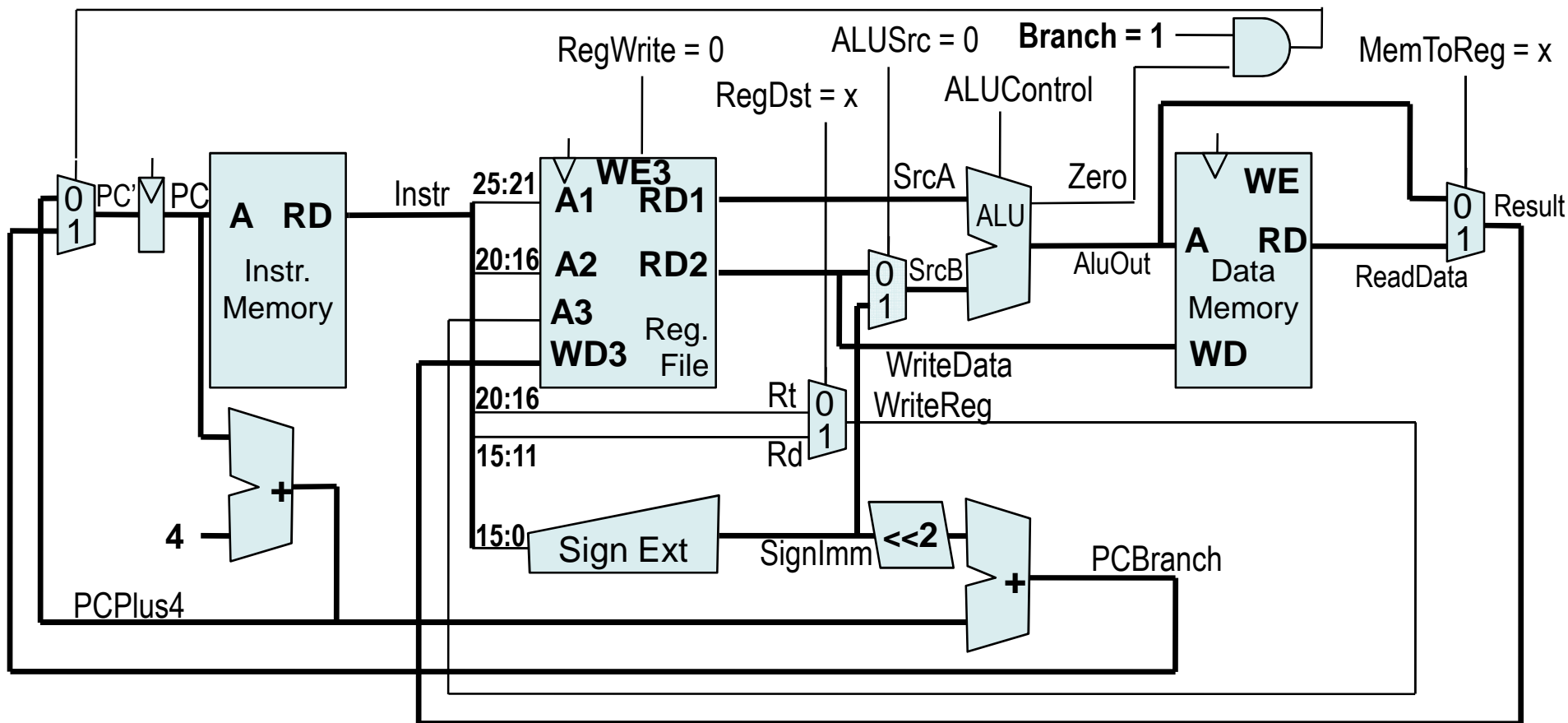

Jedno-cyklový procesor – výkon: $IPS = IC / T = IPC_{str} \cdot f_{CLK}$

- Jaká může být maximální frekvence procesoru?
- Zpoždění na kritické cestě – instrukce lw :
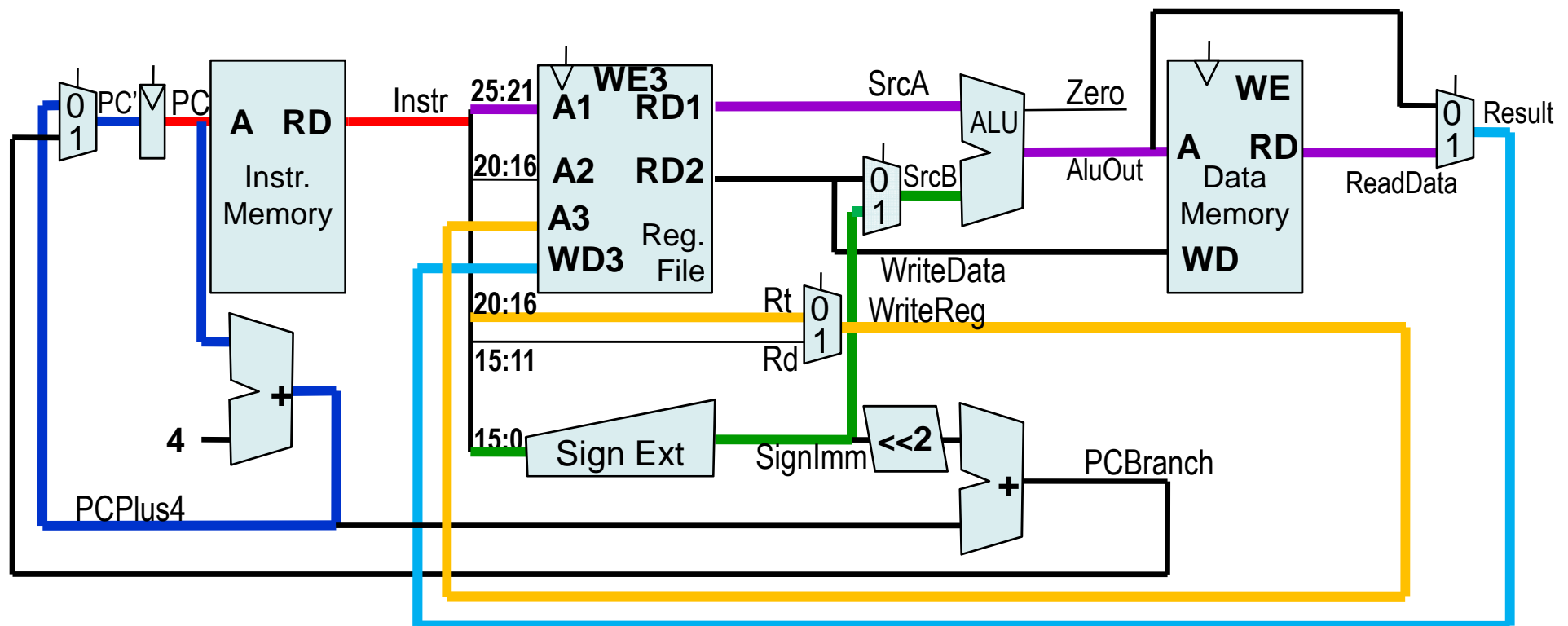
$$T_C = t_{PC} + t_{Mem} + t_{RFread} + t_{ALU} + t_{Mem} + t_{Mux} + t_{RFsetup}$$



Jedno-cyklový procesor – výkon: $IPS = IC / T = IPC_{str} \cdot f_{CLK}$

- $T_c = t_{PC} + t_{Mem} + t_{RFread} + t_{ALU} + t_{Mem} + t_{Mux} + t_{RFsetup}$

- Předpokládejme:

$$t_{PC} = 30 \text{ ns}$$

$$t_{Mem} = 300 \text{ ns}$$

$$t_{RFread} = 150 \text{ ns}$$

$$t_{ALU} = 200 \text{ ns}$$

$$t_{Mux} = 20 \text{ ns}$$

$$t_{RFsetup} = 20 \text{ ns}$$

Pak $T_c = 1020 \text{ ns} \rightarrow f_{CLK \max} = 980 \text{ kHz}$,

$IPS = 1.980e3 = 980\,000$ instrukcí za sekundu


Důležitá poznámka

- Tenhle výsledek si, prosím, zapamatujte.
- Budeme s ním pracovat na 4. přednášce.
- Dnes se dále budeme zabývat porozuměním funkci **řadiče**.

Jedno-cyklový procesor – návrh – řídicí část

R	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	rd(5), 15:11	shamt(5)	funct(6), 5:0
I	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	immediate (16), 15:0		
J	opcode(6), 31:26	address(26), 25:0				

 
- řídicí signály na základě **opcode** a **funct**



ALUOp	
00	součet
01	rozdíl
10	podle funct
11	-nepoužito-

	Opcode	RegWrite	RegDst	ALUSrc	ALUOp	Branch	Mem Write	MemTo Reg
R typ	000000	1	1	0	10	0	0	0
lw	100011	1	0	1	00	0	0	1
sw	101011	0	X	1	00	0	1	X
beq	000100	0	X	0	01	1	0	X

Řadič jedno-cyklového procesoru

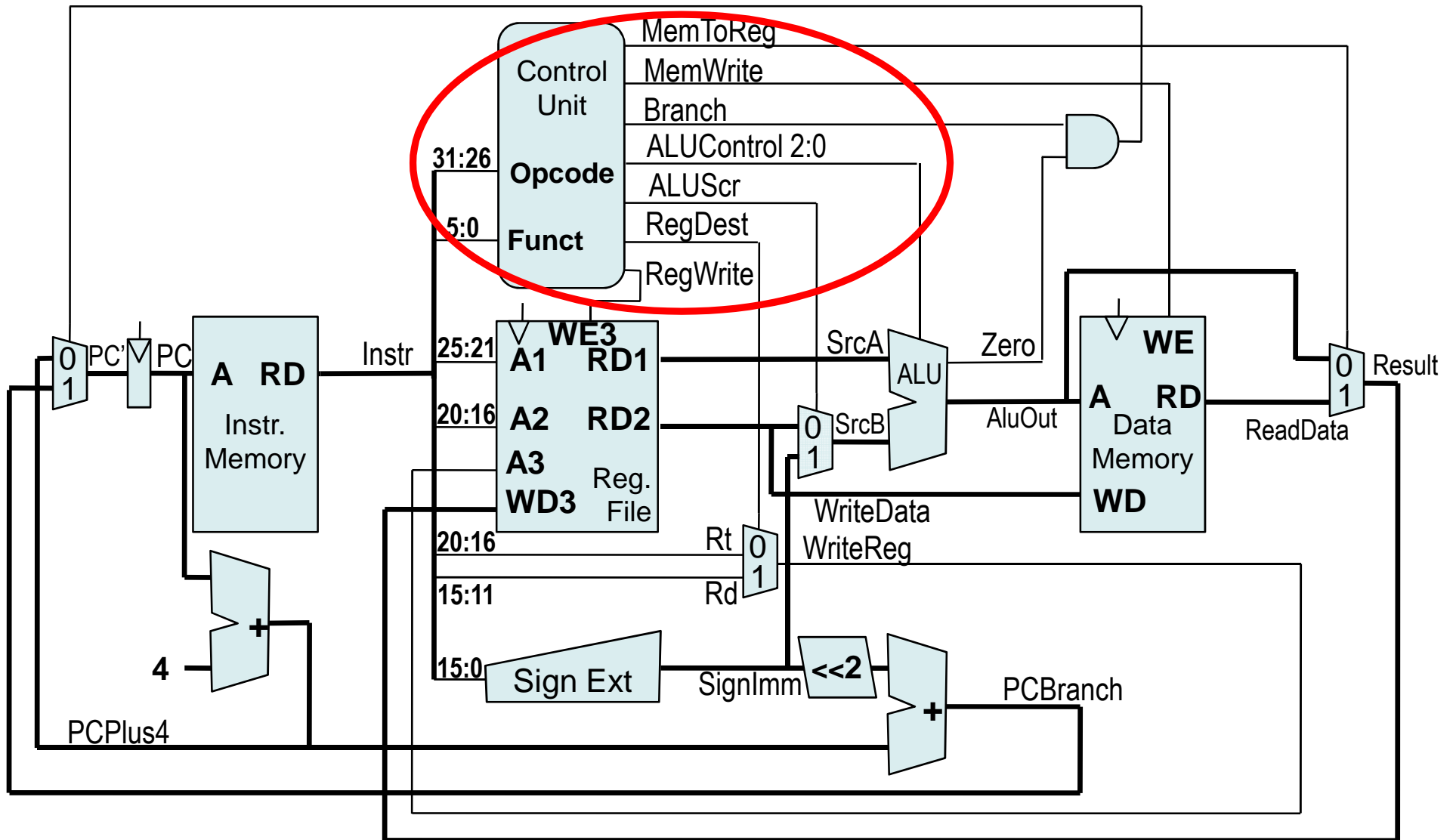


Co je řadič procesoru?

- Funkce řadiče: V příslušný časový okamžik generovat řídicí signály a přijímat signály stavové.
- Řadič — jednotka/sekvenční obvod,
 - výstupy: řídicí signály,
 - vstupy: stavové signály.
- Poznámka pro náš specifický případ: náš řadič reaguje např. na stavový signál zero.

Možné realizace řadiče

- Řadič klasický, též obvodově realizovaný, tedy tzv. „obvodový“:
 - řadič s řídicími řetězci,
 - řadič na bázi čítače,
 - jinak navržený.
- Řadič mikroprogramovaný (řízený mikroprogramem):
 - horizontální,
 - vertikální,
 - diagonální.

Realizace: řadič s řídicími řetězci

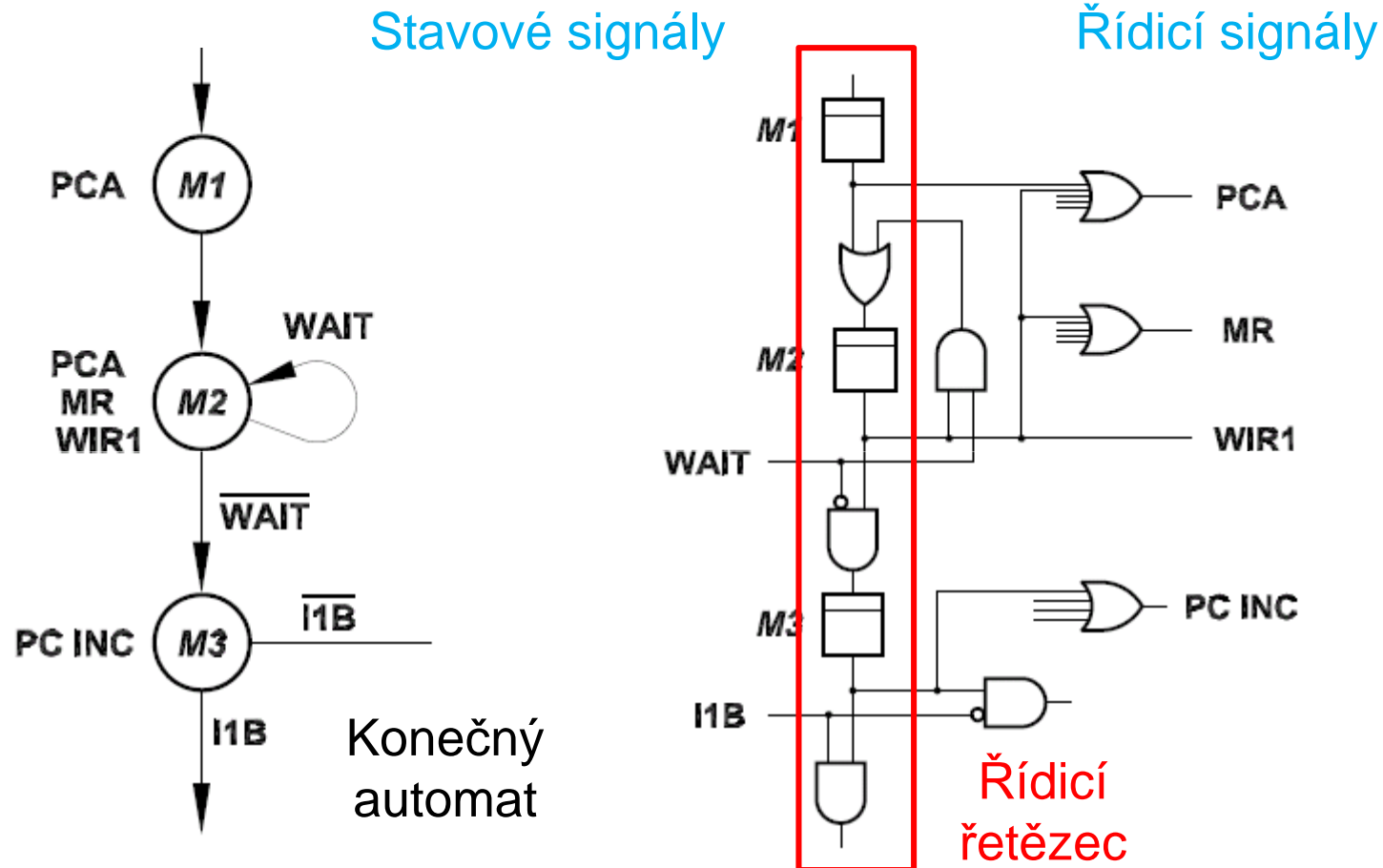


Důležitá poznámka: označení stavů a názvy řídicích a stavových signálů na obrázku **neodpovídají** našemu specifickému případu!

Řadič na bázi čítače


Stavové signály

Řídicí signály

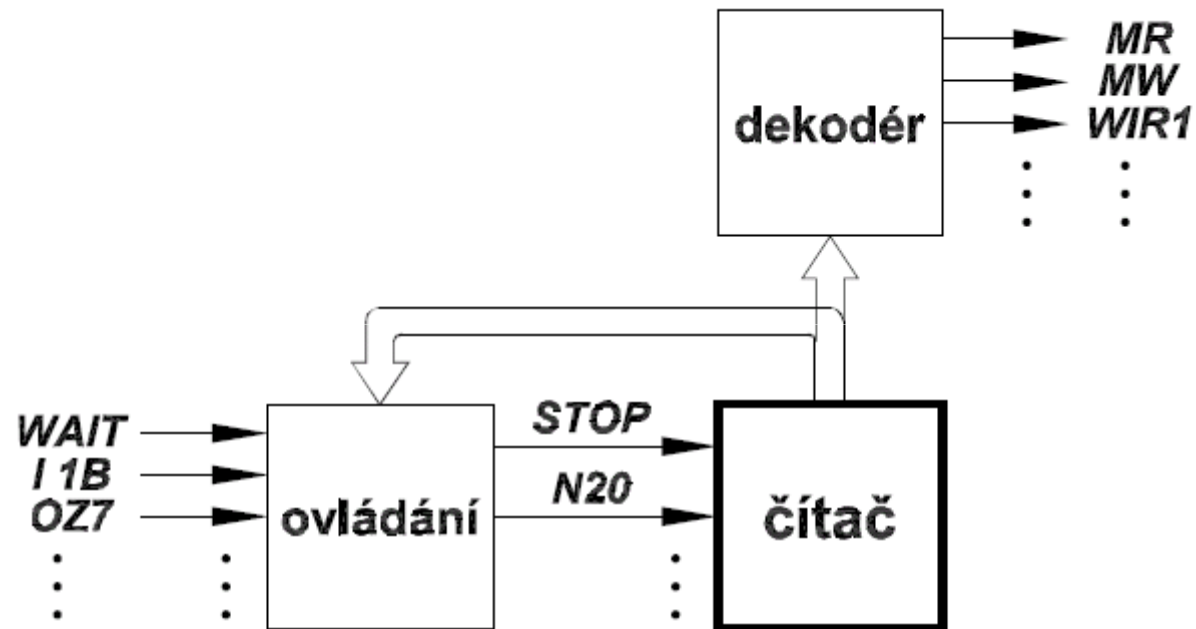

Důležitá poznámka: označení stavů a názvy řídicích a stavových signálů na obrázku **neodpovídají** našemu specifickému případu!

Mikroprogramovaný řadič - horizontální

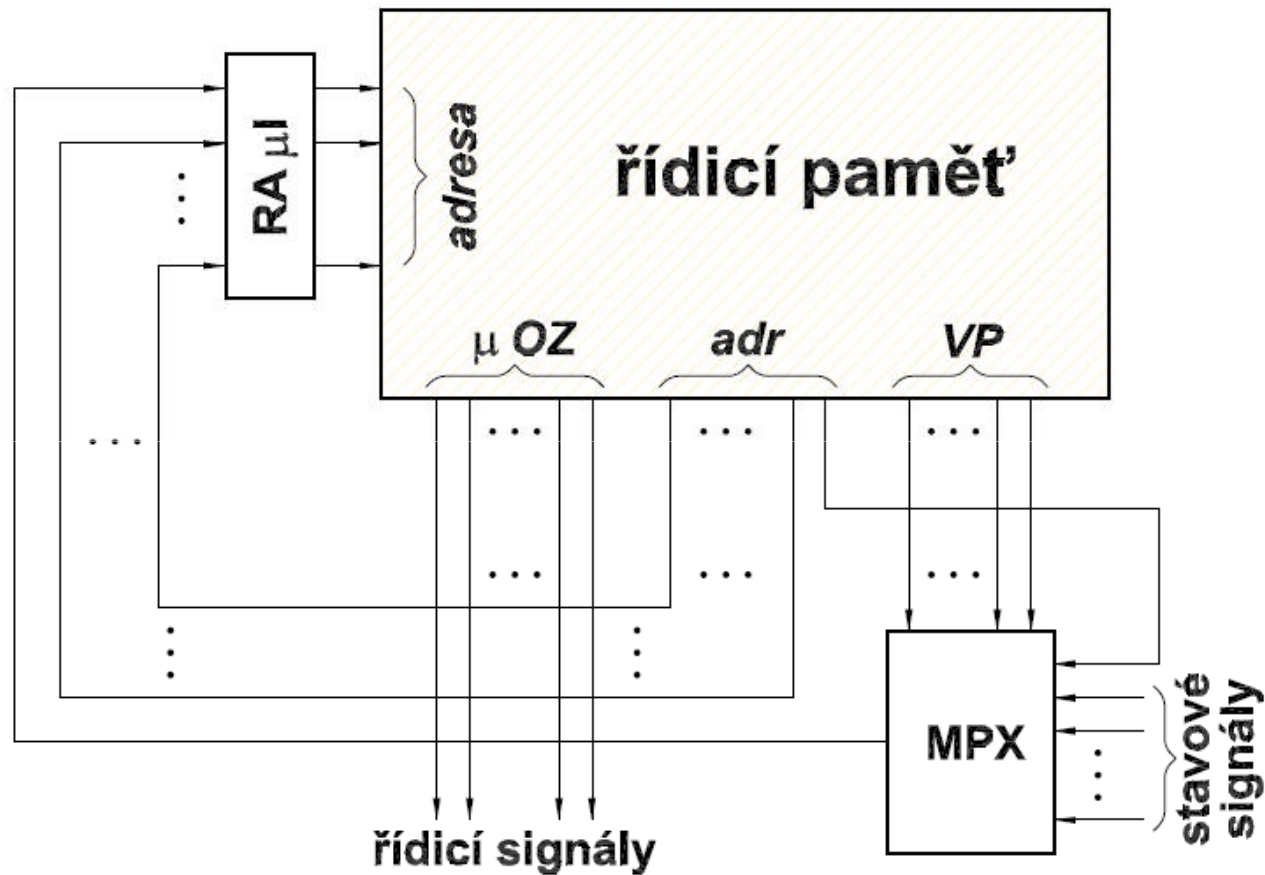


Dovedete si představit, jak by vypadal vertikální, resp. diagonální tvar μOZ (μI)?

Všimněte si:

- Mikroprogramovaný řadič je vlastně počítačem v počítači:
 - Rarpl odpovídá PC,
 - Řídicí paměť odpovídá Paměti programu,
 - μ OZ odpovídá obsahu IR

Mikroprogramovaný vs. klasický řadič - srovnání

 
- Rychlost - klasický je rychlejší.
- Cena – levnější je
 - Klasický, ale jen v případě velmi jednoduché variantě.
 - Ve složitější je jím řadič mikroprogramovaný.
- Flexibilita – mikroprogramovaný.
- Změna mikroprogramu – změna chování procesoru.
- Řídicí paměť
 - ROM – pevné mikroinstrukce
 - RWM - μ programovatelný procesor, možná emulace jiné instrukční sady.



RISC vs. CISC podle Wikipedie

- **RISC** (Reduced Instruction Set Computers), jedna z možných architektur mikroprocesorů.
 - Jde o procesory s redukovanou instrukční sadou optimalizovanou na jejich rychlé vykonávání. Přesná definice není jasná, proto se často tato architektura označuje jako **Load-Store**.
 - Ze společných rysů: instrukce jsou stejně dlouhé, vykonávají se v jednom cyklu. Budeme dále doplňovat.
- **CISC** (Complex Instruction Set Computers), architektura alternativní.
 - Různě dlouhé, různě dlouho trvající instrukce. Motorola, Intel x86.

Realistická modifikace základního cyklu počítače

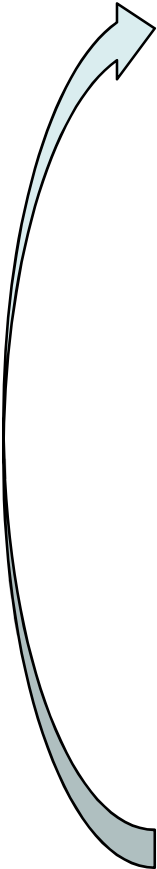1. Počáteční nastavení, zejména např. PC.
 2. Čtení instrukce
 - PC → adresa HP,
 - Čtení obsahu,
 - Přečtená data → IR,
 - $PC + I \rightarrow PC$, kde I je délka instrukce.
 3. Dekódování operačního znaku (OZ),
 4. provedení operace (včetně vyhodnocení efektivních adres, čtení operandů, apod.).
 5. Dotaz na možné přerušení. Ano-li, obsluha.
 6. Ne-li, opakování od bodu 2.
- 

Co je přerušeni, výjimka?

- **Vnější přerušeni**

- je metoda pro asynchronní obsluhu vnější události/í. Procesor přeruší sekvenční sémantiku vykonávání instrukcí, přejde na obsluhu. Po jejím ukončení se vrátí na místo, kde přerušeni detekoval, a pokračuje v činnosti předchozí.

- **Výjimka**

- je přerušením (obsluhou neplánované události) vyvolaným událostí **uvnitř** (v procesoru). Jiné označení pro vnitřní přerušeni. -- např. dělení nulou, výpadek stránky, porušeni ochrany paměti, ...
- **synchronní *softwarová* přerušeni** - vyvoláno zcela záměrně umístěním příslušné strojové instrukce přímo do prováděného programu - pro vyvolání služeb OS.

Obsluha přerušení

- Uložení adresy místa přerušení a dalších info na zásobník a
- nastavení nového kontextu z vektorů přerušení.

