 


Architektura počítačů

04

Zřetězené vykonávání instrukcí; Hazardy;
Vyvažování stupňů zřetězení a časování; Superzřetězení



České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická

Úkol dnešní přednášky

- Navrhne jednoduchý výpočetní systém pozůstávající z procesoru, oddělené instrukční a datové paměti.

Procesor bude podporovat instrukce:

`add`, `sub`, `and`, `or`, `slt`, `addi`, `lw`, `sw` a `beq` ve formátu instrukční sady MIPS. Součástí procesoru bude řídicí jednotka a aritmeticko-logická jednotka.

- Co dokáže takový procesor? Například:

```
if(a<=b)
    a = a-b;
else
    for(int i=0; i!=c; i++)
        a += i;
a = a | 3;
while(1)
    ;
```

ISA a mikroarchitektura

- Uvažujme tři typy instrukcí dle tabulky:

Typ	31...						0
R	opcode (6), 31:26	rs (5), 25:21	rt (5), 20:16	rd (5), 15:11	shamt (5)	funct (6), 5:0	
I	opcode (6), 31:26	rs (5), 25:21	rt (5), 20:16	immediate (16), 15:0			
J	opcode (6), 31:26	address (26), 25:0					

- všechny R instrukce -> opcode=000000, funct – operace
- rs – source, rd – destination, rt – source/destination
- shamt – při operacích posunu, immediate – přímý operand
- K dispozici je 32 pracovních registrů

ISA a mikroarchitektura


Pracovní registry:

Name	Number	Use
\$zero	\$0	constant 0
\$at	\$1	assembler temporary
\$v0–\$v1	\$2–\$3	values for function returns and expression evaluation
\$a0–\$a3	\$4–\$7	function arguments
\$t0–\$t7	\$8–\$15	temporaries
\$s0–\$s7	\$16–\$23	saved temporaries
\$t8–\$t9	\$24–\$25	temporaries
\$k0–\$k1	\$26–\$27	reserved for OS kernel
\$gp	\$28	global pointer
\$sp	\$29	stack pointer
\$fp	\$30	frame pointer
\$ra	\$31	return address

Jedno-cyklový procesor – návrh

- IPC rovno 1
 - podpora: aritmetické/logické instrukce (add, sub, and, or, slt, addi), paměťové (lw, sw, beq), větvení
 - dvě části: datapath, control
- instrukce typu I


reset není vyznačen..

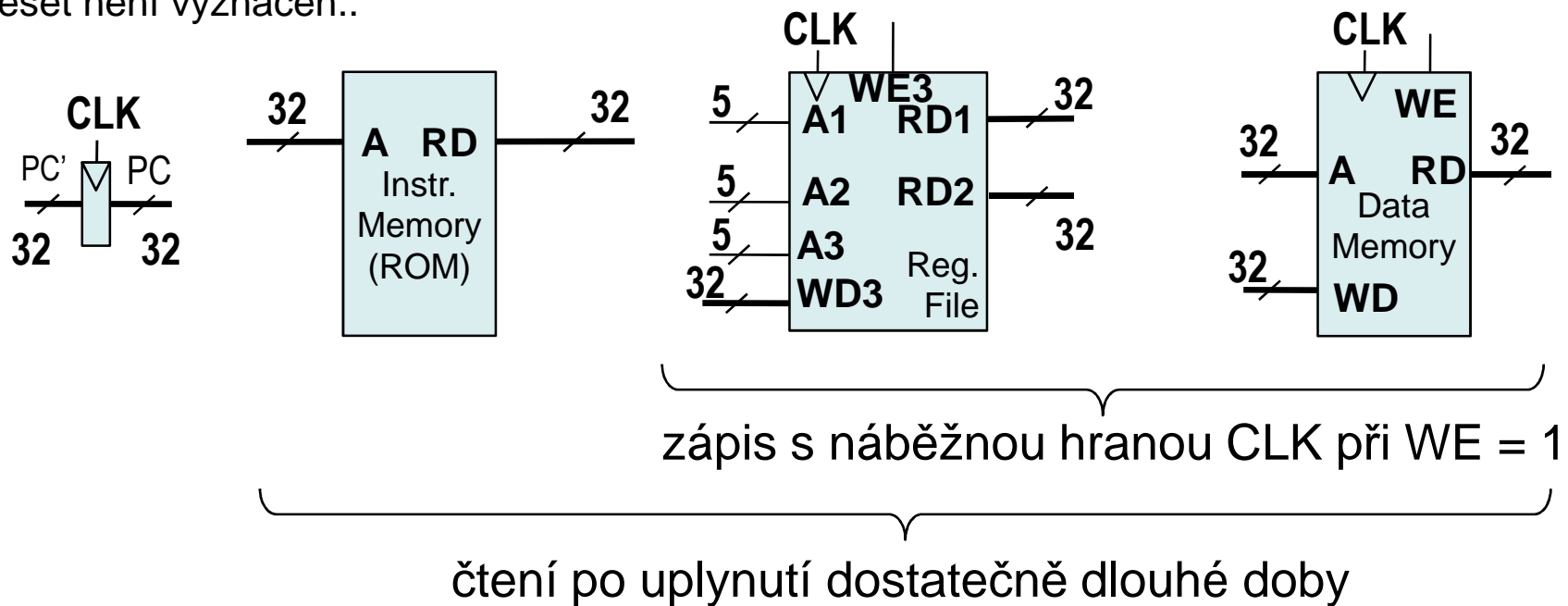

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora lw

- **lw**: typ I, rs – bazová adresa, imm – offset, rt – kde uložit


I	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	immediate (16), 15:0
---	------------------	--------------	--------------	----------------------

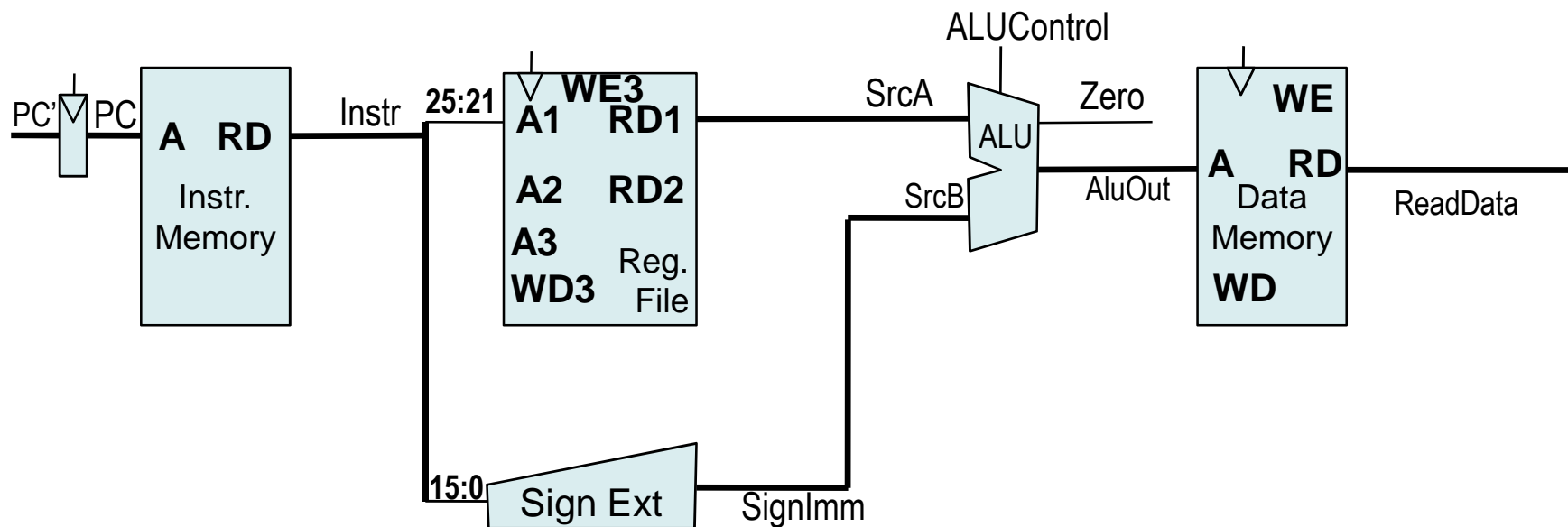

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora lw

- **lw**: typ I, rs – bazová adresa, imm – offset, rt – kde uložit


I	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	immediate (16), 15:0
---	------------------	--------------	--------------	----------------------

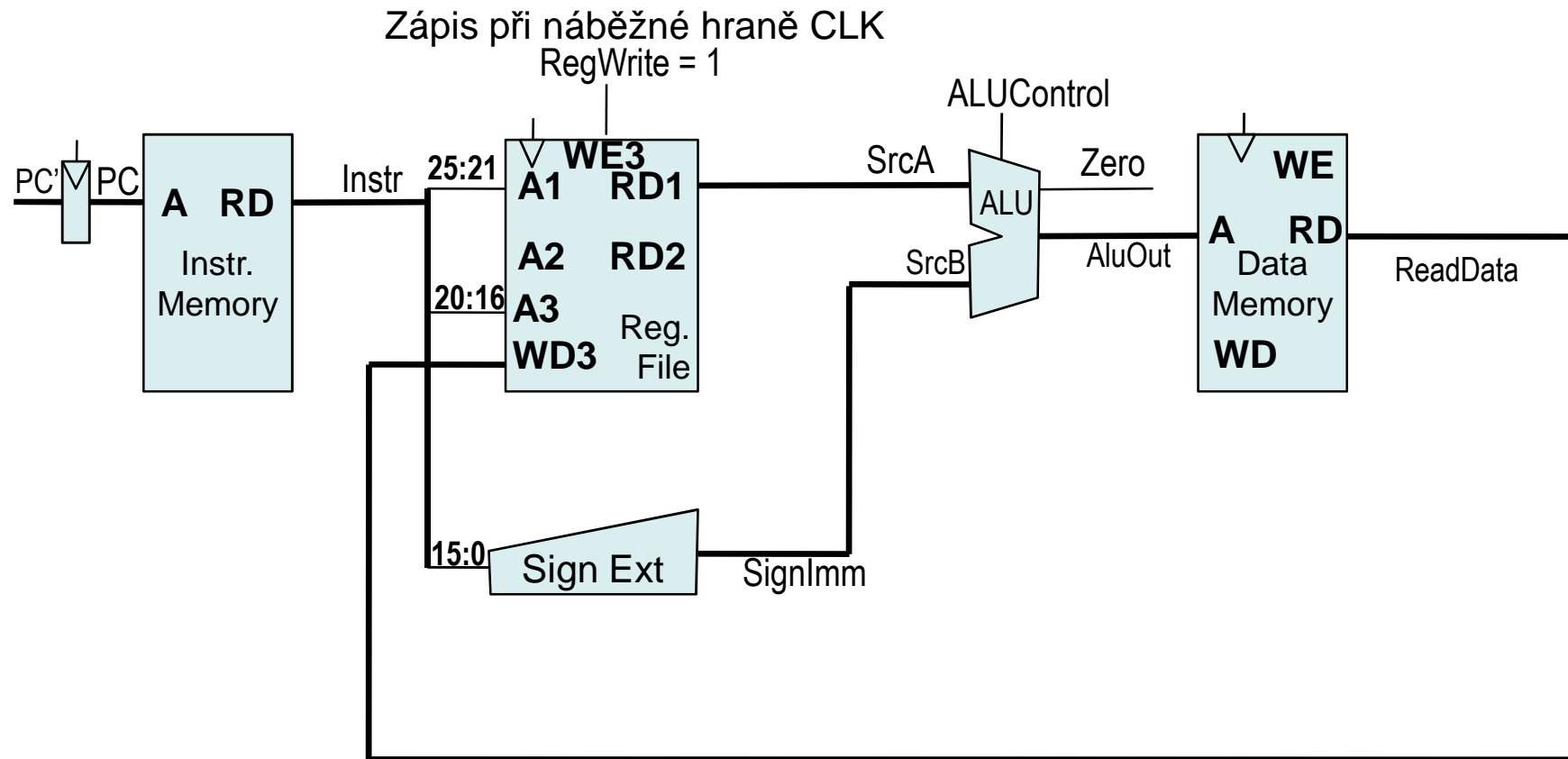

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora lw

- **lw**: typ I, rs – bazová adresa, imm – offset, rt – kde uložit


I	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	immediate (16), 15:0
---	------------------	--------------	--------------	----------------------

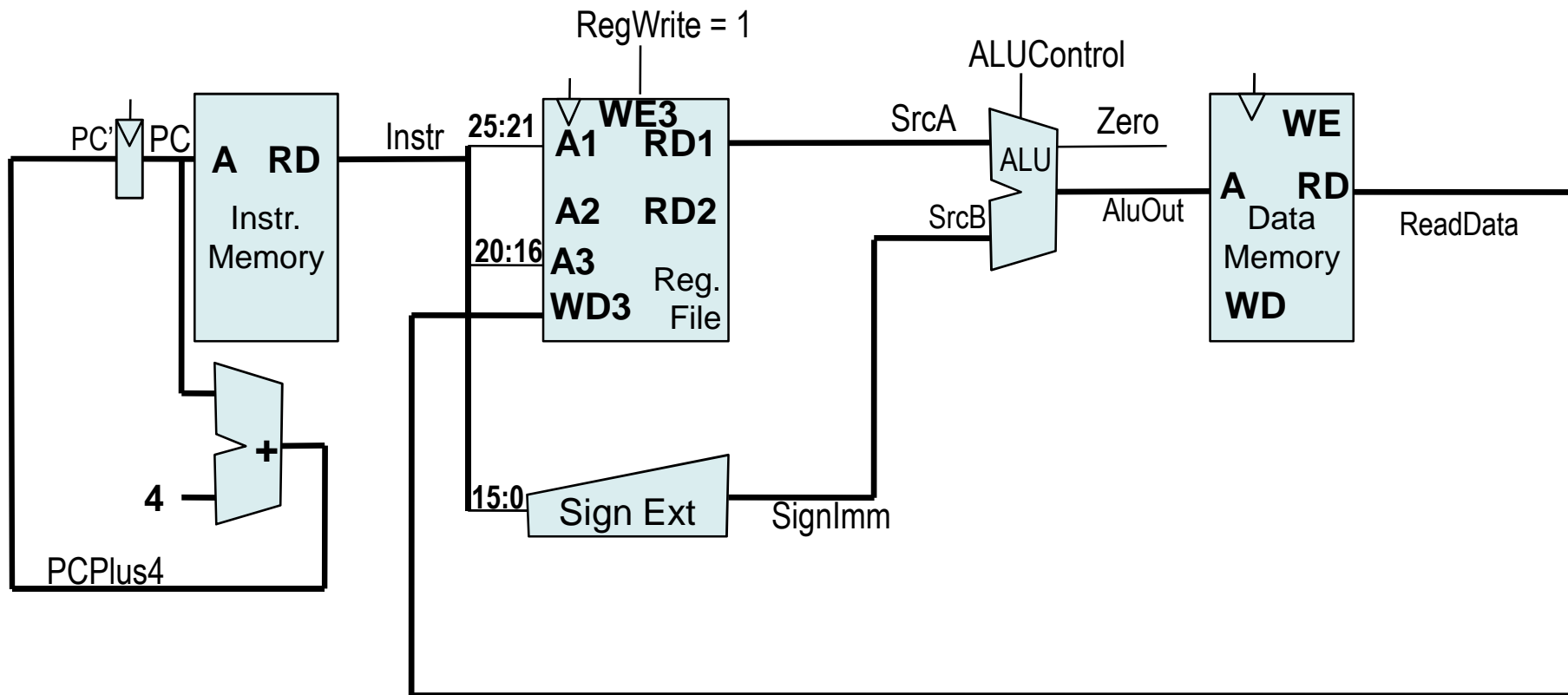

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora sw

- **sw:** typ I, rs – bázová adresa, imm – offset, rt – **co zapsát**


I	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	immediate (16), 15:0
---	------------------	--------------	--------------	----------------------

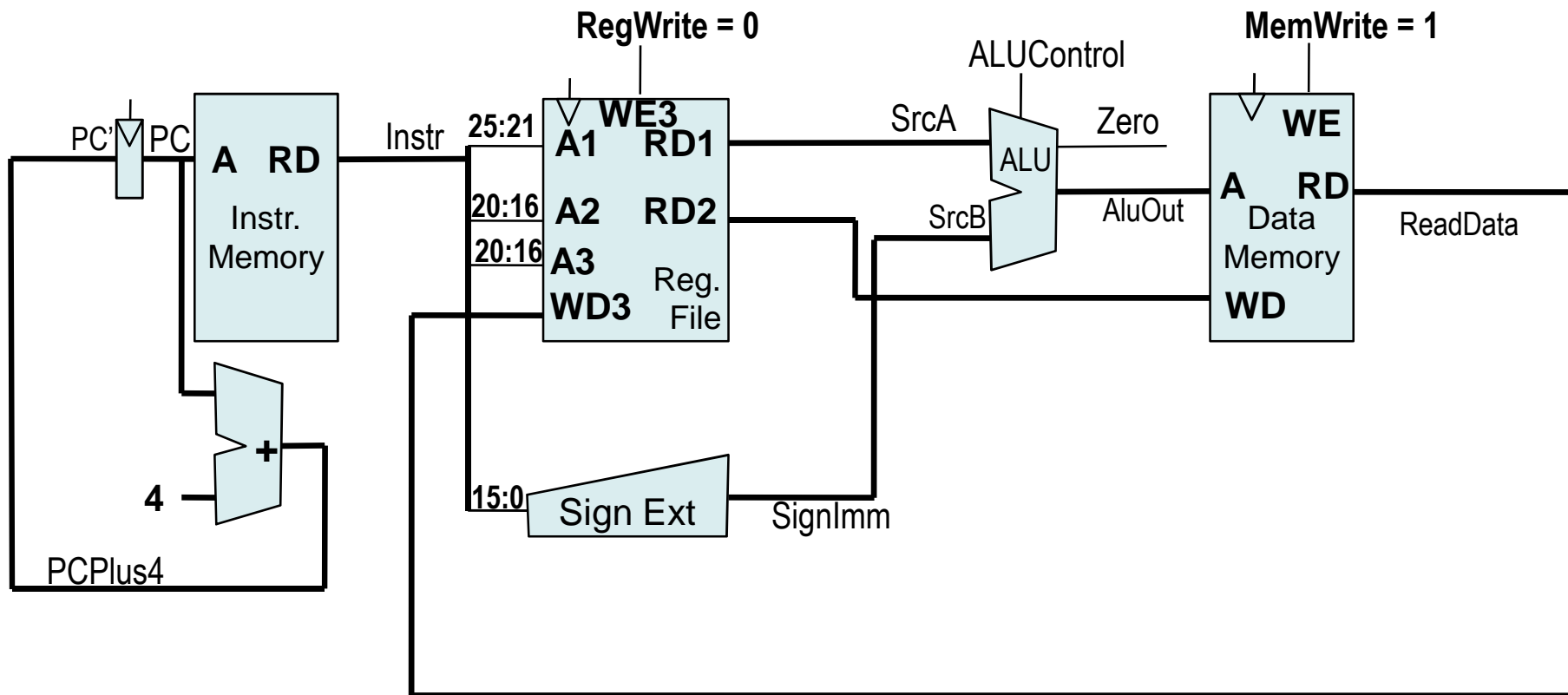

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora add


- add: typ R; rs, rt – zdroje, rd – cíl, funct – operace součtu

R	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	rd(5), 15:11	shamt(5)	funct(6), 5:0
---	------------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

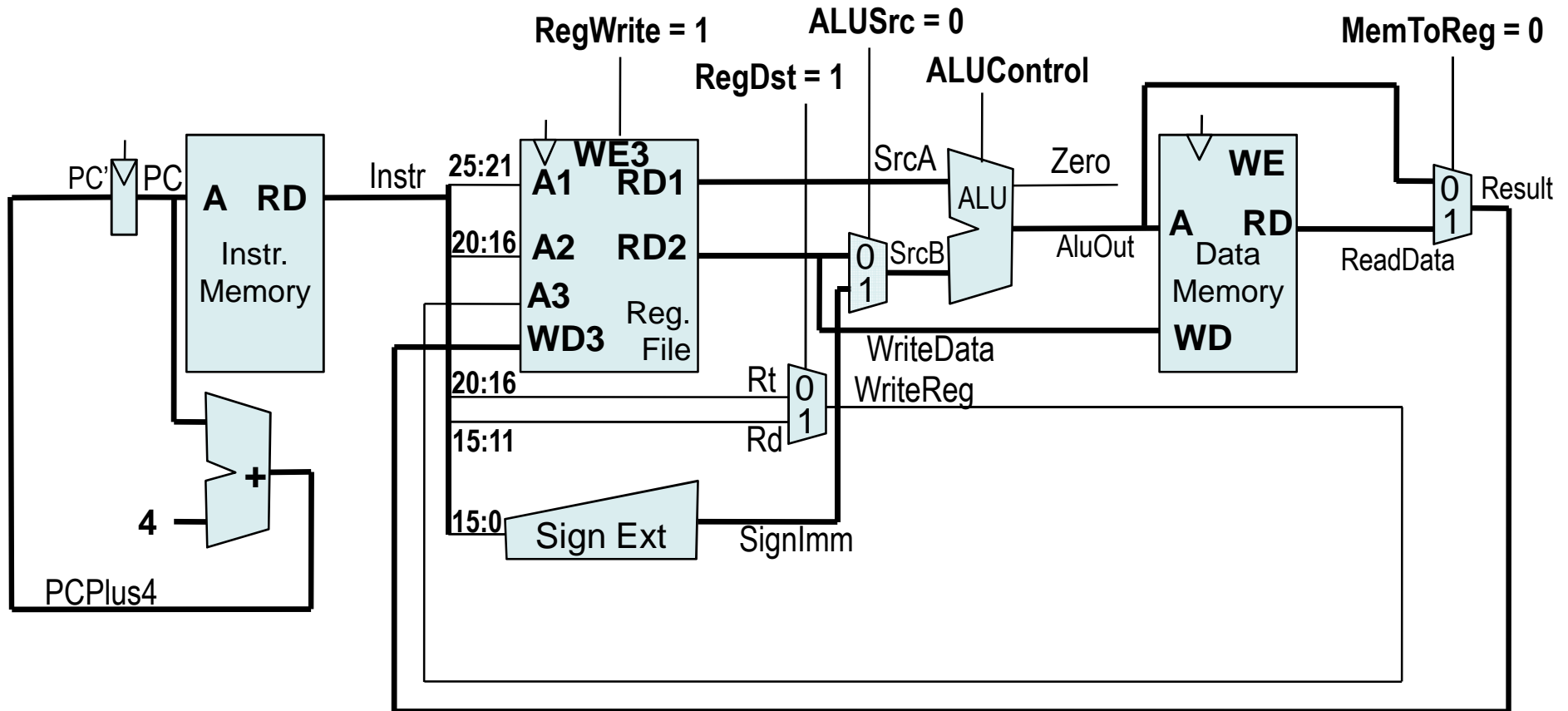

Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora sub, and, or, slt

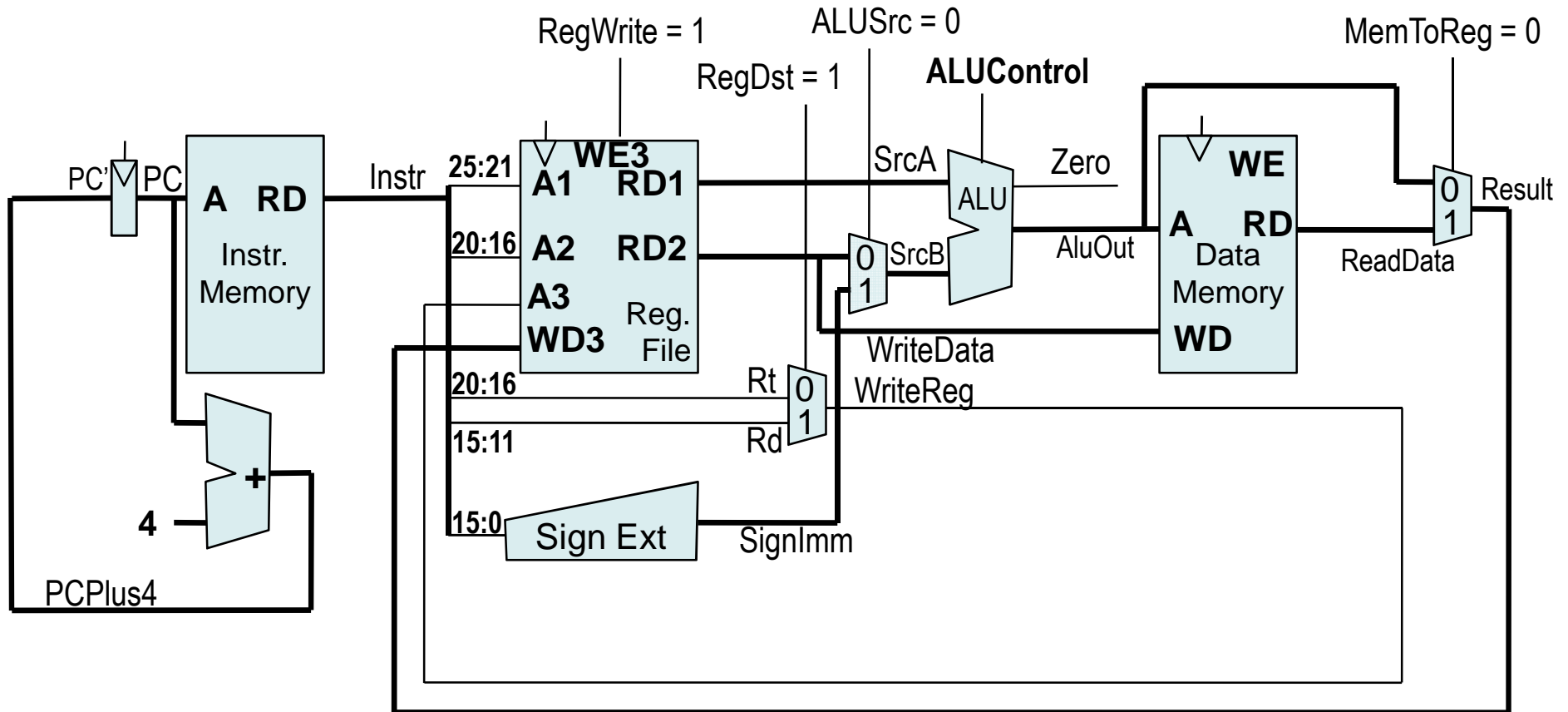
- jediné v čem se liší od add je operace ALU -> datapath beze změny; rozdíl v ALUControl



Jedno-cyklový procesor – návrh – podpora beq

- beq – branch if equal; imm – offset; $PC' = PC + 4 + \text{SignImm} * 4$


I	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	immediate (16), 15:0
---	------------------	--------------	--------------	----------------------

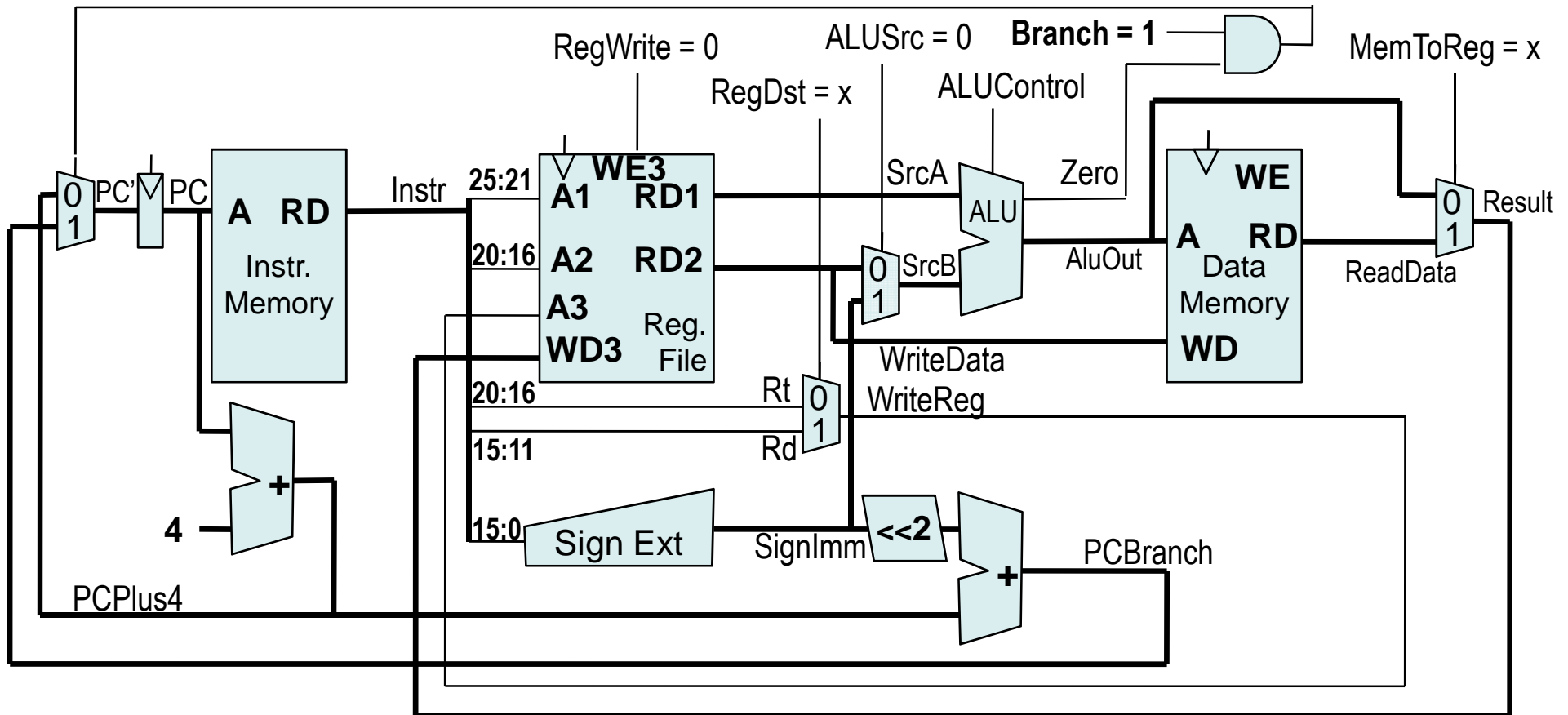

Jedno-cyklový procesor – návrh – řídicí část

R	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	rd(5), 15:11	shamt(5)	funct(6), 5:0
I	opcode(6), 31:26	rs(5), 25:21	rt(5), 20:16	immediate (16), 15:0		
J	opcode(6), 31:26	address(26), 25:0				

 - řídicí signály na základě **opcode** a **funct**



ALUOp	
00	součet
01	rozdíl
10	podle funct
11	-nepoužito-


	Opcode	RegWrite	RegDst	ALUSrc	ALUOp	Branch	Mem Write	MemTo Reg
R typ	000000	1	1	0	10	0	0	0
lw	100011	1	0	1	00	0	0	1
sw	101011	0	X	1	00	0	1	X
beq	000100	0	X	0	01	1	0	X

Jedno-cyklový procesor – návrh – řídicí část

ALUOp	Funct	ALUControl
00	X	010 (add)
01	X	110 (sub)
1X	add (100000)	010 (add)
1X	sub (100010)	110 (sub)
1X	and (100100)	000 (and)
1X	or (100101)	001 (or)
1X	slt (101010)	111 (set less than)

- řídicí jednotka (hlavní dekóder instrukcí + dekóder ALU) je kombinační obvod -> návrh obvodu je triviální..


Jedno-cyklový procesor

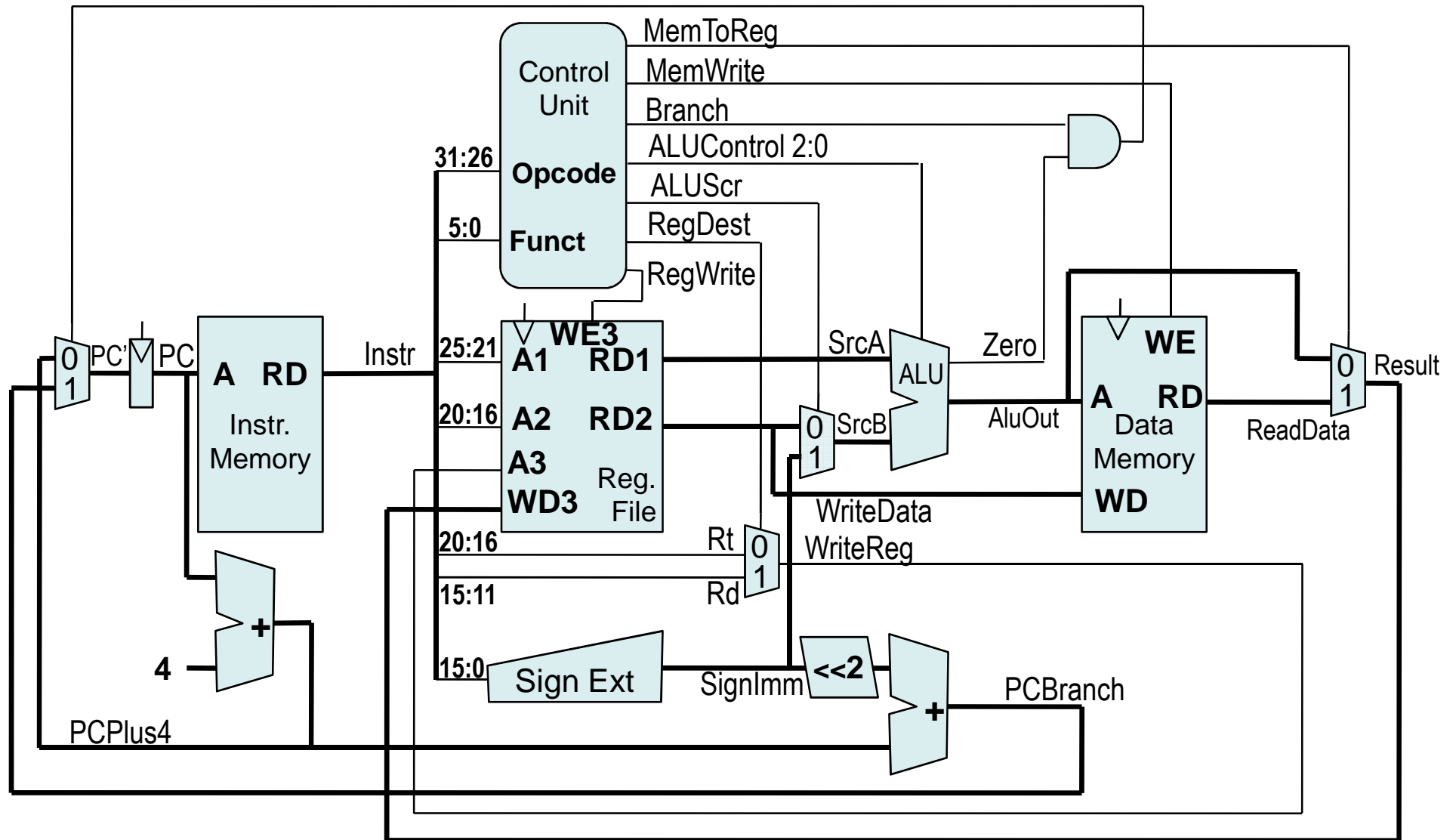

Jedno-cyklový procesor – výkon: $IPS = IC / T = IPC_{str} \cdot f_{CLK}$

- Jaká může být maximální frekvence procesoru?
- Zpoždění na kritické cestě – instrukce lw:
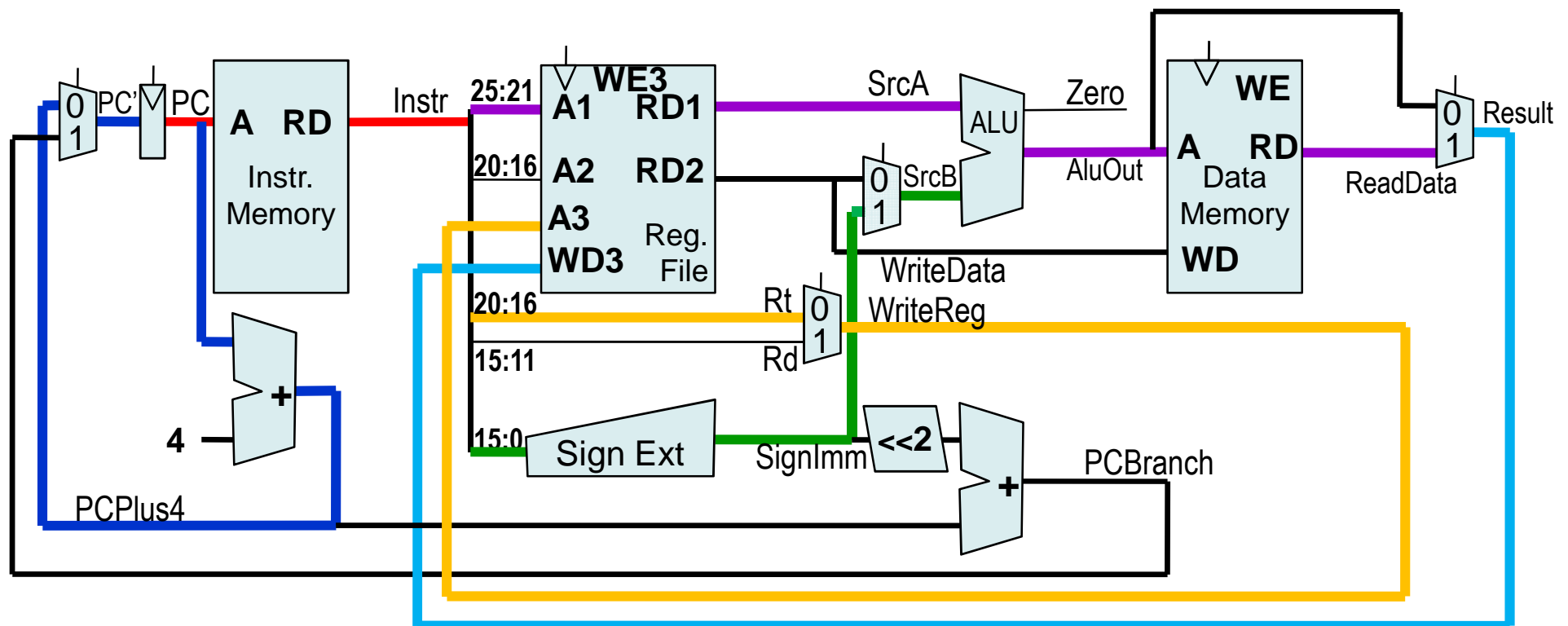
$$T_C = t_{PC} + t_{Mem} + t_{RFread} + t_{ALU} + t_{Mem} + t_{Mux} + t_{RFsetup}$$



Jedno-cyklový procesor – výkon: $IPS = IC / T = IPC_{str} \cdot f_{CLK}$

- $T_c = t_{PC} + t_{Mem} + t_{RFread} + t_{ALU} + t_{Mem} + t_{Mux} + t_{RFsetup}$

- Předpokládejme:

$$t_{PC} = 30 \text{ ns}$$

$$t_{Mem} = 300 \text{ ns}$$

$$t_{RFread} = 150 \text{ ns}$$

$$t_{ALU} = 200 \text{ ns}$$

$$t_{Mux} = 20 \text{ ns}$$

$$t_{RFsetup} = 20 \text{ ns}$$

Pak $T_c = 1020 \text{ ns} \rightarrow f_{CLK \max} = 980 \text{ kHz}$,

$IPS = 1.980e3 = 980\,000$ instrukcí za sekundu

Zřetězené vykonávání instrukcí

Předpokládejme, že vykonání instrukce můžeme rozdělit do 5 stupňů:



IF – Instruction Fetch, ID – Instruction decode (and Operand Fetch),

EX – Execute, MEM – Memory Access, WB – Write Back

a dále $\tau = \max \{ \tau_i \}_{i=1}^k$, kde τ_i je čas šíření (*propagation delay*) v i -tém stupni.

IF – poslání PC do paměti a vybrání aktuální instrukce. Aktualizace PC = PC+4


ID – dekódování instrukce a načtení registrů specifikovaných v instrukci, provedení testu na rovnost registrů (kvůli možnému větvení), znaménkové rozšíření offsetu, výpočet cílové adresy pro případ větvení (zn. rozš. offset + PC)

EX – operace ALU

MEM – v případě instrukce *load* /*store* – čtení/zápis do paměti

WB – v případě instrukcí typu register-register nebo instrukce *load* – zápis výsledku do RF (výsledek může přicházet z ALU nebo paměti)

 Paralelizmus na úrovni instrukcí - zřetězení



- Čas vykonání n instrukcí k -stupňové pipeline:

$$T_k = k \cdot \tau + (n - 1) \tau$$

Předpoklad: ideálně vyvážená pipeline


- Zrychlení: $S_k = \frac{T_1}{T_k} = \frac{nk\tau}{k\tau + (n-1)\tau} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_k = k$

Paralelizmus na úrovni instrukcí - zřetězení


- Neredukuje čas vykonání individuální instrukce, právě naopak..
- Hazardy:
 - Strukturální (řešeny duplikací),
 - datové (důsledek datových závislostí) a
 - řídící (instrukce měnící PC)...
- Hazardy způsobují (mohou způsobovat) pozastavení vykonávání (stall) nebo vyprázdnění pipeline
- Pozn. : Hlubší pipeline (více stupňů) znamená méně hradel v každém stupni a tím pádem možnost zvýšit pracovní frekvenci procesoru.., avšak více stupňů znamená i vyšší režii (nutnost lépe řadit instrukce do pipeline)

Paralelizmus na úrovni instrukcí - Narušení sémantiky


Datový hazard:

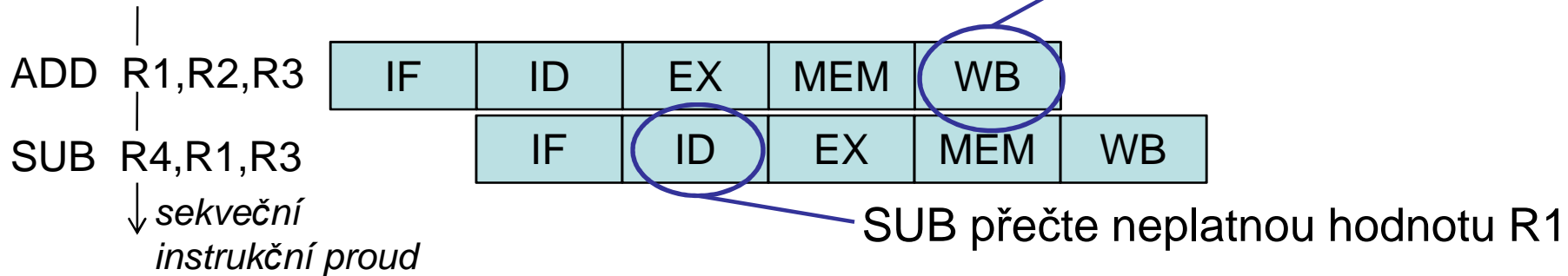


Řídící hazard:

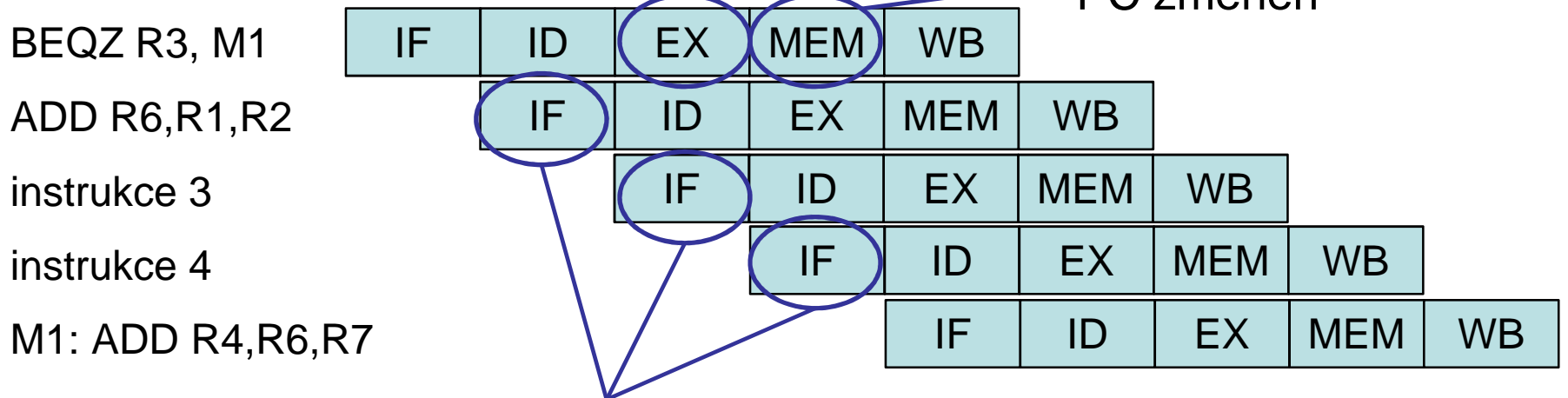


Nezřetězené vykonávání

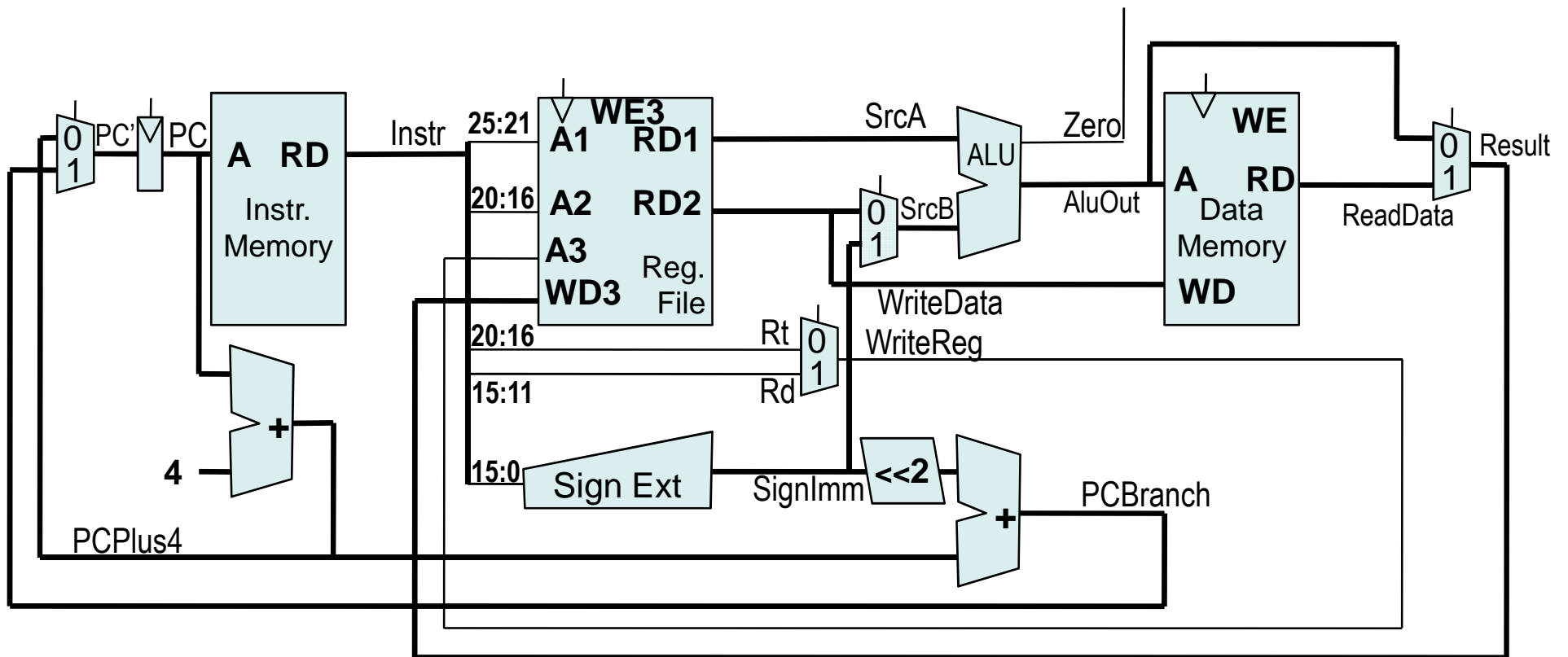


Zřetězené vykonávání

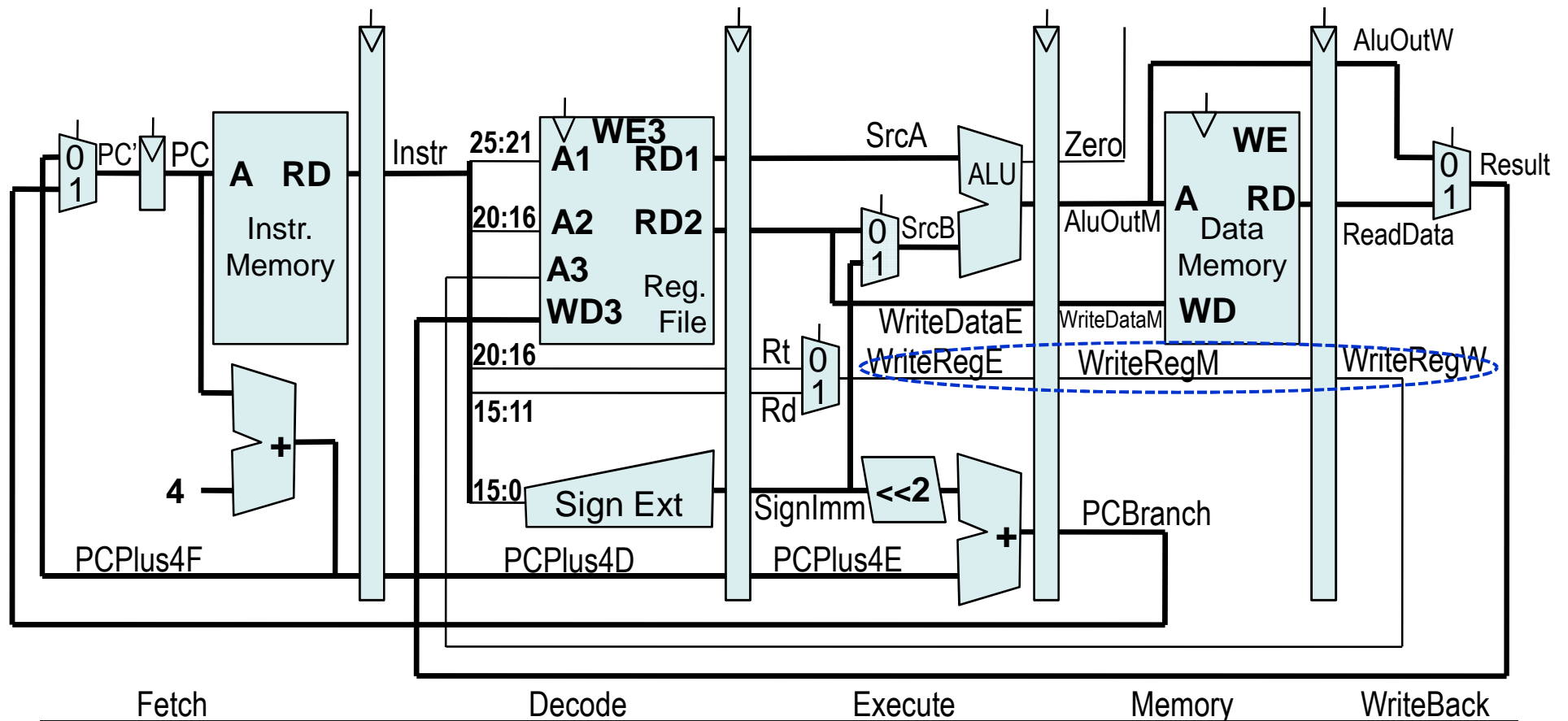


Zřetěžené vykonávání

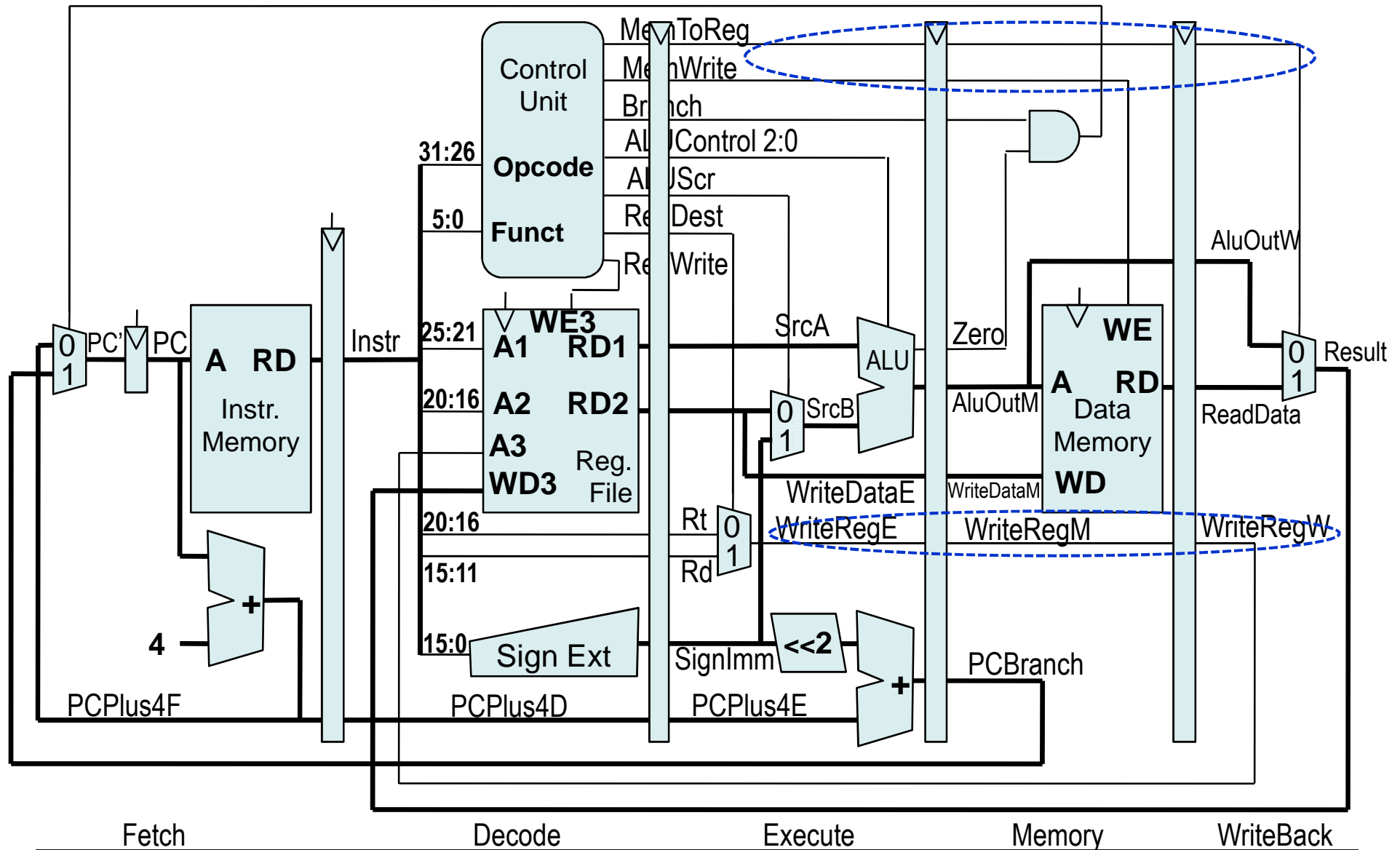

Totéž, pouze zmenšeno a překresleno...

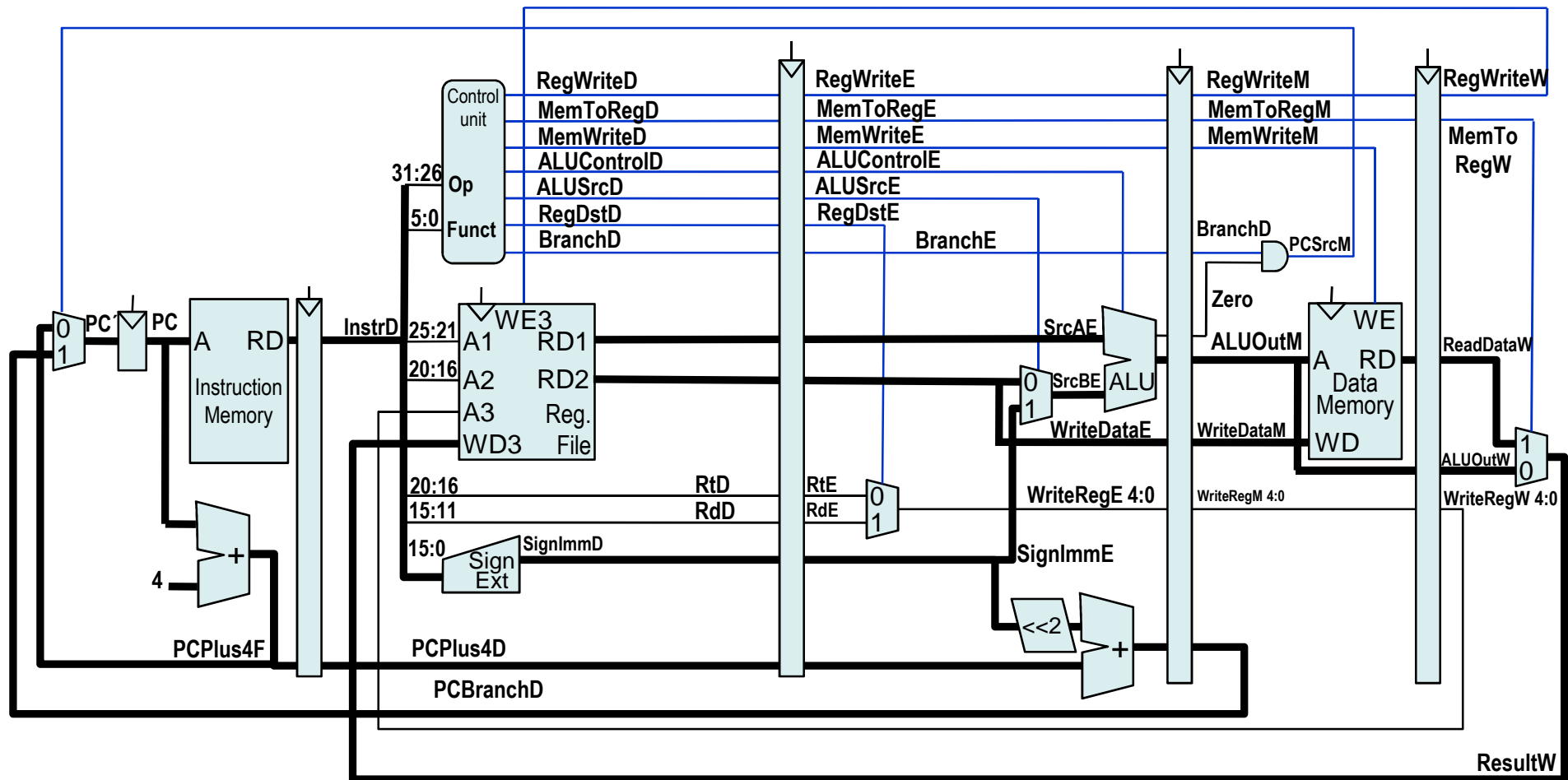


Vznik datových hazardů

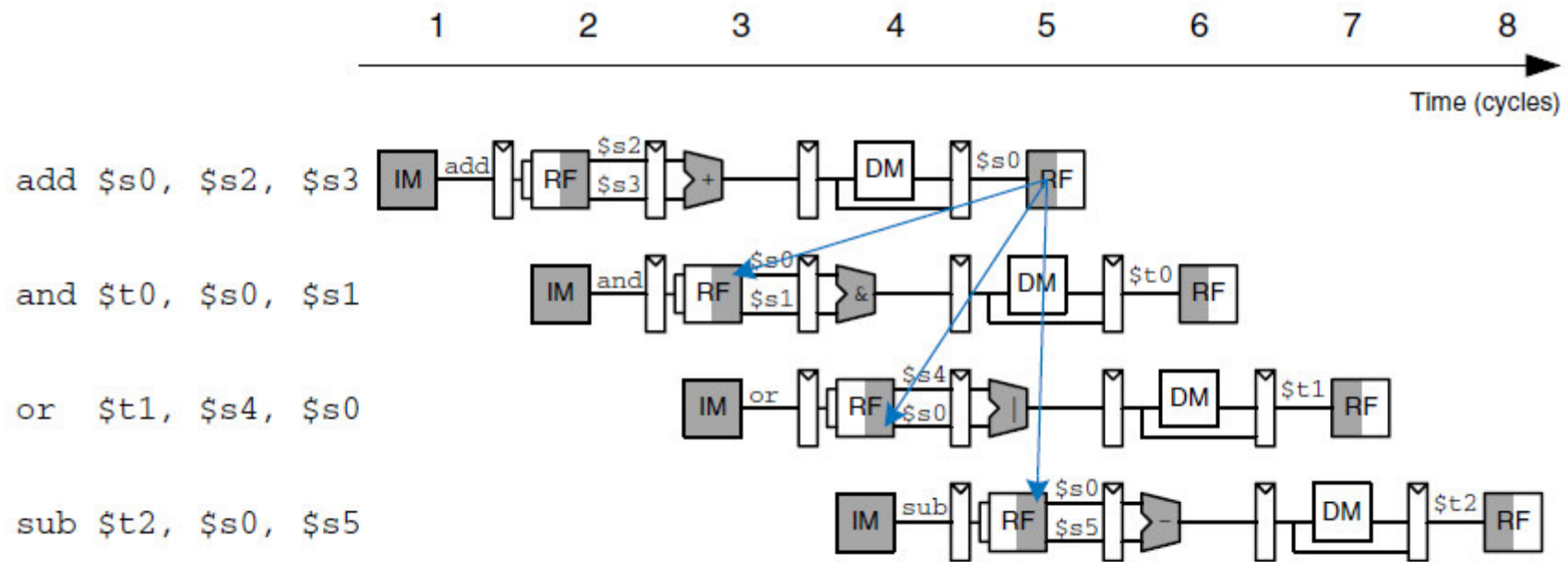


- Pracovní registry (Register File) – přístup v dvou fázích (Decode, WriteBack) – zápis v první polovině cyklu, čtení ve druhé..
- RAW hazard...
- Jak je možné řešit tento hazard a nedegradovat výkon pipeline?

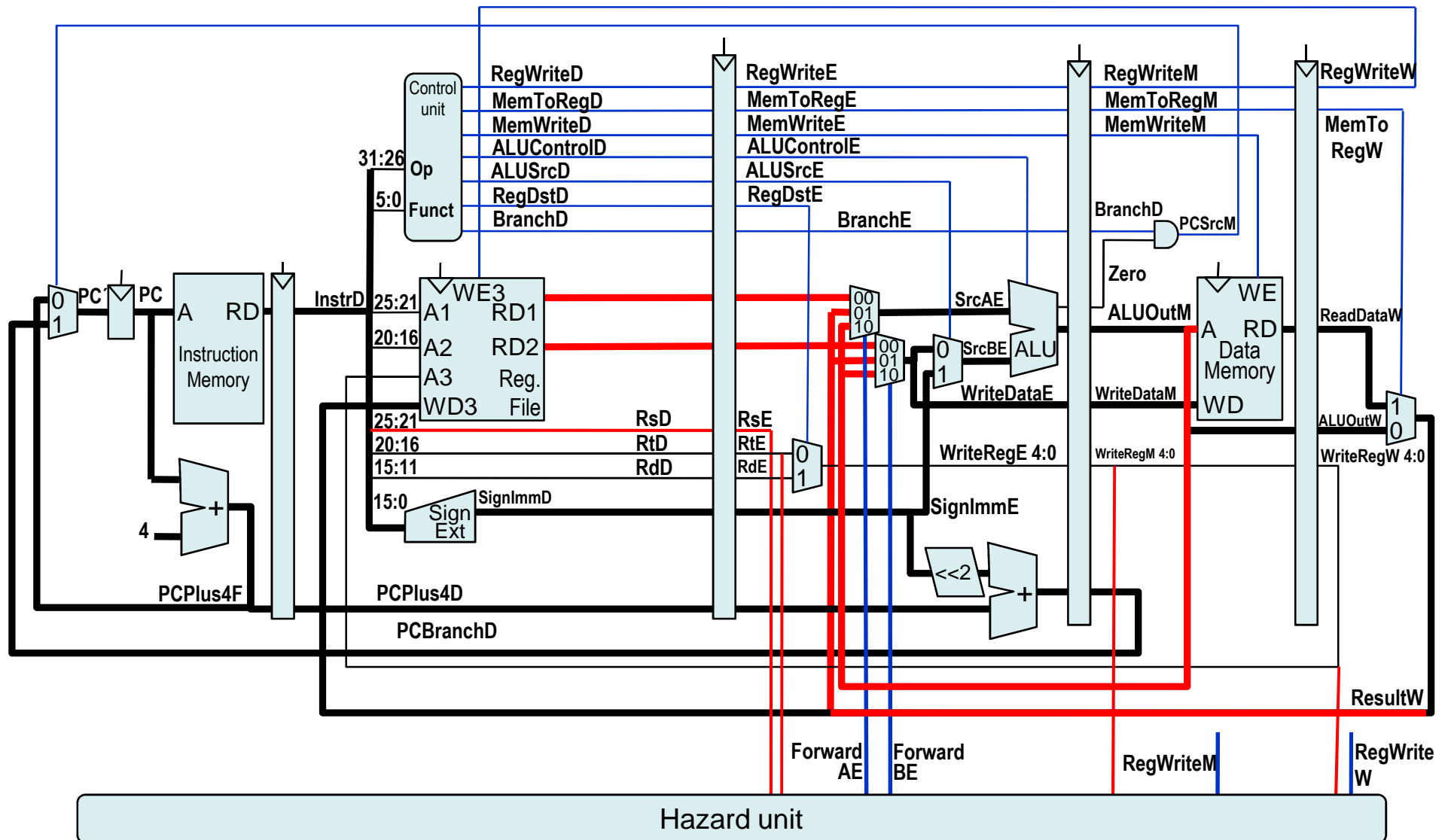Řešení datových hazardů přeposíláním (forwarding)




 Řešení datových hazardů pozastavením (stall)




- Pokud následující instrukce potřebují výsledek dřív než skutečně vzniká je možné tento hazard řešit pozastavením (stall)
- Pozastavení pipeline je prostředkem řešení hazardů; nezvyšuje ILP
- stupně pipeline předcházející stupni kde hazard vzniká jsou pozastaveny do doby, než jsou k dispozici výsledky požadované následujícími instrukcemi – ty jsou pak přeposílány (forwarding)

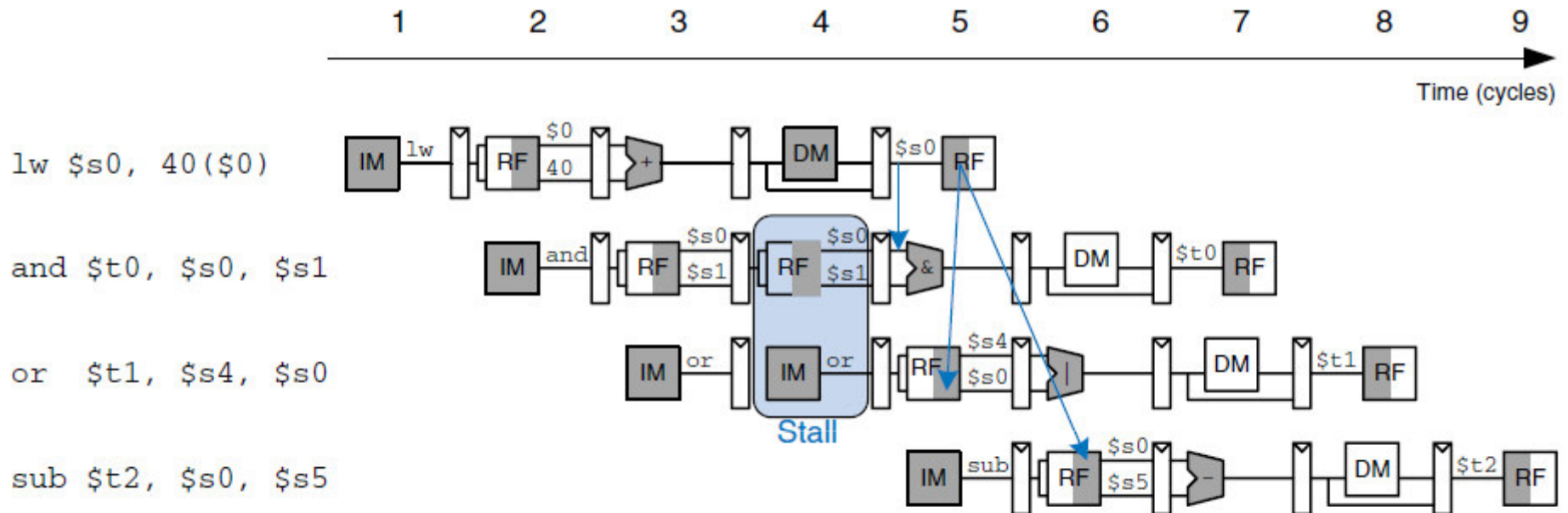Řešení datových hazardů pozastavením (stall)




- pozastavení se dosáhne podržením hodnoty mezistupňových registrů
- výsledky z kolizního stupně se musejí „ztratit“ – řídicí signály umožňující měnit stav (kontext) procesoru (zápis pracovních registrů nebo do paměti, řízení povolení větvení) se nulují
- obojí se dosáhne přidáním řídicích vodičů k mezistupňovým registrům umožňujících měnit, uchovat nebo nulovat jejich obsah

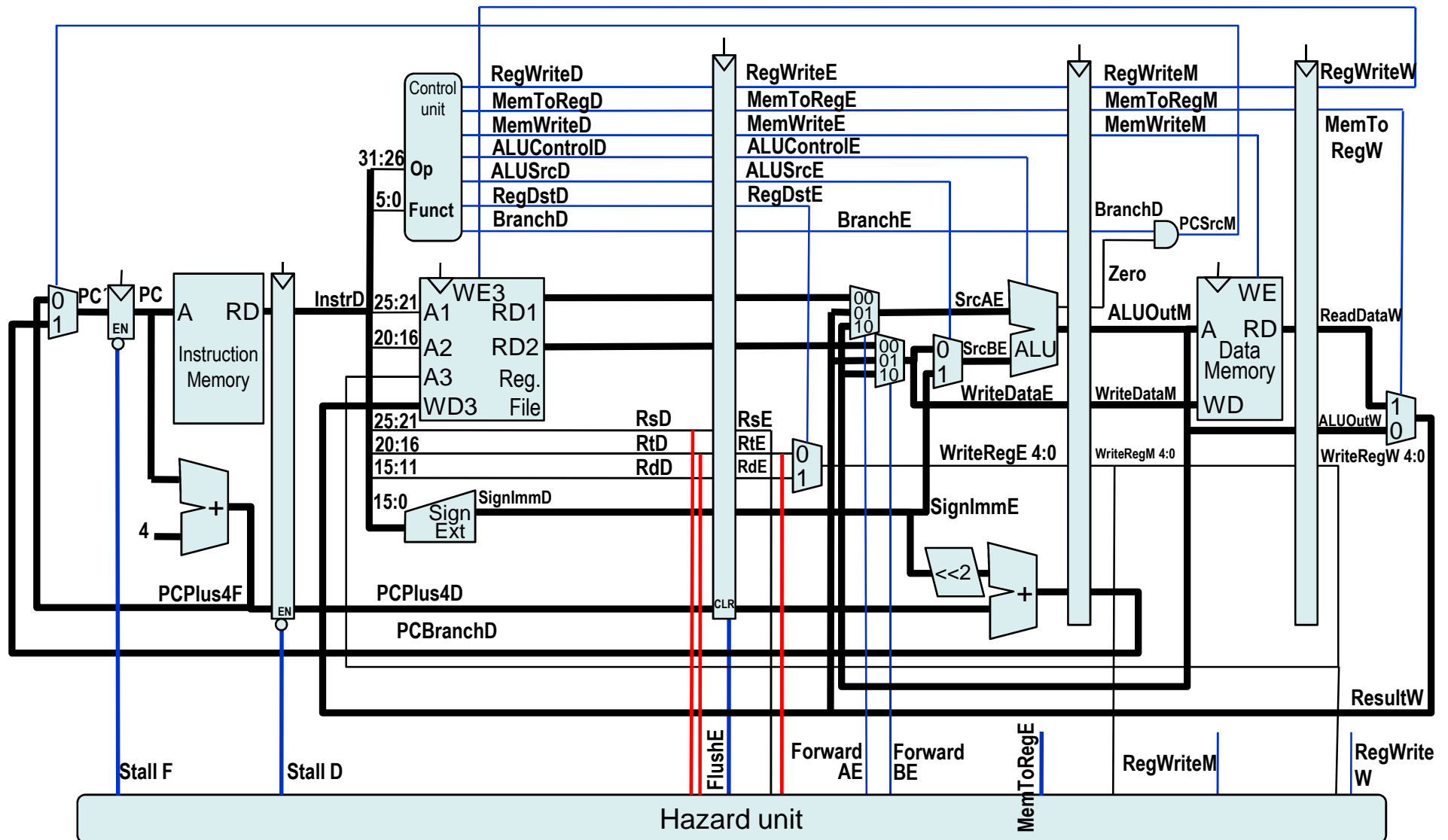Řešení datových hazardů pozastavením (stall)




Řídicí hazardy

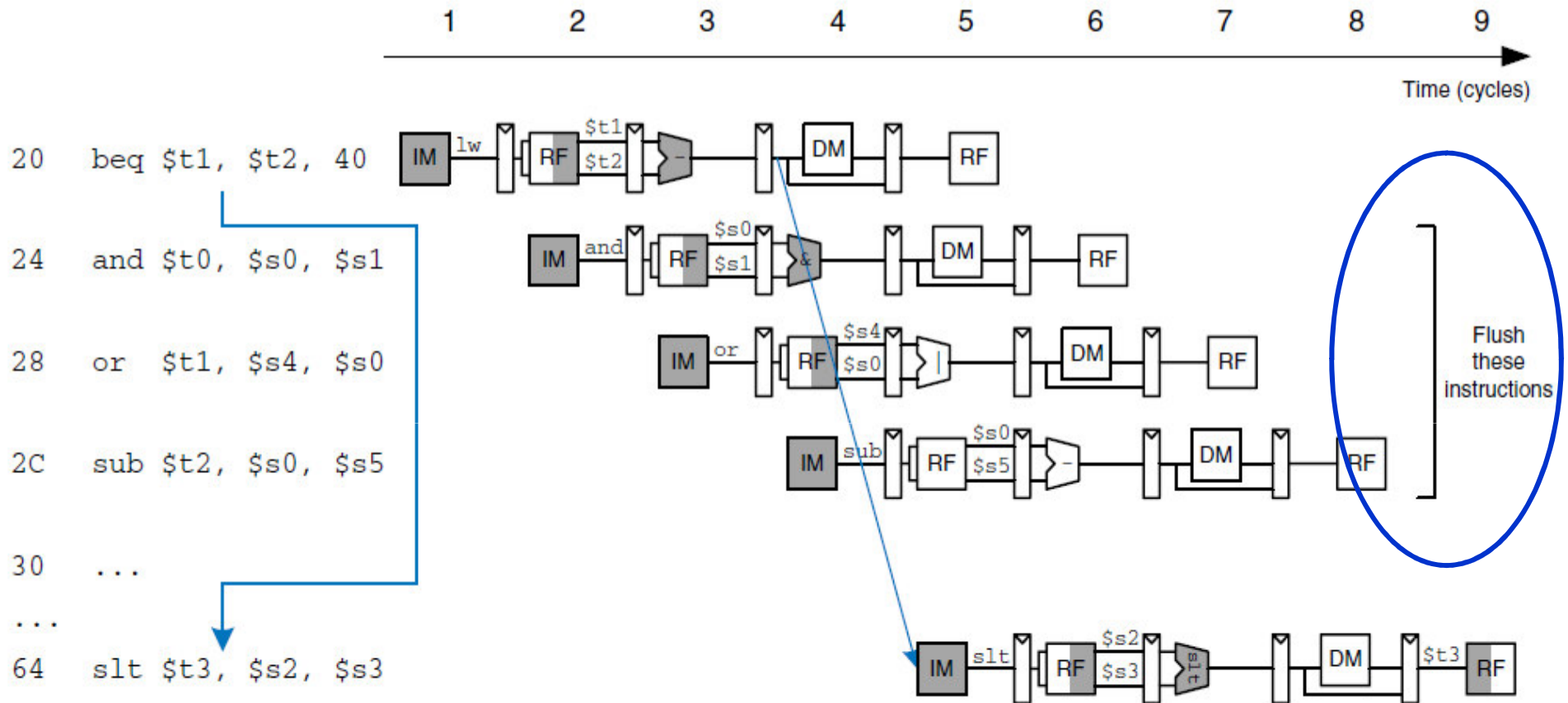


- výsledek porovnání je znám až v 4. cyklu..

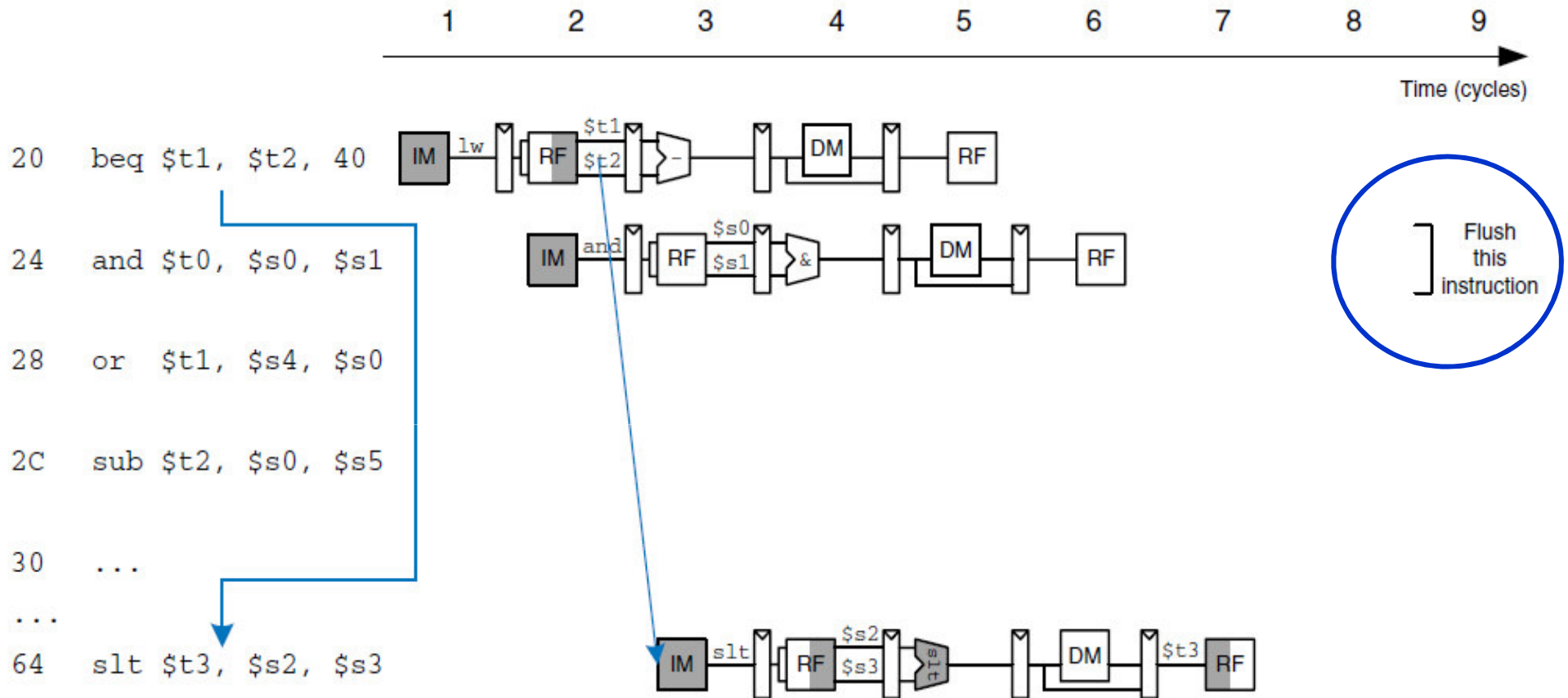Řídicí hazardy – raději znát výsledek dříve..




- pokud dokážeme stanovit výsledek porovnání už v 2. cyklu můžeme redukovat tzv. „misprediction penalty“
- přesun rozhodování dopředu může zavést nové RAW hazardy..

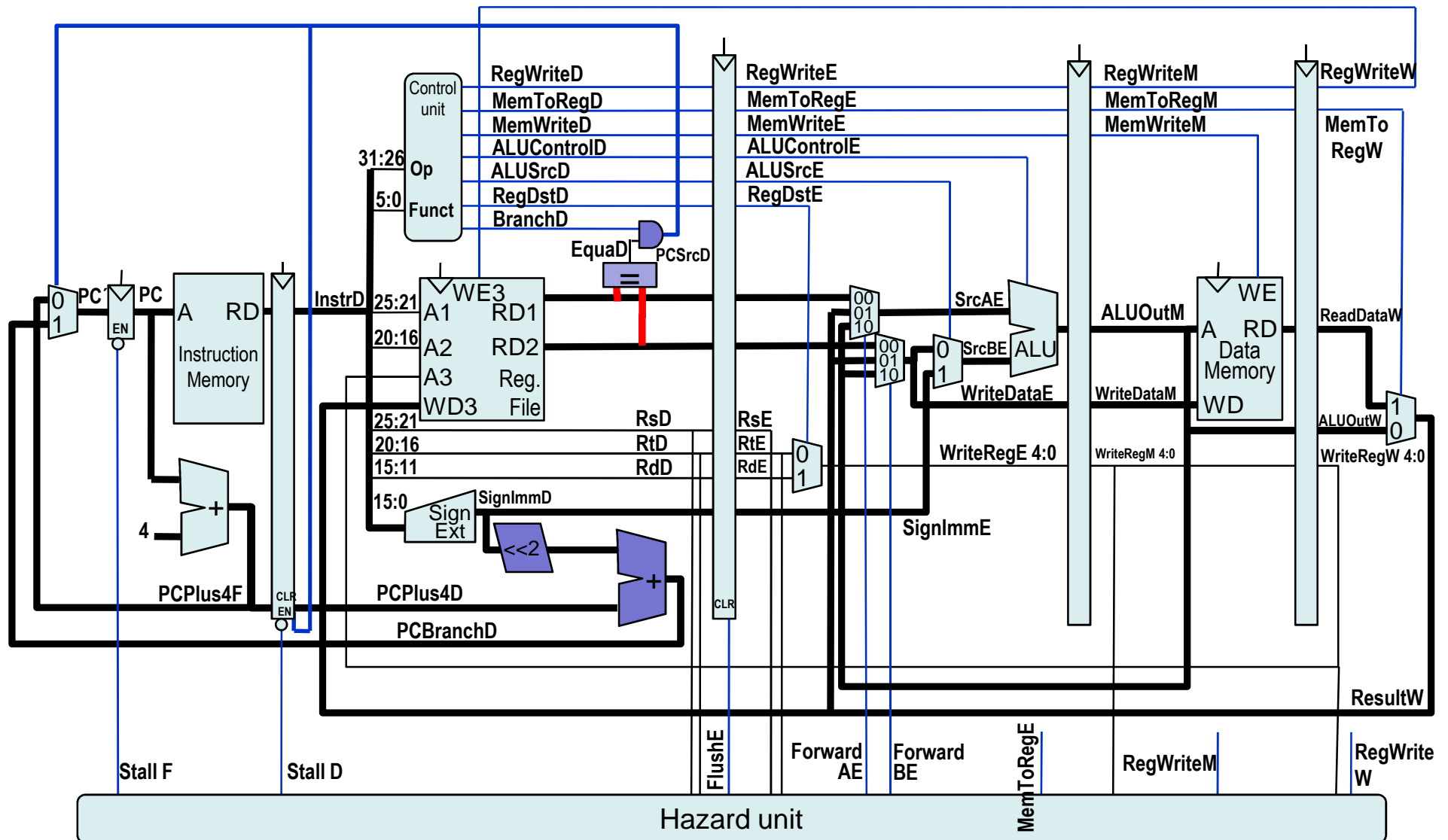
Řešení řídicích hazardů vyprázdněním (flush)



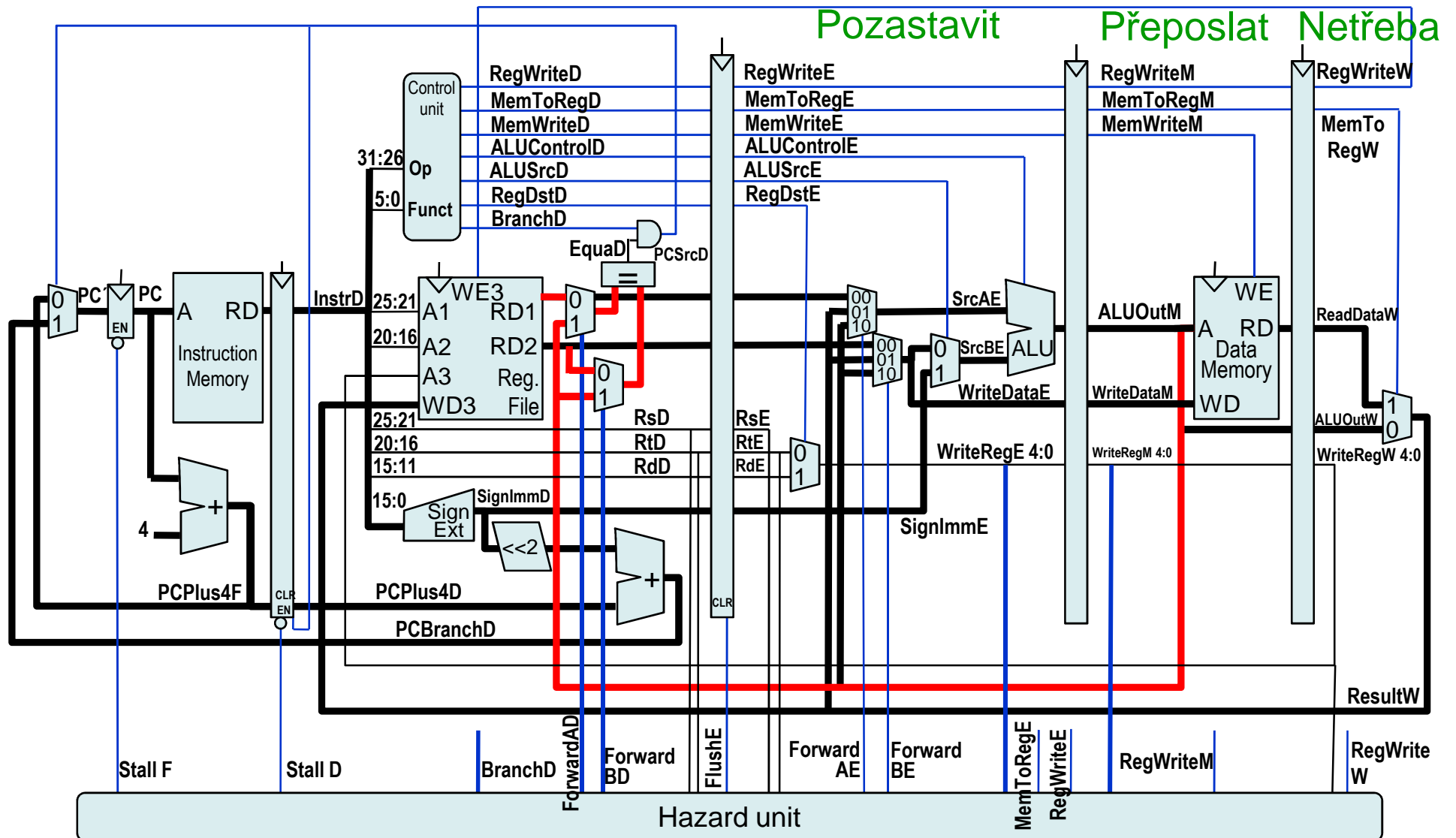Řešení vzniklých RAW hazardů přeposíláním nebo pozastavením



Hotovo – navržený zřetězený procesor

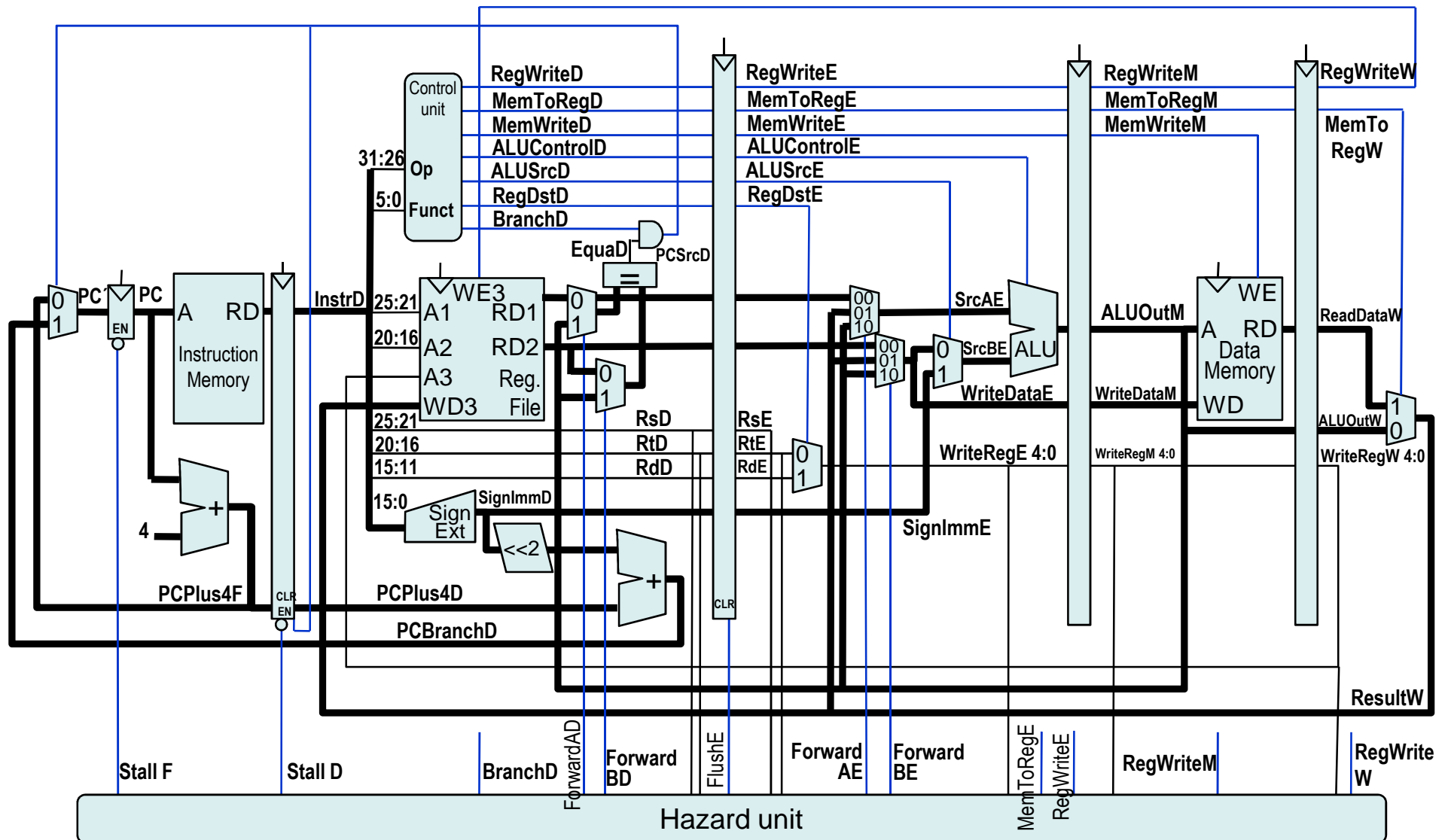

Zřetězený procesor – výkon: $IPS = IC / T = IPC_{str} \cdot f_{CLK}$

- Jaká může být maximální frekvence procesoru?
- Který stupeň je nejpomalejší?
- Dobu cyklu určuje nejpomalejší stupeň
- V našem případě:
 $T_c = 300 \text{ ns} \rightarrow 3\,333 \text{ kHz}$


Zanedbejme plnění pipeline, všechna pozastavení pipeline a všechna vyprázdnění. Pak bude $IPC = 1$.

$IPS = 1 \cdot 3\,333\,000 = 3\,333\,000$ instrukcí za sekundu


- Zavedením 5-stupňového zřetězení jsme zlepšili propustnost $3\,333\,000 / 980\,000 = 3,4$ krát! (i za předpokladu $IPC=1$)

Zřetěžený procesor – časování

 - Specifikace časování pro synchronní sekvenční obvod:




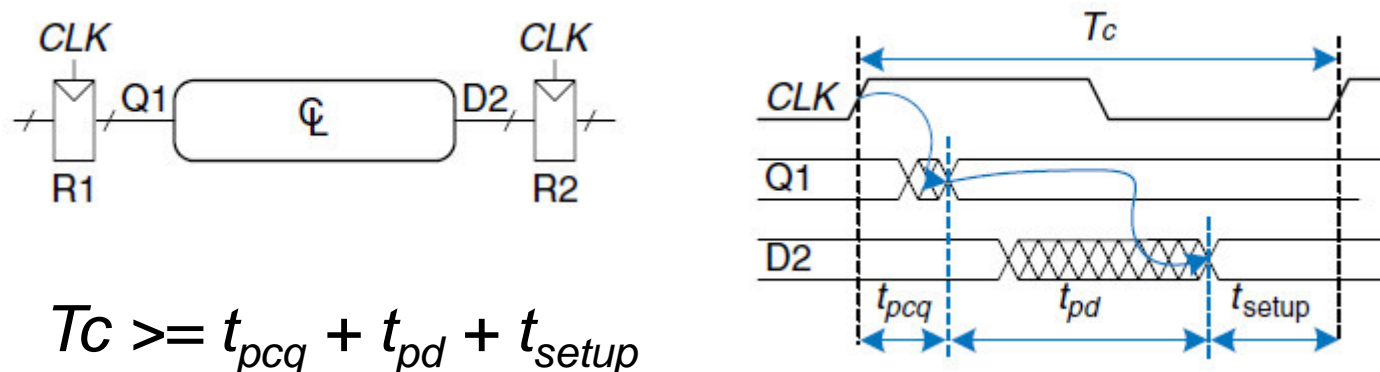- Omezující podmínka na předstih signálu před hodinami:



Zřetězený procesor – časování

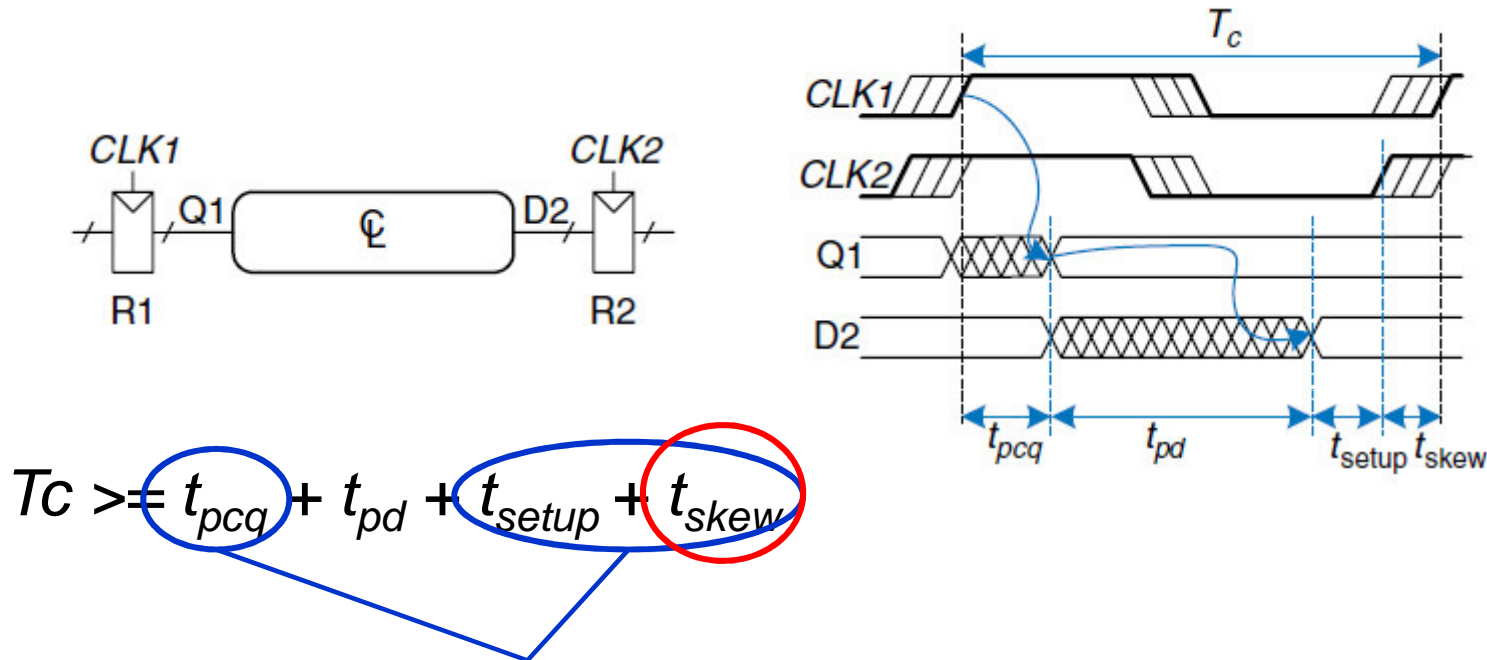
- Omezující podmínka na předstih signálu před hodinami (zohlednění nedokonalosti rozvodu hodin):



Představuje omezení pokud se začíná blížit
nebo dokonce dominovat nad t_{pd}
(příliš hluboká pipeline / příliš mnoho stupňů...)


Co jsme navrhli?

Návrat k nezřetězenému procesoru

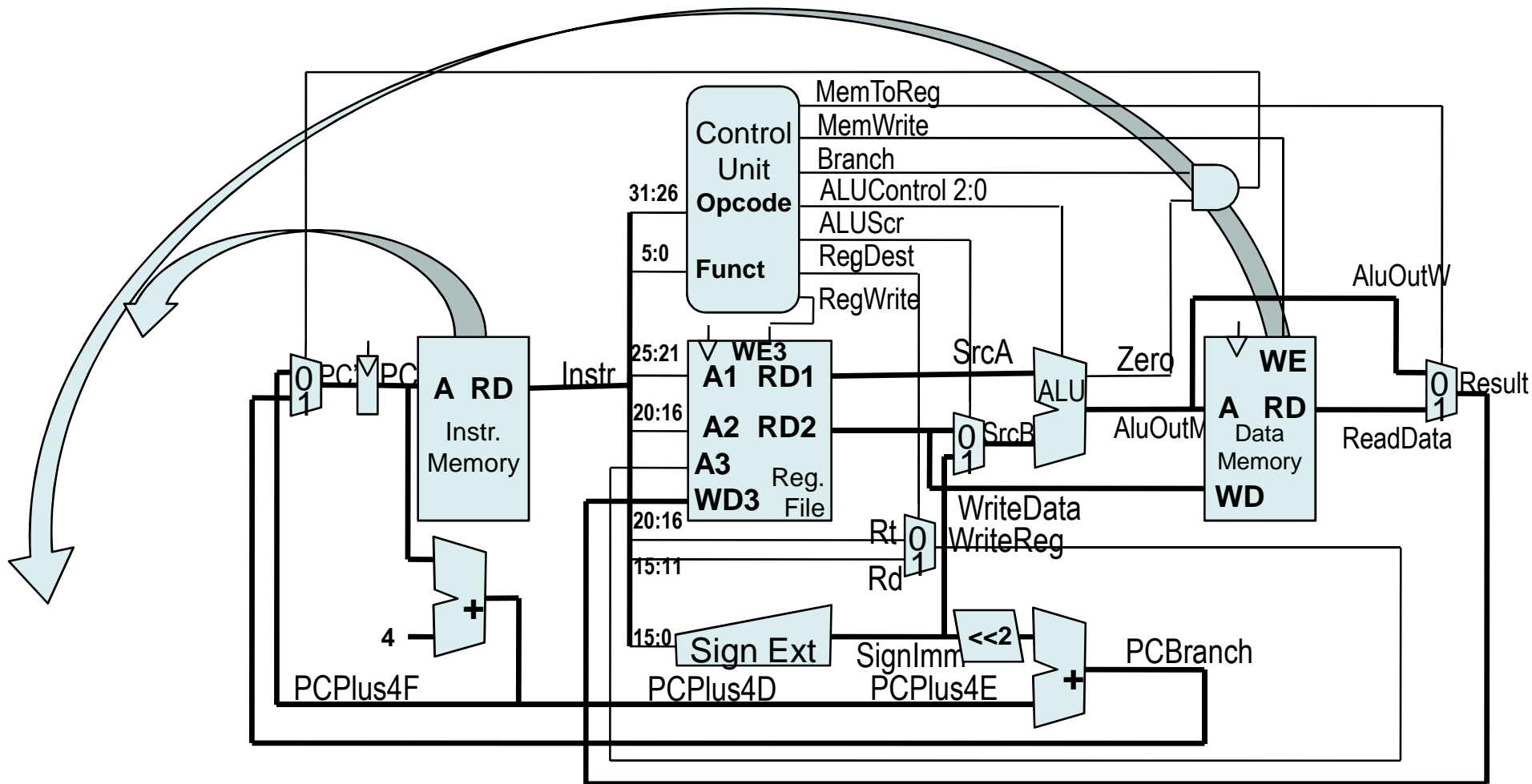


Co jsme navrhli?

Návrat k nezřetězenému procesoru

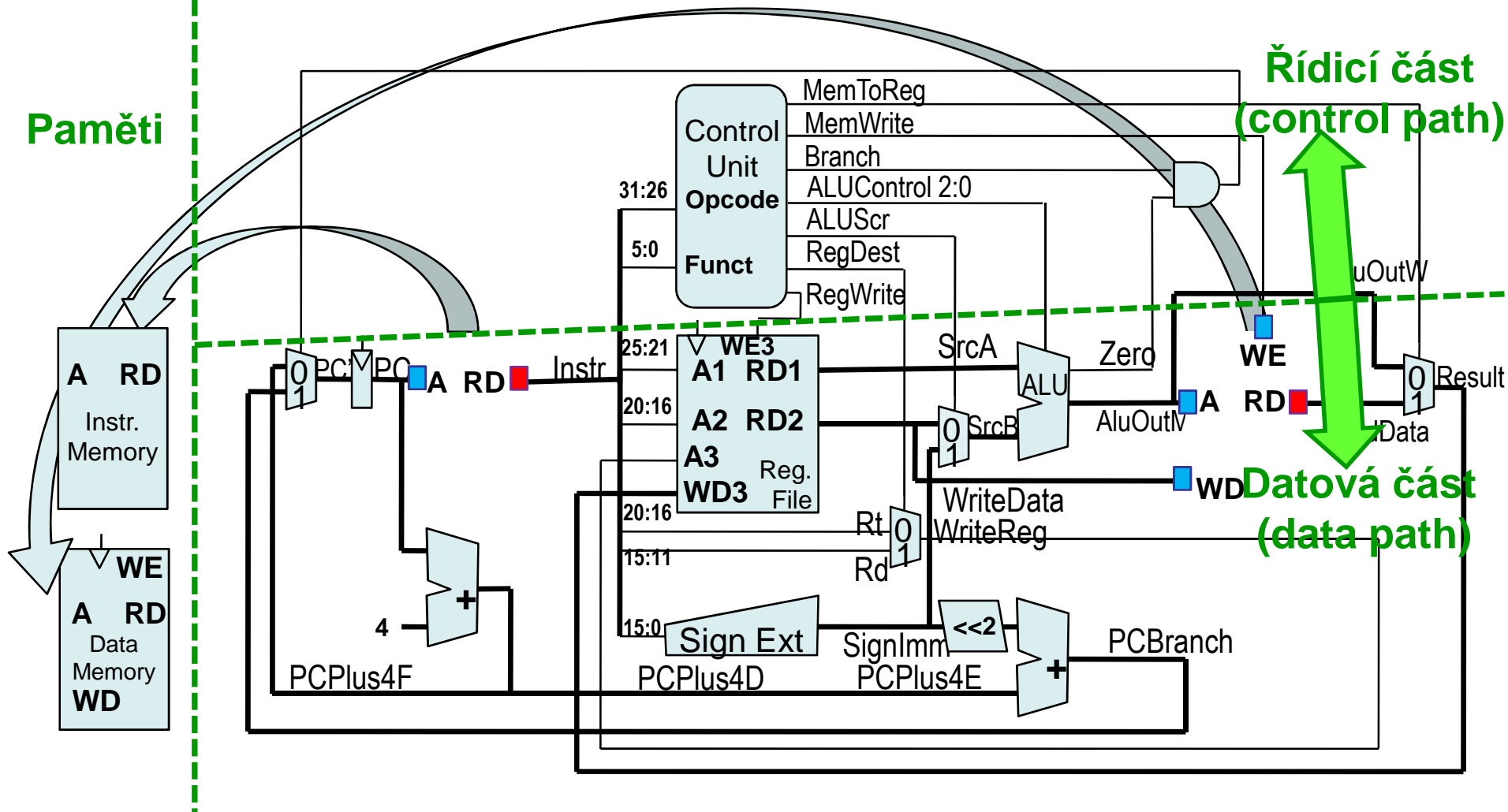

Co jsme navrhli?

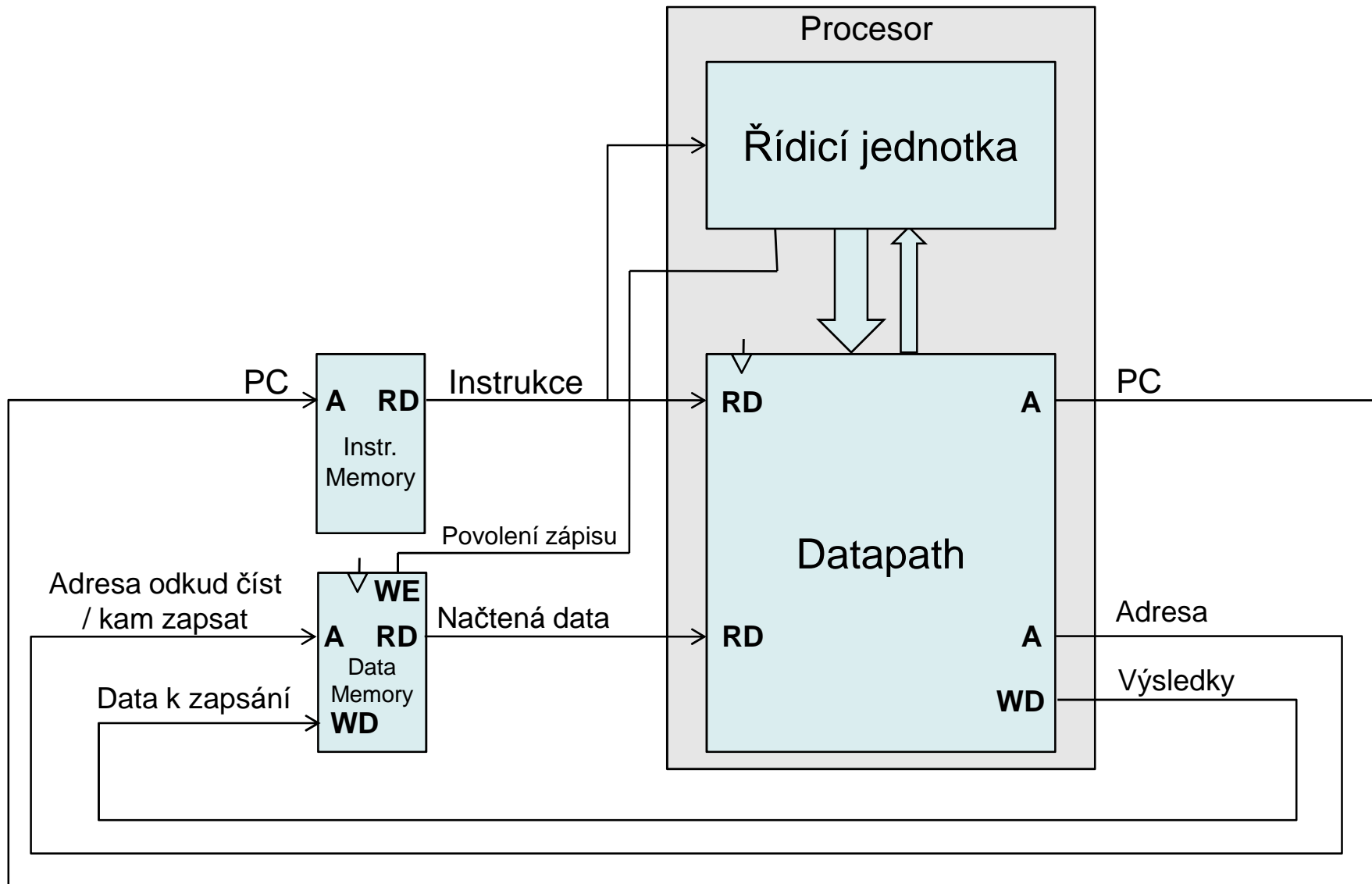

Co s paměťmi pokud jsou velké?

- Čím větší paměť, tím větší přístupová doba...


- Připomeňme si zpoždění na kritické cestě :

$$T_C = t_{PC} + t_{Mem} + t_{RFread} + t_{ALU} + t_{Mem} + t_{Mux} + t_{RFsetup}$$

Jak nedegradovat frekvenci procesoru??


- Řešení: Víceúrovňový paměťový systém
(podrobněji o této problematice v 10. a 11. přednášce)

Co jsme navrhli? – zřetězená verze

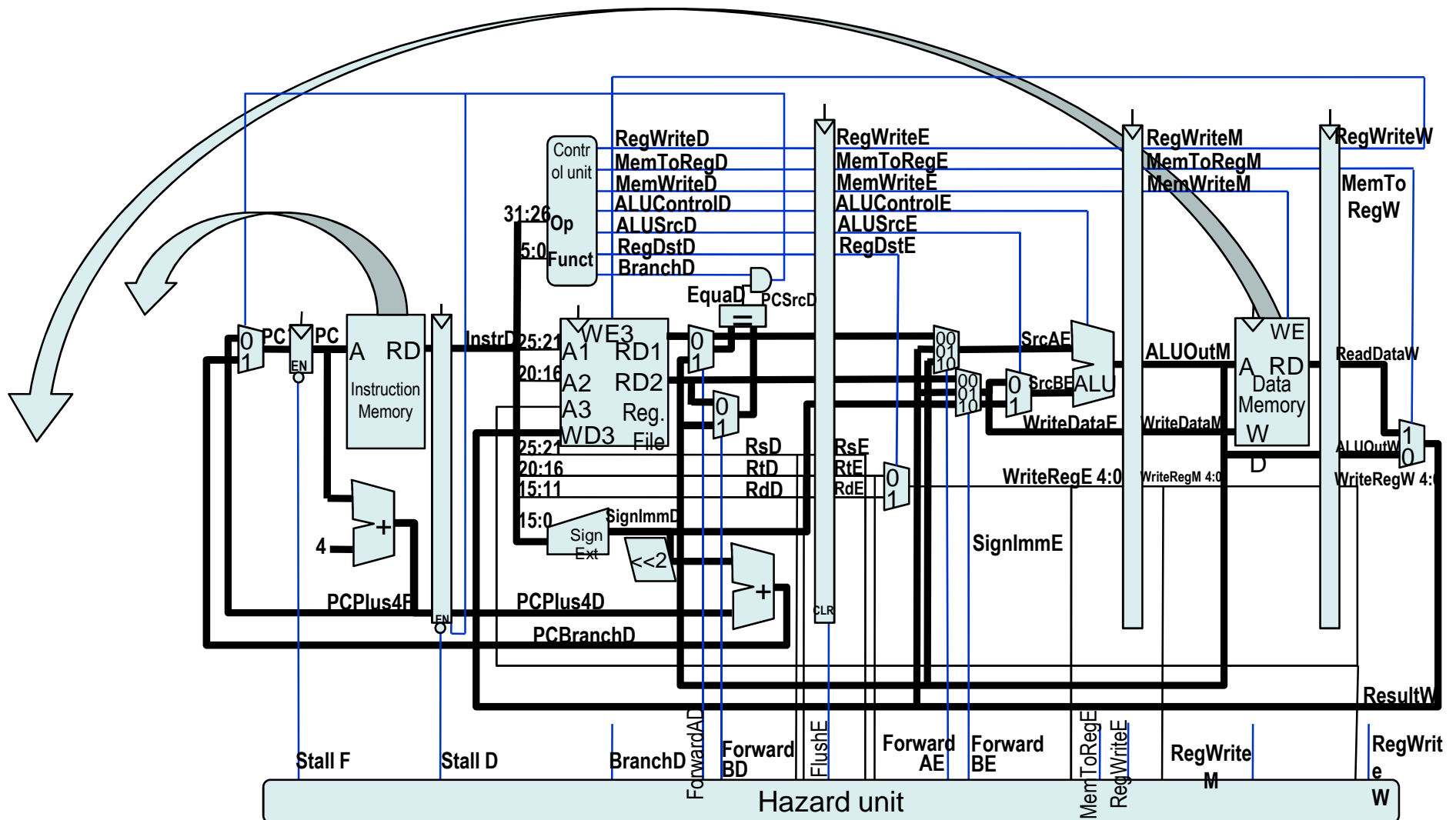

Vyvažování stupňů zřetězení

Lineární zřetězení:

 


(též: stromový sumátor, stromová násobička, iterační dělička..)


- **Vyvažování:** cílem je rozdělit jednotlivé bloky do N stupňů tak, aby ve zpoždění ve všech stupních bylo pokud možno stejné...
- Volba počtu stupňů závisí od preference: propustnost vs. latence

Superzřetězení

- nevyvážené 5-stupňové zřetězení:

 

 - hlubší zřetězení vzniklá další dekompozicí



- přináší možnost dalšího zvýšení pracovní frekvence, avšak také řadu dalších problémů..
- další forwarding, nárůst pozastavení pipeline, hazardy