 



ČTYŘMÍSTNÝ DYNAMICKY OVLÁDANÝ DISPLEJ

Na obrázku je zobrazen nastavný modul, který se zastrčí do konektorů ARDULINO. **Při nasazení na modul NUCLEO je potřeba dát pozor, aby destička trvale nezmáčkla černé tlačítko. Při nasazení na modul DE10 Lite je potřeba dát pozor, aby nedošlo ke zkratu tlačítka reset s kovovým krytem konektoru USB.**





ZAPOJENÍ ČTYŘMÍSTNÉHO DYNAMICKY OVLÁDANÉHO DISPLEJE

Displej na modulu je realizován čtyřmi 7-segmentovými displeji LED se společnou anodou a ovládán dvěma obvody 74595 kaskádně zapojenými. Zobrazovaná informace se ukládá bit po bitu přes sériový vstup (IO vývod 14, AB17/PA_9=DE10/NUCLEO401) náběžnou hranou hodin SRCLK (IO-11, AA12/PA_8). Po zápisu všech 16 bitů se obsah posuvných registrů přeneše náběžnou hranou RCLK (IO-12, AB9/PB_5) do paralelního registru.

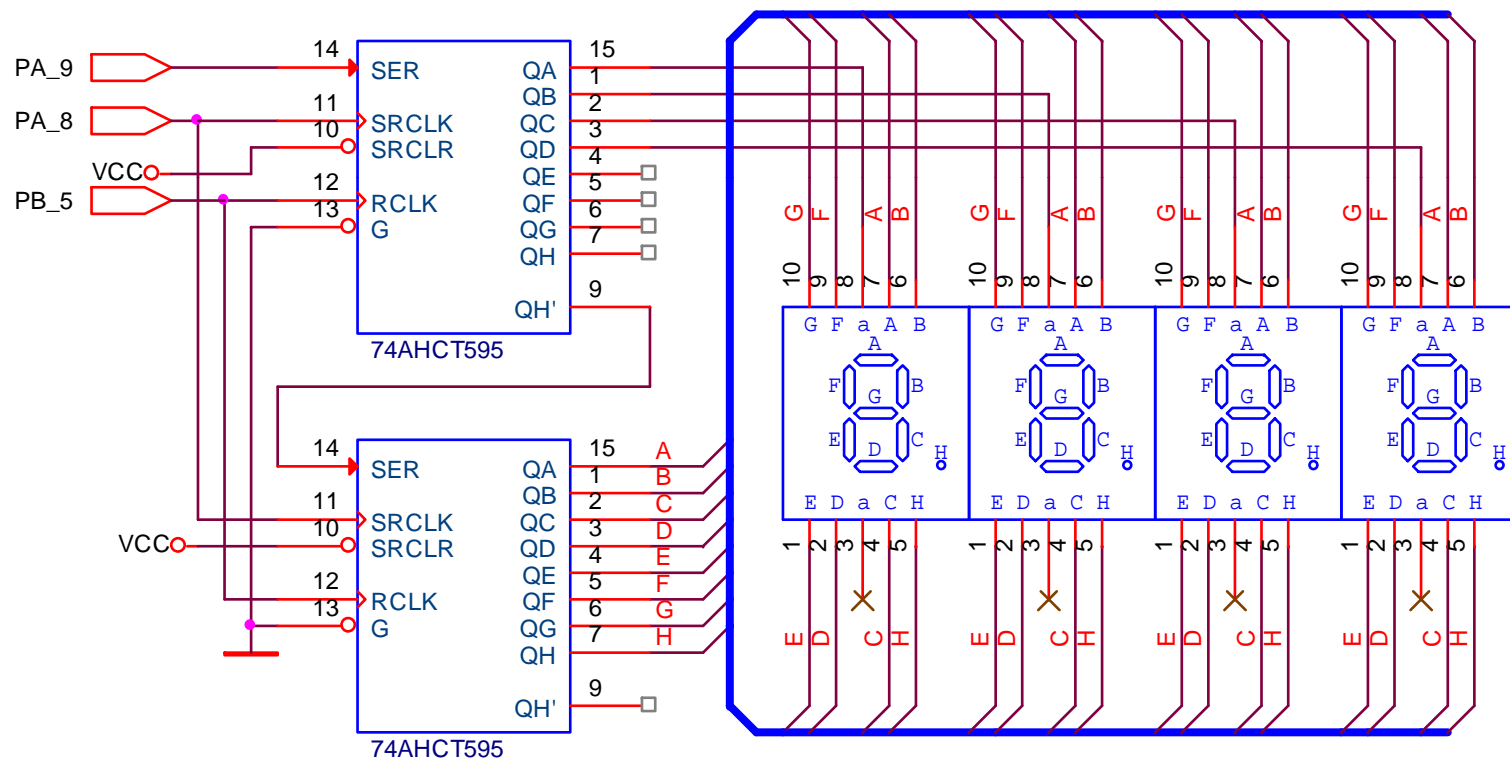

VNITŘNÍ STRUKTURA OBVODU 74AHCT595

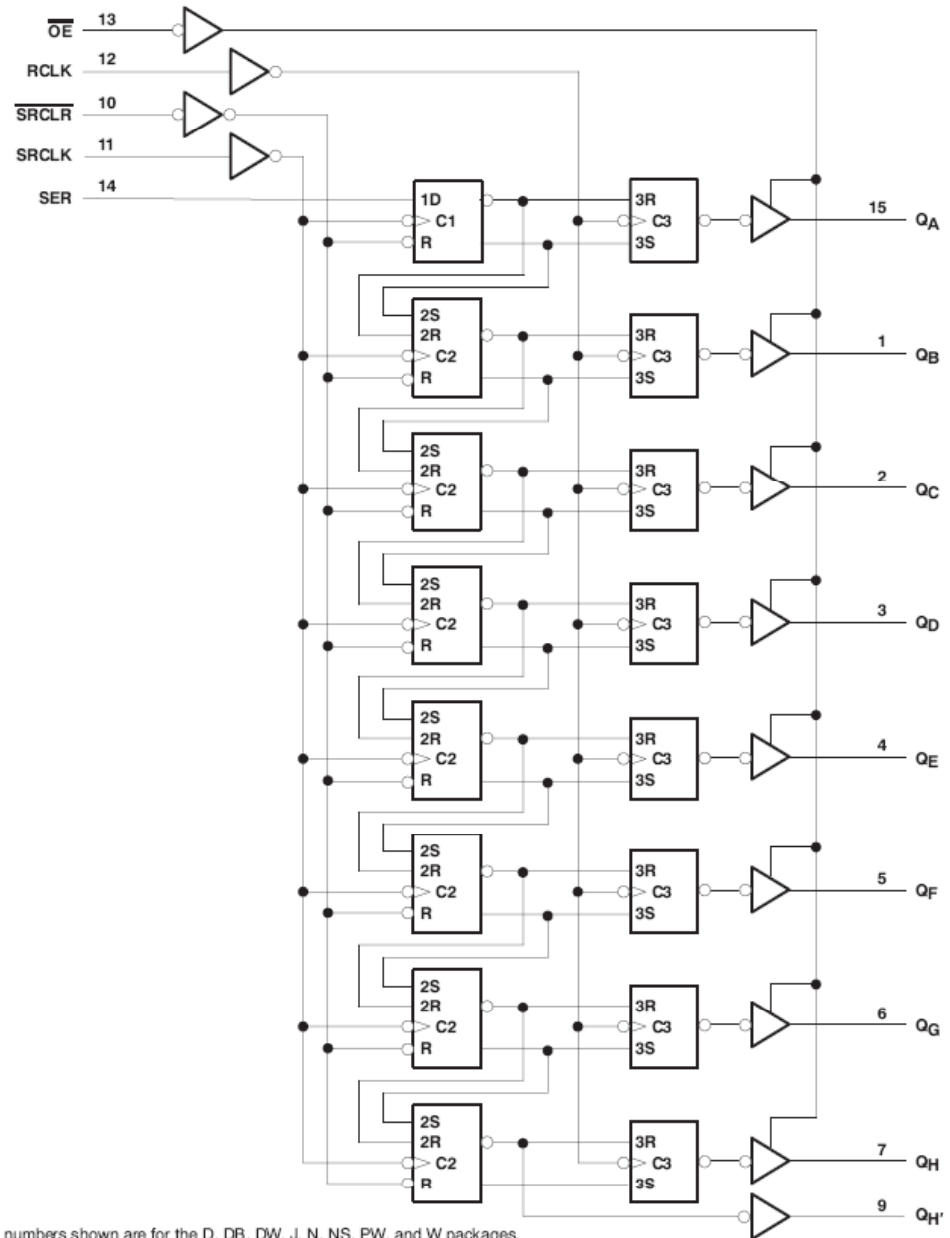 


Pin numbers shown are for the D, DB, DW, J, N, NS, PW, and W packages.

PROPOJENÍ VÝVODŮ ARDUINO NA VÝVODY PLD DE10-LITE


Table 3-8 Pin Assignments for Arduino Uno Expansion Header connector

Schematic Signal Name	FPGA Pin No.	Description	Specific features For Arduino	I/O Standard
Arduino_IO0	PIN_AB5	Arduino IO0	RXD	3.3-V LVTTTL
Arduino_IO1	PIN_AB6	Arduino IO1	TXD	3.3-V LVTTTL
Arduino_IO2	PIN_AB7	Arduino IO2		3.3-V LVTTTL
Arduino_IO3	PIN_AB8	Arduino IO3		3.3-V LVTTTL
Arduino_IO4	PIN_AB9	Arduino IO4		3.3-V LVTTTL
Arduino_IO5	PIN_Y10	Arduino IO5		3.3-V LVTTTL
Arduino_IO6	PIN_AA11	Arduino IO6		3.3-V LVTTTL
Arduino_IO7	PIN_AA12	Arduino IO7		3.3-V LVTTTL
Arduino_IO8	PIN_AB17	Arduino IO8		3.3-V LVTTTL
Arduino_IO9	PIN_AA17	Arduino IO9		3.3-V LVTTTL
Arduino_IO10	PIN_AB19	Arduino IO10	SS	3.3-V LVTTTL
Arduino_IO11	PIN_AA19	Arduino IO11	MOSI	3.3-V LVTTTL
Arduino_IO12	PIN_Y19	Arduino IO12	MISO	3.3-V LVTTTL
Arduino_IO13	PIN_AB20	Arduino IO13	SCK	3.3-V LVTTTL
Arduino_IO14	PIN_AB21	Arduino IO14	SDA	3.3-V LVTTTL
Arduino_IO15	PIN_AA20	Arduino IO15	SCL	3.3-V LVTTTL
ARDUINO_RESET_N	PIN_F16	Reset signal, low active.		3.3 V SCHMITT TRIGGER"

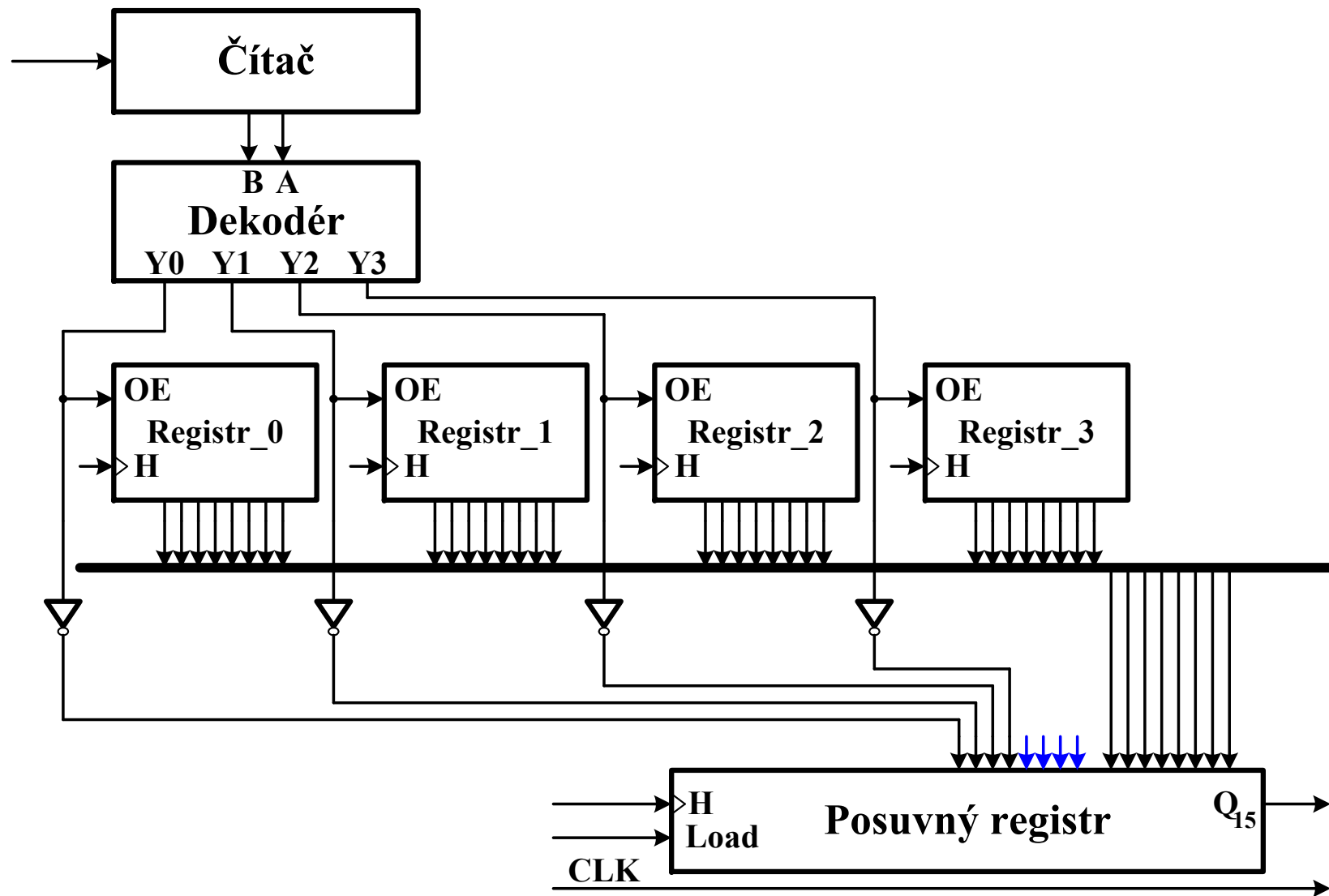
OBVODOVÉ OVLÁDÁNÍ DISPLEJE – PRINCIPIÁLNÍ ŘEŠENÍ



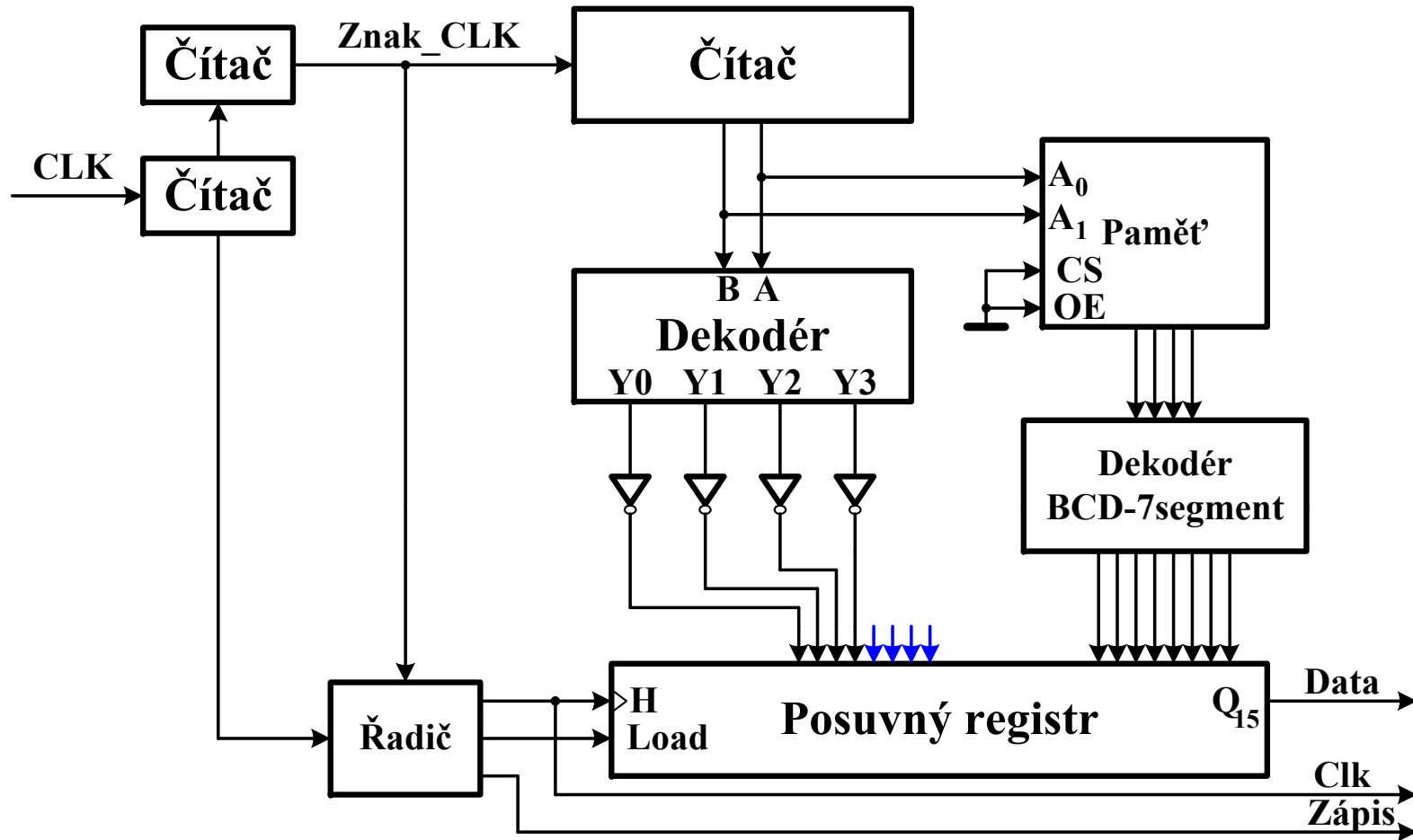
OBVODOVÉ OVLÁDÁNÍ DISPLEJE – ŘEŠENÍ S PAMĚTÍ



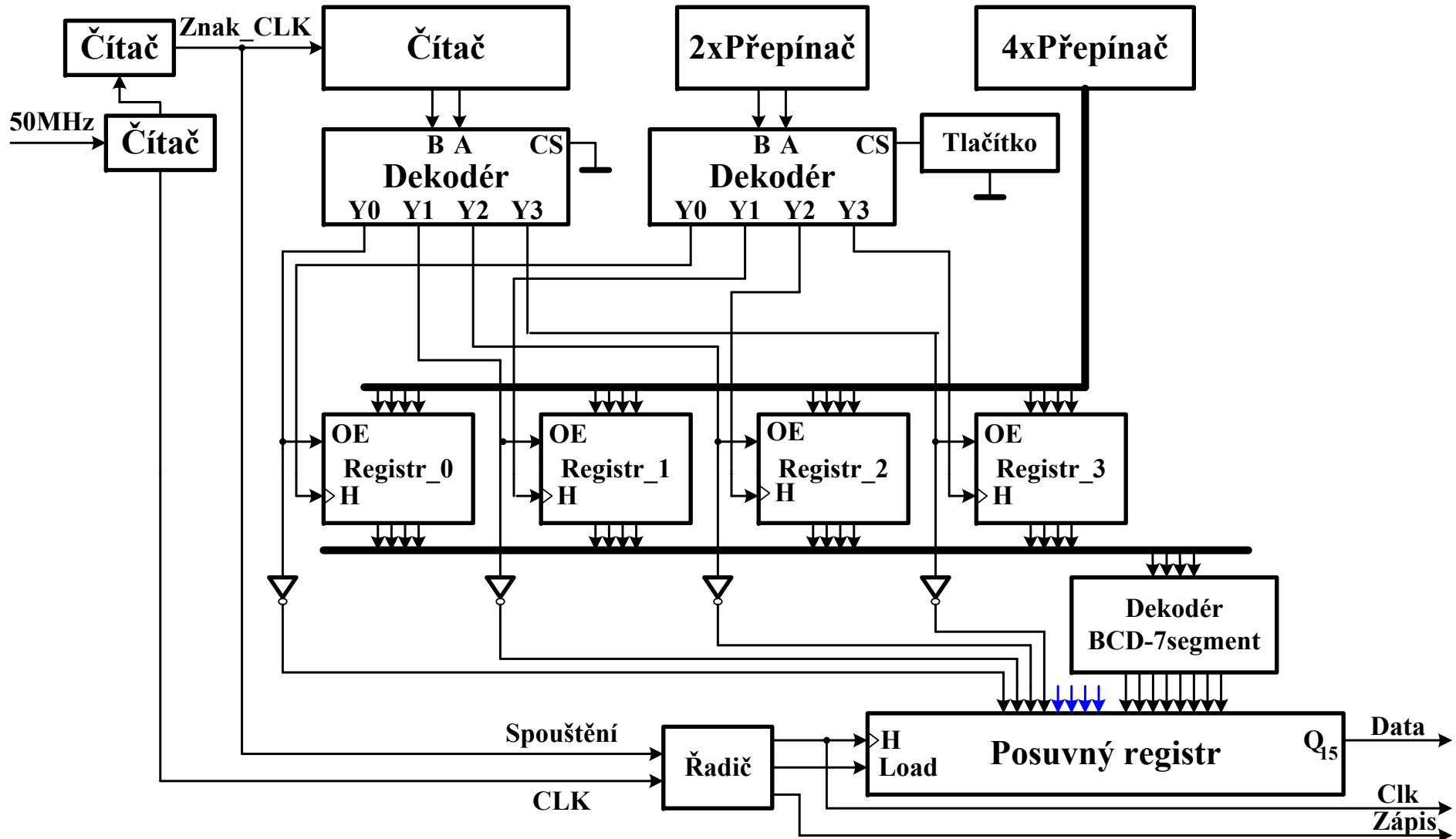OBVODOVÉ OVLÁDÁNÍ DISPLEJE – ŘEŠENÍ S REGISTRY



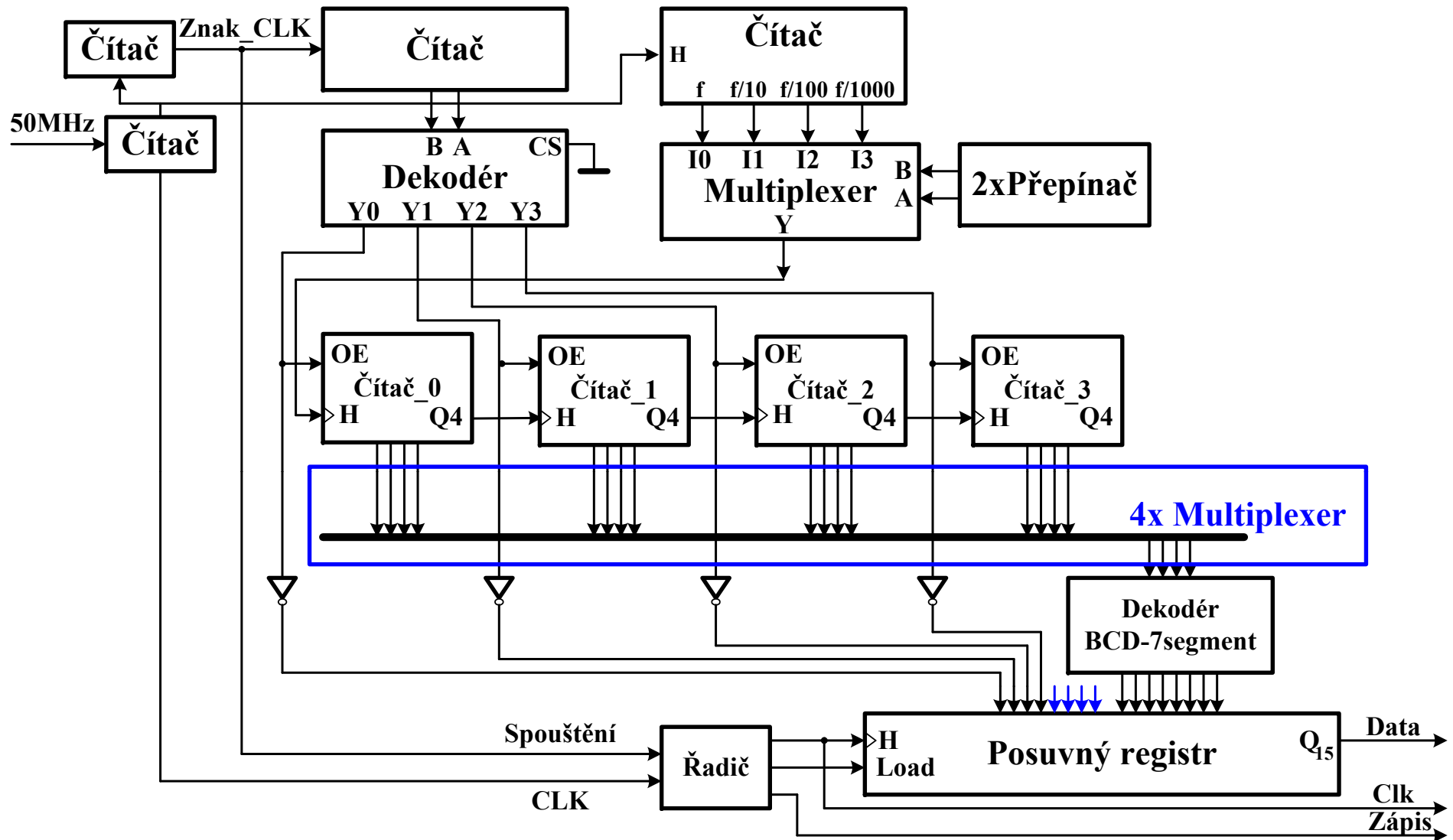OBVODOVÉ OVLÁDÁNÍ DISPLEJE – ŘEŠENÍ S ČÍTAČI



U všech návrhů se přepokládá spuštění řadiče od změny hodinového signálu zajišťujícího přepínání jednotlivých segmentů. Doba trvání tohoto impulsu v log.1 je velká a je nebezpečí opětovného spuštění řadiče. Z tohoto důvodu bude náběžnou případně sestupnou hranou vytvořen impuls (log.1), který bude ukončen spuštěním řadiče a vytvořením signálu LOAD.

Generování potřebných hodinových signálů

Na přípravku jsou k dispozici dva hodinové signály (10MHz a 50MHz). Z jednoho z nich bude potřeba vytvořit hodinový signál pro přepínání segmentovek (Znak_CLK) a hodinový signál pro řadič. V případě použití TTL obvodů se předpokládá výběr obvodu z katalogu Texas Instruments. Následuje ověření zda se zvolený typ nachází i v knihovně PALASM2 (QuartusII – schématický návrh – Block Editor – Libraries – others – maxplus2).

- **Dekodér** – BIN → 7SEG, BCD → 7SEG
 - ✓ Navržený jako LKO se zvoleným typem obvodů
 - ✓ Realizovaný pamětí ROM (tabulka) nebo RAM
 - ✓ Integrovaný obvod z TTL řady (7447)
- **Čítač** – mod 4
 - ✓ Klasický návrh s PČ - JK, T, D
 - ✓ Realizovaný pamětí ROM a sčítačkou
 - ✓ Realizovaný mikroprogramovatelnou strukturou
 - ✓ Integrovaný obvod z TTL řady (např. 7474)
- **Posuvný registr** – paralelně sériový
 - ✓ Realizovaný obvody TTL (např. 74164)
 - ✓ Realizovaný ve VHDL

- **Hodinové signály** (děliče kmitočtu) – z 10/50 MHz
 - ✓ Integrované čítače dekadické/binární (7490, 7493)
 - ✓ Řešení ve VHDL
- **Realizace 4 nepřekrývajících signálů**
 - ✓ Dekodérem a čítačem např. 74139, 74163, 7474
 - ✓ Speciálním čítačem se stavy 1, 2, 4 a 8
- **Řadič** – obvod zajišťující přenos 16 bitů do posuvných registrů a jejich vysunutí do displeje.
 - ✓ Obvodový řadič
 - ✓ Čítačem a dekódujícím obvodem
 - ✓ Mikroprogramovatelným řadičem

NÁVRH LSO ZE STAVOVÉHO DIAGRAMU

Pro řízení dekodéru i vybavení jednotlivých zobrazovaných hodnot, bude potřeba čítač modulo 4. Ten můžeme navrhnout klasiky s PČ D, JK, T nebo pomocí návrhového systému QuartusII.

- ❖ Založíme nový projekt
- ❖ V položce New vybereme State Machine File
- ❖ Umístíme na plochu 4 stavy
- ❖ Vytvoříme mezi nimi přechody, které v tomto případě budou nepodmíněné.
- ❖ Nadefinujeme dvě výstupní proměnné
- ❖ Klikneme na jednotlivé stavy a definujeme v položce Action odpovídající stav výstupních proměnných.
- ❖ Ikonou HDL necháme vytvořit soubor VHDL
- ❖ Necháme zkompileovat vytvořený projekt
- ❖ Vytvoříme simulační soubor a ověříme návrh

Více v - Návod na použití programu Quartus.pdf

NÁVRH LSO ZE STAVOVÉHO DIAGRAMU

Quartus Prime Lite Edition - C:/Users/GG/Desktop/S4/S4 - S4

File Edit View Project Assignments Processing Tools Window Help

Project Navigator Hierarchy

Entity: Instance
MAX 10: 10M08DAF484C8G
S4

Input Table

Input Port
1 reset
2 clock

Output Table

Output Port
1 output1
2 output2

State Table

Source State	Destination State	Transition (In Verilog or VHDL 'OTHERS')
1 state1	state2	
2 state4	state1	
3 state2	state3	


Messages

Type	ID	Message
Info	293000	Quartus Prime Full Compilation was successful. 0 errors, 15 warnings

System (7) Processing (120)

100% 00:01:22
CES 11:43
CSQ 4. 10. 2022

NÁVRH LSO ZE STAVOVÉHO DIAGRAMU

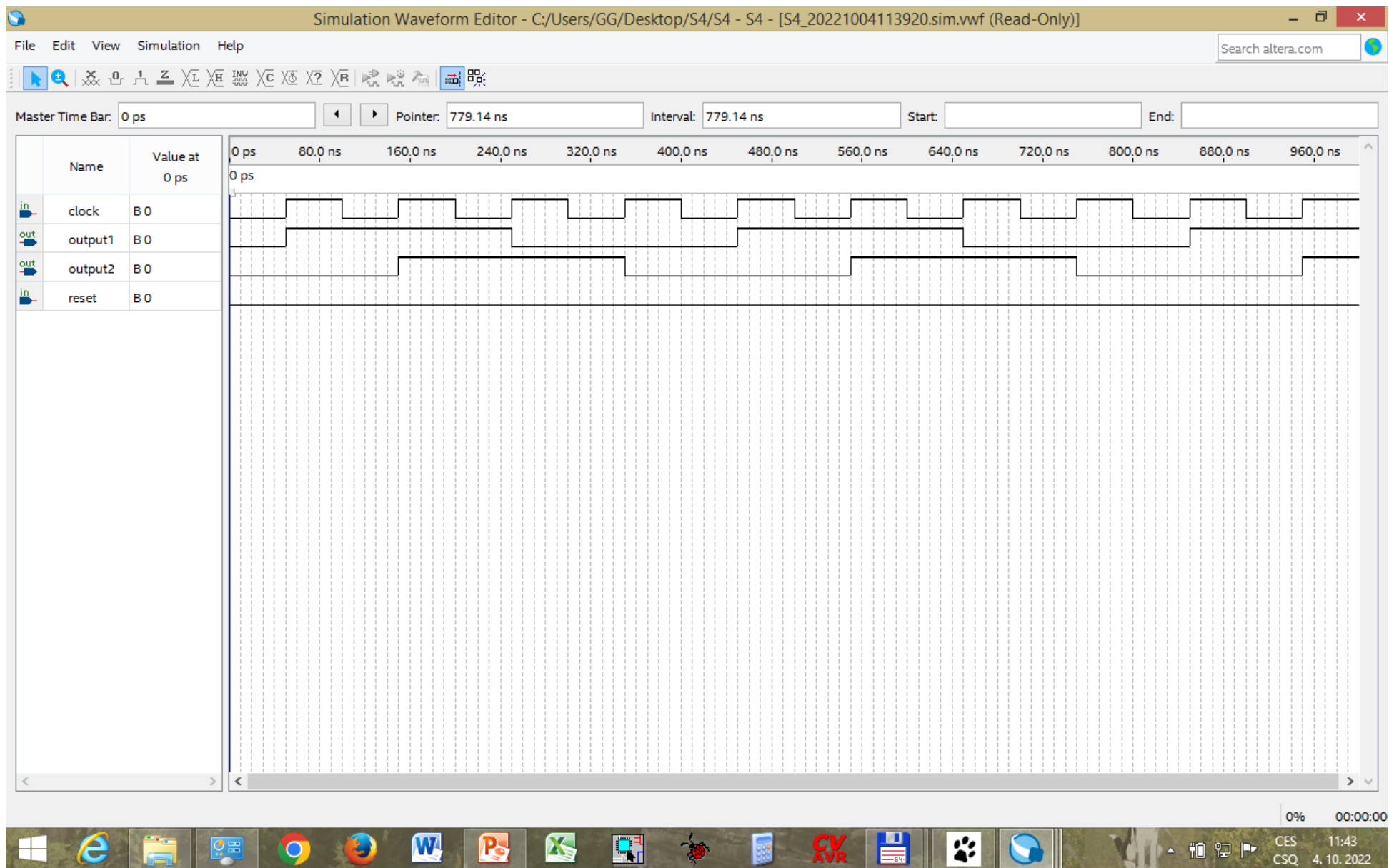


REALIZACE ŘADIČE PRO DYNAMICKY OVLÁDANÝ DISPLEJ - VAR.1

The screenshot shows the Quartus II IDE with a state machine diagram for a display controller. The diagram consists of seven states (S0 to S6) and several transitions. The transitions are labeled with control signals: \sim SPUST, SPUST, \sim STOP, and STOP. The states are arranged in a circular pattern, with S0 at the top left, S1 at the top, S2 at the top right, S3 at the right, S4 at the bottom right, S5 at the bottom, and S6 at the bottom left. The transitions are: S0 to S1 (SPUST), S1 to S2 (unlabeled), S2 to S3 (unlabeled), S3 to S4 (unlabeled), S4 to S5 (STOP), S5 to S6 (unlabeled), S6 to S0 (unlabeled). There are also self-loops on S0 (labeled \sim SPUST) and S4 (labeled \sim STOP).


	Source State	Destination State	Transition
1	S0	S0	\sim SPUST
2	S0	S1	SPUST
3	S1	S2	<< new transition >>
4	S2	S3	<< new transition >>
5	S3	S4	<< new transition >>
6	S4	S4	\sim STOP
7	S4	S5	STOP
8	S5	S6	<< new transition >>
9	S6	S0	<< new transition >>

REALIZACE ŘADIČE PRO DYNAMICKY OVLÁDANÝ DISPLEJ - VAR.1

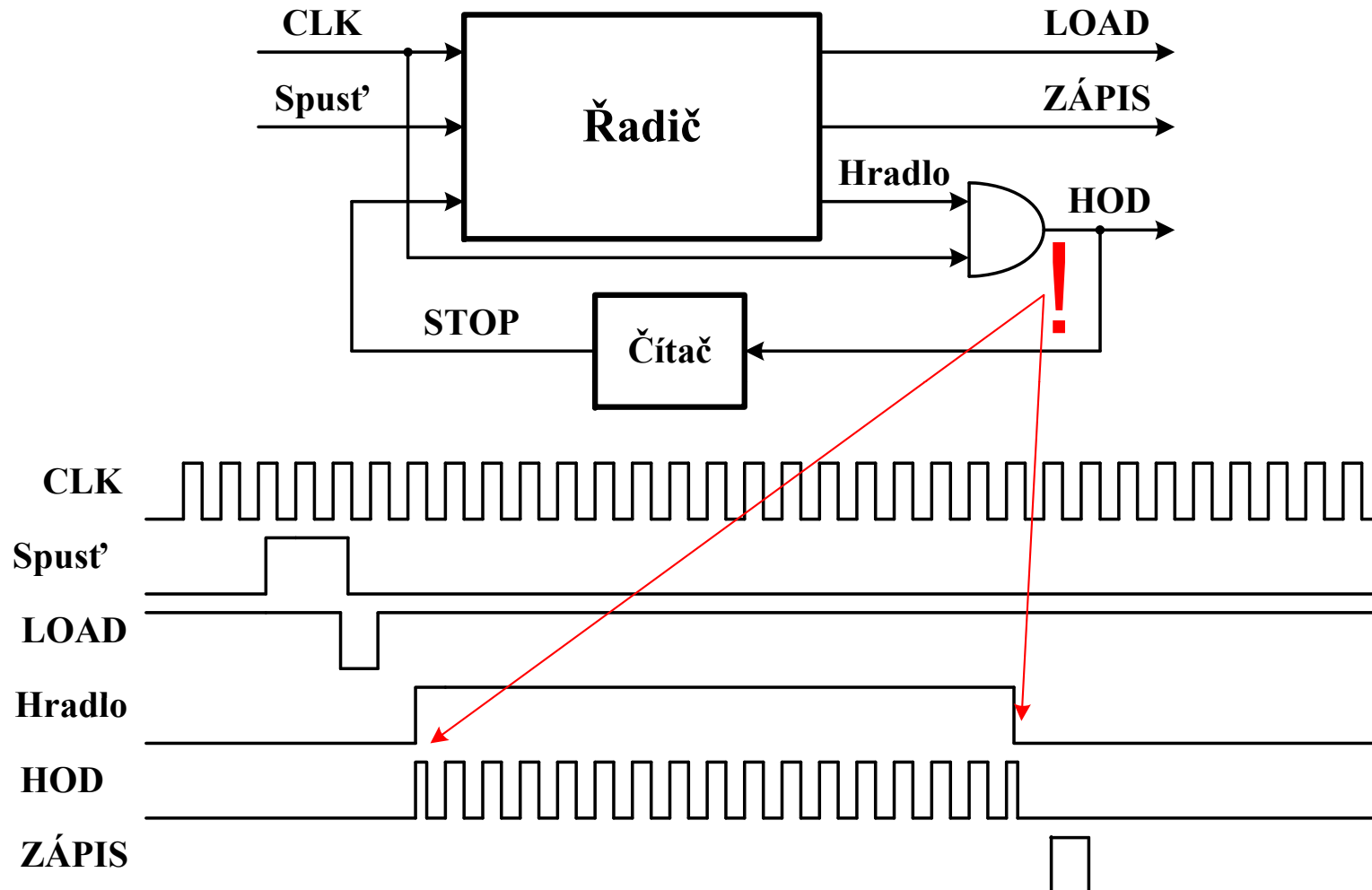Řadič s malým počtem stavů využívající hradlování hodinového signálu. **Výhody:** signál HOD má 2x vyšší kmitočet proti ostatním řešením. **Nevýhody:** Nebezpečí krátkého impulsu HOD.



 
REALIZACE ŘADIČE PRO DYNAMICKY OVLÁDANÝ DISPLEJ - VAR.1



REALIZACE ŘADIČE PRO DYNAMICKY OVLÁDANÝ DISPLEJ - VAR.2

Řadič je tvořen čítačem, jehož stavy jsou kombinačním obvodem dekodovány na potřebné řídicí signály. **Výhody:** Snadný, byť složitější návrh řídicích signálů. **Nevýhody:** Nebezpečí se skrývá ve vlastnostech čítače a postupných změn jeho výstupů (asynchronní/synchronní). Řídicí signály mohou vykazovat statické hazardní stavy.

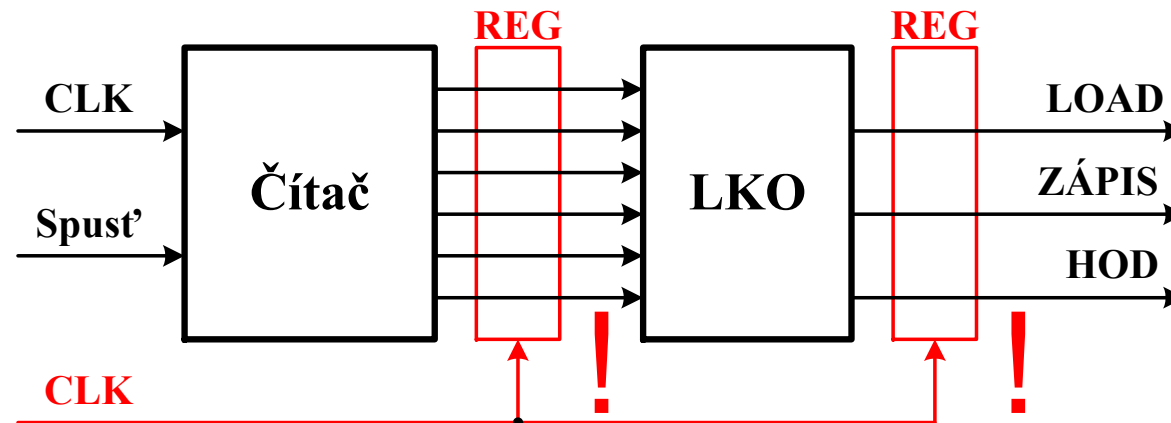Odstranění případných problémů pomocí vyrovnávacích registrů, řízených stejným hodinovým signálem.



REALIZACE ŘADIČE PRO DYNAMICKY OVLÁDANÝ DISPLEJ - VAR.2

K realizaci bude potřeba:

Prodleva – 1 stav, LOAD – 2 stavy, HOD – 32 stavů, ZÁPIS – 2 stavy

Výstupní funkce vedou na mapy 7 proměnných – trochu problém.

LKO budeme realizovat pamětí ROM.

Čítač	LOAD HOD ZÁPIS	Čítač	LOAD HOD ZÁPIS	Čítač	LOAD HOD ZÁPIS	Čítač	LOAD HOD ZÁPIS	Čítač	LOAD HOD ZÁPIS
0	1 0 0	8	1 1 0	16	1 1 0	24	1 1 0	32	1 1 0
1	1 0 0	9	1 0 0	17	1 0 0	25	1 0 0	33	1 0 0
2	0 0 0	10	1 1 0	18	1 1 0	26	1 1 0	34	1 1 0
3	1 0 0	11	1 0 0	19	1 0 0	27	1 0 0	35	1 0 0
4	1 1 0	12	1 1 0	20	1 1 0	28	1 1 0	36	1 0 1
5	1 0 0	13	1 0 0	21	1 0 0	29	1 0 0	37	1 0 0
6	1 1 0	14	1 1 0	22	1 1 0	30	1 1 0	38	1 0 0
7	1 0 0	15	1 0 0	23	1 0 0	31	1 0 0	39	1 0 0

REALIZACE ŘADIČE PRO DYNAMICKY OVLÁDANÝ DISPLEJ - VAR.2

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity ROM64x3 is
```

```
port (address : in INTEGER range 0 to 63;
```

```
      data : out std_logic_vector (2 downto 0));
```

```
end entity ROM64x3;
```

```
architecture LKO of ROM64x3 is
```

```
type rom_array is array (0 to 63) of std_logic_vector (2 downto 0);
```

```
constant rom : rom_array :=
```



```
  ("100","100","000","100","110","100","110","100","110","100","110","100",  
   "110","100","110","100","110","100","110","100","110","100","110","100",  
   "110","100","110","100","110","100","110","100","110","100","110","100",  
   "101","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100",  
   "100","100","100","100","100","100","100","100",  
   "100","100","100","100","100","100","100","100");
```

```
begin
```

```
  data <= rom(address);
```


```
end architecture LKO;
```

  REALIZACE ŘADIČE PRO DYNAMICKY OVLÁDANÝ DISPLEJ - VAR.2




Mikroprogramovatelný řadič, realizovaný registrem a pamětí ROM (LKO, RAM). Na každém paměťovém místě paměti je uložen stav řídicích signálů (Load, Zápis, Hod) a následující adresy, z které se bude číst nový stav řídicích signálů a následující adresy.

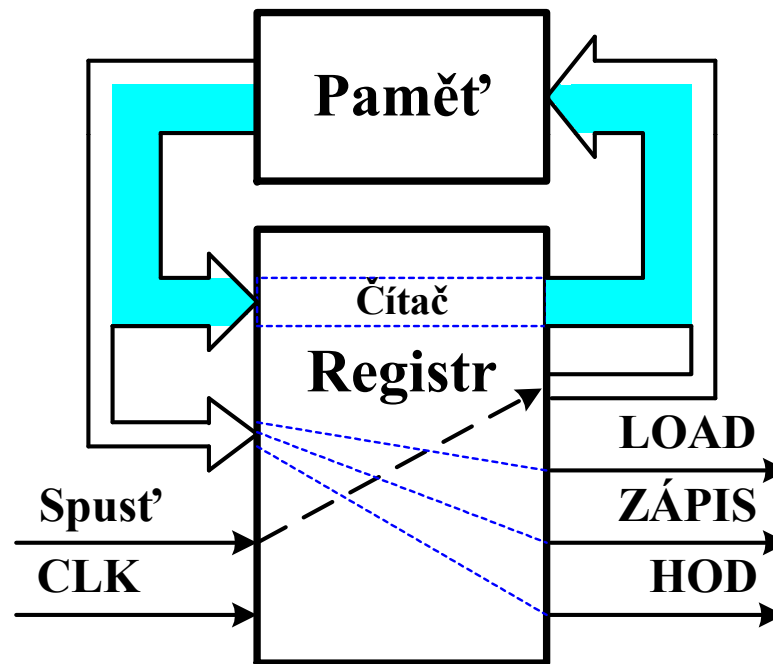Výhody: Jednoduchý bezproblémový návrh. **Nevýhody:** Vzhledem k velkému počtu hodinových impulzů definovaných dvěma stavy obvodu, je vytvoření obsahu paměti rozsáhlé.



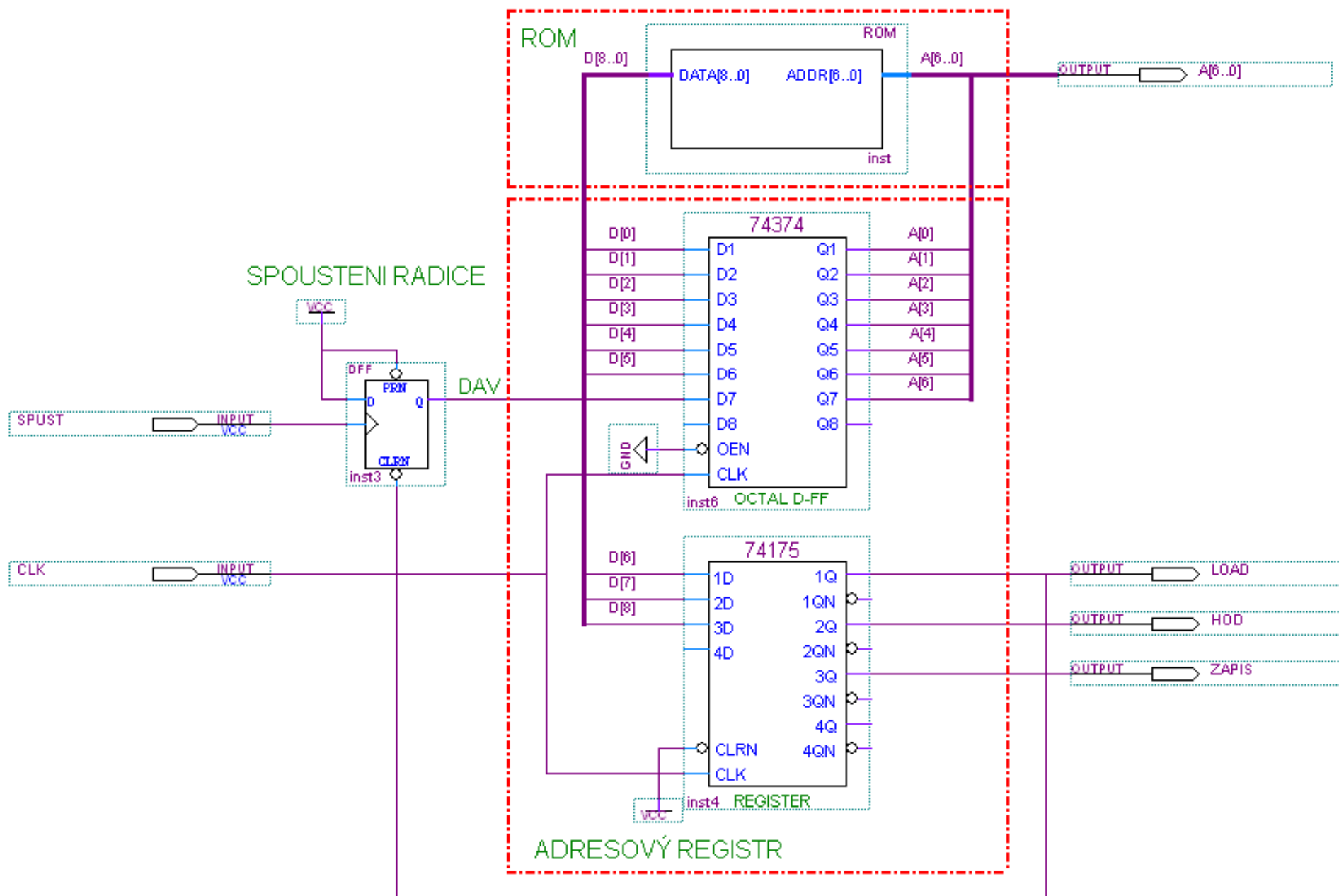REALIZACE ŘADIČE PRO DYNAMICKY OVLÁDANÝ DISPLEJ - VAR.3



REALIZACE ŘADIČE PRO DYNAMICKY OVLÁDANÝ DISPLEJ - VAR.3

