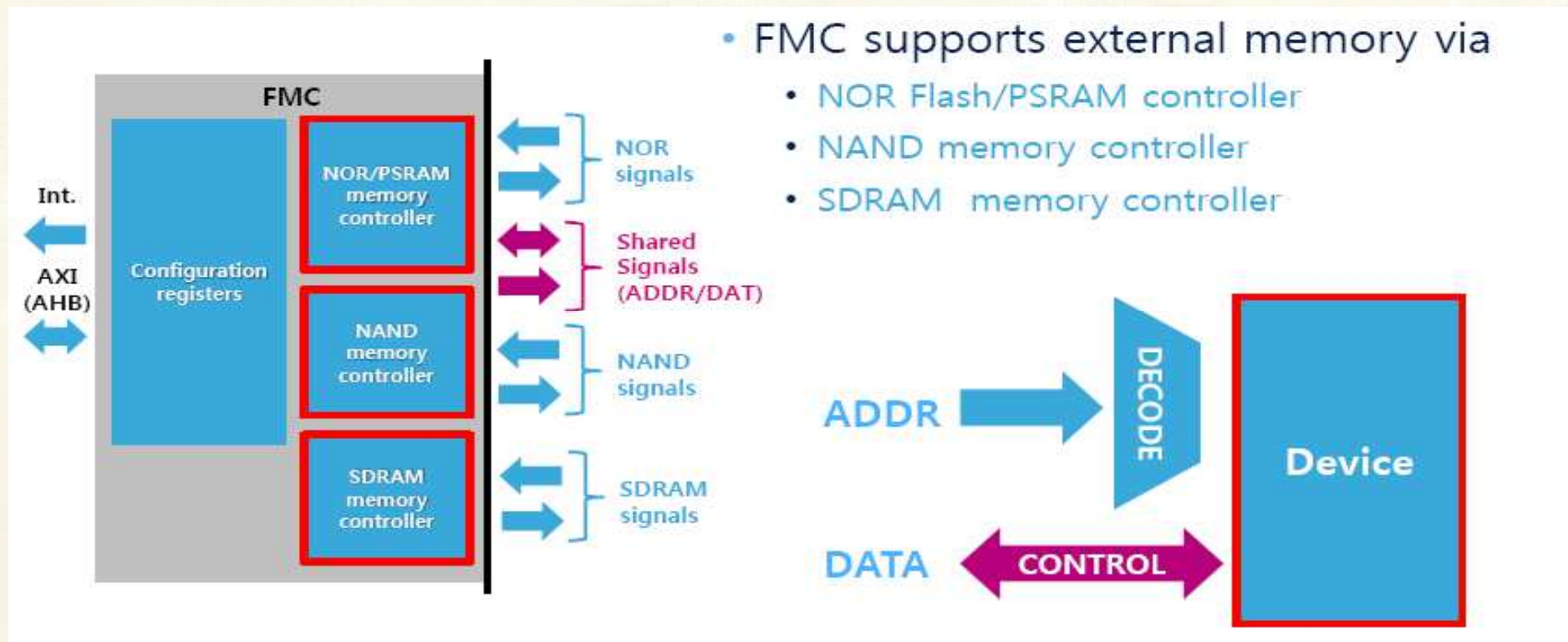


ARM_FSMC – FLEXIBILNÍ KONTROLÉR STATICKÉ PAMĚTI

ARM_FSMC zajišťuje přístup procesoru k externím pamětem. Operace na sběrnici AHB jsou FSMC přizpůsobeny komunikaci s externím zařízením (pamětí). Přenosy mohou být 8,16 nebo 32 bitové. Asynchronní přístup k pamětem po bytech (SRAM, ROM, PSRAM) zajišťuje FSMC pomocí vývodů NBL [1:0]. Čtou se všechny byty a nepoužitelné jsou vyřazeny. Z paměti (NOR) lze číst, ale zapisovat se mohou pouze 16bitová slova.




ARM_FSMC – FLEXIBILNÍ KONTROLÉR STATICKÉ PAMĚTI

Externí paměti – prostor 0x60000000÷0x9FFFFFFF

Externí periferie – od adresy 0xA0000000.

Dostupné přes FSMC naprogramovaným protokolem.

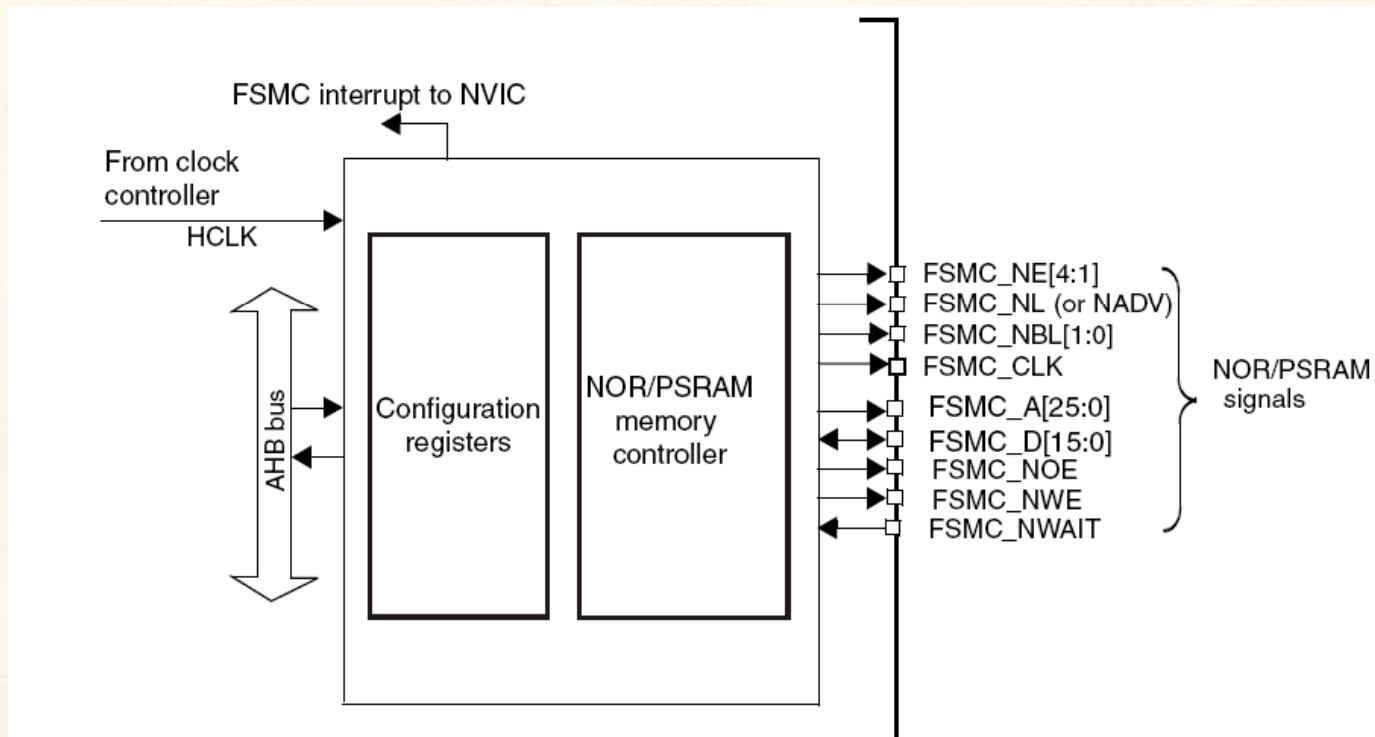Prostor pro paměti rozdělen na 4 banky po 256MB rozlišené bity A27:A26 sběrnice AHB. Banka 1 je dále rozdělena do 4 částí po 64MB aktivovaných CS1 až CS4. Banka je adresována 26 bity A25:A0 (8bitů) nebo A25:A1 (16bitů).



ARM_FSMC – FLEXIBILNÍ KONTROLÉR STATICKÉ PAMĚTI

Kontrolér FSMC generuje následující signály pro obsluhu vnějších pamětí:

❖ CLK	Výstup	Hodiny (pro synchronní přístup)
❖ A[25:0]	Výstup	Adresová sběrnice
❖ D[15:0]	I/O	Obousměrná sběrnice pro data
❖ NE[x]	Výstup	Chip select, x = 1..4
❖ NOE	Výstup	Output enable
❖ NWE	Výstup	Write enable
❖ NL(=NADV)	Výstup	Latch enable (signál označuje platnou adresu NADV, pro některé NOR)
❖ NWAIT	Vstup	NOR Flash – vstup pro zpoždění signálů FSMC

Při multiplexovaném přístupu do pamětí NOR je adresa a data rozdělena:

❖ A[25:16]	Výstup	Adresová sběrnice
❖ AD[15:0]	I/O	16-bitová multiplexovaná obousměrná adresová/datová sběrnice

ARM_FSMC – FLEXIBILNÍ KONTROLÉR STATICKÉ PAMĚTI


Při nemultiplexovaném přístupu do paměti PSRAM/SRAM:

- ❖ NE[x] Výstup Chip select, $x = 1..4$ (označený NCE pro PSRAM (dynamické s interním refrešováním))
- ❖ NBL[1] Výstup Aktivace horního bytu (na paměti označovaný - NUB)
- ❖ NBL[0] Výstup Aktivace dolního bytu (na paměti označovaný - NLB)

Při multiplexovaném přístupu do paměti PSRAM/SRAM:

- ❖ A[25:16] Výstup Adresová sběrnice
- ❖ AD[15:0] I/O 16-bitová multiplexovaná obousměrná adresová/ datová sběrnice
- ❖ NE[x] Výstup Chip select, $x = 1..4$ (označený NCE pro PSRAM (dynamické s interním refrešováním))
- ❖ NBL[1] Výstup Aktivace horního bytu (na paměti označovaný - NUB)
- ❖ NBL[0] Výstup Aktivace dolního bytu (na paměti označovaný - NLB)

ARM_FSMC – FLEXIBILNÍ KONTROLÉR PAMĚTÍ

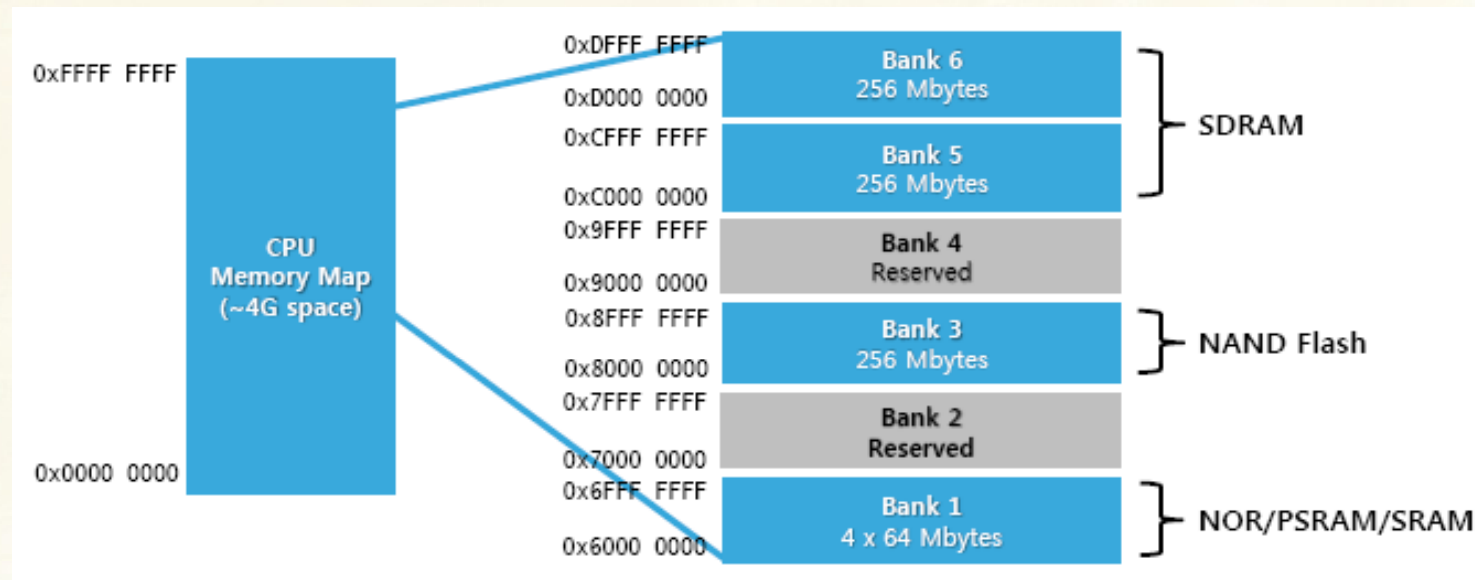

Jednotlivé bloky paměti lze rekonfigurovat prohozením banky 1 s bankou 5 a získat 2 prostory pro připojení SDRAM.

Pro každou banku umožňuje FSMC nezávislou konfiguraci časování připojené paměti s externím řízením čekacích stavů. Zápis může být i do FIFO paměti s rozsahem 16x32bitů.

Statické paměti – SRAM, ROM, NOR, PSRAM

NAND Flash – ECC kontrola až 8kB dat pro čtení i zápis

SDRAM – interface pro synchronní paměti DRAM a SDRAM.


ARM_FSMC – FLEXIBILNÍ KONTROLÉR STATICKÉ PAMĚTI

- Bank 1 is divided into 4 banks of 64 Mbytes each to interface with 4 external NOR / PSRAM memories (4 Chip Selects) which support
 - NOR Flash: 8/16/32-bit synchronous/asynchronous, multiplexed or non-multiplexed
 - SRAM: 8/16/32-bit
 - PSRAM: 8/16/32-bit synchronous/asynchronous

- HADDR[27:26]** : Bank select
- HADDR[25:0]** :
 - 8-bit bus width : HADDR[25:0]
 - 16-bit bus width : HADDR[25:1] >> 1
 - 32-bit bus width : HADDR[25:2] >> 2




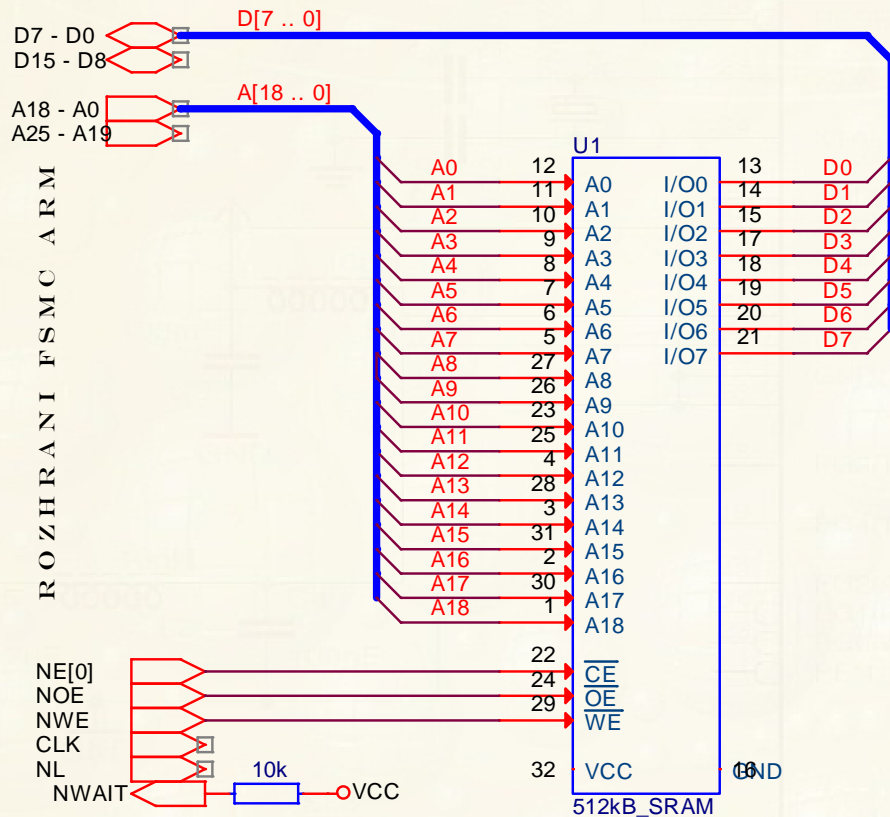ARM_FSMC – FLEXIBILNÍ KONTROLÉR STATICKÉ PAMĚTI



SRAM o kapacitě 512 kB v prostoru 64MB banky 1 části 0.

 
0x63FF FFFF
 0x63F8 0000
 ...
 0x6017 FFFF
 0x6010 0000
 0x600F FFFF
 0x6008 0000
 0x6007 FFFF
 0x6000 0000



Jak zabránit 128 násobnému opakování SRAM o kapacitě 512 kB v prostoru 64MB?

Za jakých podmínek by bylo možné umístit do prostoru 64MB další paměti nebo periferie?

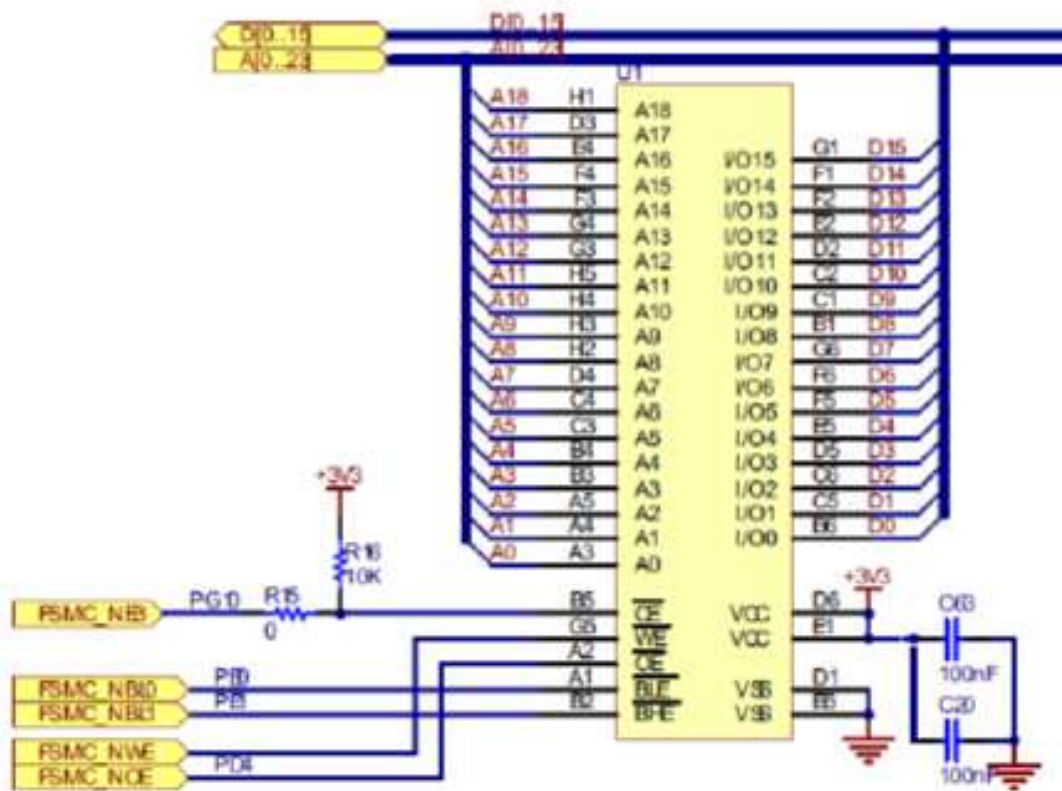
ARM_FSMC – CUBEMX KONFIGURACE PAMĚTI SRAM




Peripherals	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADC1
<input checked="" type="checkbox"/>	ADC2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADC3
<input checked="" type="checkbox"/>	CAN
<input checked="" type="checkbox"/>	CRC
<input checked="" type="checkbox"/>	DAC
<input checked="" type="checkbox"/>	FSMC
<input checked="" type="checkbox"/>	NOR Flash/PSRAM/SRAM/ROM/LCD 1
<input checked="" type="checkbox"/>	NOR Flash/PSRAM/SRAM/ROM/LCD 2
<input checked="" type="checkbox"/>	NOR Flash/PSRAM/SRAM/ROM/LCD 3
<input checked="" type="checkbox"/>	NOR Flash/PSRAM/SRAM/ROM/LCD 4
<input checked="" type="checkbox"/>	NAND Flash 1
<input checked="" type="checkbox"/>	NAND Flash 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Compact Flash
<input checked="" type="checkbox"/>	I2C1
<input checked="" type="checkbox"/>	I2C2
<input checked="" type="checkbox"/>	I2S2
<input checked="" type="checkbox"/>	I2S3
<input checked="" type="checkbox"/>	IWDG
<input checked="" type="checkbox"/>	RCC
<input checked="" type="checkbox"/>	RTC

ČASOVÁNÍ PRO ČTENÍ A ZÁPIS

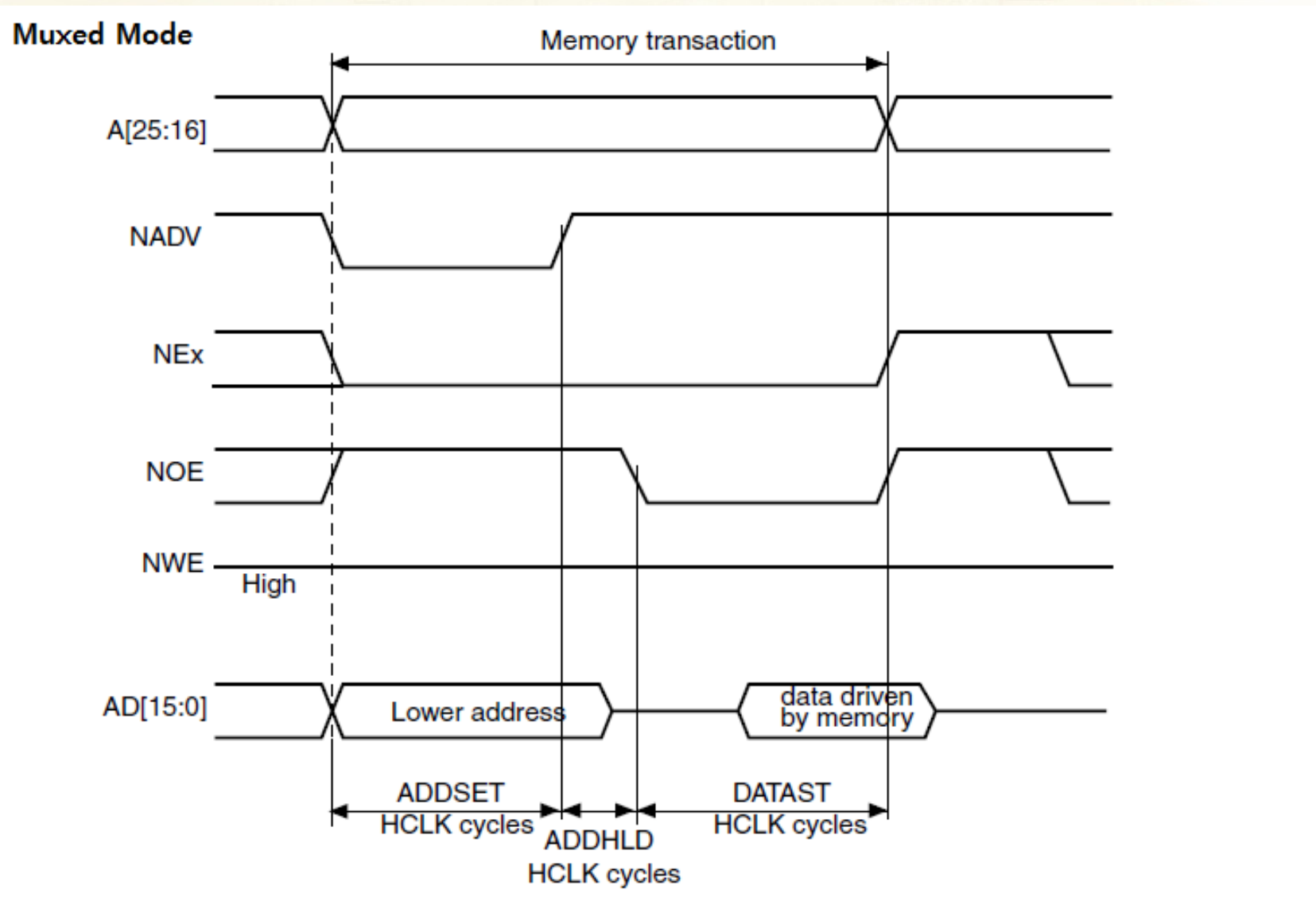FSMC umožňuje řadu konfiguračních módů (Mód 1, A, 2/B, C, D, MUX) pro přizpůsobení čtení a zápisu do příslušné externí paměti (další v dodatku).



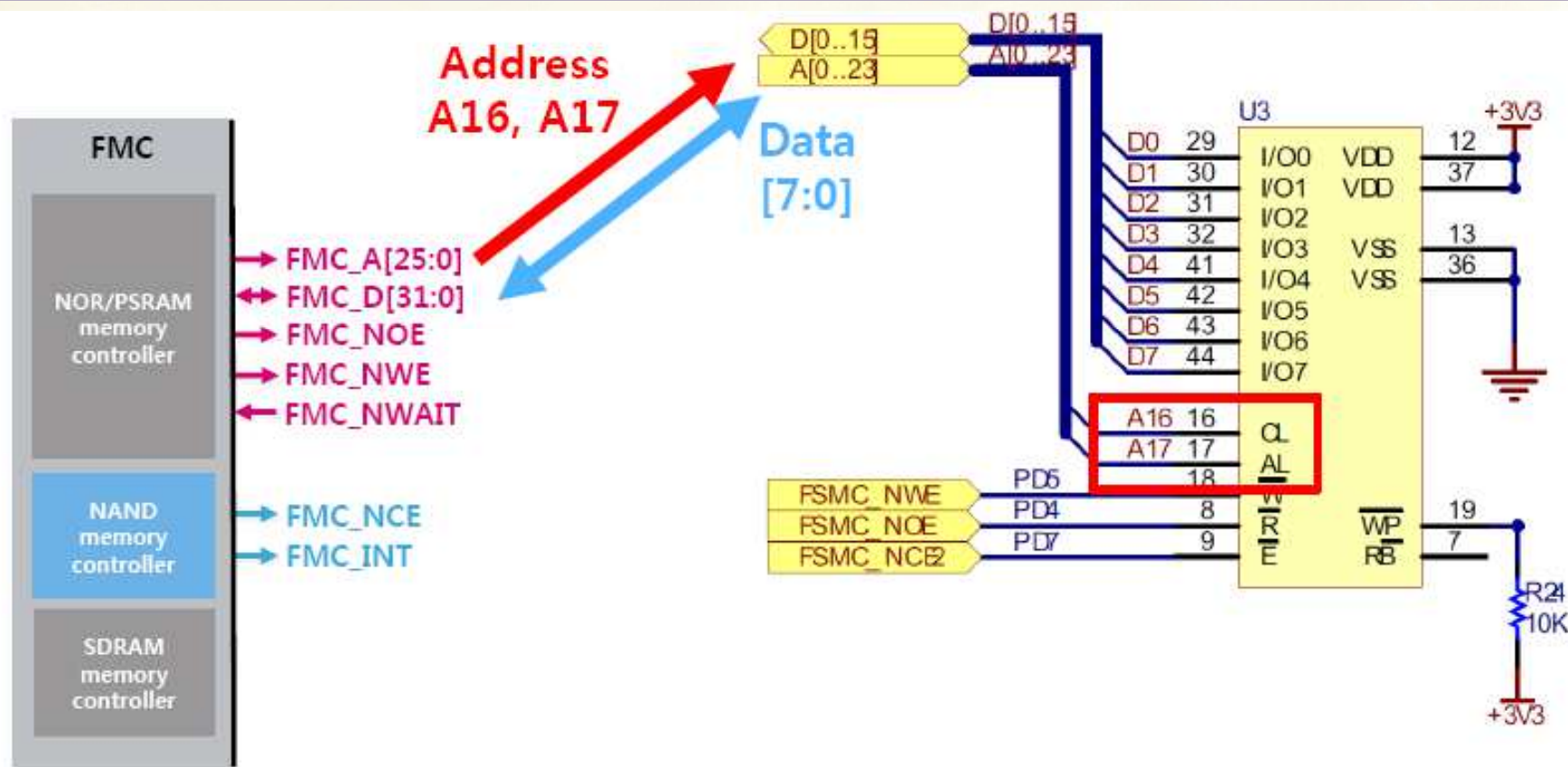ARM_FSMC – MULTIPLEXOVANÝ PŘÍSTUP DO PAMĚTI NAND




8-bit NAND Flash memory

Table 75. 8-bit NAND Flash

FMC signal name	I/O	Function
A[17]	O	NAND Flash address latch enable (ALE) signal
A[16]	O	NAND Flash command latch enable (CLE) signal
D[7:0]	I/O	8-bit multiplexed, bidirectional address/data bus

A17:16 [0b1x]	0x3FFF 0x2000	Address Section
A17:16 [0b01]	0x1FFF 0x1000	Command Section
A17:16 [0b00]	0x0FFF 0x0000	Data Section

Synchronous Mode

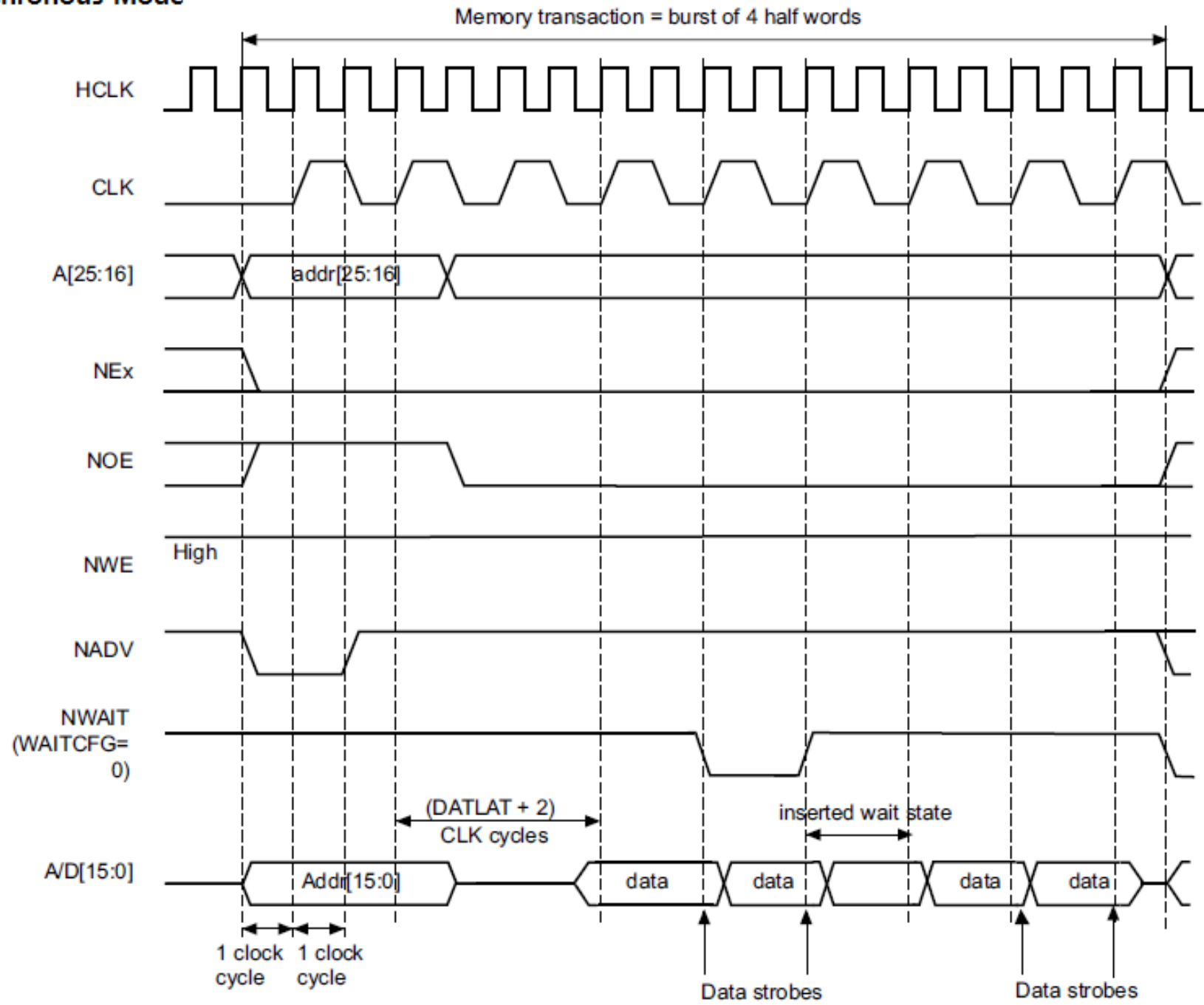


PŘIPOJENÍ PAMĚTI PŘESAHUJÍCÍ PŘÍMO ADRESOVATELNÝ PROSTOR

Jak vytvořit **chybějící** adresové vodiče A16, A17, atd.?

Jak vyřešit adresový dekodér?

 Řešení s jednou pamětí 128kB připojené k procesoru s
přímým adresovým prostorem 64kB





PARALELNÍ PŘIPOJENÍ VELKÉ DATOVÉ PAMĚTI

Pro čtyři 32kB paměti RAM musíme vytvořit 4 aktivační signály CS0, CS1, CS2 a CS3.


$$CS0 = A15 + A16 \quad CS1 = \overline{A15} + A16$$

$$CS2 = A15 + \overline{A16} \quad CS3 = \overline{A15} + \overline{A16}$$


Paměť dat

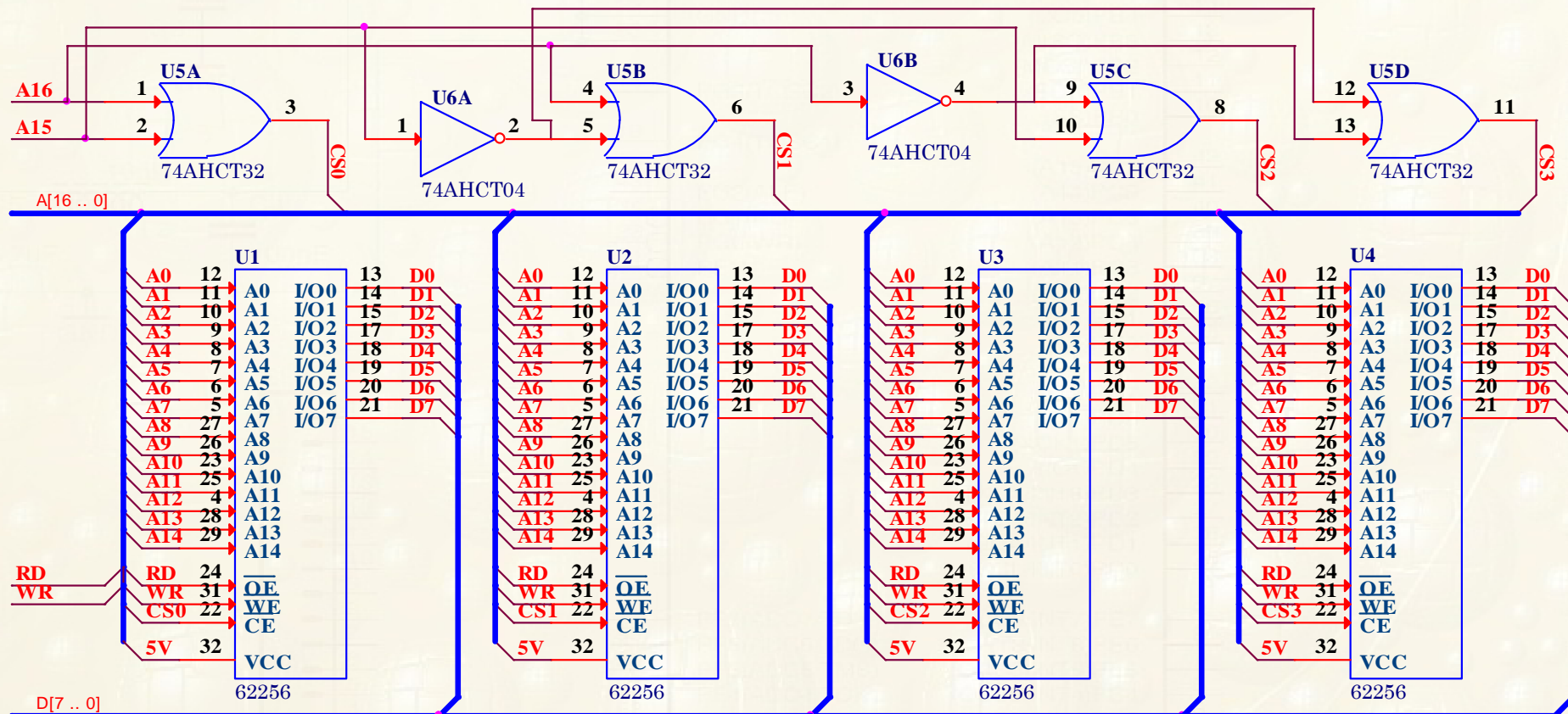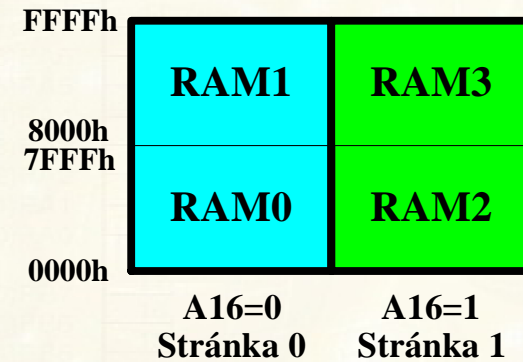

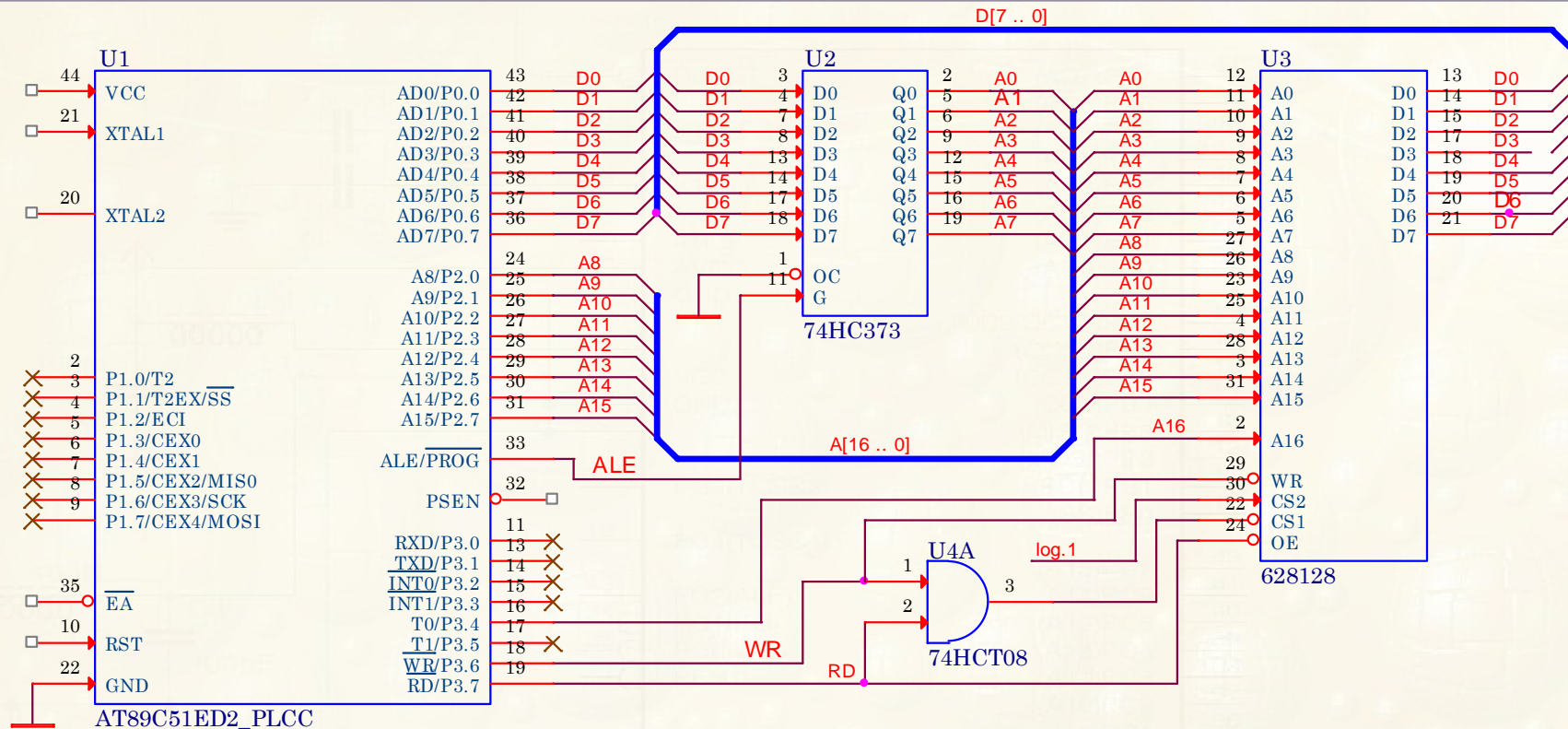UKÁZKA PROGRAMOVÉ OBSLUHY VELKÉ DATOVÉ PAMĚTI



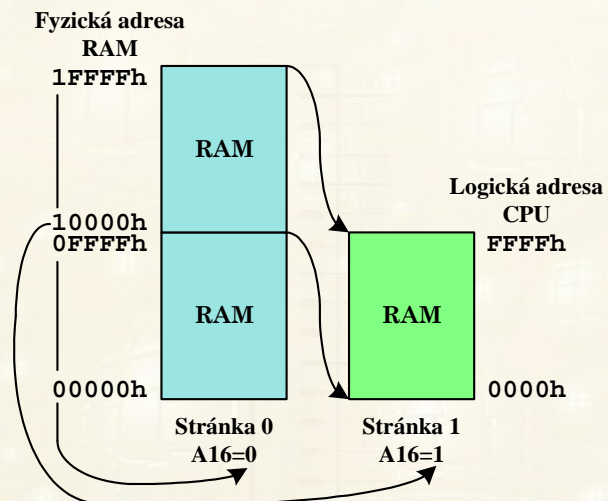Vodiče paměti A15÷A0 připojeny na sběrnici, vodič A16 například na vývod P3.4 procesoru. Tím je paměť rozdělena do dvou bloků takto:



A16 P3.4	Adresa procesoru A15÷A0	Adresový prostor paměti
0	0000h÷FFFFh	00000h÷0FFFFh
1	0000h÷FFFFh	10000h÷1FFFFh

UKÁZKA PROGRAMOVÉ OBSLUHY VELKÉ DATOVÉ PAMĚTI

Podprogram pro zápis registru *R7* do paměti na adresu uloženou v paměťových místech *adr_ram, adr_ram+1 a adr_ram+2*

PIS_DO_RAM:

```
MOV A,adr_ram      ; Střadač = A23÷A16
RRC A              ; Příznak přenosu C = A16
MOV P3.4,C         ; A16 nastaveno
MOV DPH,adr_ram+1 ; Horní část ukazatele =
                  ; A15÷A8
MOV DPL,adr_ram+2 ; Spodní část ukazatele =
                  ; A7÷A0
MOV A,R7           ; Zapisovaná hodnota do
                  ; střadače
MOVX @DPTR,A      ; Zápis do paměti
RET               ; Návrat z podprogramu
```

UKÁZKA PROGRAMOVÉ OBSLUHY VELKÉ DATOVÉ PAMĚTI

Podprogram v jazyce C - zápis proměnné *hodnota* na adresu RAM určenou proměnnou *adr_ram* (knihovní funkce XBYTE slouží pro přímý přístup do vnější datové paměti).

```
void pis_do_ram (unsigned long adr_ram,
                 unsigned char hodnota)
{
    if ((adr_ram&0x10000)!=0) A16=1; else A16=0;
    XBYTE[adr_ram&0xFFFF]=hodnota;
    return; }

```

Nebo efektivněji (přístup k bytu adresy závisí na modelu Endian)

```
void pis_do_ram (unsigned long adr_ram,
                 unsigned char hodnota)
{
    if ((*((char*)&adr_ram)+1)&0x01)!=0) A16=1;
    else A16=0;
    XBYTE[adr_ram&0xFFFF]=hodnota;
    return; }

```


PŘIPOJENÍ VELKÉ PROGRAMOVÉ PAMĚTI

- ❖ Změna vodičů A16, A17 a vyšších jednou nebo více instrukcemi
- ❖ **Problém změny programové stránky paměti**
- ❖ Návaznost programu při změně stránky v assembleru a jazyce C
- ❖ **Obvodové řešení** pomocí adresového dekodéru
- ❖ Příklad

0000h÷EFFFh paměť ROM0 pro A16=0

0000h÷EFFFh paměť ROM1 pro A16=1


F000h÷FFFFh vždy paměť ROM0 nezávisle na A16.

Pro signály CS0 a CS1 můžeme psát

$$CS0 = A16 * \overline{A15} * \overline{A14} * \overline{A13} * \overline{A12}$$


$$CS1 = \overline{A16} + A15 * A14 * A13 * A12$$

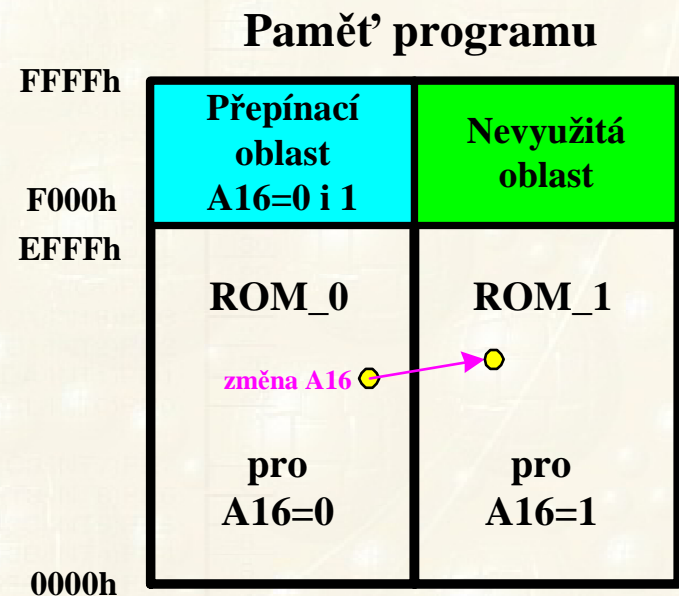V přepínací oblasti musí být umístěny všechny globálně přístupné podprogramy, přerušení, řetězce, atd.




PŘIPOJENÍ VELKÉ PROGRAMOVÉ PAMĚTI U 8051

- ❖ **Přepínací oblast** umístěna v dolní části adresového prostoru, na obrázku označená jako **globální oblast**
- ❖ **Umístění obslužných programů přerušovacího systému**, na které je nutné se dostat z libovolné stránky programové paměti.
- ❖ Zjednodušení **adresového dekodéru**
- ❖ **Velikost a obsah** globální oblasti – efektivita
- ❖ Uvedený model s programovou pamětí přesahující přímo adresovatelný prostor procesoru podporuje C51.exe a „bankovací linker“ BL51.exe
- ❖ Procesory (ST electronic, Atmel) mají kapacitu programové paměti > 64kB
- ❖ Rozdělení na globální a zbývající oblast je někdy určeno výrobcem.

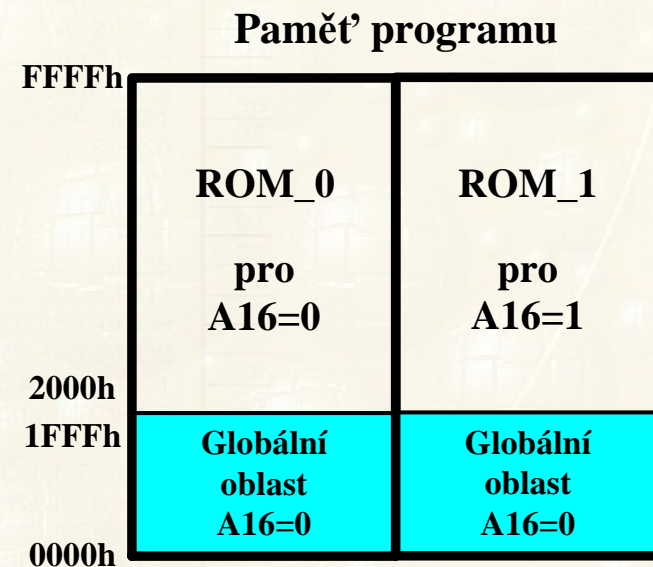

PŘEADRESOVÁNÍ PROGRAMOVÉ PAMĚTI ZA PROVOZU

- ❖ Umístění programové a datové paměti u **vývojového systému**. **Výhodnost shody s aplikační konfigurací**.
- ❖ Pro rychlý vývoj je vhodné využívat RAM jako programovou a současně i datovou paměť.
- ❖ Problém umístění programové a datové paměti **RAM** od adresy **0000h**.
- ❖ **Po zapnutí musí být na adrese 0000h paměť non-volatile (ROM, EPROM, Flash, FRAM, atd.)**.
- ❖ Řešení se dvěma paměťmi např. FLASH
- ❖ Řešení s jednou pamětí Flash
- ❖ **Obvodové přeadresování**

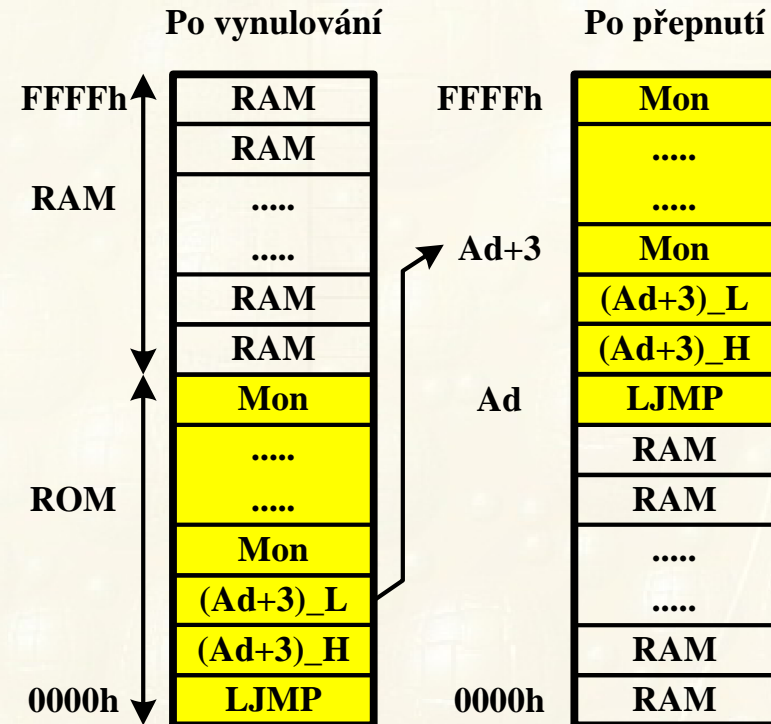


Sériové připojení paměti k mikroprocesoru

SÉRIOVÉ PŘIPOJENÍ PAMĚTI EEPROM

- ❖ Sériové připojení pamětí se realizuje přes přístrojová rozhraní SPI, I2C, Microwire, 1-Wire nebo vývody I/O procesoru.
- ❖ Přístup do požadované paměti je možné realizovat pomocí
 - **programu** (simulujícího příslušnou sběrnici - pomalejší přístup)
 - **řadiče sběrnice** (integrovaném v procesoru - rychlejší přístup).

- ❖ Paměť může obsahovat:
 - konfigurační konstanty, přístupové kódy, nelineární funkce, uživatelský interpretovaný program.**

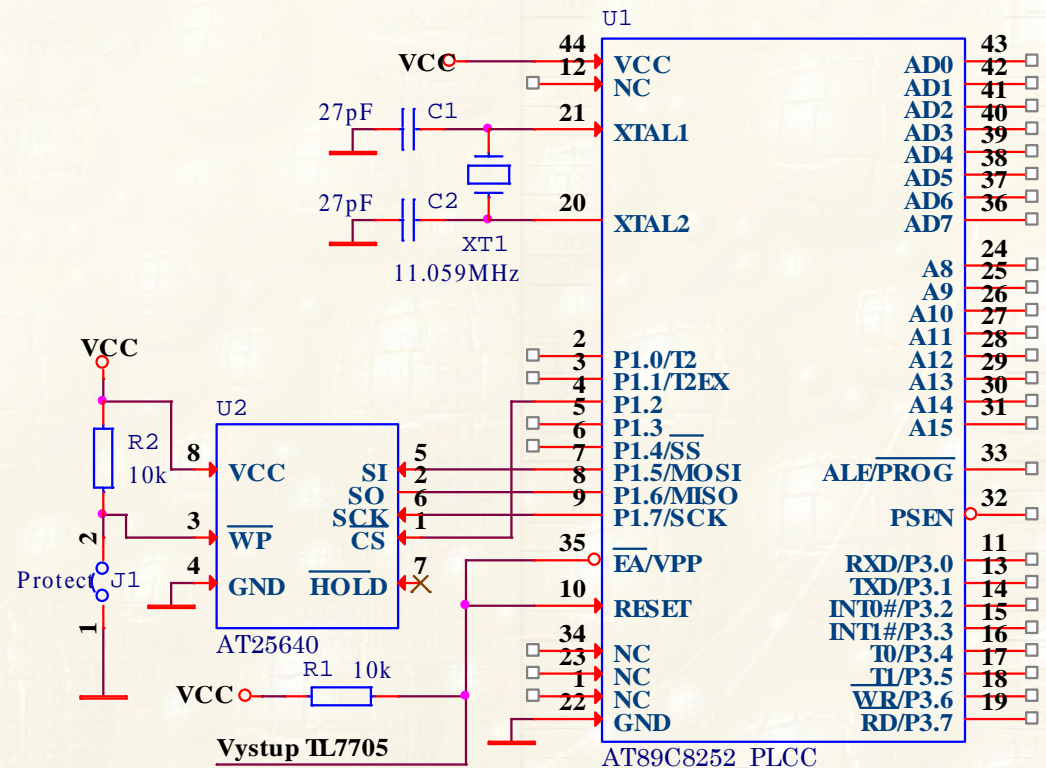- ❖ **Obsahem nemůže být program ve strojovém kódu procesoru**



SÉRIOVÉ PŘIPOJENÍ PAMĚTI EEPROM-PROGRAMOVÁ OBSLUHA

Malý počet připojovacích vodičů umožňuje snazší realizaci PCB a lepší odolnost proti EMC (lepší vykrytí zemní plochou).

```
#ifndef SPIEEPROM
#define SPI_KANAL // PROGRAMOVY PRISTUP DO SPI EEPROM
unsigned char cti_exbyte(unsigned int adresa)
{
    unsigned char i,znak;
    CLKEE=0; CSEE=0; znak=0x03; // Čtení
    for (i=0; i<8; i++) // Vysílání hodnoty znak
    {
        MOSI=0; if ((znak&0x80)!=0) MOSI=1;
        znak+=znak; CLKEE=1; CLKEE=0; } // Hod.impulz
    for (i=0; i<16; i++) // Vysílání adresy
    {
        MOSI=0; if ((adresa&0x8000)!=0) MOSI=1;
        adresa+=adresa; CLKEE=1; CLKEE=0; } // Hod.impulz
    znak=0;
    for (i=0; i<8; i++)
    {
        znak+=znak; // Posun přijímaných bitů
        if (MISO==1) znak+=1; CLKEE=1; CLKEE=0;}
    CSEE=1; // Deaktivace EEPROM
    return(znak);
}
```

SÉRIOVÉ PŘIPOJENÍ PAMĚTI EEPROM-S VYUŽITÍM ŘADIČE SPI

```
// PRISTUP DO SPI EEPROM POMOCI SPI KANALU pro
// STM32F042K6 bez přerušeni
unsigned char cti_eexbyte(unsigned int adresa)
{
    unsigned char i;
    GPIOA->BSRR |= 0x08000000; // Aktivace EEPROM
    i=vysli_prijmi_byte(0x03); // Instrukce čtení
    i=vysli_prijmi_byte(adresa>>8); // Vyšší část
    i=vysli_prijmi_byte(adresa&0xFF); // Nižší část
    i=vysli_prijmi_byte(0x00); // Hod
    GPIOA->BSRR |= 0x0800; // Daktivace EEPROM
    return(i);
}

unsigned char vysli_prijmi_byte(unsigned char vysli)
{
    *((uint8_t *)&(SPI1->DR))=vysli; // Byte do vys.buf
    while ((SPI1->SR&SPI_SR_TXE)!=SPI_SR_TXE);
    // Čekání na TXE=1
    while ((SPI1->SR&SPI_SR_RXNE)!=SPI_SR_RXNE);
    // Čekání na naplnění RX
    return(SPI1->DR);
}
```

Čtení bytu závisí hodinovém kmitočtu procesoru a rychlosti vykonání jednotlivých instrukcí po přeložení do strojového kódu procesoru.

❖ **Programová obsluha** EEPROM po SPI

Význam symbolických názvů použitých v programu:

CLKEE - výstup vytvářející hodinový signál pro paměť SPI

MOSI - výstup přenášející data do vstupu MOSI paměti SPI

MISO - vstup pro příjem dat přenášených z paměti SPI

Řádově to budou stovky μ s.

❖ **Přístup přes řadič SPI**

Význam použitých názvů je následující:

TXE –vysílací buffer prázdný,

RXNE – přijímající registr není prázdný.

Doba čtení bytu závisí na nastavení kmitočtu SCK generovaného procesorem. Maximální SCK paměti > SCK procesoru.

Doba přístupu k bytu bude řádově za $32 \times (1/f_{CLK})$ ($8 \div 25 \mu$ s).

Vstupy a výstupy

- ❖ U aplikací s univerzálními a signálovými procesory, u rozsáhlých (někdy i malých) aplikací s jednočipovými procesory a procesory realizovanými v PLD je **potřeba připojit vstupy a výstupy ke společné sběrnici**.
- ❖ Vstupy/výstupy mohou být realizovány:
 - Z klasických logických obvodů
 - Programovatelných obvodů (CPLD, FPGA)
 - Specializovaných obvodů se sériovým rozhraním (SPI, I²C, 1-wire, Mikrowire).

V závislosti na připojení můžeme jednotlivé varianty rozdělit:

- ❖ **Paralelní V/V brány** - obvody s direktivním řízením (obvody musí svými parametry vyhovět časování μ P) nebo obvody s potvrzováním přenosu (handshake)
- ❖ **Sériové V/V brány** - obvody se synchronním nebo asynchronním přenosem s bitovou synchronizací. Specializovanými obvody s přístrojovou sběrnici (I²C, SPI, Microwire, 1-Wire).

Rozšiřující vstupy a výstupy můžeme připojit

- ❖ K obecně použitelným **V/V vývodům procesoru (program)**
- ❖ Pomocí **společné sběrnice (instrukcí)**
 - do **vnějšího V/V prostoru** procesoru (s využitím řídicích signálů daného procesoru např. WR, RD, IORQ, (Z80) nebo R/W, IS, (TMS320))
 - do **vnějšího datového prostoru** procesoru (např. WR, RD (AVR,8051), WR, RD, MERQ (Z80) nebo R/W, DS (TMS320)).
 - **Vstupní bránu** můžeme začlenit i do programového prostoru.
- ❖ Vstupy a výstupy mohou být za pomoci posuvných registrů ovládány pomocí **synchronního nebo asynchronního sériového kanálu**.
- ❖ Vstupem a výstupem může být i **FIFO paměť**, která se využívá k rychlému přenosu dat zvláště mezi signálovými procesory.

Rozhodnutí o použité variantě rozšíření V/V bran ovlivňuje

- ❖ počet dostupných vývodů na uP
- ❖ potřebný datový tok
- ❖ velikost navrhované desky
- ❖ cena materiálu


Postupná náhrada klasických obvodů **programovatelnými obvody**, které

- Mají vyšší cenu (u některých typů výrazně klesá pro 3,3V nebo 1,8V).
- Šetří prostor na desce plošných spojů.
- Možné úpravy logických funkcí bez zásahu do vlastního návrhu PCB
- Použití nemusí být výhodné při rozvodu signálů po celé desce.
- Pro malý počet klasických obvodů <6 nemusí být použití PLD ekonomické řešení

PROGRAMOVĚ OVLÁDANÉ ROZŠÍŘENÍ VÝSTUPŮ μ P – PARALELNĚ - SÉRIOVĚ

Ukázka dřívější úlohy **světelný had**, tvořené 10 místným zobrazovačem BAR = jedno z možných zvětšení počtu výstupů uP. Realizována 4, 6 nebo 8 bitová sběrnice doplněná zapisovacími (hodinovými) signály E1 a E2. Program – uložení hodnoty na sběrnici – generován zapisovací impuls do hranově (registr) nebo úrovnňově (latch) řízeného obvodu.

Úspora vývodů, proud branou.

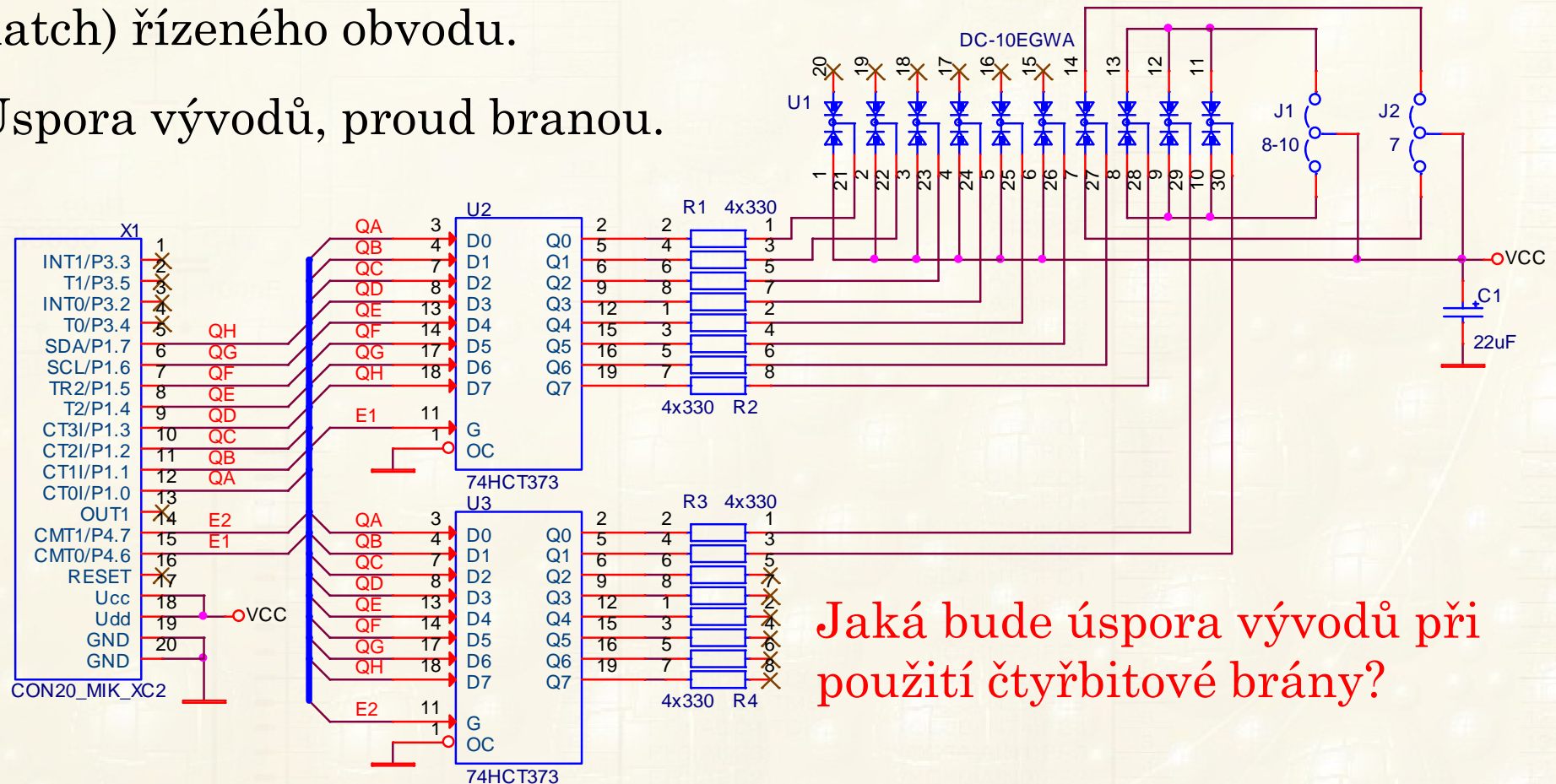


Jaká bude úspora vývodů při použití čtyřbitové brány?

PROGRAMOVĚ OVLÁDANÉ ROZŠÍŘENÍ VÝSTUPŮ μ P – PARALELNĚ - SÉRIOVĚ

Rozšíření předcházejícího zapojení o paralelní vstupní bránu.

Změna obslužného programu

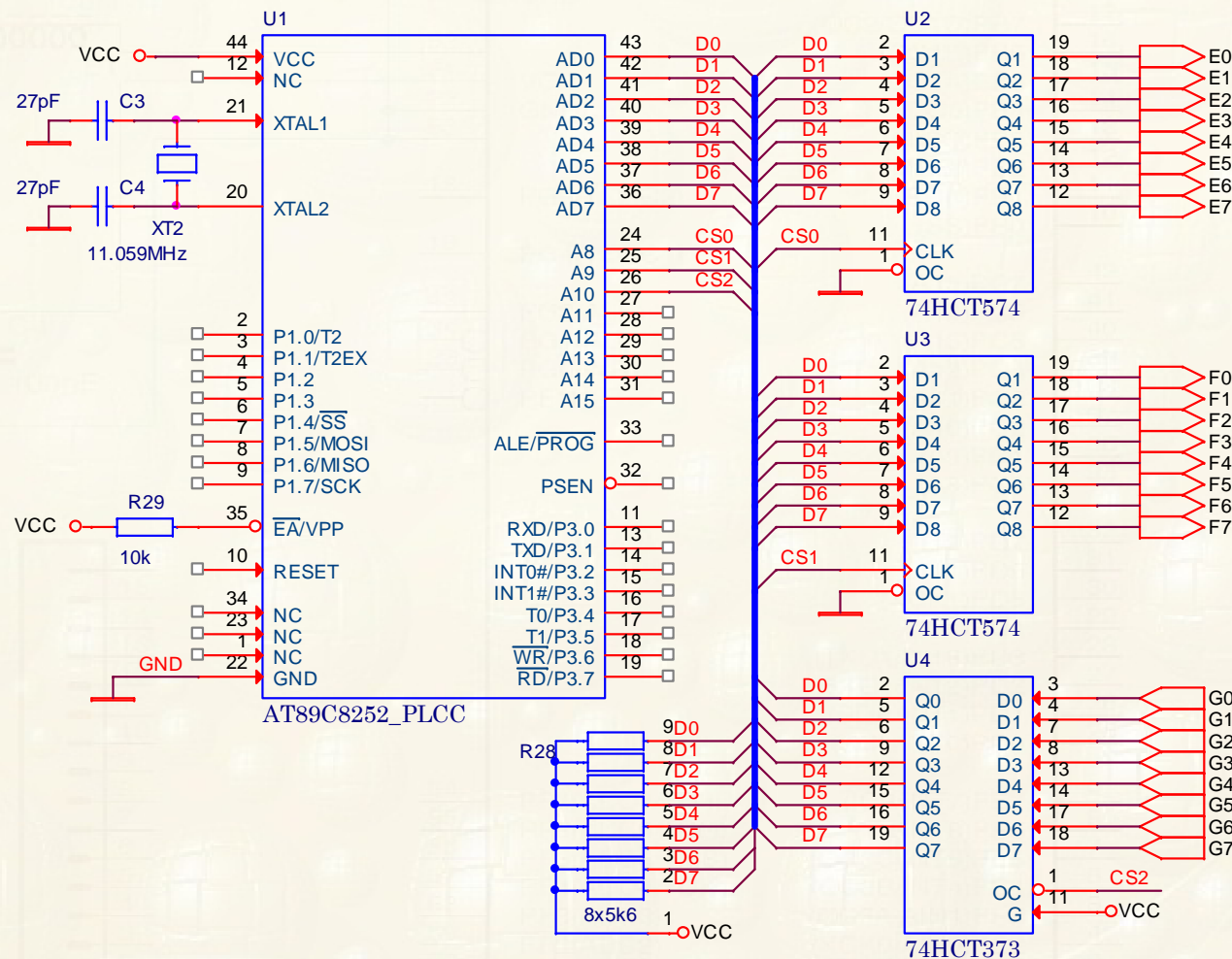Úspora aktivačních signálů (pro >3 obvody) \Rightarrow dekodérem



VSTUPY A VÝSTUPY PROGRAMOVĚ ŘÍZENÉ – PARALELNĚ - SÉRIOVĚ


Ukázka obslužného programu

```
void zapis_U2(unsigned char hodnota)
{
    P0=hodnota; // Zapisovaná hodnota na sběrnici
    CS0=0;      // Hodiny na log.0
    CS0=1;      // Vlastní zápis do obvodu
    CS0=0;      // U  $\mu$ P se slabou log.1 vhodnější
                // neponechávat hod.signál v log.1
    P0=0xFF;}   // P0 do vstupního režimu

unsigned char cteni_U4(void)
{
    unsigned char hodnota;
    P0=0xFF;    // P0 do vstupního režimu
    CS2=0;      // Aktivace třístavového budiče U4
    hodnota=P0; // Uložení přečtené hodnoty
    CS2=1;      // Deaktivace třístavového budiče
    return(hodnota);
}
```


MOŽNÉ ZPŮSOBY ROZŠÍŘENÍ VÝSTUPŮ μ P – SÉRIOVĚ-PARALELNÍ

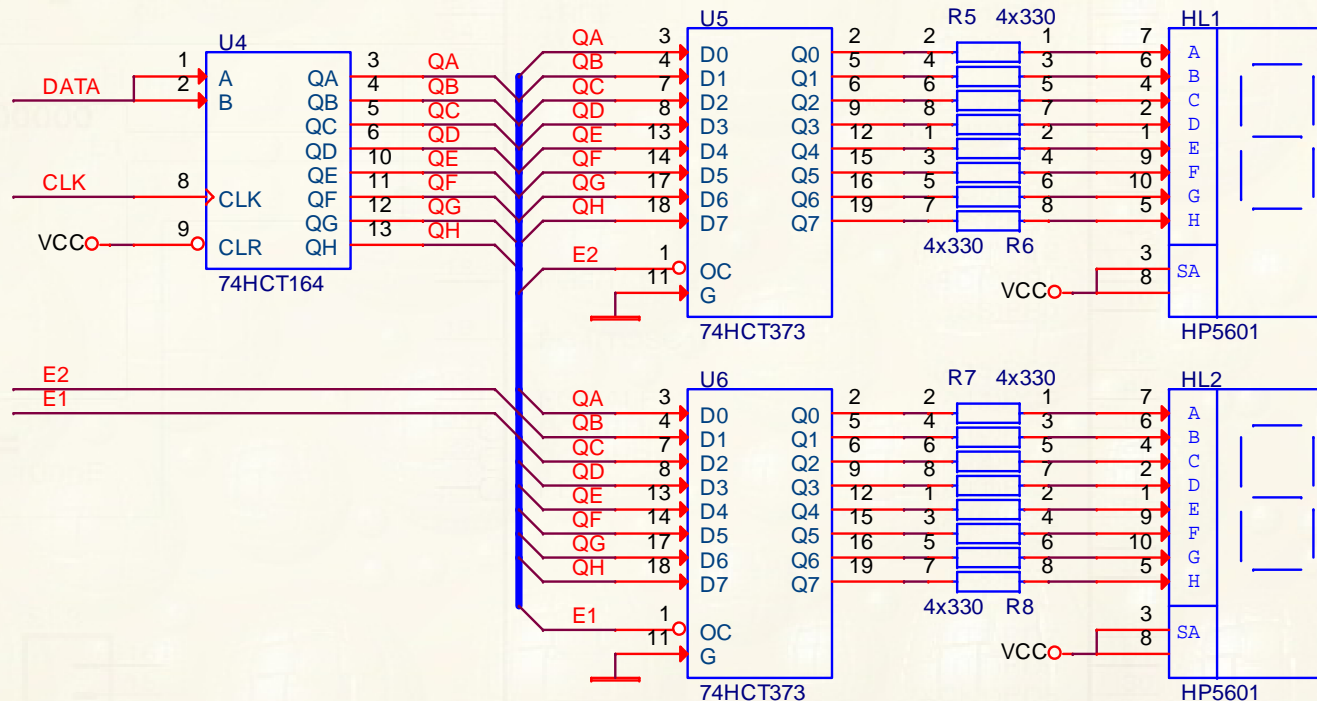Ukázka dříve realizované úlohy **stopky**, která je dalším možným rozšířením počtu výstupů uP. Sériový přenos na sběrnici, zápis do registru nebo latch.



Spojení posuvného registru s paralelním registrem se vyrábí jako IO (např. 594, 595). Na následující bláně jako rozšíření o 2x8 výstupů a vstupů.

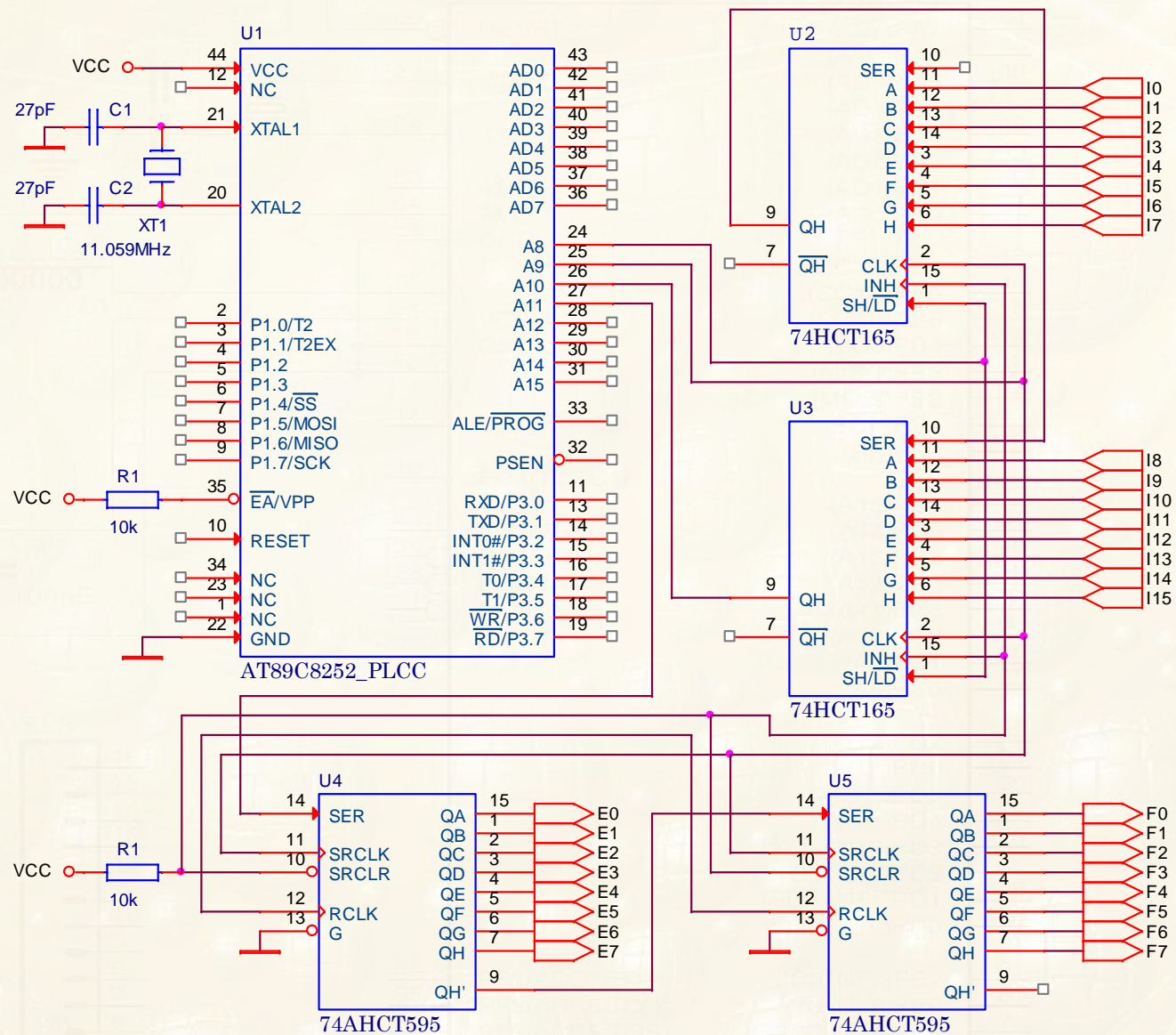SÉRIOVĚ OVLÁDANÉ VSTUPY A VÝSTUPY PROGRAMEM



PROGRAMOVĚ SÉRIOVĚ OVLÁDANÉ VSTUPY A VÝSTUPY


Sériové připojení k μP – pomalejší, než paralelní, ale potřebujeme menší počet V/V vývodů. Vodiče mohou být lépe stíněny zemní vrstvou \Rightarrow **vyšší odolnost vůči EMC.**

Symbolické názvy - LOAD=P2.0, CLK=P2.1, DOUT=P2.3, WRITE=P2.4

```
unsigned int vstup(void)
{
    unsigned char opak; unsigned int hodnota;
    CLK=0;           // Hodinový signál do log.0
    LOAD=0;          // Load celé brány
    LOAD=1;          // Logické vstupy přečteny
    for (opak=0; opak<16; opak++) // Cyklus
    {
        hodnota+=hodnota; // Rotace hodnoty o 1bit
                           // Výstup pos.registru U3
                           // na nejnižší bit proměnné hodnota
        if (DOUT==1) *((char*)&hodnota+1)|=0x01;
        CLK=1; CLK=0; // Hodinový impulz
    }
    return(hodnota); // Návrat z podprogramu
}
```

VSTUPY A VÝSTUPY OVLÁDANÉ SYNCHRONNÍM SÉRIOVÝM PŘENOSEM

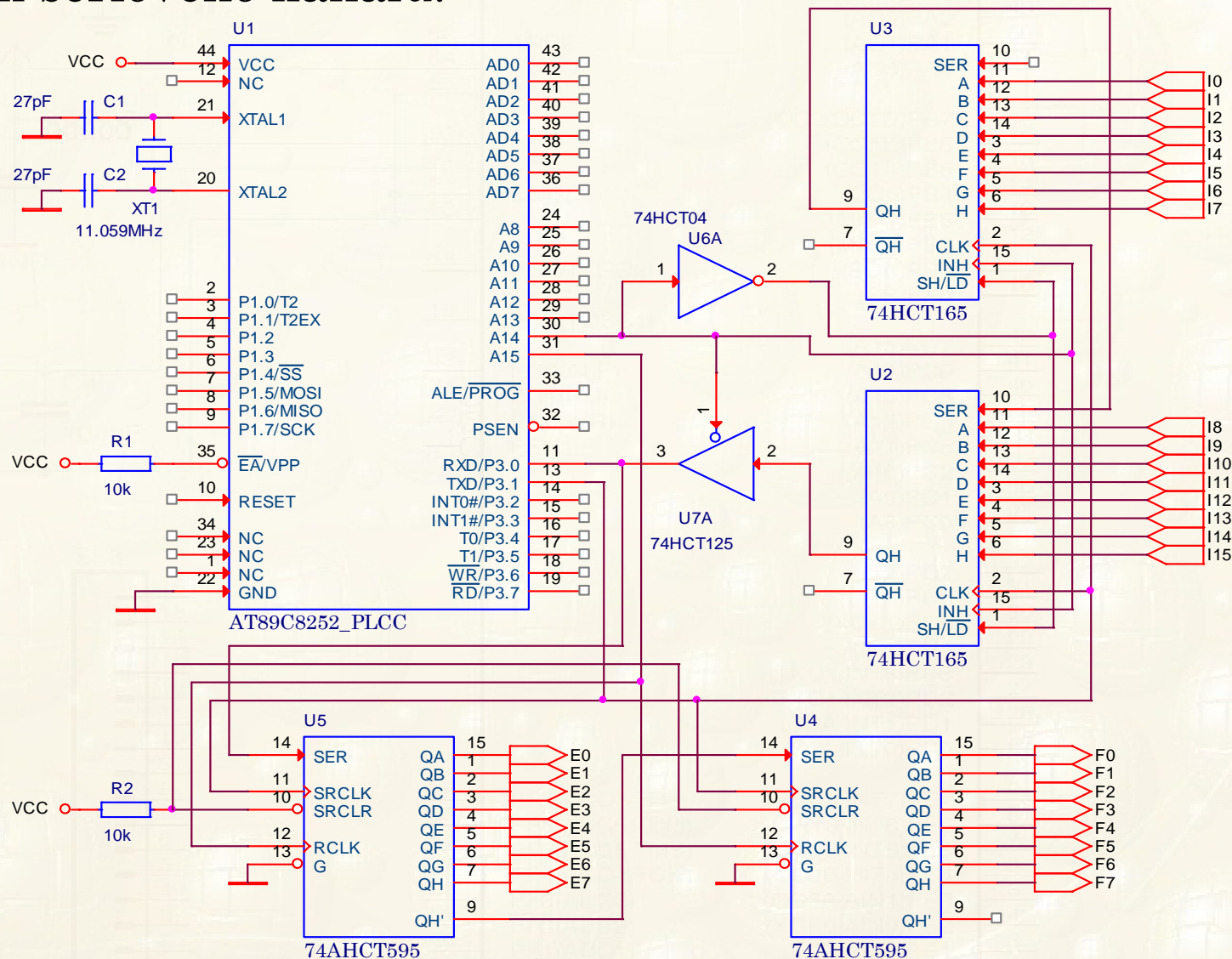Rychlejší přenos dosáhneme využitím sériového kanálu se synchronním přenosem, rozhraním SPI nebo I²S viz. modifikované zapojení s využitím sériového kanálu.



VSTUPY A VÝSTUPY V ADRESOVÉM PROSTORU

Vstupní a výstupní brána v prostoru datové paměti 9000h÷97FFh .

Adresa (hex)	Adresové vodiče															
	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0000h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
÷	0							÷								
8FFFh	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9000h	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
÷								÷								
97FFh	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9800h	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
÷								÷								
FFFFh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Charakterizována stavem A15=1, A14=0, A13=0, A12=1 a A11=0, který se v daném prostoru nemění.

Výstupní brána - **registr (latch)**

Vstupy registru připojeny na datovou sběrnici.

Výstupy registru = výstupní brána.

Hodinový signál = výstup adresového dekodéru spolu s řídicím signálem WR.

Výkonná hrana pro **hranově řízený obvod** = přechod WR 0→1.

Hodinový vstup pro **úrovňově řízený obvod** bude H=1 pro WR=0.

Vstupní brána = obvod s **třístavovým výstupem**.

Výstupy obvodu připojeny k datové sběrnici.

Vstupy obvodu = vstupní brána.

Řízení třístavových výstupů OE = adresový dekodér dekodující vodiče A15 až A11 (10010) a řídicí signál RD=0. V opačném případě **musí být výstupy ve stavu vysoké impedance**.

Možné problémy:

- Čtení hodnoty procesorem v okamžiku změn na vstupu
- **Asynchronnost** změn na vstupní bráně a hodinového kmitočtu procesoru
- Dodržení doby t_{setup} registru.

Metastabilita



Problém synchronizace

PROBLÉM SYNCHRONIZACE - METASTABILITA

Změny vstupních hodnot (dat) budou skoro vždy asynchronní k hodi-
novému signálu procesoru (vzorkujícímu obvodu) \Rightarrow **nedodržení**
doby předstihu t_{setup} pro
zachycující obvody

\Rightarrow **problém metastability.**

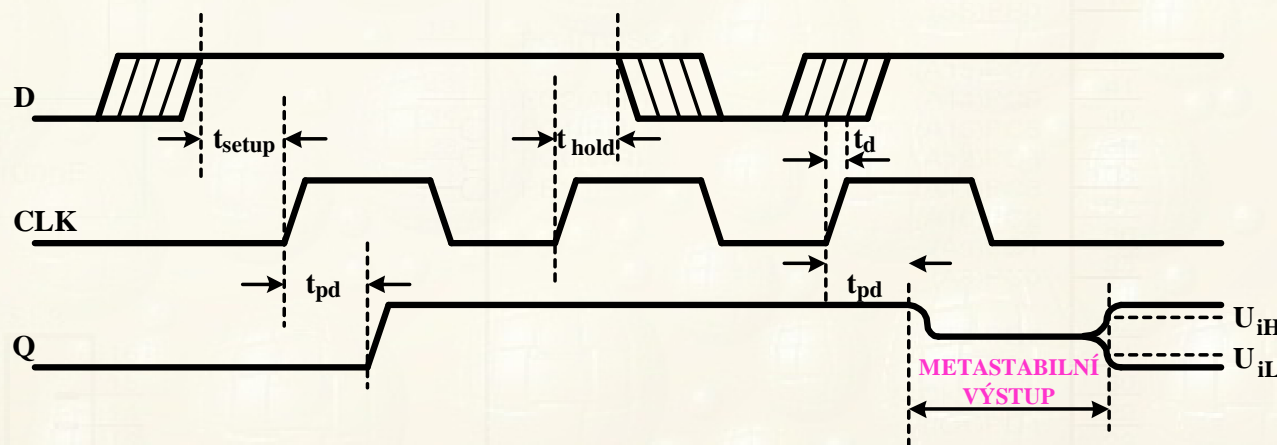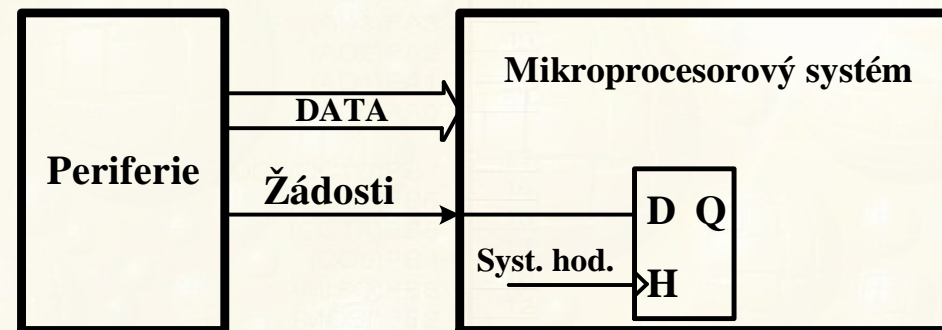Kritické časové okénko leží
v rozsahu $t_d \in (10 \div 150) [\text{ps}]$.



Střední doba mezi výskyty **metastabilního chování** závisí na t_d , synchronizačním kmitočtu systému f_{clk} a kmitočtu vstupního signálu nebo jeho změň f_{in} .

$$MFBT = \frac{1}{f_{\text{in}} * f_{\text{clk}} * t_d}$$

PROBLÉM SYNCHRONIZACE – METASTABILNÍ CHOVÁNÍ

 


Figure 1a. Runt Pulse

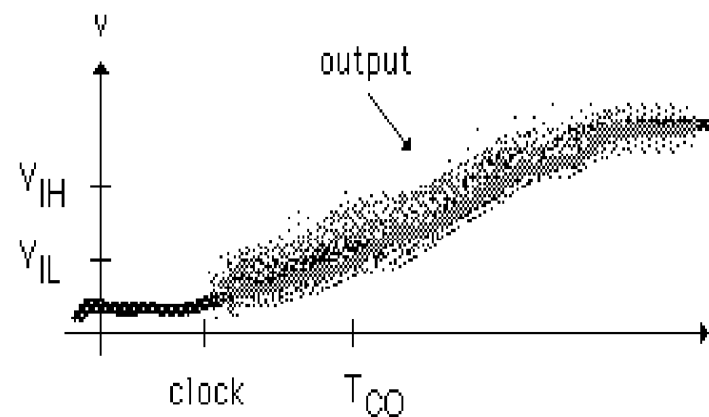


Figure 1b. Decreased Slew Rate

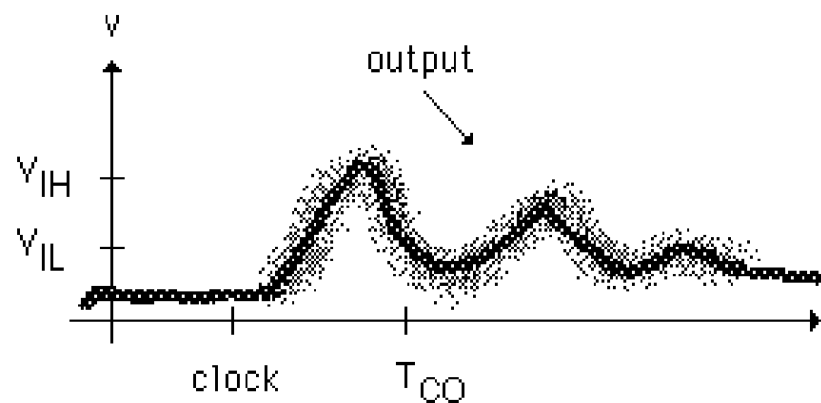


Figure 1c. Output Oscillation



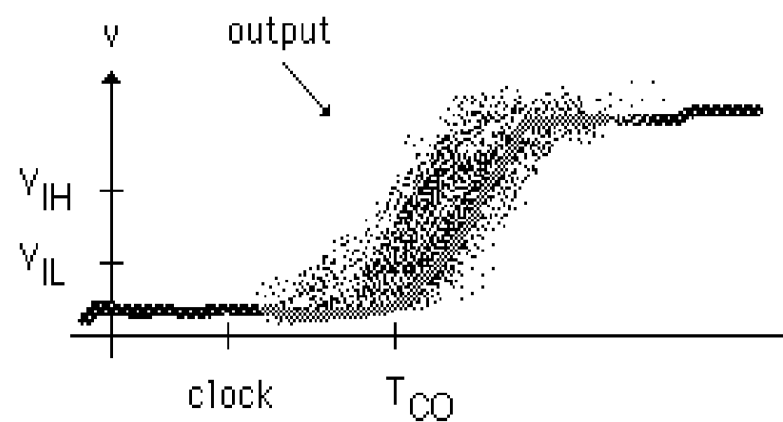
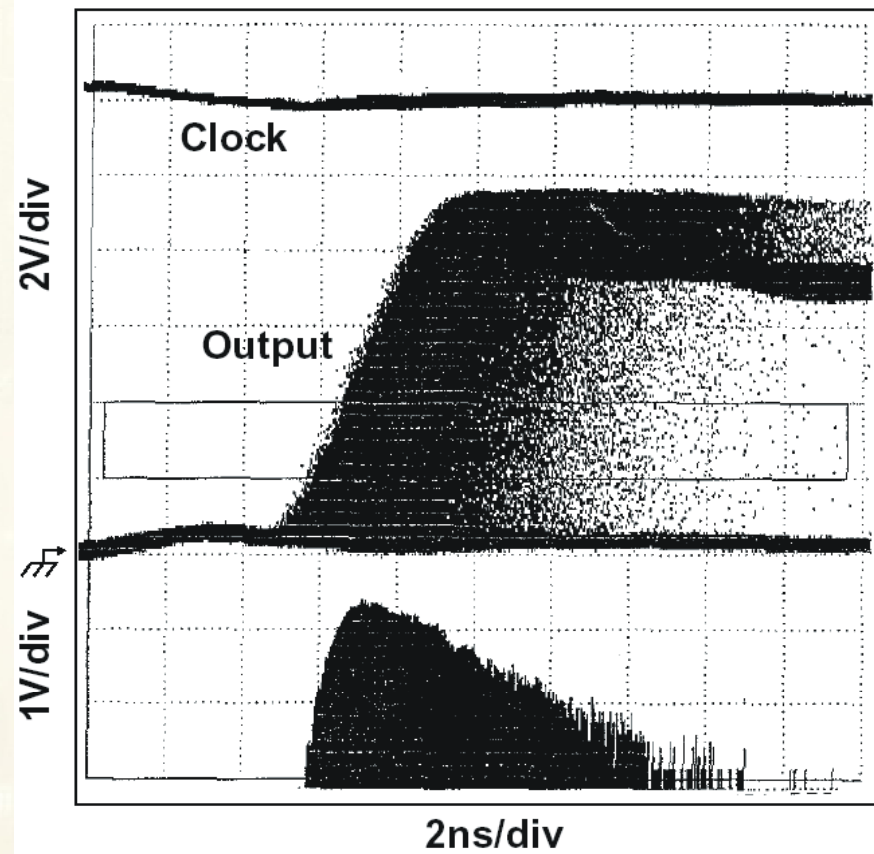
 


Figure 1d. Increased T_{CO}

PROBLÉM SYNCHRONIZACE – SN74AS74

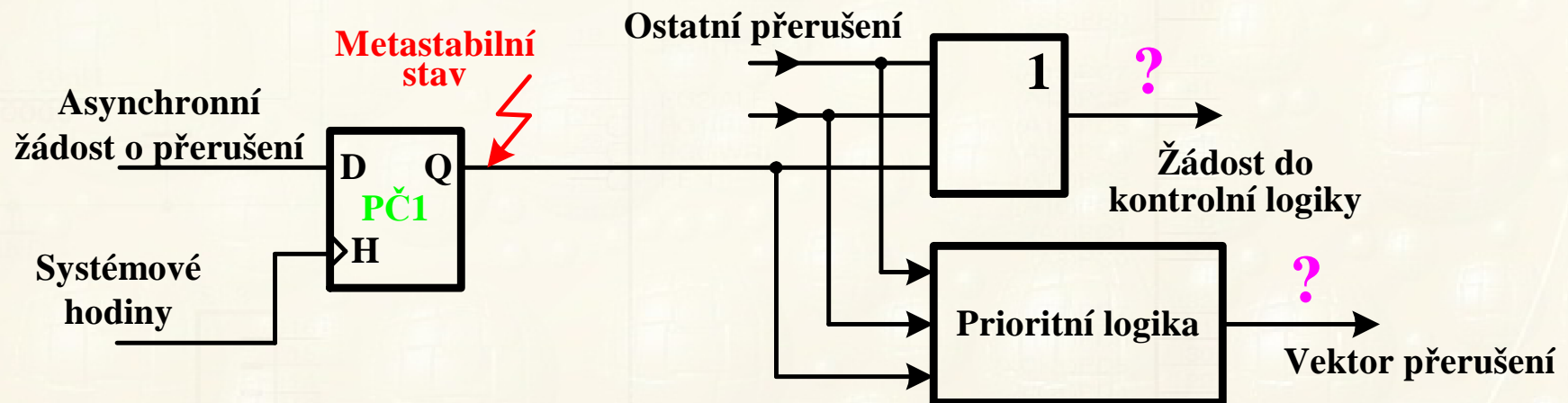


 SYNCHRONIZACE – DOPADY METASTABILNÍHO CHOVÁNÍ



Dojde-li u vstupu přerušení μP k metastabilnímu stavu \Rightarrow může v důsledku nedefinované (nesprávné logické úrovně) dojít k chybnému **vyhodnocení přerušení** v kontrolní logice stavu přerušení nebo **přerušovacího vektoru** v logice stanovující adresu přerušení.

 PROBLÉM SYNCHRONIZACE – VLASTNOSTI OBVODŮ



Z diagramu zjistíme, že CMOS obvody se rychleji opouští metastabilní stav (zdroj Texas Instruments).

PROBLÉM SYNCHRONIZACE – VÝPOČET SPOLEHLIVOSTI

Střední doba mezi chybami v synchronizaci je dána vztahem

$$MFBT = \frac{e^{(T \cdot \Delta t)}}{f_{in} * f_{clk} * t_d}$$

kde T a t_d jsou parametry technologie LO a Δt je doba zpožděného testování správnosti výstupu. **Jsou-li signály f_{in} a f_{clk} asynchronní, vzniku metastabilního stavu zabránit nemůžeme.**

- ✓ Pravděpodobnost chyby se rychle zmenšuje s rostoucí hodnotou $\Delta t \Rightarrow$ možnost zpožděného testování výstupu klopného obvodu. Hodnota T = směrnice v grafu z předcházející blány, hodnota t_d je dána polohou přímky v grafu.

$$T = \frac{\ln MTBF(2) - \ln MTBF(1)}{\Delta t(2) - \Delta t(1)}$$

$$t_d = \frac{e^{(T \cdot \Delta t)}}{MTBF * f_{clk} * f_{in}}$$


Například pro střední dobu chyby 100let v technologii ALS, $f_{clk}=10\text{MHz}$ a $f_{in}=100\text{kHz}$ zjistíme, že musíme testovat výstup synchronizačního obvodu se zpožděním 37[ns].

$$100\text{let} = 3.2 * 10^9 \text{ s} = \frac{e^{(1,02 * \Delta t)}}{10^5 * 10^7 * 8.8 * 10^{-6}} \Rightarrow \Delta t = 37 \text{ [ns]}$$

DVOJNÁSOBNÝ SYNCHRONIZÁTOR – VÝPOČET CHYBOVOSTI

Testování výstupu synchronizačního paměťového členu zajistíme druhým paměťovým členem = **dvojnásobný synchronizátor**.

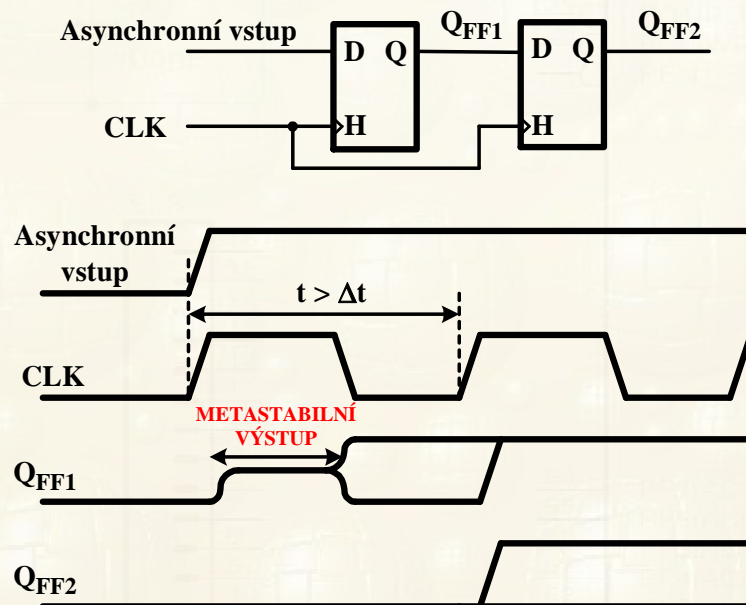- ✓ Chybovost výstupu druhého PČ se odvozuje z frekvence chybných výstupů prvního paměťového členu.
- ✓ Pro nízkou chybovost synchronizace potřebujeme dlouhou dobu k testování ⇒ **omezení hodinového** synchronizačního kmitočtu.
- ✓ ⇒ Vývoj obvodů s **velmi krátkou dobou trvání metastabilního stavu**.




$$f_{in(2)} = \frac{1}{\text{MFBT}(1)} = \frac{f_{in(1)} * f_{clk} * t_d}{e^{(T \cdot (1/f_{clk}))}}$$

$$\text{MFBT}(2) = \frac{e^{(T \cdot \Delta t)}}{f_{in(2)} * f_{clk} * t_d}$$

$$\text{MFBT}(2) = \frac{e^{(T \cdot \Delta t)} * e^{(T \cdot (1/f_{clk}))}}{f_{in(1)} * f_{clk}^2 * t_d^2}$$

PARAMETRY MODERNÍCH OBVODŮ FIRMY ALTERA

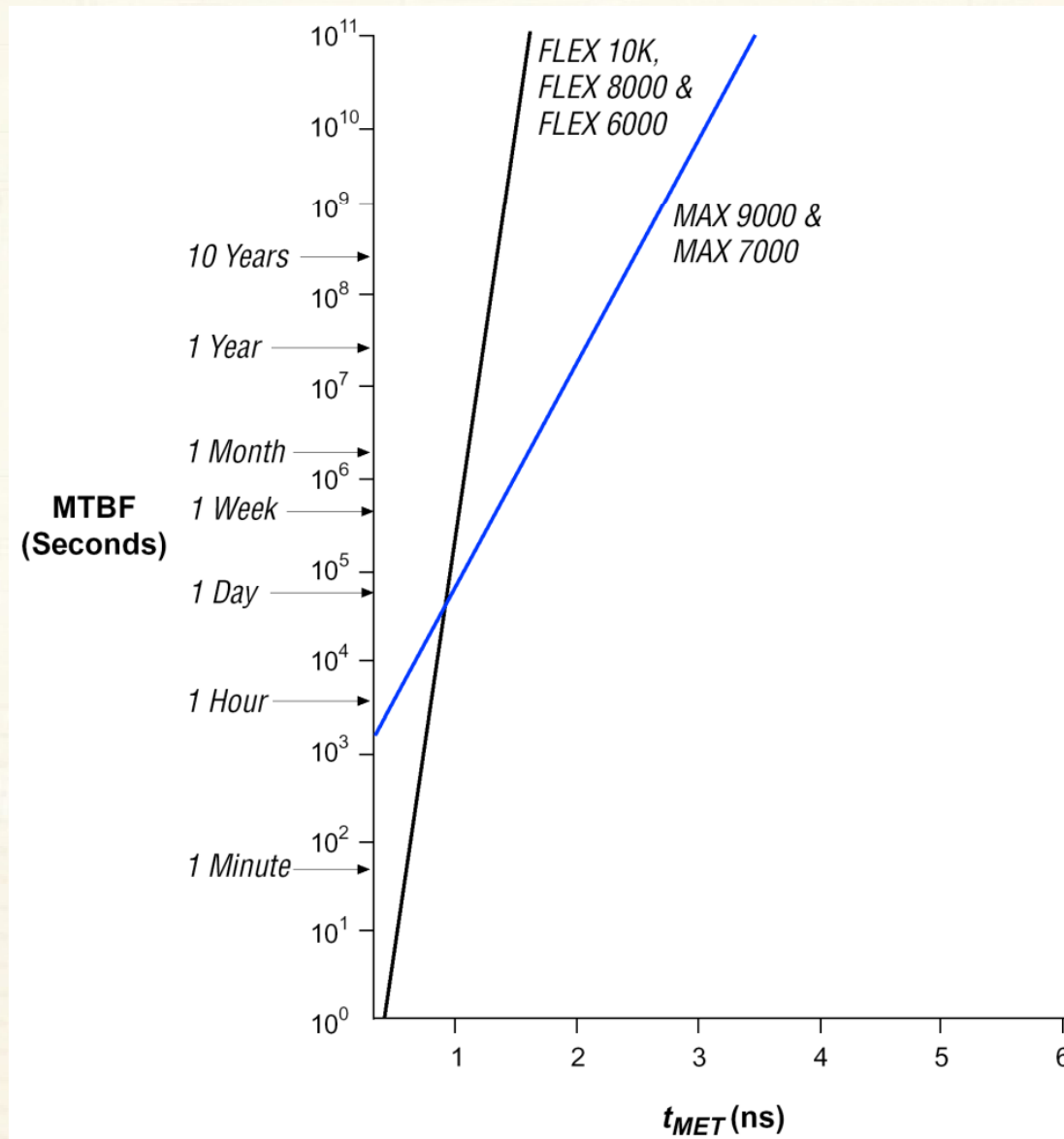Potřeba dosažení vysokého hodinového kmitočtu, donutila výrobce PLD k výrobě obvodů s velmi krátkou dobou trvání metastabilního stavu.




VSTUPY A VÝSTUPY V ADRESOVÉM PROSTORU

Vstupní brána s **dvojnásobným synchronizátorem** (procesor AVR).

Systémové hodiny musí mít takový kmitočet, aby přepis hodnoty z U5 do U3 probíhal v době ustáleného výstupu U5.

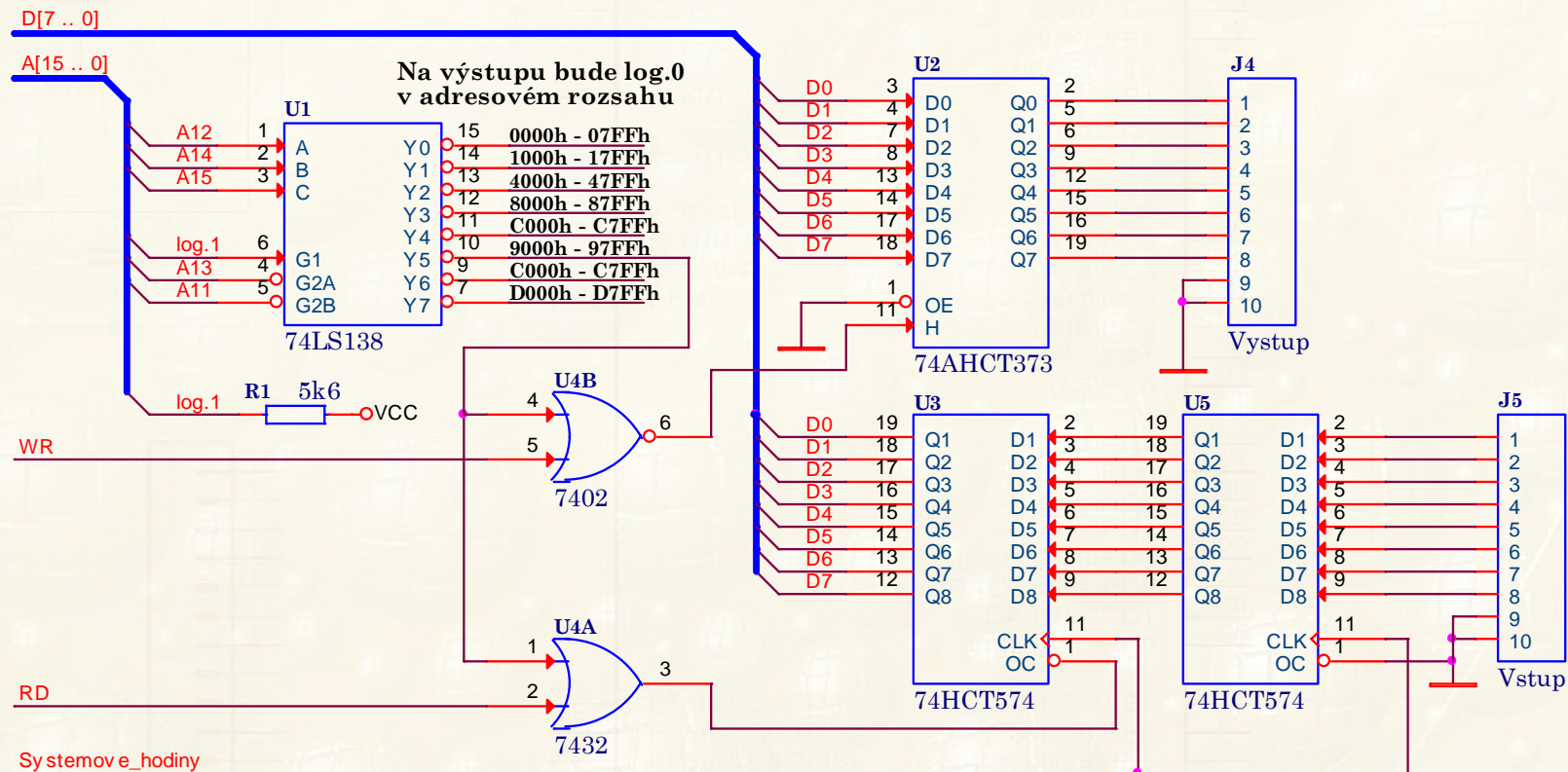Okamžiku vlastního čtení obsahu U3 procesorem musí předcházet výkonná hrana systémových hodin minimálně o dobu $t_{pH \rightarrow Q}$.



CHOVÁNÍ μP PŘI SPÍNÁNÍ VELKÝCH PROUDŮ


Spínání větších a velkých proudů μP můžeme rozdělit:

❖ spínání větších proudů v galvanicky spojeném obvodu


- Úbytek napětí na **společném úseku zemního vodiče**
- Změna napájecího napětí μP o hodnotu ΔU (modře označené)
- Může způsobit desinterpretaci programu procesoru.
- Jaký vliv má úbytek napětí ΔU (zeleně označený)

❖ spínání velkých proudů v galvanicky odděleném obvodu

 - Izolační bariéra relé, vliv magnetického pole kontaktů na cívkou relé
- Optické oddělení vývodů procesoru od cívkou relé



FEL ČVUT

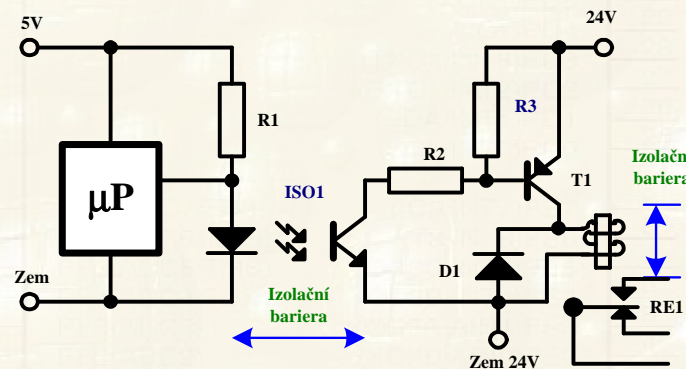

Petr Skalický, katedra radioelektroniky



48

Návrh systému je primárně ovlivněn zadáním:

- ✓ velikostí plošného spoje
- ✓ spotřebou
- ✓ možným přeprogramováním obvodové části
- ✓ možností dálkového přeprogramování systému
- ✓ možností dalšího rozšiřování programového vybavení
- ✓ předpokládanou prodejní cenou

Pokud po zvážení omezujících podmínek zadání zůstává více možných řešení, přichází na řadu **ekonomické aspekty návrhu**.

1. Systém s malým programem a větším počtem V/V vývodů
2. Systém se složitější logikou
3. Systém se složitou logikou (akcelerátory atypických operací)