

# B35APO: Architektury počítačů

## Lekce 03. Central Processing Unit (CPU)

Pavel Píša  
pisa@fel.cvut.cz

Petr Štěpán  
stepan@fel.cvut.cz



14. března, 2023

# Obsah

- 1 Procesor
- 2 Kódování instrukcí
- 3 Konstrukce procesoru


# Simulátory QtMips a QtRVSim

- dříve se používalo prostředí MipsIt, které bylo ale velmi omezené
- QtMips se pro výuku APO využívá od letního semestru 2019
  - QtMIPS bylo vytvořeno jako diplomová práce Karla Kočího vedená Pavlem Píšou: *Graphical CPU Simulator with Cache Visualization*, kterou si můžete prohlédnout <https://dSPACE.cvut.cz/bitstream/handle/10467/76764/F3-DP-2018-Koci-Karel-diploma.pdf>
  - Opravy, rozšíření a částečné přepracování Pavel Píša
- v roce 2022 byl simulátor přepracován pro architekturu RISC-V, hlavní změny jsou od Jakuba Dupáka z jeho bakalářské práce z 2021 *Graphical RISC-V Architecture Simulator - Memory Model and Project Management* odkaz: <https://dSPACE.cvut.cz/bitstream/handle/10467/94446/F3-BP-2021-Dupak-Jakub-thesis.pdf>
- Alternativy:
  - RARS: Risc-V Assembler and Runtime Simulator – IDE založené na systému MARS <https://github.com/TheThirdOne/rars>
  - EduMIPS64: simulátor napsaný v Javě <https://www.edumips.org/>

# QtRVSim - Download

- Windows, Linux, Mac  
<https://github.com/cvut/qtrvsim/releases>
- Ubuntu  
<https://launchpad.net/~qtrvsimteam/+archive/ubuntu/ppa>
- Suse, Fedora and Debian <https://software.opensuse.org/download.html?project=home%3Ajdupak&package=qtrvsim>
- Suse Factory TBD
- Online version <https://dev.jakubdupak.com/qtrvsim/>
- LinuxDays 2019 QtMips talk – záznam interaktivní přednášky  
<https://youtu.be/fhcdYtpFsyw>,  
<https://pretalx.linuxdays.cz/2019/talk/EAYAGG/>

# John von Neumann

 

- 5 základních jednotek – řídicí jednotka, aritmeticko-logická jednotka, paměť, vstup (vstupní zařízení), výstup (výstupní zařízení)
- Architektura počítače by neměla být závislá na řešené úloze, měla by umět provádět program uložený v paměti. Program řídí, co počítač vykonává za instrukce a tím jaké dostane výsledky.
- Program a data jsou uložena ve stejné paměti, složené z buněk (jednotek) stejné velikosti. Oproti tomu Harvardská architektura měla jeden typ paměti pro program a jiný typ paměti pro data.
- Další instrukce, která se bude vykonávat je uložena v následující buňce paměti (mimo skoků v programu)
- Instrukce provádějí aritmetické a logické operace, přesuny dat z/do paměti, skoky a větvení programu a speciální řídicí instrukce.

# Počítač založený na von Neumannově konceptu

Procesor / mikroprocesor:

- Řídicí jednotka (control unit)
- Aritmeticko-logická jednotka – ALU

Paměť:

- von Neumann architektura má společnou paměť pro program i data
- paměť se skládá z buněk - jednotek, v současné době z bajtů

Vstupně výstupní podsystém:

- Vstupy – klávesnice, myši, děrné štítky, magnetopáskové jednotky, síťové karty, ...
- Výstupy – monitory (grafické karty), tiskárny, plotry, síťové karty, ...

Řídicí jednotka řídí práci a sekvenci této práce. Skládá se z:

- registrů – udržují mezivýpočty a stavy výpočtů
- řídicích hradel – dekodují instrukce a provádí operace

# Nejdůležitější registry procesoru

- PC (Program Counter) – adresa právě prováděné (nebo následující) instrukce
- IR (Instruction Register) – obsahuje kód prováděné instrukce načtený z paměti
- Another usually present registers
  - GPRs (General purpose registers) – obecné uživatelské registry, mohou se dělit na data a adresy do paměti, nebo být univerzální
  - SP (Stack Pointer) – ukazuje na vrchol zásobníku, slouží k organizaci lokálních dat funkcí
  - PSW (Program Status Word) – definuje v jakém stavu je procesor
  - IM (Interrupt Mask) – kontrola přerušení
  - FPRs (Floating point registers) – rozšíření procesoru pro práci s reálnými čísly, případně i vektorové/multimediální registry

# Základní cyklus procesoru

- 1 Počáteční nastavení – inicializace registru PC a PSW (případně i dalších) po zapnutí proudu nebo po resetu procesoru
- 2 Přečti instrukci z paměti z adresy PC
  - nastav PC na adresu sběrnice paměti
  - Přečti obsah ze sběrnice paměti do registru IR
  - $PC + I \rightarrow PC$ , uprav  $PC$ ,  $I$  je délka načtené instrukce
- 3 Dekóduj instrukci
- 4 Proveď instrukci
  - spočti adresu, vyber registry, načti operandy, proveď požadovaný výpočet ALU a ulož výsledky
- 5 Zkontroluj zda není přerušení nebo vyjímka (podrobně v přednášce 9)
- 6 Opakuj od kroku 2



## Compilation: C Assembler Machine Code

```
/* ffs as log2(x)*/
```

```
int x = 157;
```

```
int y = -1;
```

```
while(x != 0) {
```

```
    x = x / 2;
```

```
    y = y + 1;
```

```
}
```

```
_start:
```

```
    // int x = 157;
```

```
    addi a0, zero, 157
```

```
    // int y = -1;
```

```
    addi t1, zero, -1
```

```
    // while(x != 0) {
```

```
    beq a0, zero, done
```

```
loop:
```

```
    // x = x / 2;
```

```
    srli a0, a0, 1
```

```
    // y = y + 1;
```

```
    addi t1, t1, 1
```

```
    // }
```

```
    bne a0, zero, loop
```

```
done:
```

```
0x00000200 09d00513
```

```
0x00000204 fff00313
```

```
0x00000208 00050863
```

```
0x0000020c 00155513
```

```
0x00000210 00130313
```

```
0x00000214 fe051ce3
```

```
0x00000218 00030513
```

```
0x0000021c 00100073
```

# Obsah

1 Procesor

2 Kódování instrukcí

3 Konstrukce procesoru

# Kódování instrukcí

Co musíme uvažovat při návrhu zakódování instrukcí?

- 8 bitů pro jednu instrukci
  - Pokud by velikost instrukce byla jeden bajt, tedy 8 bitů, tak můžeme mít maximálně 256 různých instrukcí
  - Je to dost?
  - Co vlastně musí být zakódováno uvnitř instrukce? Nutně tam musí být registry, se kterými bude instrukce pracovat
    - pokud bychom měli v procesoru 8 registrů, pak 3 bity kódují, který registr chceme použít
    - pro operaci potřebujeme 3 registry cíl = zdroj1 + zdroj2 nebo jen 2 registry cíl += zdroj
    - pro práci s pamětí stačí 2 registry cíl = MEM[zdroj]
  - nelze zakódovat 3 operandy, i pro 2 operandy máme jen 2 bity ( $8-2*3$ ) na zakódování typu instrukce, což je maximálně 4 druhy instrukcí
  - řešení by bylo jediné mít méně registrů a uvažovat zásobníkové operace (push, pop, sečti dvě čísla z vrcholu zásobníku, apod.)

# Kódování instrukcí

- 16 bitů na jednu instrukci – 65536 různých instrukcí
  - lze 16 registrů, 256 instrukcí s dvě operandy, nebo 16 druhů instrukcí se třemi operandy ( $4 + 3 * 4 = 16$  bitů)
- 32 bitů – přes 4 miliardy různých instrukcí
  - často 32 registrů, až 128 tisíc druhů instrukcí se třemi operandy ( $17 + 3 * 5 = 32$  bitů)
- Další problém jsou konstanty, třeba chci přičíst 1 k registru, nebo uložit do registru konkrétní hodnotu 125.
  - překladač vygeneruje do paměti všechny konstanty a registry na ně budou ukazovat
  - nebo malá čísla budou součástí instrukce
    - toto je nejpoužívanější řešení
    - RISC má instrukce pevné délky a součástí 32-bitové instrukce může být 20-bitová nebo 12-bitová konstanta
    - CISC má instrukce proměnné délky a třeba i 64-bitové číslo je součástí kódu instrukce

## RISC-V – Délka instrukce

		xxxxxxxxxxxxxxxxaa	16-bit ( $aa \neq 11$ )
	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxbbb11	32-bit ( $bbb \neq 111$ )
...xxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx011111	48-bit
...xxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx011111	64-bit
...xxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xnnnxxxxx011111	$(80 + 16 \cdot nnn)$ -bit ( $nnn \neq 111$ )
...xxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	x111xxxxx011111	rezervováno pro $\geq 192$ -bit

Address:

base+4

base+2

base

## RISC-V – Registry

Register	ABI Name	Popis	Uchování
x0	zero	má vždy hodnotu 0	
x1	ra	Návratová adresa (Return address)	Volající
x2	sp	Ukazatel na zásobník (Stack pointer)	Volaný
x3	gp	Ukazatel na globální data (Global pointer)	
x4	tp	Ukazatel na vlákno (Thread pointer)	
x5-7	t0-2	Dočasné proměnné (Temporaries)	
x8	s0/fp	Uchovávaný registr (Saved register)/ Ukazatel na rámec (Frame pointer)	Volaný
x9	s1	Uchovávaný registr (Saved register)	Volaný
x10-11	a0-2	Argumenty funkce (Function arguments)/ Návratové hodnoty (Return values)	Volající Volaný
x12-17	a2-7	Argumenty funkce (Function arguments)	Volající
x18-27	s2-11	Uchovávané registry (Saved registers)	Volaný
x28-31	t3-6	Dočasné proměnné (Temporaries)	
pc	pc	Ukazatel na instrukci (Program Counter)	
f0-31		Reálná čísla (Floating point)	

# Cíl přednášky

Porozumět implementaci jednoduchého počítače, který se skládá z procesoru a oddělené paměti pro instrukce a data.

Naším cílem je implementovat následující instrukce:

- Číst a zapisovat hodnotu z/do datové paměti.
  - `lw` - načtení slova, `sw` - uložení slova
- aritmetické a logické instrukce: `add`, `sub`, `and`, `or`, `slt`
  - Immediátové varianty: `addi`, `ori`, horní bity načítají `lui`, `auipc`
- Instrukce pro změnu toku programu/skok `beq`
- Volání podprogramu `jal`, `jalr` (zajišťuje i návrat z podprogramu `jr ra`)
- CPU se bude skládat z řídicí jednotky a ALU.
- Poznámky:
  - Implementace bude minimální (jednocyklový procesor - všechny operace budou probíhat v jednom cyklu, tzn. zpracovány v jednom kroku/hodině)
  - Přednáška 5 je zaměřena na efektivnější realističtější implementaci zřetězeného (pipelined) CPU.

# Kódování instrukcí procesoru MIPS

Starší typ procesoru, má tři typy instrukcí:

Typ	31 ... 26	25 ... 21	20 ... 16	15 ... 11	10 ... 6	5 ... 0
R	opcode(6)	rs(5)	rt(5)	rd(5)	shamt(5)	funct(6)
I	opcode(6)	rs(5)	rt(5)	immediate(16)		
J	opcode(6)	address(26)				

- typ instrukce (R,I,J) je určen 6-bity opcode
- rs – register zdroje – source; rd – register cíle – destination; rt – někdy zdroj, někdy cíl
- immediate, address – konstanty použité pro operaci, immediate pro počítání, address pro skoky
- shamt – konstanta využitá pouze pro posuny (shift, operace <<, >>)
- funct – specifikace prováděné operace, např. sčítání, odčítání, posuny, atd.



# Kódování instrukcí procesoru RISC-V

Má šest typů instrukcí:

Typ	31	30...25	24...21	20	19...15	14...12	11...8	7	6...0
R	fnct7		rs2		rs1	fnct3	rd		opcode
I	imm[11:0]				rs1	fnct3	rd		opcode
S	imm[11:5]		rs2		rs1	fnct3	imm[4:0]		opcode
B	imm [12]	imm [10:5]	rs2		rs1	fnct3	imm[4:1]	imm [11]	opcode
U	imm[31:12]						rd		opcode
J	imm [20]	imm[10:1]		imm [11]	imm[19:12]		rd		opcode

- délka a typ instrukce (R,I,S,B,U,J) je určen 7-bity opcode
- rs1,2 – registry zdroje – source; rd – register cíle – destination
  - registry jsou vždy na pevné pozici v instrukci
- immediate – konstanty použité pro operaci nebo skoky
- fnct3, fnct7 – specifikace prováděné operace, např. sčítání, odčítání, posuny, atd.

# Kódování instrukcí procesoru RISC-V

Význam hodnot opcode:

Opcode	Skupina operací	Skutečná operace
0110011	Typ R podle fnct	add, sub, slt, or, and
0010011	Typ I podle fnct	addi, subi, slt, or, and
0000011	Čtení z paměti	lw
0100011	Zápis do paměti	sw
1100011	Větvení – branch	beq
1101111	Podprogramy	jal
1100111	Návrat z podprogramu	jalr
0000111	Načtení horní části konstanty	lui

Pro typ R jsou následující hodnoty fnct3 a fnct7:

fnct7	fnct3	Skutečná operace
0000000	000	add
0100000	000	sub
0000000	010	slt
0000000	110	bitový or
0000000	111	bitový and

# Bonusový bod

Jak lze v RISC-V načíst do registru konstantu o velikost 32-bitů?

- A pomocí jedné instrukce
- B pomocí dvou instrukcí, první načte horních 20 bitů, druhá spodních 12-bitů
- C pomocí tří instrukcí, první načte 16 bitů, druhá provede bitový posun, třetí načte spodních 16 bitů
- D pomocí pěti instrukcí, první načte 12 bitů, druhá provede bitový posun, třetí načte dalších 12 bitů, čtvrtá provede bitový posun a pátá načte nejnižších 8 bitů

# Obsah


1 Procesor

2 Kódování instrukcí

**3 Konstrukce procesoru**
 
# Hardwarová realizace registru

Základní realizace registru pomocí tzv. obvodu d-latch





Tento obvod je velkou změnou oproti dosavadnímu přístupu, protože se zde objevuje cyklus – výstup hradla je vstupem stejného hradla, nebo vstupem hradla jehož výstup je vstupem prvního hradla.

Co to tedy dělá?
  
# Hardwarová realizace registru

Chování obvodu je určeno hodnotou vstupu E.


Nejdříve se podíváme, co se děje při  $E=1$ :



- Vstup D se se zpožděním objeví na výstupu Q
  - pro  $D = 1$  musí být výstup  $Q = 1$ , protože jeden vstup do posledního nand hradla je 0, tedy výstup musí být 1
  - pro  $D = 0$  musí být  $\bar{Q} = 1$ , protože opět jeden vstup do nand hradla je 0, když je  $\bar{Q} = 1$ , tak potom je výstup  $Q = 0$ , protože oba dva vstupy jsou 1, výstup nand je 0

# Hardwarová realizace registru


Pokud je  $E=0$ :

 

- Hodnota  $Q$ ,  $\bar{Q}$  závisí pouze na staré hodnotě dvojice  $Q$ ,  $\bar{Q}$
- Dvojice nabývá pouze hodnot, která mohla vzniknout při zápisu, tedy buď  $Q = 1$ ,  $\bar{Q} = 0$  nebo  $Q = 0$ ,  $\bar{Q} = 1$

# Hardwarová realizace registru


Aktivace náběžnou hranou:

 

- Může být výstup tohoto obvodu vůbec někdy v 1?
- matematicky je vždy  $(C \text{ and } \bar{C}) = 0$
- ve skutečnosti je ale hradlo not zpožděno oproti normálnímu signálu a na tuto dobu zpoždění je výstup  $E'$  v 1
- pokud by tato hodnota byla moc krátká na to, aby se obvod d-latch nastavil, tak je možné přidat negací více za sebou (zelená křivka)
- tomuto obvodu se říká d flip-flop


 
# Hardwarová realizace základního cyklu CPU




Při náběžné hraně hodin (signál CLK) se do registru PC uloží nová hodnota  $PC+4$ . Tím se automaticky rozběhne nové čtení z paměti a následné zpracování instrukce, které si ukážeme později.
 
# Stavební bloky procesoru




jeden registr, zápis řízen hodinovým signálem CLK




soubor 32 registrů, podle vstupu A1, A2 vybere hodnoty těchto dvou registrů na výstup RD1 a RD2; pokud přijde hodinový signál a je nastaven vstup WE3 (write enable) tak se hodnota WD3 zapíše do registru číslo A3



 na základě hodnoty řídicího signálu Select přenáší hodnotu jednoho ze vstupů na výstup




 na základě ALUControl provede vybranou operaci na vstupu SrcA a SrcB. Výsledek je ALUout a výsledkem jsou i příznaky jak vyšel výsledek, například zero




provede sestavení bitů konstanty z bitů instrukce a provede znaménkové rozšíření na 32 bitů plnohodnotného čísla se znaménkem

# Stavební bloky procesoru

 

 Instrukční paměť dá na výstup data RD uložená v paměti na adrese A. Data jsou k dispozici po uplynutí "dostatečně dlouhé" doby pro nalezení dat a jejich vystavení na výstup RD.



Datová paměť. Slouží buď ke čtení dat z adresy A. Protože se jedná o stejnou paměť jako je instrukcí, tak po "dostatečně dlouhé" době jsou data na výstupu RD. Pokud je nastaven příznak WE (write enable), tak s náběžnou hranou hodinového signálu CLK dojde k zápisu dat WD na adresu A.

## Instrukce lw – load word

**lw** -- load word načti slovo z paměti do registru

Popis	Načte slovo do registru ze zadané adresy z paměti
Operace	$[rd] \leftarrow \text{Mem}[[rs1]+imm12]$
Syntax	lw rd, imm12(rs1)
Kódování	iiii iiiiii iiiiii ssss s010 dddd d000 0011
	s – rs1; d – rd; i – konstanta

Příklad: Načtete 32-bitové slovo z paměti z adresy 0x400 do registru 2:

lw x2, 0x400(x0)

iiii iiiiii iiiiii ssss s 010 dddd d000 0011  
 0100 0000 0000 0000 0 010 0001 0000 0011

0x400                    0    func3                    2                    opcode


0x 40 00 21 03 – kód pro instrukci lw x2, 0x400(x0)

Poznámka: Registr x0 má natvrdo hodnotu 0, kterou nelze změnit

# Implementace instrukce lw

lw: rs1 – základní adresa, imm12 – posunutí adresy, rd – registr, kam se uloží data z paměti

Typ	31	30...25	24...21	20	19...15	14...12	11...8	7	6...0
I	imm[11:0]				rs1	fnct3	rd		opcode

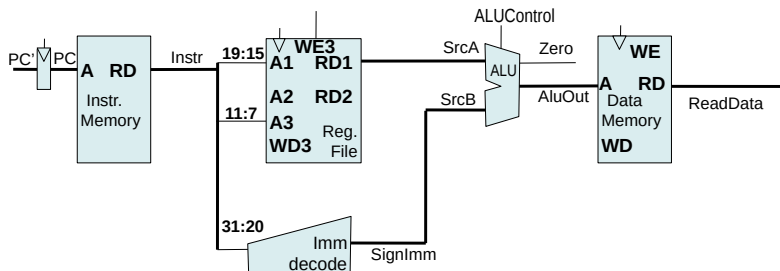


# Implementace instrukce lw

**lw:** rs1 – základní adresa, imm12 – posunutí adresy, rd – registr, kam se uloží data z paměti

Typ	31	30...25	24...21	20	19...15	14...12	11...8	7	6...0
I	imm[11:0]				rs1	fnct3	rd		opcode


Zápis proběhna na rostoucí hranu hodin.

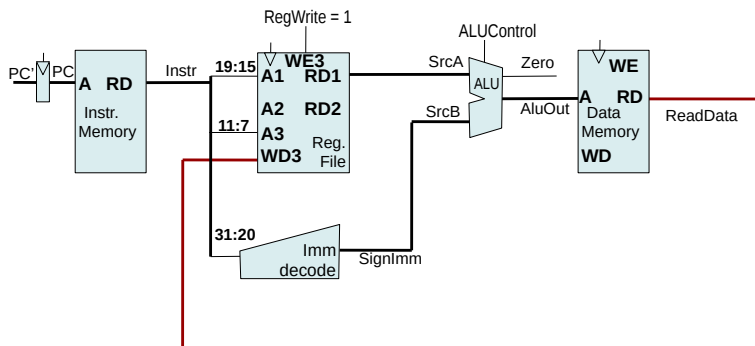

# Implementace instrukce lw

lw: rs1 – základní adresa, imm12 – posunutí adresy, rd – registr, kam se uloží data z paměti

Typ	31	30...25	24...21	20	19...15	14...12	11...8	7	6...0
l	imm[11:0]			rs1	fnct3	rd		opcode	

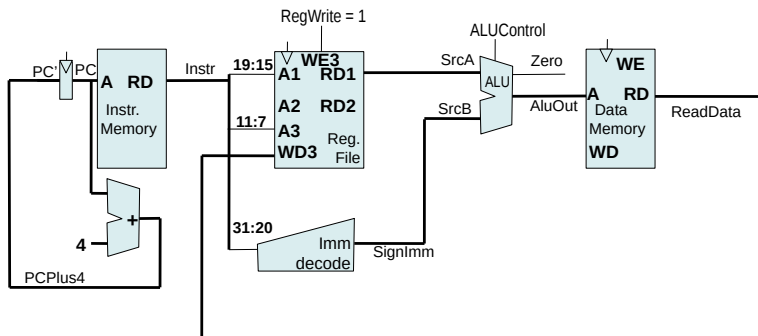

## QtRvSim - RISC-V Simulator

The image shows the QtRvSim RISC-V simulator interface with several components labeled:

- Load**: A button in the top toolbar.
- Run**: A button in the top toolbar.
- Single Step**: A button in the top toolbar.
- Make**: A button in the top toolbar.
- Registers**: A window showing the state of various registers (x0 through x31).
- Exceptions control**: A window for configuring exception handling.
- Terminal**: A window displaying the output of the program, showing "Hello world." messages.
- Assembler**: A window showing the assembly code being executed.
- Editor**: A window for editing the source code.
- Code**: A label pointing to the source code in the editor.
- CPU core view**: A diagram showing the internal structure of the CPU core, including the ALU, Register File, and Memory Controller.
  - single cycle
  - pipelined
- Cache**: A window showing the state of the Data Cache.
- Data memory**: A window showing the state of the Data Memory.
- Peripherals**: A window showing the state of various peripherals, including LED RGB 1 and LED RGB 2.



## Instrukce sw – store word

**sw** -- store word uloží slovo z registru do paměti

Popis	Uloží slovo z registru rs2 do zadané adresy z paměti
Operace	$\text{Mem}[[\text{rs1}]+\text{imm12}] \leftarrow [\text{rs2}]$
Syntax	sw rs2, imm12(rs1)
Kódování	iiii iiit tttt ssss s010 iiii i010 0011 t – rs2; s – rs1; i – konstanta

Příklad: Uloží 32-bitové slovo z registru 2 do paměti na adresu 0x404 plus hodnota registru 5:

**sw x2, 0x404(x5)**


iiii iiit tttt ssss s 010 iiii i010 0011  
 0100 0000 0010 0010 1 010 0010 0 010 0011  
 0x40\_ 2 5 func3 0x\_04 opcode

0x 40 22 a2 23 – kód pro instrukci **sw x2, 0x404(x5)**

## Implementace instrukce sw

sw: rs1 – základní adresa, imm12 – posunutí adresy, rs2 – registr, který se uloží do paměti

Typ	31	30...25	24...21	20	19...15	14...12	11...8	7	6...0
S	imm[11:5]		rs2		rs1	fnct3	imm[4:0]		opcode

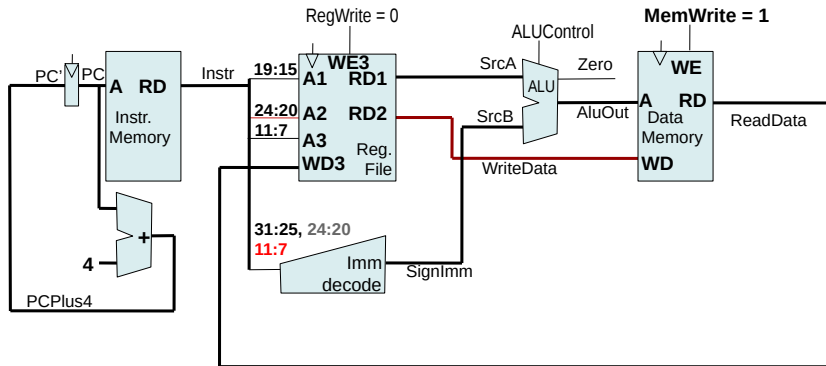

## Instrukce add – sečti dva registry

**add -- addition** – sečti hodnoty dvou registrů a součet uložit do registru

Popis	Sečti hodnoty z registrů rs1 a rs2 a výsledek uložit do rd
Operace	$[rd] \leftarrow [rs1] + [rs2]$
Syntax	add rd, rs1, rs2
Kódování	0000 000t tttt ssss s010 dddd d011 0011 t – rs2; s – rs1; d – rd

Příklad: Sečti hodnoty z registru 2 a registru 3, výsledek uložit do registru 4:

add x4, x2, x3


0000 000 **t tttt** **ssss** s 000 **dddd** d 011 0011  
 0000 000 **0 0011** **0001** 0 000 **0010** 0 011 0011  
*func7*      3      2      *func3*      4      *opcode*

0x 00 31 02 33 – kód pro instrukci add x4, x2, x3

## Implementace instrukce add


add: rs1, rs2 – sčítance, rd – registr, kam se uloží součet

Typ	31	30...25	24...21	20	19...15	14...12	11...8	7	6...0
R		fnct7	rs2		rs1	fnct3		rd	opcode

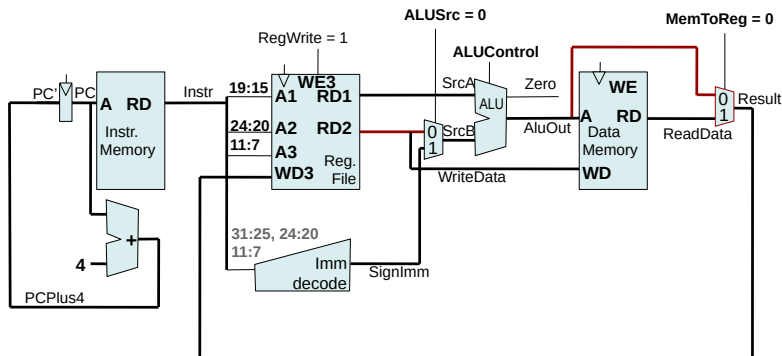
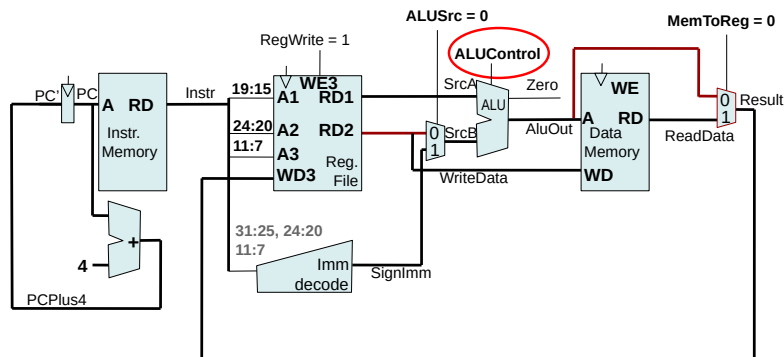
# Implementace instrukce sub, and, or, slt

Jediný rozdíl proti instrukci sčítání add je v hodnotě ALUControl, který vybírá, jakou operaci jednotka ALU provede. Cesta dat a uložení výsledku je stejná jako u sčítání.



Instrukce `addi` – přičti konstantu k registru

`addi` -- **addition immediate** – sečti hodnotu registru a konstanty a výsledek ulož do registru

Popis	Sečti hodnoty z registru <code>rs1</code> a <code>imm12</code> a výsledek ulož do <code>rd</code>
Operace	$[rd] \leftarrow [rs1] + imm12$
Syntax	<code>addi rd, rs1, imm12</code>
Kódování	<code>iiii iiiiii iiiiii ssss s000 dddd d001 0011</code> i – konstanta; s – <code>rs1</code> ; d – <code>rd</code>

Příklad: Zvětši hodnotu registru 7 a 4 (výsledek tedy ulož do registru 7):

`addi x7, x7, 4`


`iiii iiiiii iiiiii ssss s000 dddd d001 0011`  
`0000 0000 0100 0011 1000 0011 1001 0011`  
0x004      7 *func3*      7 *opcode*

0x 00 43 83 93 – kód pro instrukci `addi x7, x7, 4`

# Implementace instrukcí addi, ori, andi

`addi -- add immediate`:  $[rd] \leftarrow [rs1] + imm12$  – přičte k hodnotě registru `rs1` konkrétní číslo `imm` a výsledek uloží do registru `rd`


Typ	31	30...25	24...21	20	19...15	14...12	11...8	7	6...0
I	imm[11:0]			rs1	fnct3	rd		opcode	

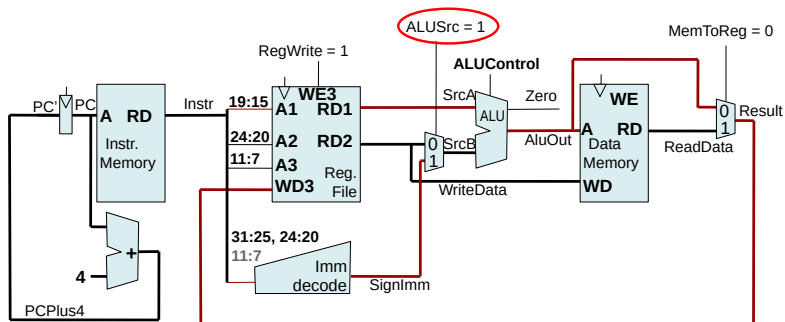

# Implementace instrukce skoku beq

**beq -- branch if equal:**  $[pc] \leftarrow [pc] + \text{SignImm} - \text{přičte k hodnotě registru pc}$   
 konkrétní znaménkové číslo rozšířené na 32 bitů **imm** a výsledek uloží do registru **pc**  
 pokud nastala rovnost hodnot v registrech **rs1** a **rs2**.


Typ	31	30...25	24...21	20	19...15	14...12	11...8	7	6...0
B	imm [12]	imm [10:5]	rs2		rs1	fnct3	imm[4:1]	imm [11]	opcode

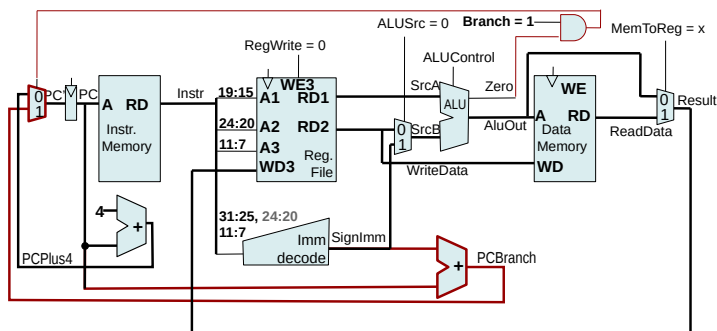


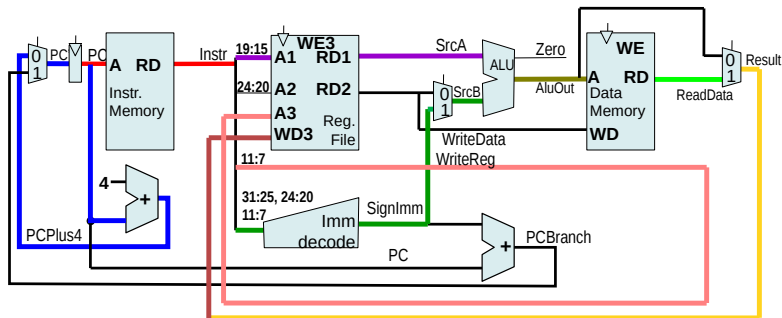
## Rychlost CPU

$$T_c = t_{PC} + t_{Mem} + t_{RFread} + t_{ALU} + t_{Mem} + t_{Mux} + t_{RFsetup}$$



# Rychlost CPU


Jaká je maximální možná rychlost navrženého procesoru?

- Musí proběhnout všechny barevně označené fáze procesoru pro všechny instrukce a nejhorší případ je instrukce `lw`:
  - $t_{PC} = 0,3 \text{ ns}$
  - $t_{Mem} = 20 \text{ ns}$
  - $t_{RFread} = 1,5 \text{ ns}$
  - $t_{ALU} = 2 \text{ ns}$
  - $t_{Mux} = 0,1 \text{ ns}$
  - $t_{RFsetup} = 0,1 \text{ ns}$
- Celkem se dostáváme na čas
 
$$T_{CLK} = t_{PC} + t_{Mem} + t_{RFread} + t_{ALU} + t_{Mem} + t_{Mux} + t_{RFsetup} = 44 \text{ ns}$$
- Tomuto času odpovídá frekvence  $f_{CLK} = \frac{1}{T_{CLK}} = 22,7 \text{ MHz}$  tedy 22 700 000 instrukcí za sekundu = 22,7 MIPS
- Potřebovali bychom tedy procesor zrychlit, téma pro přednášku 5
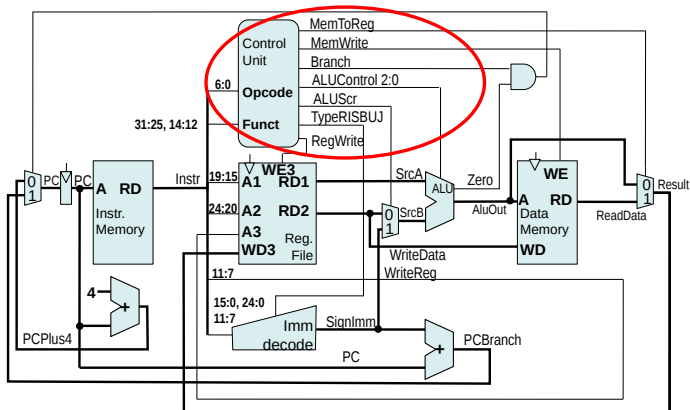
# Řídicí jednotka – Řadič procesoru

Co vlastně dělá řídicí jednotka (někdy také nazývaná řadič procesoru, angl. Control Unit)?

Převádí bity `opcode` a `fnct3,7` na řídicí bity `ALUControl`, `RegWrite`, `MemWrite`, `ALUSrc`, `MemToReg`, `Branch` a pár dalších pro další instrukce.



## Řídicí jednotka – Řadič procesoru

Podle Opcode lze nadefinovat výstupy řadiče:

Instrukce	Opcode	Funct3	Funct7	ALUControl	ALUSrc	RegWrite	MemWrite	MemToReg	Branch
lw	0000011	010	-	+	1	1	0	1	0
sw	0100011	010	-	+	1	1	1	0	0
add	0110011	000	0000000	+	0	1	0	0	0
sub	0110011	000	0100000	-	0	1	0	0	0
slt	0110011	010	0000000	<<	0	1	0	0	0
or	0110011	110	0000000		0	1	0	0	0
and	0110011	111	0000000	&	0	1	0	0	0
addi	0010011	000	-	+	0	1	0	0	0
beq	1100011	000	-	==	0	0	0	*	1

# Možné realizace řadiče

- Řadič obvodový:
  - Kombinační obvod (to byl náš případ),
  - Sekvenční obvod – stavový automat, apod.
- Řadič mikroprogramovaný (řízený mikroprogramem):
  - Mikroprogram je uložen v řídicí paměti řadiče a skládá se z mikroinstrukcí.
  - Mikroprogram implementuje programátorovi viditelné strojové instrukce (add, sub, lw, xor, jmp, . . .).
  - Operační kód instrukce udává adresu první mikroinstrukce v řídicí paměti, od které začíná mikroprogram pro danou instrukci.
  - Každá z instrukcí ISA je provedena pomocí jedné nebo několika mikroinstrukcí.
  - Výhodou mikroprogramovaného řadiče je flexibilita: změna mikroprogramu = změna chování procesoru.
  - Nevýhody: složitější a nevhodný pro zřetězené procesory, kdy každý stupeň vykonává jinou instrukci. Bylo by potřeba zajistit správné provedení všech instrukcí napříč stupni spolu s řešením hazardů

# Bonusový bod

Které bity instrukce rozhodují o tom, jestli se bude ukládat do paměti, nebo počítat s dvěma registry a výsledek se uloží do třetího registru?

- A opcode
- B fnct3,7
- C rs1, rs2
- D rd