 


# Pokročilé architektury počítačů

– Podklady pro cvičení –  
Verilog - rychlokurz




České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická

## HDL – *Hardware Description Language*

- Dva hlavní HDL:
  - **VHDL** (*VHSIC Hardware Description Language; VHSIC = Very High Speed Integrated Circuits*)
  - **Verilog**
  - Oba obsahují příkazy **nesyntetizovatelné** do hardvéru, ale užitečné při simulaci...
- Popis:
  - Behaviorální (jak se to bude chovat)
  - Strukturální (jak to bude vypadat / z čeho je sestaven)

## Verilog – behaviorální popis

 

```
module název (input seznam_vstupů,  
              output seznam_výstupů);
```

```
wire deklarace_vnitřních_proměnných;
```

```
assign přiřazení_výstupu;
```


```
assign přiřazení_výstupu;
```

```
endmodule
```


**Modul – blok HW s vstupy a výstupy**
 
## Verilog – příklad


```
module inv (input x,  
            output y);  
    assign y = ~x;  
endmodule
```


 
```
module and (input a, b,  
            output y);  
    assign y = a & b;  
endmodule
```




## Verilog – příklad č.2

 


## Verilog – příklad – behaviorální popis


```
module gates (input [3:0] a, b,  
              output [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);  
  
  assign y1 = a & b;           // AND  
  assign y2 = a | b;          // OR  
  assign y3 = a ^ b;          // XOR  
  assign y4 = ~(a & b);       // NAND  
  assign y5 = ~(a | b);       // NOR  
  
endmodule
```

 
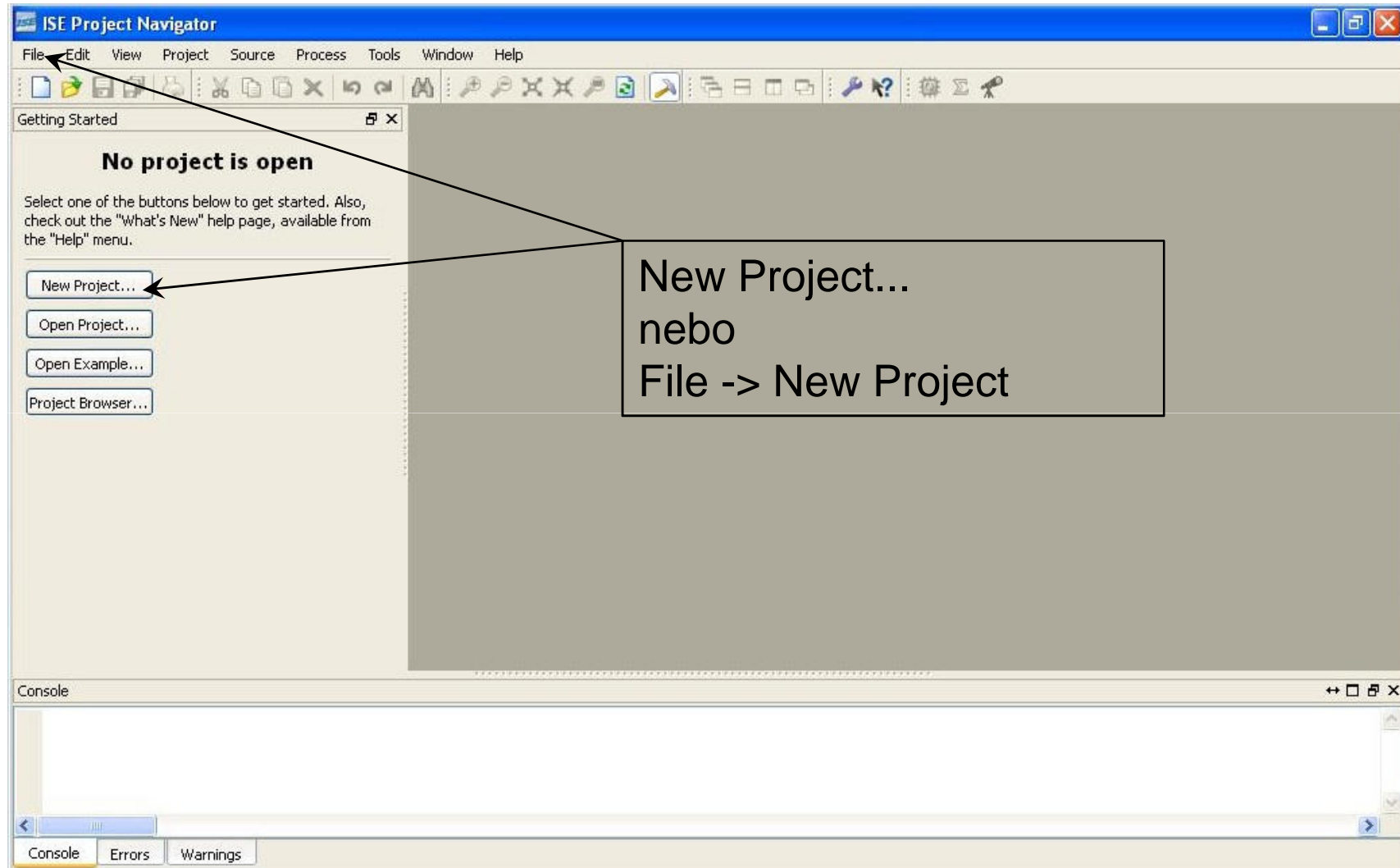
# Založení nového projektu v prostředí Xilinx IDE



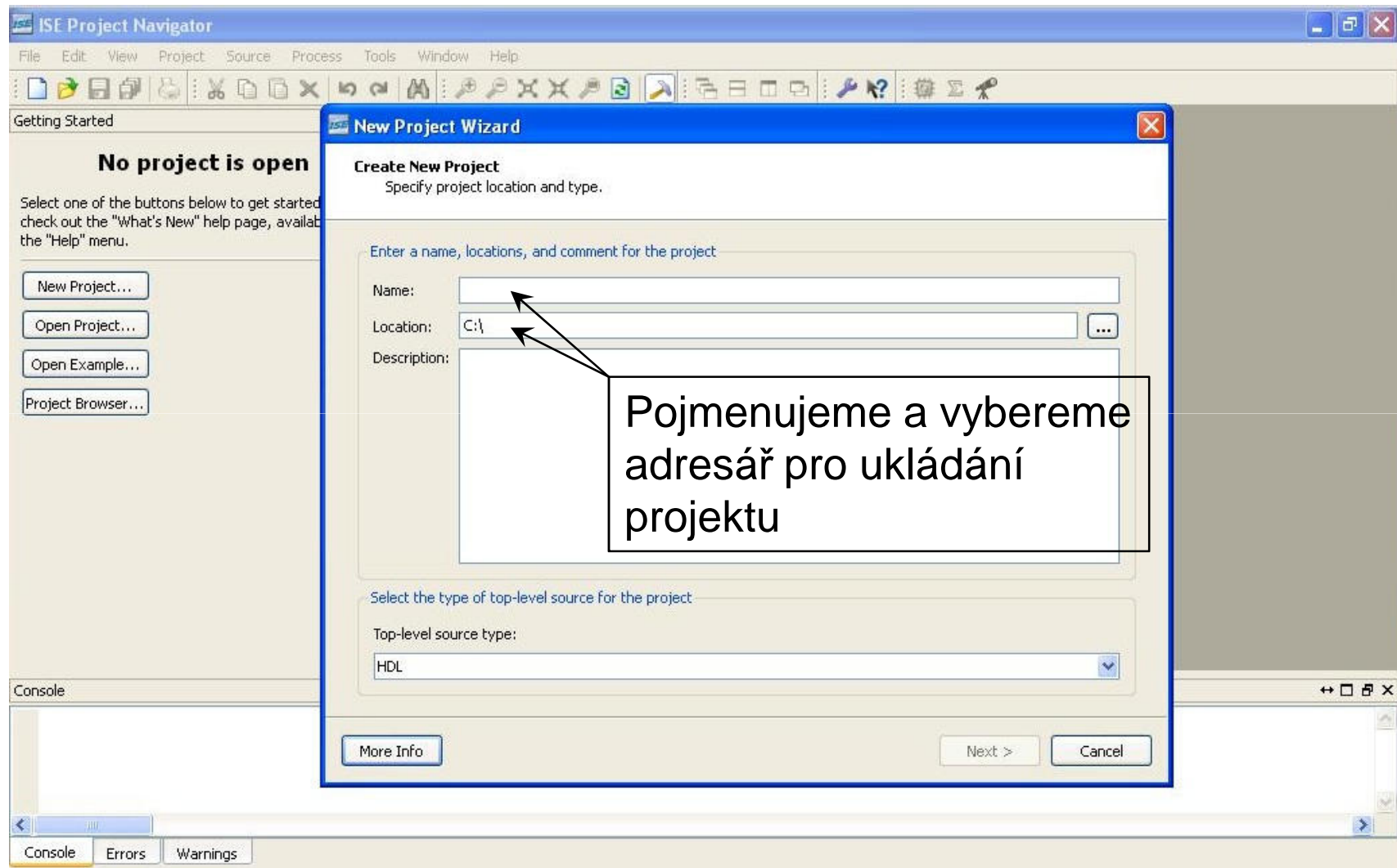
# Založení nového projektu v prostředí Xilinx IDE






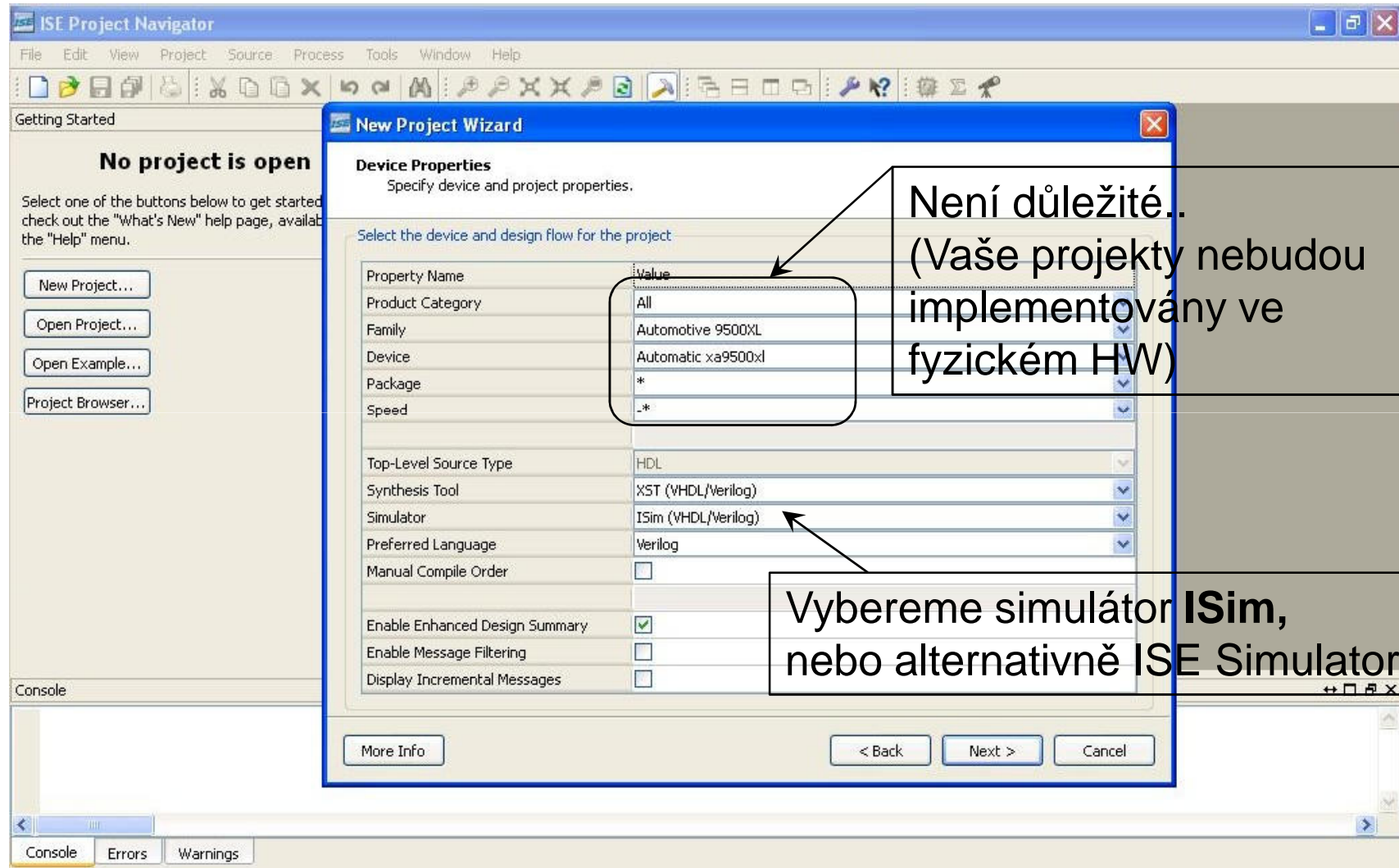
# Založení nového projektu v prostředí Xilinx IDE



 
# Popis tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE



 
# Popis tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE



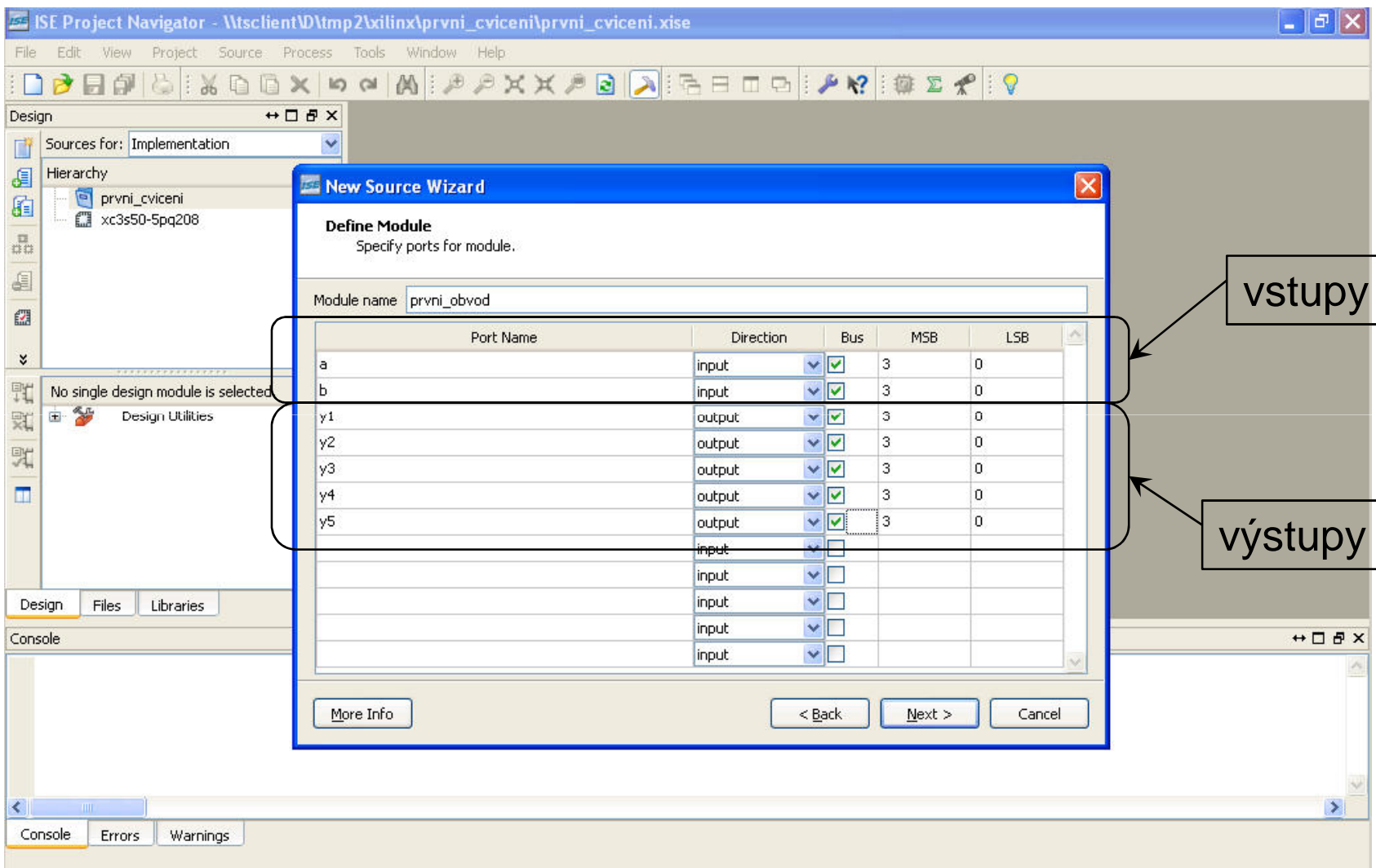
# Popis tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE


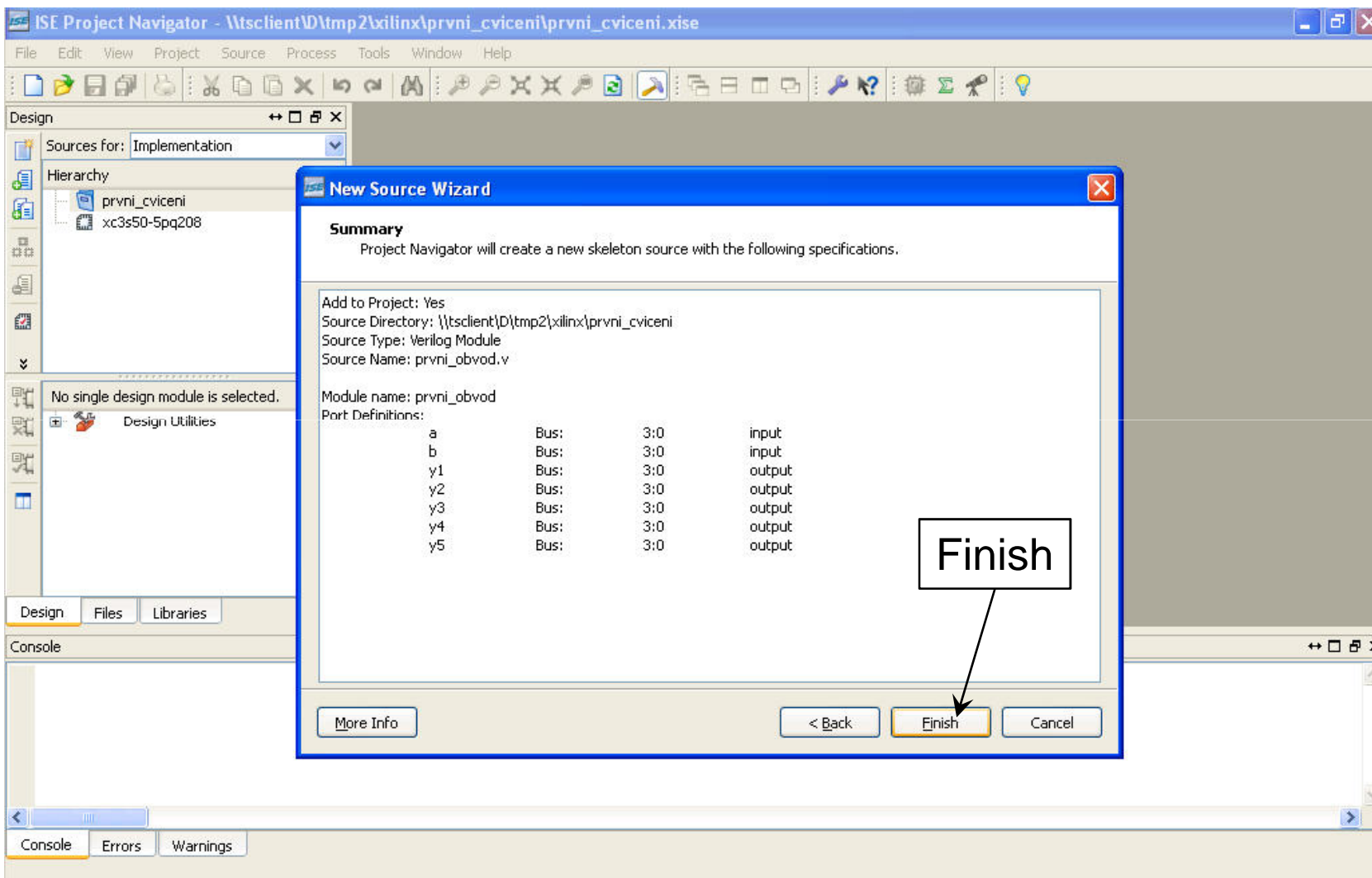
# Popis tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE


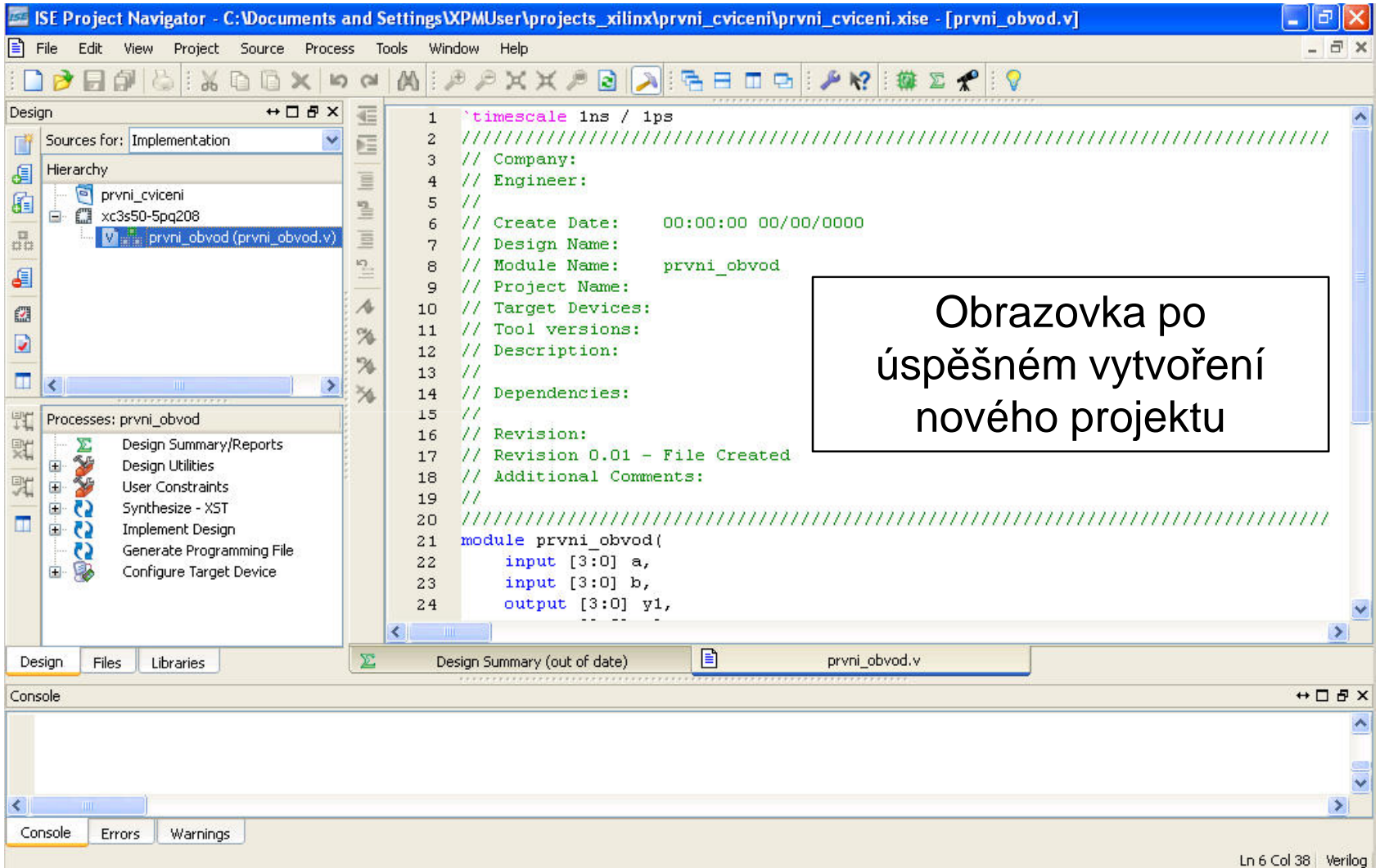
# Popis tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE



# Popis tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE

The screenshot shows the Xilinx ISE IDE interface. The main window displays a Verilog code editor with the following code:

```
15 //  
16 // Revision:  
17 // Revision 0.01 - File Created  
18 // Additional Comments:  
19 //  
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////  
21 module prvni_obvod(  
22     input [3:0] a,  
23     input [3:0] b,  
24     output [3:0] y1,  
25     output [3:0] y2,  
26     output [3:0] y3,  
27     output [3:0] y4,  
28     output [3:0] y5  
29 );  
30  
31     assign y1 = a & b; // AND  
32     assign y2 = a | b; // OR  
33     assign y3 = a ^ b; // XOR  
34     assign y4 = ~(a & b); // NAND  
35     assign y5 = ~(a | b); // NOR  
36  
37 endmodule  
38
```

A callout box on the right side of the code editor contains the text: "Dopsání popisu obvodu:" followed by the same code lines 31-36. An arrow points from this callout box to the corresponding code lines in the editor. The IDE interface also shows a Design Summary/Reports window on the left and a Console window at the bottom.

## Verilog – simulace – Obecně

- **Krok první** – „zapouzdřit“ simulovaný obvod do modulu bez vstupů a výstupů
- **Krok druhý** – vytvořit vnitřní proměnné tohoto modulu (reg, wire) pro nastavování vstupů (reg) a sledování výstupů (wire) simulovaného obvodu
- **Krok třetí** – přiřazení vytvořených vnitřních proměnných vstupům a výstupům simulovaného obvodu
- **Krok čtvrtý** – specifikace časové posloupnosti stimulů obvodu



# Verilog – simulace – Obecně

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module test();
```

žádné vstupy ani výstupy

```
reg a, b; // vstupy  
wire c; // výstupy
```

vytvoření vnitřních proměnných

```
nazev_simulovaneho_obvodu pojmenovani_instance(  
.a(a),  
.b(b),  
.c(c),  
);
```

Signály s tečkou před jménem jsou názvy signálů uvnitř simulovaného obvodu, zatímco v závorkách jsou názvy vnitřních proměnných

vytvoření instance simulovaného obvodu a přiřazení vnitřních proměnných vstupům a výstupům simulovaného obvodu

```
initial begin  
a = 0;  
b = 0;  
end
```

inicializace vstupů

```
always #40 a = ~a;
```

```
always #80 b = ~b;
```

Všechny always bloky (více příkazů pro jeden always se ohraničuje mezi begin a end) jsou vykonávány současne...

```
endmodule
```

invertuj b každých 80 ns

# Simulace tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE

ISE Project Navigator - \\tsclient\D\tmp2\xilinx\prvni\_cviceni\prvni\_cviceni.xise - [prvni\_obvod.v\*]

File Edit View Project Source Process Tools Window Help

Design 15 // 16 // Revision: 17 // Revision: 0.01 - File Created

1. Project -> New Source, nebo použít ikonu..

2. Verilog Test Fixture

3. Název souboru pro definici stimulů pro obvod

New Source Wizard

Select Source Type  
Select source type, file name and its location.

- BMM File
- IP (CORE Generator & Architecture Wizard)
- Implementation Constraints File
- MEM File
- Schematic
- User Document
- Verilog Module
- Verilog Test Fixture
- Verilog Test Bench
- WHDL Module
- WHDL Library
- WHDL Package
- WHDL Test Bench

File name: test

Location: \\tsclient\D\tmp2\xilinx\prvni\_cviceni

More Info Next > Cancel


Design Files Libraries

Console


Started : "Launching ISE  
Launching Design Summary/Report Viewer...

Ln 36 Col 7 Verilog
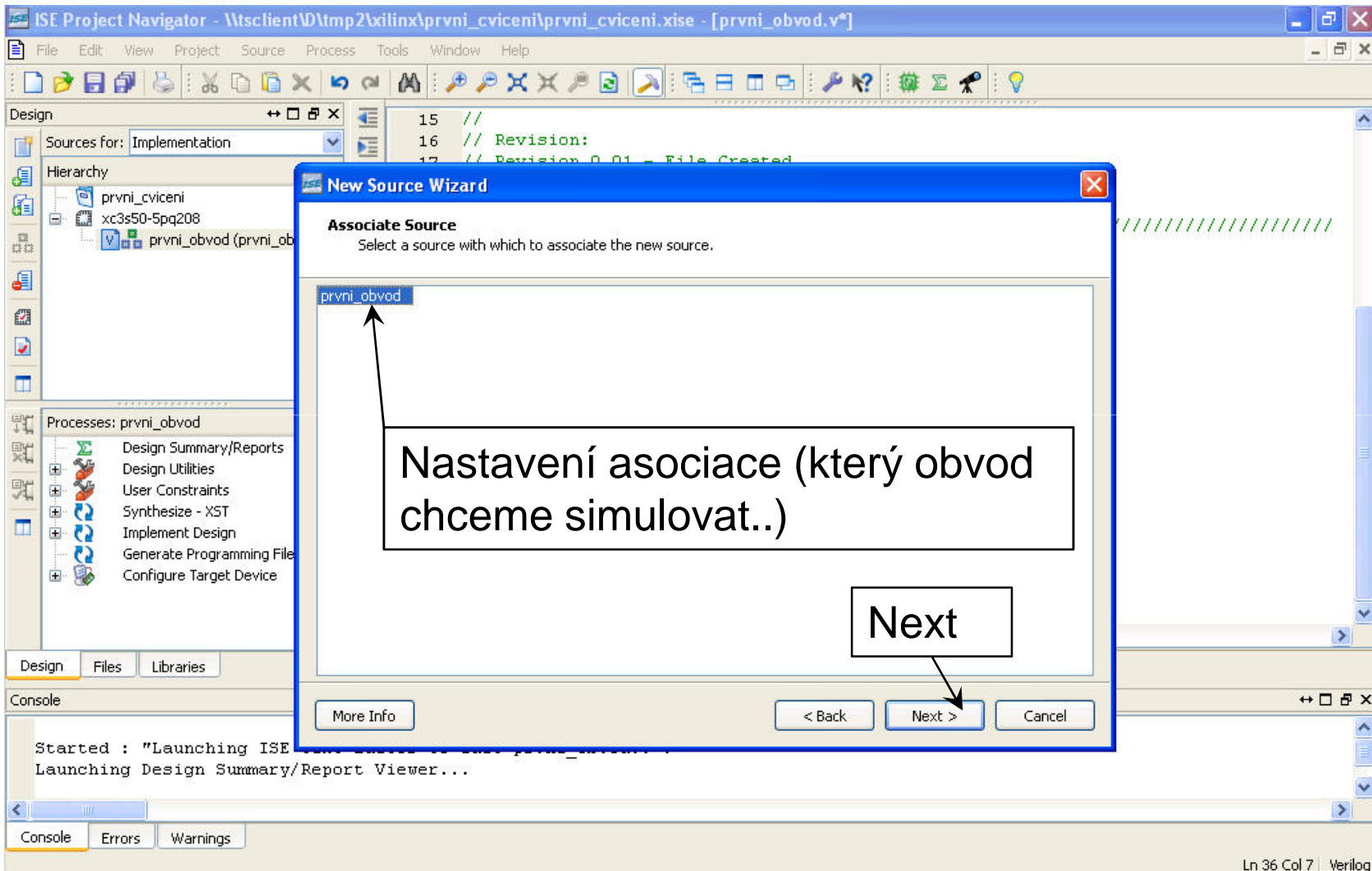
# Simulace tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE


 
# Simulace tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE



# Simulace tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE

**Předpřipravené.. (Netřeba měnit)**

**Dopsání vnějších stimulů obvodu (lze to i lépe.. Viz str.17):**  
a = 4'b0000; // binárně  
b = 4'b1111;  
  
#100; // pozastavení na 100 jednotek  
a = 15; // dekadicky  
b = 0;  
  
#100;  
a = 4'hF; // hexadecimálně  
b = 'hF;

```
47 );  
48  
49 initial begin  
50 // Initialize Inputs  
51 a = 0;  
52 b = 0;  
53  
54 // Wait 100 ns for global  
55 #100;  
56  
57 // Add stimulus here  
58 a = 4'b0000;  
59 b = 4'b1111;  
60  
61 #100;  
62 a = 15;  
63 b = 0;  
64  
65 #100;  
66 a = 4'hF;  
67 b = 'hF;  
68  
69  
70 end
```

# Simulace tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE

The screenshot shows the Xilinx ISE IDE interface. The Design window on the left displays a Hierarchy tree with the following structure:

- Sources for: Behavioral Simulation
- Hierarchy
  - prvni\_cviceni
    - xc3s50-5pq208
      - test (test.v)
      - uut - prvni\_obvod (prvni\_obv...)

The Processes window shows the following steps:

- ISim Simulator
  - Behavioral Check Syntax
  - Simulate Behavioral Model

The main code editor displays the following Verilog code:

```
47 );
48
49 initial begin
50     // Initialize Inputs
51     a = 0;
52     b = 0;
53
54     // Wait 100 ns for global reset to finish
55     #100;
56
57     // Add stimulus here
58     a = 4'b0000;
59     b = 4'b1111;
60
61     #100;
62     a = 15;
63     b = 0;
64
65     #100;
66     a = 4'hF;
67     b = 'hF;
68
69
70 end
```

Three callout boxes provide instructions:

1. Výběr: Behavioral Simulation
2. Výběr souboru: test
3. Simulate Behavioral Model (Behavioral Check Syntax se provede automaticky)

The Console window at the bottom shows the message: "Started : "Launching ISE Text Editor to edit test.v"."

# Simulace tohoto obvodu v prostředí Xilinx IDE

The screenshot displays the Xilinx ISim simulation environment. The main window is titled "ISim - [Default.wcfg\*]" and contains several panes:

- Instances and Process...**: Shows a tree view with "test" and "gbl" instances.
- Objects**: A table listing simulation objects for "test".
- Value**: A table showing the current values for the objects.
- Timing Diagram**: A waveform viewer showing digital signals over time. A vertical cursor is positioned at 427,500 ps.
- Console**: Displays simulation status messages and the prompt "ISim>".

Object Name	Value	Data Type
y1	1111	Array
y2	1111	Array
y3	0000	Array
y4	0000	Array
y5	0000	Array
a	1111	Array
b	1111	Array

Name	Value
y1[3:0]	1111
[3]	1
[2]	1
[1]	1
[0]	1
y2[3:0]	1111
y3[3:0]	0000
y4[3:0]	0000
y5[3:0]	0000
a[3:0]	1111
b[3:0]	1111

Console output:

```
WARNING: A WEBPACK license was found.  
WARNING: Please use Xilinx License Configuration Manager to check out a full ISim license.  
WARNING: ISim will run in Lite mode. Please refer to the ISim documentation for more information on the differences between the Lite and the Full version.  
This is a Lite version of ISim.  
Time resolution is 1 ps  
Simulator is doing circuit initialization process.  
Finished circuit initialization process.  
ISim>
```

Timing Diagram: Shows signals for y1, y2, y3, y4, y5, a, and b. A vertical cursor is at 427,500 ps. The signals show transitions between 0000 and 1111.

Simulation Time: 1000 ns

Výsledek simulace...

# Verilog – behaviorální popis – pokračování v úvodu do jazyka

Verilog operator precedence			
Op		Meaning	
H i g h e s t	~	NOT	
	*, /, %	MUL, DIV, MOD	
	+, -	PLUS, MINUS	
	<<, >>	Logical Left/Right Shift	
	<<<, >>>	Arithmetic Left/Right Shift	
	<, <=, >, >=	Relative Comparison	
	==, !=	Equality Comparison	
	L o w e s t	&, ~&	AND, NAND
		^, ~^	XOR, XNOR
		~, ~	OR, NOR
?:		Conditional	



## Verilog – behaviorální popis

- ternární operátor „?“

```
module mux2 (input [3:0] d0, d1,  
            input s,  
            output [3:0] y);  
    assign y = s ? d1 : d0;  
endmodule
```

- redukce

```
module and5(input [4:0] a, output y);  
    assign y = &a;  
    místo  
    assign y = a[4] & a[3] & a[2] & a[1] & a[0];  
    podobně pro operátory: |, ^, ~&, a ~| (or, xor, nand, a nor)
```

## Verilog – behaviorální popis

- čísla

```
N'ZakladHodnota // N: počet bitů; Zaklad: b,o,d,h
b - binární, o - octal, d - decimal, h - hexa
3'b101 // 101
'b11 // při přiřazení do 6-bitové proměnné 000011
3'd5 // 101
```

- plovoucí hodnota „z“

```
module tristateBuffer (input [3:0] a,
                       input en,
                       output [3:0] y);
    assign y = en ? a : 4'bz;
endmodule
```

## Verilog – behaviorální popis

- neplatná hodnota „x“

„x“ vzniká když se snažíme přiřadit 0 a 1 najednou, při neinicializovaném výstupu, nebo pokud hradlo nedokáže určit svůj výstup (na vstupu „z“;  $1 \text{ and } „z“ = „x“$  ale  $0 \text{ and } „z“ = 0$ )

- konkatenace (spájení) { }

$y = c_2c_1d_0d_0d_0c_0101$  se získá pomocí:

```
assign y = {c[2:1], {3{d[0]}}, c[0], 3'b101};
```

$na = \sim a$ ;  $nb = \sim b$ ;  $nc = \sim c$ ; se získá pomocí:

```
{na, nb, nc} = ~{a, b, c};
```

## Verilog – behaviorální popis


- zpoždění

```
`timescale 1ns/1ps                // jednotka/přesnost

module example (input a, b,
                output y);
    assign #3 y = a & b;           // 3 jednotky = 3 ns
endmodule
```

Zpoždění se používá pro účely simulace, při syntéze se ignoruje.

## Verilog – strukturální popis

 

```
module název (input seznam_vstupů,  
              output seznam_výstupů);
```


```
wire deklarace_vnitřních_proměnných;
```

```
název_modulu pojmenování(mapování_portů);
```

```
název_modulu pojmenování(mapování_portů);
```

```
endmodule
```

# Verilog - příklad

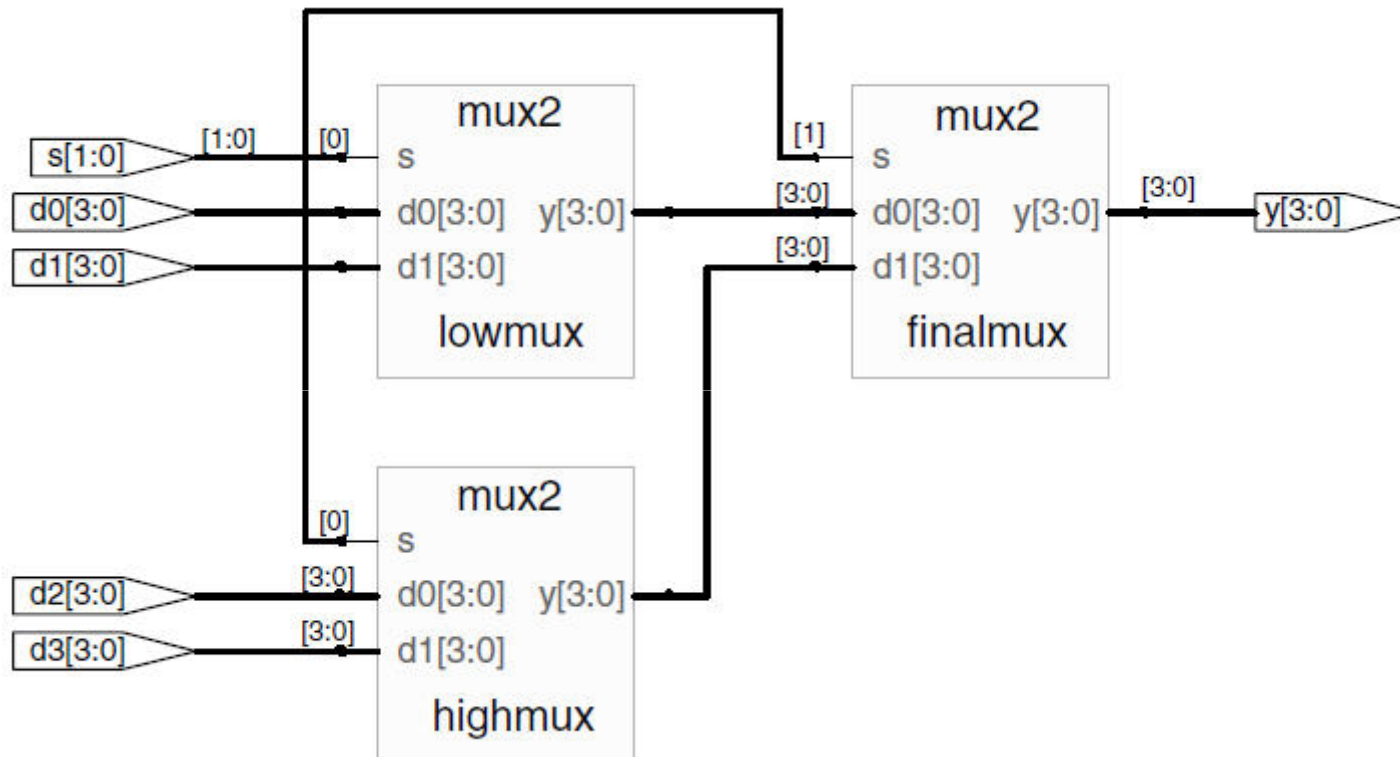

## Verilog – strukturální popis

```
module mux4 (input [3:0] d0, d1, d2, d3,  
            input [1:0] s,  
            output [3:0] y);  
  
    wire [3:0] low, high;  
  
    mux2 lowmux (d0, d1, s[0], low);  
    mux2 highmux (d2, d3, s[0], high);  
    mux2 finalmux (low, high, s[1], y);  
  
endmodule
```


## Verilog – strukturální popis

```
module mux2 (input [3:0] d0, d1,  
            input s,  
            output [3:0] y);  
  
    tristateBuffer t0 (d0, ~s, y);    // výraz ~s povolen  
    tristateBuffer t1 (d1, s, y);  
  
endmodule
```

```
module tristateBuffer (input [3:0] a,  
                     input en,  
                     output [3:0] y);  
    assign y = en ? a : 4'bz;  
endmodule
```



# Verilog

 

- Přiřazení výstupu pomocí `assign` je vyhodnoceno vždy když se změní pravá strana výrazu
- Přiřazení výstupu pomocí `always @( )` je vyhodnoceno jen za určitých podmínek (levá strana výrazu si může uchovat svou hodnotu i když se pravá strana mění)
- Blokující přiřazení „`=`“ jsou postupně vyhodnocovány v pořadí jak jsou zapsány
- Neblokující přiřazení „`<=`“ jsou vyhodnoceny současně; levá strana všech výrazů je aktualizována až po vyhodnocení pravých stran

## Verilog – always

- Doporučení:  
**Používat blokující přiřazení pro kombinační obvody, neblokující pro sekvenční.**
- Přiřazení výstupu pomocí `always` :

```
always @ (sensitivity_list)
    statement ;
```

- `statement` je vyhodnocen jenom v případě když nastane událost uvedena v `sensitivity_list`
- Pokud je uvedeno `always @ ( * )`, pak se reaguje na jakoukoliv změnu
- Všechny signály na levé straně přiřazení (`=`, `<=`) musejí být deklarovány jako `reg`

## Verilog – blokující vs. neblokující přiřazení

```
module obvod (input a, b,  
              output reg y);  
reg x;  
always @(*)  
begin  
    x = a ^ b; //blokující  
    y = x & a; //blokující  
end  
endmodule
```

```
module obvod (input a, b,  
              output reg y);  
reg x;  
always @(*)  
begin  
    x <= a ^ b; //neblokující  
    y <= x & a; //neblokující  
end  
endmodule
```

Uvažujme, že  $a=b=0$ . Pak  $y=0$ . V nějakém čase se změní  $a$  na 1 ( $a=1$ ), čímž se spustí `always` blok. Blokující příkazy se vykonají v pořadí, v jakém jsou zapsány, čili  $x$  nadobude novou hodnotu před tím, než je vyhodnoceno  $y$ . V případě užití neblokujících přiřazení, se všechny výrazy vyhodnotí najednou, až pak se aktualizují levé strany. To má za důsledek, že  $y$  zůstane rovno 0. Ovšem změna  $x$  z 0 na 1 má za důsledek opětovné spuštění `always` bloku, a následně správné vyhodnocení  $y$ . Kdybychom však psali výčet: `always @(a,b)` místo `always @(*)` jednalo by se o dva rozdílné obvody...


# Verilog

```
module abc(  
    input a,  
    input b,  
    output reg y  
);
```

```
    always @(*)  
        y = a;
```

```
    always @(*)  
        y = b;
```

endmodule

 


```
module abc(  
    input a,  
    input b,  
    output reg y  
);
```

```
    always @(*)  
        y <= a;
```

```
    always @(*)  
        y <= b;
```

endmodule

 


```
module abc(  
    input a,  
    input b,  
    output reg y  
);
```

```
    always @(*)  
        assign y = a;
```

```
    always @(*)  
        y = b;
```

endmodule

 

# Verilog

Deklarace proměnné jako:

- `reg x;` znamená, že se jedná o 1-bitovou proměnnou (signál), která bude použita na levé straně přiřazení uvnitř `always`
- `reg [7:0] x;` znamená, že `x` je 8-bitová proměnná...
- `reg x[7:0];` znamená, že `x` je kolekce osmi jednobitových proměnných, ke kterým lze přistupovat přes index (`x[0]`, `x[1]`,...)
- `reg [7:0] x[15:0];` znamená...

## Verilog – always

Klopný obvod D spouštěný náběžnou hranou clk (positive edge):

```
module D_flip_flop (input clk,
                    input [3:0] d,
                    output reg [3:0] q);
    always @ (posedge clk)
        q <= d;
endmodule
```

Asynchronně resetovatelný klopný obvod D:

```
module D_flip_flop_r (input clk, reset,
                     input [3:0] d,
                     output reg [3:0] q);
    always @ (posedge clk, posedge reset)
        if (reset) q <= 4'b0;
        else q <= d;
endmodule
```

## Verilog – always

V případě, že `sensitivity_list` reaguje na změny na všech vstupech, a výstupní hodnota je předepsána pro všechny možné kombinace vstupů, pak `always @ ( )` může předepisovat chování kombinačního obvodu. Příklad:

```
module comb (input a, b
              output reg y);
    always @ (a,b)
        y = ~a & b;
endmodule
```

lepší je však psát:

```
module comb (input a, b
              output reg y);
    always @ (*) // <--
        y = ~a & b;
endmodule
```

## Verilog – if-else

Konstrukce `if`, `if-else`, `case`, `casez` musejí být psány uvnitř `always`. Příklady:

```
module D_flip_flop_en_r (input clk, reset, enable,
                        input [3:0] d,
                        output reg [3:0] q);
    always @ (posedge clk, posedge reset)
        if (reset) q <= 4'b0;
        else if (en) q <= d;
endmodule
```



## Verilog – case

```
module seven_segment_display_decoder (input [3:0] data,  
                                     output reg [6:0] segments);  
    always @ (*)  
        case (data)  
            0: segments = 7'b111_1110;  
            1: segments = 7'b011_0000;  
            2: segments = 7'b110_1101;  
            3: segments = 7'b111_1001;  
            4: segments = 7'b011_0011;  
            5: segments = 7'b101_1011;  
            6: segments = 7'b101_1111;  
            7: segments = 7'b111_0000;  
            8: segments = 7'b111_1111;  
            9: segments = 7'b111_1011;  
            default: segments = 7'b000_0000;  
        endcase  
endmodule
```

## Verilog – casez

casez: V místě ? může být 0 nebo 1, tj. na hodnotě nezáleží.

```
module priority_circuit(input [3:0] a,  
                        output reg [3:0] y);  
    always @ (*)  
        casez (a)  
            4'b1???: y = 4'b1000;  
            4'b01??: y = 4'b0100;  
            4'b001?: y = 4'b0010;  
            4'b0001: y = 4'b0001;  
            default: y = 4'b0000;  
        endcase  
endmodule
```


## Verilog – konečný automat Mealy/Moore

```
module FSM (input x, clk, reset,
            output y);
    reg [1:0] state, nextstate;
    parameter S0 = 2'b00;        // parameter - definice konstanty
    parameter S1 = 2'b01;
    parameter S2 = 2'b10;

    always @ (posedge clk, posedge reset)
        if (reset) state <= S0;
        else state <= nextstate;

    always @ (*)
        case (state)                // next state logic
            S0: if (x) nextstate = S1;
                else nextstate = S0;
            S1: nextstate = S2;
            S2: nextstate = S0;
            default: nextstate = S0;
        endcase
    assign y = (x & state == S0) ? 1'b1 : 1'b0;    // output logic
endmodule
```

## Verilog – jiný konečný automat Moore

 

Tabulka výstupů

Stav	Výstup y
S0	0010
S1	0110
S2	1010

```
module FSM2 (input x, clk, reset,  
             output reg [3:0] y);
```

```
    reg [1:0] state, nextstate;
```

```
    parameter S0 = 2'b00;
```

```
    parameter S1 = 2'b01;
```

```
    parameter S2 = 2'b10;
```


```
    always @(posedge clk, posedge reset) // state register
```

```
        if (reset) state <= S0;
```

```
        else state <= nextstate;
```
 
# Verilog – konečný automat Moore

```
always @(*)
  case (state) // next state logic
    S0: nextstate = x ? S1 : S2;
    S1: nextstate = x ? S1 : S2;
    S2: nextstate = x ? S1 : S0;
    default: nextstate = S0; //!!!
  endcase
```



```
always @(*)
  case (state) // output logic
    S0: y = 4'b0010;
    S1: y = 4'b0110;
    S2: y = 4'b1010;
    default: y = 4'b0010; //!!!
  endcase
```

Stav	Výstup y
S0	0010
S1	0110
S2	1010

```
endmodule
```

## Verilog – konečný automat Moore - Simulace

```
`timescale 1ns / 1ps


module test_moore;
    reg x;          // Inputs
    reg clk;
    reg reset;
    wire [3:0] y;   // Output

    FSM2 uut (
        .x(x),
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .y(y)
    );


    initial begin
        x = 0;
        clk = 0;
        reset = 0;

        #230 x = 1;
        #80 x = 0;
        #100;
    end

    always #20 clk = ~clk;
endmodule
```

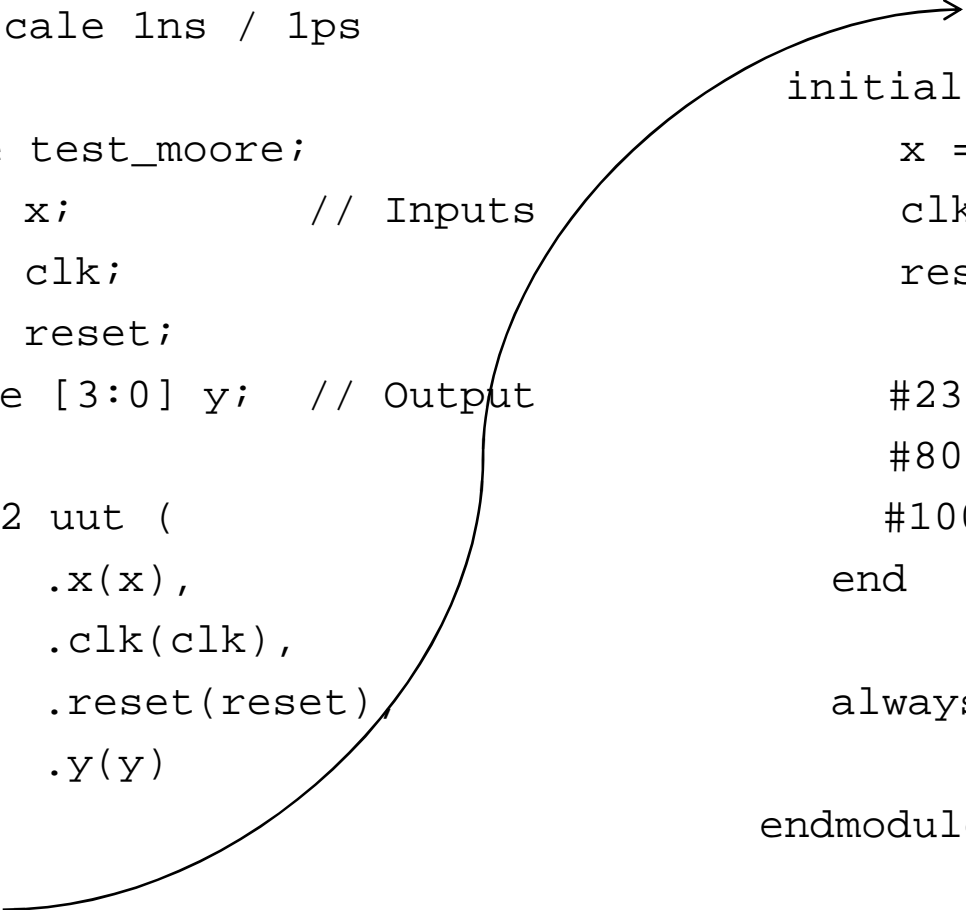

# Verilog – konečný automat Moore

 


```
module FSM3 (input x, clk, reset,
              output reg [3:0] y);

  reg [1:0] state, nextstate;
  parameter S0 = 2'b00;
  parameter S1 = 2'b01;
  parameter S2 = 2'b10;
```

předstih a přesah !!

Modul FSM3 se od FSM2 liší jenom dopsáním tohoto řádku...

```
initial state <= S0;
```

 

## Verilog – parametrizované moduly

# (parameter ...) hned po názvu modulu

```
module mux2
    # (parameter width = 8)
    (input [width:0] d0, d1,
     input s,
     output [width:0] y);
    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
```



## Verilog – parametrizované moduly

Pak je možné psát:

```
module mux4_12(input [11:0] d0, d1, d2, d3,
               input [1:0] s,
               output [11:0] y);

    wire [7:0] low, hi;

    mux2 #(12) lowmux(d0,d1,s[0],low); //přepsání 8 na 12
    mux2 himux (d2,d3,s[1],hi); //zde zůstává width=8; chyba!
    mux2 #(12) outmux (low, hi, s[1], y);
endmodule
```

Lepší je však i nadále vytvářet parametrizovaný modul..

Pozor: #(…) znamená přepsání parametru; #... zase zpoždění.

## Verilog – závěrečné poznámky

- Jazyk Verilog slouží na popis hardvéru. Při návrhu hardvéru se využívá zejména princip „shora dolů“, při kterém se jednotlivé subsystémy postupně zpřesňují, přičemž funkčnost systému jako celku může být simulována již v návrhové etapě bez konkrétní specifikace dílčích subsystémů na nejnižší úrovni. Stejný HDL kód popisující behaviorální chování obvodu může být různě implementován v závislosti na použitém syntetizačním nástroji, jeho nastavení a míře optimalizace. Příkladem budiž:

```
module adder (input [7:0] a, b,  
              output [7:0] y);  
    assign y = a + b; // jak bude součet implementován?  
endmodule
```

## Kontrolní otázka č.1 – Co je špatně???

Klopný obvod D spouštěný náběžnou hranou clk (positive edge):

```
module D_flip_flop (input clk,  
                    input d,  
                    output q);  
    always @ (posedge clk)  
        q <= d;  
endmodule
```

## Kontrolní otázka č.1 – Co je špatně???

Klopný obvod D spouštěný náběžnou hranou clk (positive edge):

```
module D_flip_flop (input clk,  
                    input d,  
                    output q);  
    always @ (posedge clk)  
        q <= d;  
endmodule
```

Všechny signály (použité uvnitř always) na levé straně přiřazení (=, <=) musejí být deklarovány jako reg

## Kontrolní otázka č.2 – Co je špatně???

### Multiplexor

```
module mux2 (input select, d0, d1,  
             output reg y);  
    always @ (select)  
        if(select) y <= d1;  
        else y <= d0;  
endmodule
```

## Kontrolní otázka č.2 – Co je špatně???

### Multiplexor

```
module mux2 (input select, d0, d1,  
             output reg y);  
    always @ (select)  
        if(select) y <= d1;  
        else y <= d0;  
endmodule
```

Hodnota y se nezmění při změně dat.. Řešení:

always @(\*)

nebo ternární operátor: assign y = select ? d1 : d0;  
a nepoužít konstrukci always

## Literatura:

- Harris D.M. – Harris S.L.: Digital design and computer architecture, ed. Morgan–Kaufmann, 2007, chapter 4: Hardware description languages

## Zdroje na internetu:

- <http://www.aldec.com/Products/Product.aspx?productid=0380ca74-7c15-4a01-b727-2f7caab53730>
- <http://vol.verilog.com/>
- <http://www.verilogtutorial.info/>
- <http://courses.cit.cornell.edu/ece576/Verilog/LatticeTestbenchPrimer.pdf>