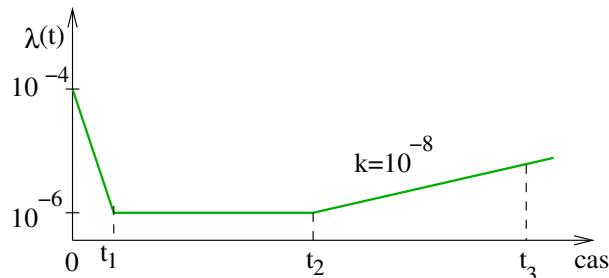


**Příklad 1:**


Intenzita poruch přenosné solární dobíječky baterií je popsána následující křivkou, kde  $t_1 = 120$  hodin,  $t_2 = 20000$  hodin. V období  $0 \leq t < t_1$  klesá intenzita lineárně, v období  $t_1 \leq t < t_2$  je intenzita konstatní a následně (pro  $t \geq t_2$ ) roste lineárně se směrnicí  $k$ .



- Vypočítejte  $R(120$  hodin). (0.5 bodu)
- Vypočítejte  $R(20000$  hodin). (0.5 bodu)
- Kolik těchto prvků musíme (nejméně) zapojit paralelně, aby pravděpodobnost, že celá nabíjecí soustava fungovala v čase  $t_3 = 40000$  hodin byla alespoň 87%? (0.5 bodu)

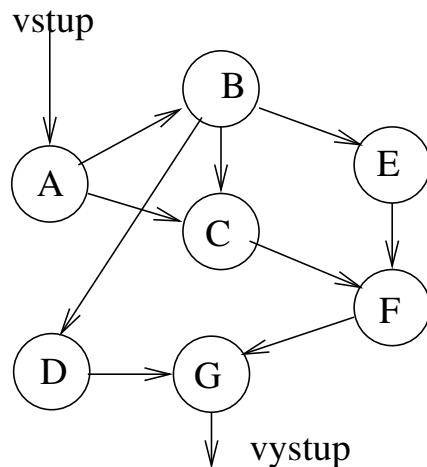**Příklad 2:**

Prvky na následujícím obvodu mají exponenciální rozdělení poruch (prvek  $A$  má intenzitu poruch  $\lambda_a$ , prvek  $B$  má intenzitu poruch  $\lambda_b$ , atd.).



- Určete (odvodte)  $R(t)$  této soustavy. (0.5 bodu)
- Určete (odvodte)  $T_s$  této soustavy. (0.5 bodu)
- Jaká je pravděpodobnost, že na výstupu bude signál v čase  $t$  za předpokladu, že pravděpodobnost přítomnosti vstupního signálu je  $p_s = 0.9$ ? Pravděpodobnost  $p_s$  je konstatní a nemění se s časem. (0.5 bodu)

Pozn: je třeba určit  $R(t)$  a  $T_s$  pro tento konkrétní obvod, ne jen uvést definici těchto funkcí!

**Pokyny:** Řešení musí obsahovat postup odvození (výpočtu), samostatný vzorec neuznávám. Úkol nahrajte do odevzdávacího systému v PDF souboru, piště v TeXu, na psacím stroji, Wordu či čemkoliv jiném, akceptuji i naskenované ručně psané řešení pokud je čitelné. Na začátku dokumentu uveďte své jméno a email (dokumenty bez těchto údajů nebudou hodnoceny).

Na řešení úkolů se snažte přijít samostatně, opisováním se toho moc nenaučíte!