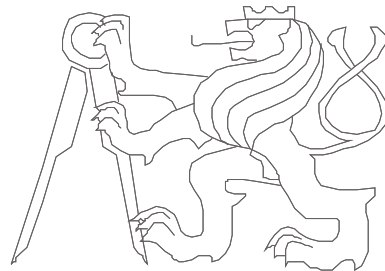


Architektura počítačů

1. I/O podsystém II.

- Paměťově mapované I/O
- PCI
- RAID

2. Volání funkcí a předávání parametrů – Úvod




České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická

Paměťově mapované I/O


- Idea: K tomu abychom komunikovali s vstupně/výstupními periferiemi (klávesnice, monitor, tiskárna) můžeme použít stejné rozhraní jako pro komunikaci s pamětí (MIPS: instrukce lw, sw).

Společný adresní prostor pro I/O a paměť

 

V/V brány jsou mapované do paměti

paměť

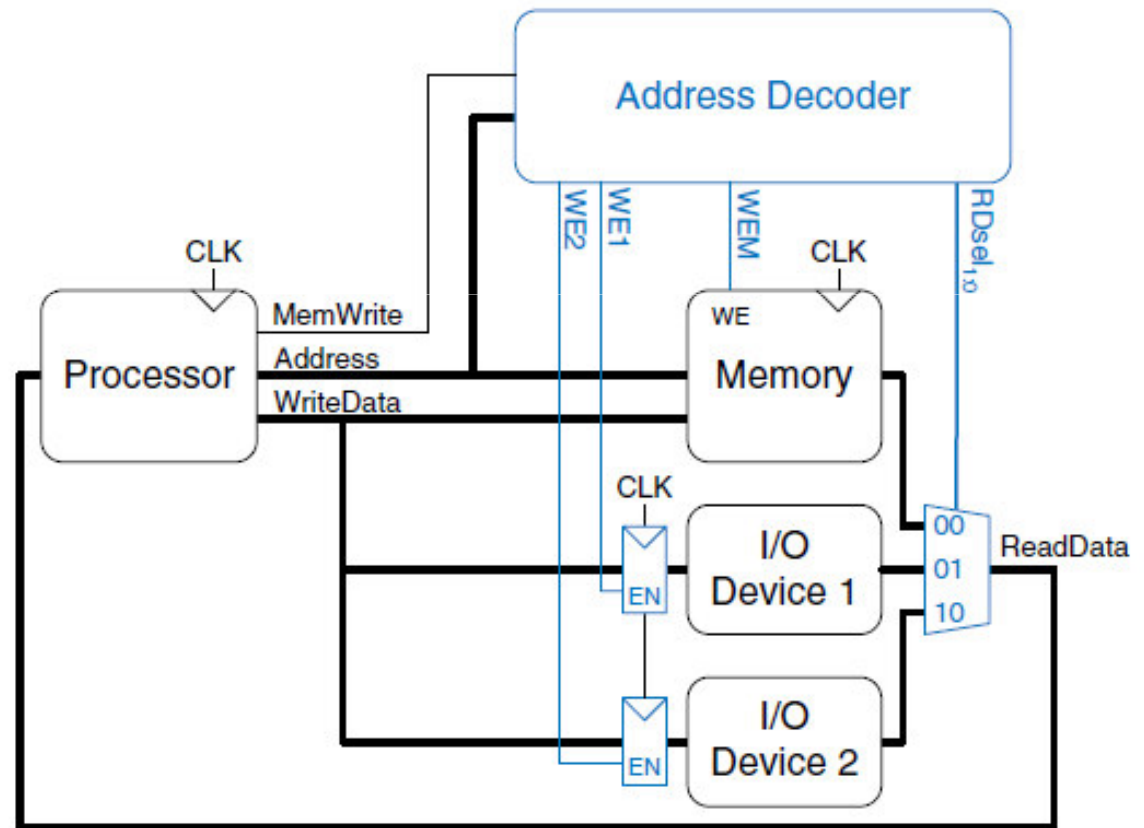


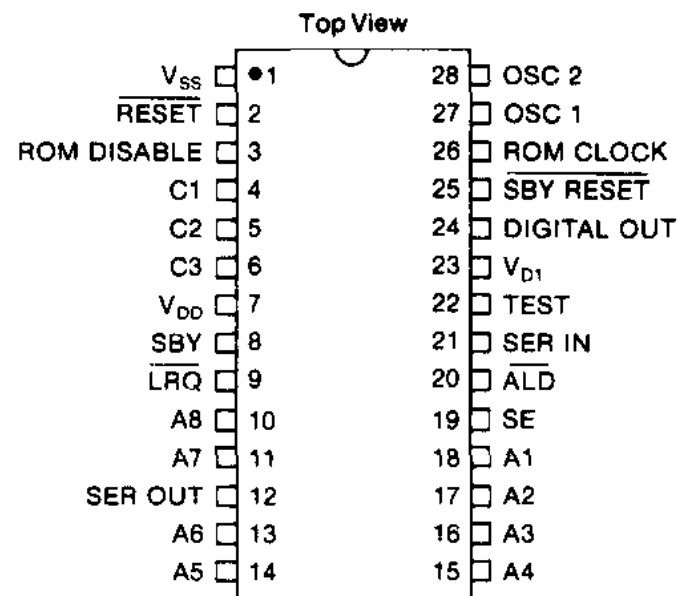Příklad – Syntetizátor řeči


- V angličtině se vyskytuje 64 různých elementárních hlasových „zvuků“ (angl.: allophones), ze kterých se skládají jednotlivá slova. Čip SP0256 je schopen generovat tyto jednotlivé zvuky.
- **Úkol: Napišme ovladač pro tento čip.**
- Zjednodušující předpoklady: Ovladač bude číst 5 položek (allophonů) od adresy 0x10000000 a ty pak pošle jednu za druhou do čipu SP0256.



<http://little-scale.blogspot.cz/2009/02/sp0256-al2-creative-commons-sample-pack.html>



Příklad – Syntetizátor řeči

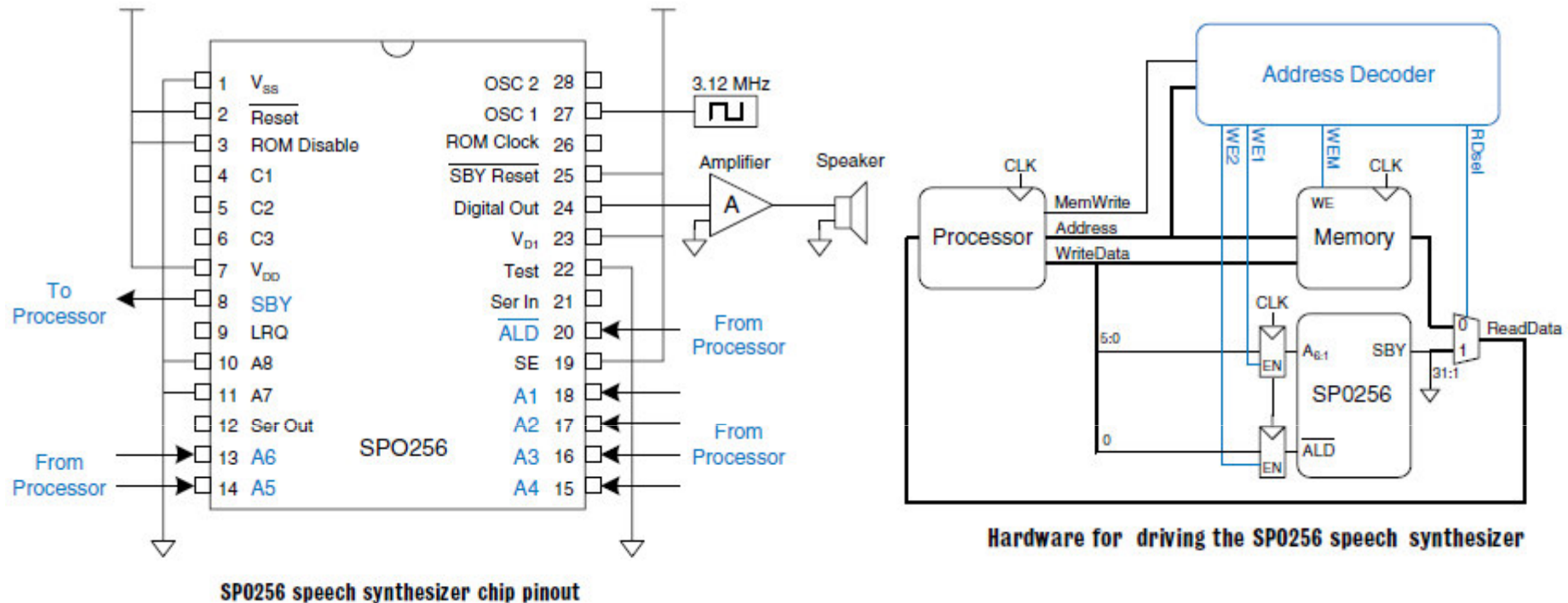


- Pokud je výstup SBY roven 1, pak zařízení čeká na příjem dalšího allophonu. Na sestupné hraně vstupu *ALD* pak přečte allophon (jeho hodnota je na vstupech *A6:1*).
- Zvolíme si mapování: Port *A6:1* bude namapován do adresy *0xFFFFF00*, *ALD* do adresy *0xFFFFF04*, a *SBY* do *0xFFFFF08*.

Příklad – Syntetizátor řeči – Ovladač

1. Nastav *ALD* na 1
2. Čekej dokud čip nenastaví *SBY* do 1 (indikace, že je připraven)
3. Zapiš 6-bitový allophon do *A6:1*
4. Nastav *ALD* na 0 (začni generovat zvuk)

Opakováním této sekvence generujeme řeč.

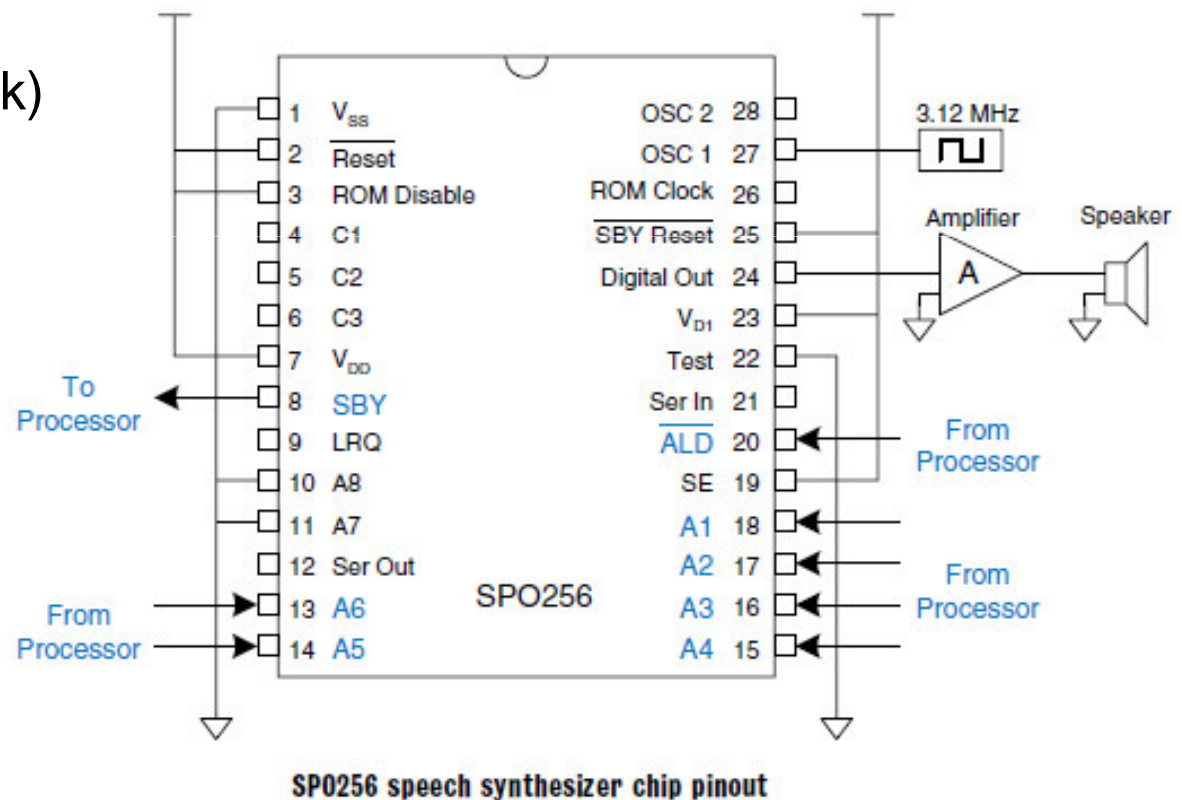

Příklad – Syntetizátor řeči – Ovladač

1. Nastav *ALD* na 1
2. Čekej dokud čip nenastaví *SBY* do 1 (indikace, že je připraven)
3. Zapiš 6-bitový allophon do *A6:1*
4. Nastav *ALD* na 0 (začni generovat zvuk)

```
init:
    addi t1,$0,1      // t1 = 1 (do ALD#)
    addi t2,$0,20     // t2 = velikost pole (20 Bajtu)
    lui  t3,0x1000    // t3 = adresa zacatku pole
    addi t4,$0,0      // t4 = 0 (index do pole)
start:
    sw t1,0xFF04($0) // ALD#=1
loop:
    lw t5,0xFF08($0) // t5 = SBY (zjistí stav)
    beq $0,t5,loop   // opakuj dokud plati SBY == 1
    add t5,t3,t4     // t5 = adresa allophonu
    lw t5,0(t5)      // t5 = allophon
    sw t5,0xFF00($0) // A6:1 = allophone
    sw $0,0xFF04($0) // ALD# = 0 (zacni mluvit)
    addi t4,t4,4     // posun se na dalsi allophon
    beq t4,t2,done   // jsme na konci?
    j start          // opakuj
done:
```

Všimněte si, že procesor sleduje, zda je zařízení připraveno (sleduje hodnotu *SBY*). Tomu se říká *pooling*. Bylo by však lepší nastavit na *SBY* přerušení a nechat procesor dělat i jinou činnost.


Závěry z příkladu č.1 - Obecněji:

- Existují dvě metody přístupu k I/O zařízením:
 - paměťově mapované I/O
 - speciální I/O instrukce
- Pro paměťově mapované I/O jsou části adresního prostoru vyhrazeny (přirazeny) pro vstupně/výstupní zařízení. Čtení/zápisy z/do těchto adres jsou interpretovány jako příkazy nebo přenosy dat z/do těchto zařízení. Paměťový systém ignoruje tyto operace (zná rozsah adres použitý pro I/O). Řadič I/O zařízení nicméně vidí tyto operace a reaguje na ně (ví které adresy jsou mu přirazeny).
- Upozornit procesor na to, že I/O vyžaduje „pozornost“ můžeme:
 - neustálým sledováním jeho stavu (stavový registr) – **polling**
 - použitím mechanismu přerušování – **interrupt-driven I/O** – bude asynchronní (může se objevit kdykoliv)
- Všimli jste si jakou funkci plní dekodér adres ???

PCI - pokračování

Připomeňme si z minulé přednášky...

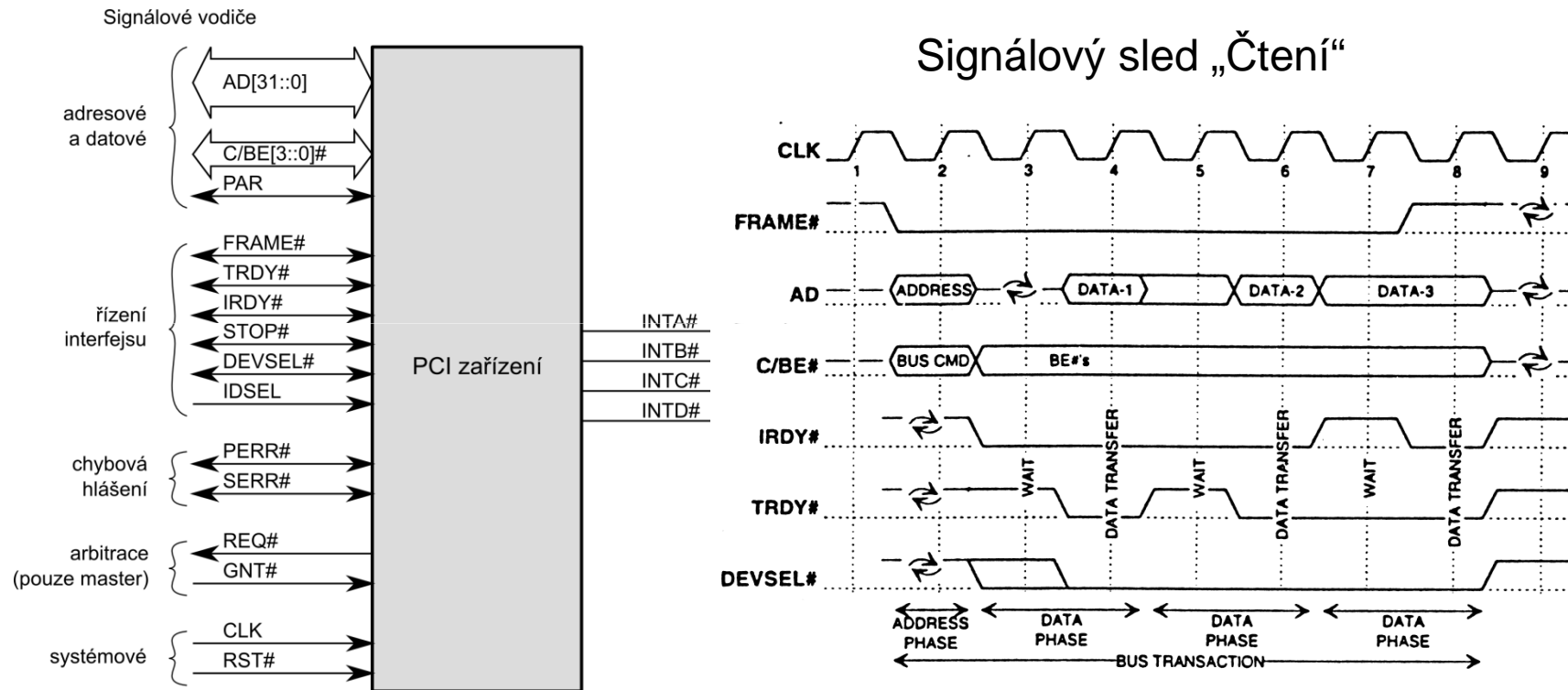
- Proč sériově? Přeslechy; šíření signálu – různá zpoždění pro různě dlouhé (byť paralelní) cesty – clock skew; odrazy na koncích vedení




- Test v 9. týdnu

Různé PCI karty do počítače...


PCI Sound Card 6 Channel

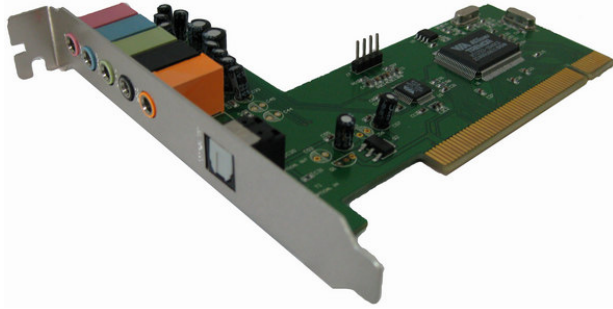


802.11G 54M
Wireless PCI Adapter

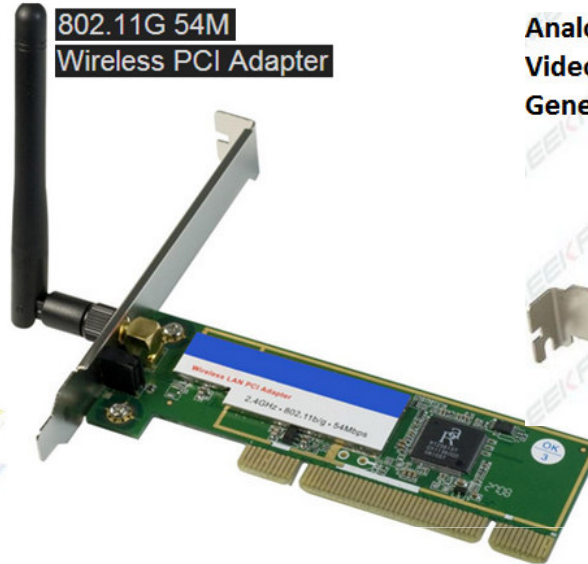

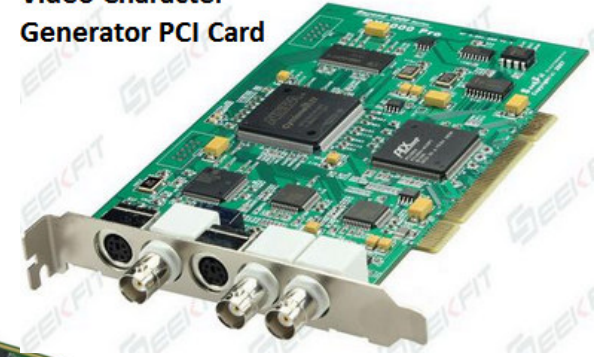Analog Cvbs/S-Video
Video Character
Generator PCI Card





HDSP PCI card

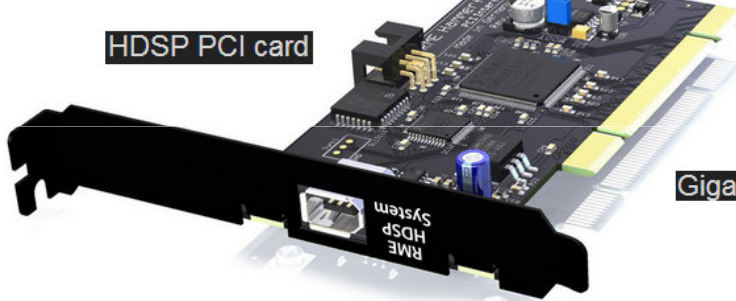

Gigabit PCI Card



USB 2.0 + 1394 Firewire
Combo PCI Card

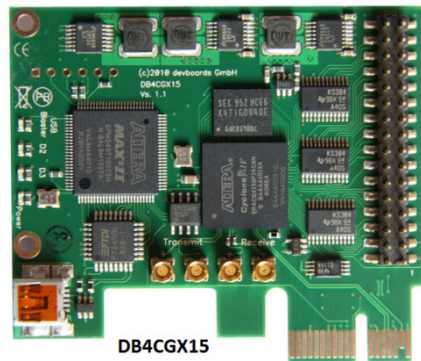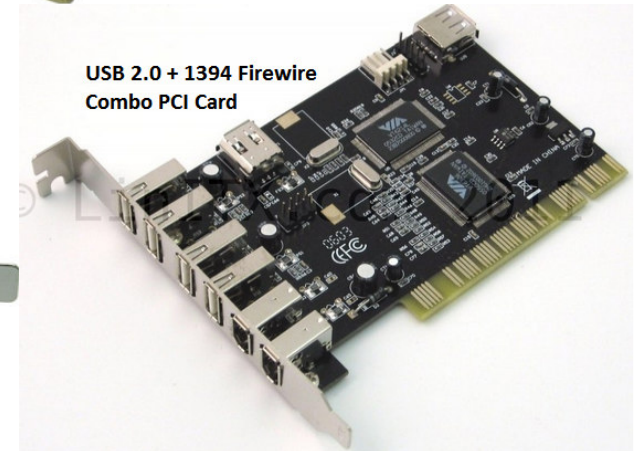


DB4CGX15

Co se děje po spuštění počítače (z pohledu PCI)?

1. Po spuštění počítače se BIOS postupně dotazuje na připojená zařízení ke sběrnici vysíláním IDSEL (Initialization Device Select) signálu ke každému PCI slotu (bus/device/function)
2. Z hlaviček jednotlivých zařízení přečte jejich identifikátory (Vendor ID, Device ID) a požadavky (na vyhrazení adresního prostoru – pro paměť na kartě, I/O prostor, přerušení) – to všechno je uloženo v konfiguračním prostoru PCI karty
3. BIOS pak přidělí prostředky jednotlivým zařízením tak, aby nedocházelo ke konfliktům – tím, že modifikuje tzv. BAR konfigurační registry karty (BAR = *Base Address Register*) – zůstanou platné až do vypnutí počítače (OS může i modifikovat)
4. spustí se OS; údaje o konfiguraci a adresách všech zařízení si OS vyčte z konfiguračního prostoru, podle identifikace zařízení vyhledá ovladače pro danou kartu

Pozn.: Proces vyhledávání zařízení se označuje jako enumerace (PCI sběrnice, USB sběrnice, atd.)


Hierarchie PCI sběrnic

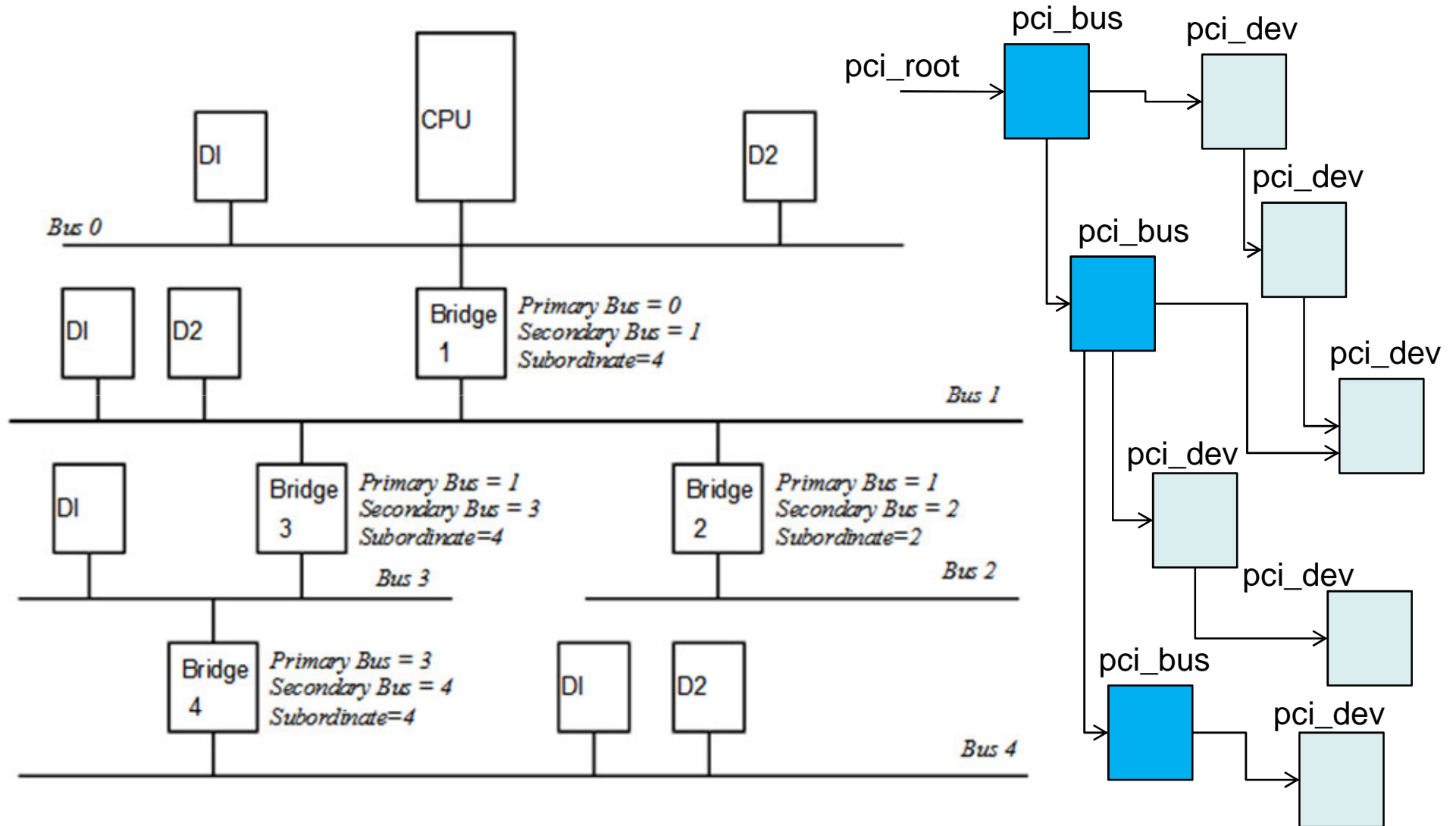

Adresní prostor

- PCI má tři adresní prostory: **paměťový, I/O a konfigurační.**
- Adresy paměti jsou 32-bitové (64-bitové).
- Adresy I/O existují z důvodu kompatibility s adresním prostorem I/O portů architektury x86.
- PCI konfigurační prostor (256 Bajtů) poskytuje přístup do konfiguračních registrů daného PCI zařízení. Prvních 64 Bajtů tvoří hlavičku zařízení (standardní formát), význam zbylého prostoru závisí od výrobce.
- Každé koncové PCI zařízení má k dispozici 6 registrů bázové adresy - Base Address Registers (BARs), kterými může určit celkem 6 nezávislých oblastí (rozsahů adres) do adresního prostoru I/O portů, nebo paměťově mapovaného adresního prostoru. V BAR registru je uložena bázová adresa (adresa začátku oblasti).

Hlavička PCI Zařízení

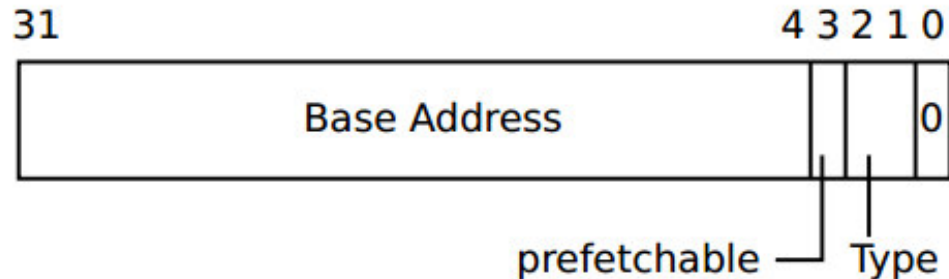


Base Address for PCI Memory Space



Base Address for PCI I/O Space

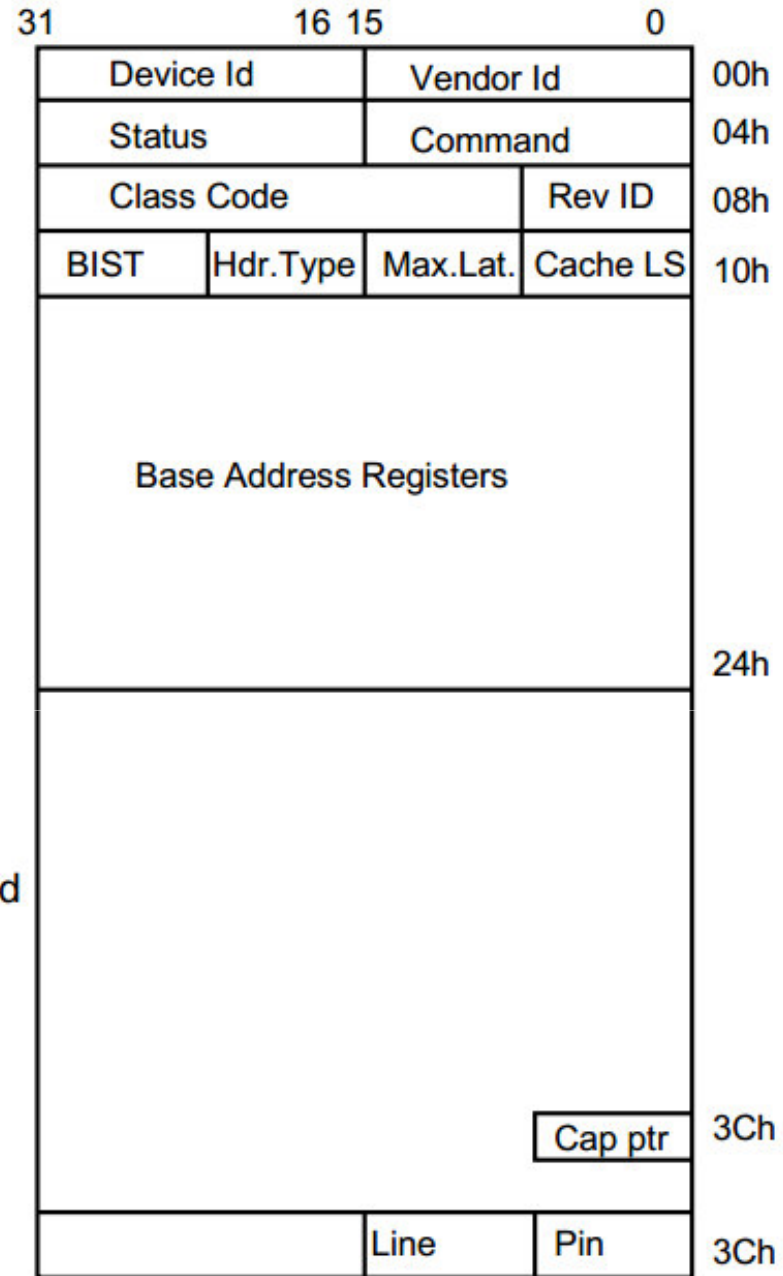Hlavička PCI zařízení se nachází v řídicím adresním prostoru PCI sběrnice




PCI Device Header Type 0 – koncová zařízení

				Byte Offset
Device ID		Vendor ID		00h
Status		Command		04h
Class Code			Revision ID	08h
BIST	Header Type	Master Lat. Timer	Cache Line Size	0Ch
Base Address Registers ^{6 max}				10h
				14h
				18h
				1Ch
				20h
				24h
Cardbus CIS Pointer				28h
Subsystem ID		Subsystem vendor ID		2Ch
Expansion ROM Base Address				30h
Reserved			Capabilities Pointer	34h
Reserved				38h
Max_Lat	Min_Gnt	Interrupt Pin	Interrupt Line	3Ch


PCI Device Header Type 1 – můstky (bridges)

				Byte Offset
Device ID		Vendor ID		00h
Status		Command		04h
Class Code			Revision ID	08h
BIST	Header Type	Master Lat. Timer	Cache Line Size	0Ch
Base Address Register 0				10h
Base Address Register 1				14h
Secondary Latency Timer	Subordinate Bus Number	Secondary Bus Number	Primary Bus Number	18h
Secondary Status		I/O Limit	I/O Base	1Ch
Memory Limit		Memory Base		20h
Prefetchable Memory Limit		Prefetchable Memory Base		24h
Prefetchable Base Upper 32 Bits				28h
Prefetchable Limit Upper 32 Bits				2Ch
I/O Limit Upper 16 Bits		I/O Limit Base Upper 16 Bits		30h
Reserved			Capabilities Pointer	34h
Expansion ROM Base Address				38h
Bridge Control		Interrupt Pin	Interrupt Line	3Ch

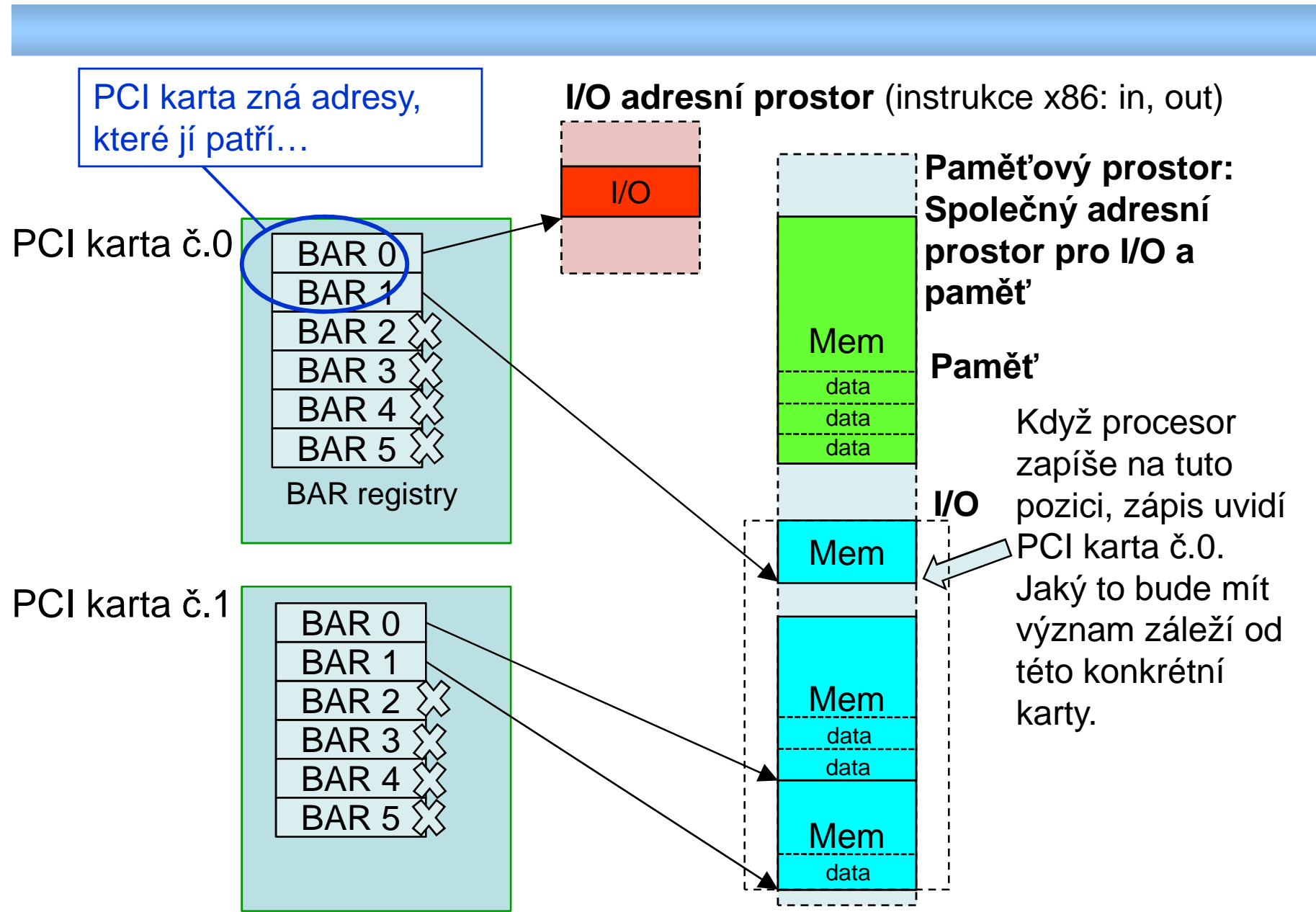


PCI karta zná adresy,
které jí patří...

PCI karta č.0

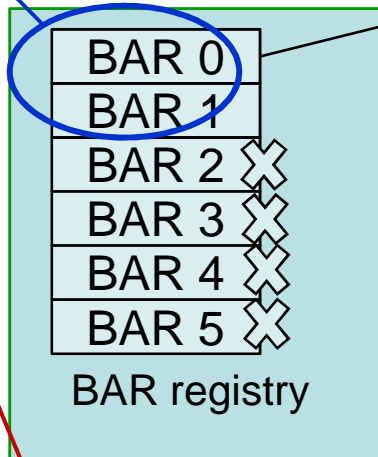

Tohle je ale
fyzická
adresa !!!


PCI karta č.1

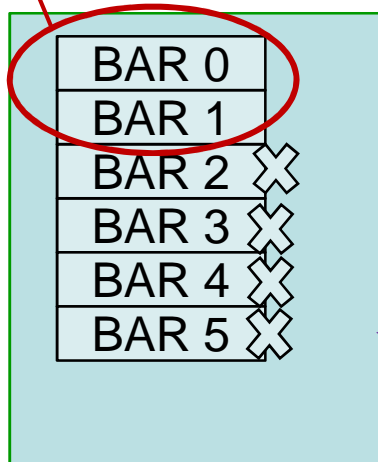

Co vrací funkce
mmap()?

Nezapomeňte na
munmap()...

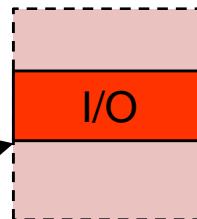
I/O adresní prostor (instrukce x86: in, out)



Paměťový prostor:
Společný adresní
prostor pro I/O a
paměť

Paměť

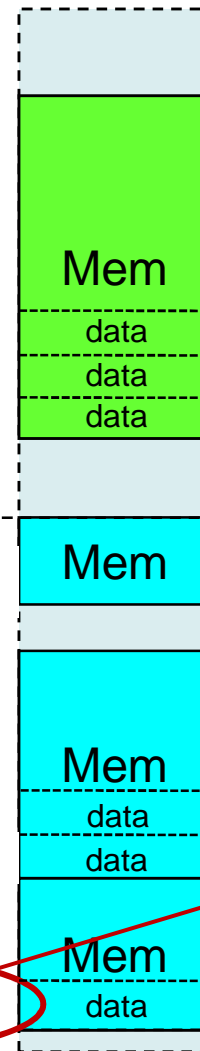Když procesor
zapíše na tuto
pozici, zápis uvidí
PCI karta č.0.
Jaký to bude mít
význam záleží od
této konkrétní
karty.



mmap(BAR1)

předch. adr. +4
mmap(BAR0)

mmap(BAR1)

Tohle musí být
(jsou) virtuální
adresy !!!

Obsah adresáře /proc/bus/pci

The screenshot displays the directory structure of /proc/bus/pci. It shows subdirectories 00, 01, 03, 04, 05, and 06, along with a file named 'devices'. A zoomed-in view of the 00 subdirectory shows files 00.0, 01.0, 1a.0, 1a.1, 1a.7, 1b.0, 1c.0, 1c.3, 1c.4, 1c.5, 1d.0, 1d.1, 1d.2, 1d.3, 1d.7, 1e.0, 1f.0, 1f.2, 1f.3, and 1f.5. To the right, a hex dump of the file 00.0 is shown, with the first few lines of data:

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
00000000	72	11	32	1f	07	00	10	00	01	00	00	ff	08	00	00	00
00000010	00	00	8f	fe	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	72	11	32	1f
00000030	00	00	00	00	50	00	00	00	00	00	00	00	0b	01	00	00
00000040
00000050

- Jednotlivé soubory v těchto adresářích představují jednotlivé hlavičky PCI zařízení (64 Bajtů každý soubor)
- Úkol na doma: Napište program v jazyku C/C++, který bude procházet soubory v daném adresáři a jeho podadresářích a bude hledat výskyt posloupnosti znaků (4B) na začátku každého souboru. V případě úspěchu vytiskněte cestu k souboru.

Obsah adresáře `/proc/bus/pci` Příkaz: `lspci -vb`

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82X38/X48 Express DRAM Controller

Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 1308

Flags: bus master, fast devsel, latency 0

Capabilities: [e0] Vendor Specific Information <?>

Kernel driver in use: x38_edac

Kernel modules: x38_edac

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82X38/X48 Express Host-Primary PCI Express Bridge

Flags: bus master, fast devsel, latency 0

Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0

I/O behind bridge: 00001000-00001fff

Memory behind bridge: f0000000-f2ffffff

Kernel driver in use: pcieport

Kernel modules: shpchp

00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)

Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 1308

Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 5

I/O ports at 2100

Capabilities: [50] PCI Advanced Features


Kernel driver in use: uhci_hcd

Úkol:

Navrhněte rozhraní adaptéru PCI, který bude nárokovat tři oddělené adresovatelné prostory:


- dva paměťové, každý o velikosti 4 kB,
- jeden V/V o velikosti 16 B.

Sběrnicový cyklus (transakce)

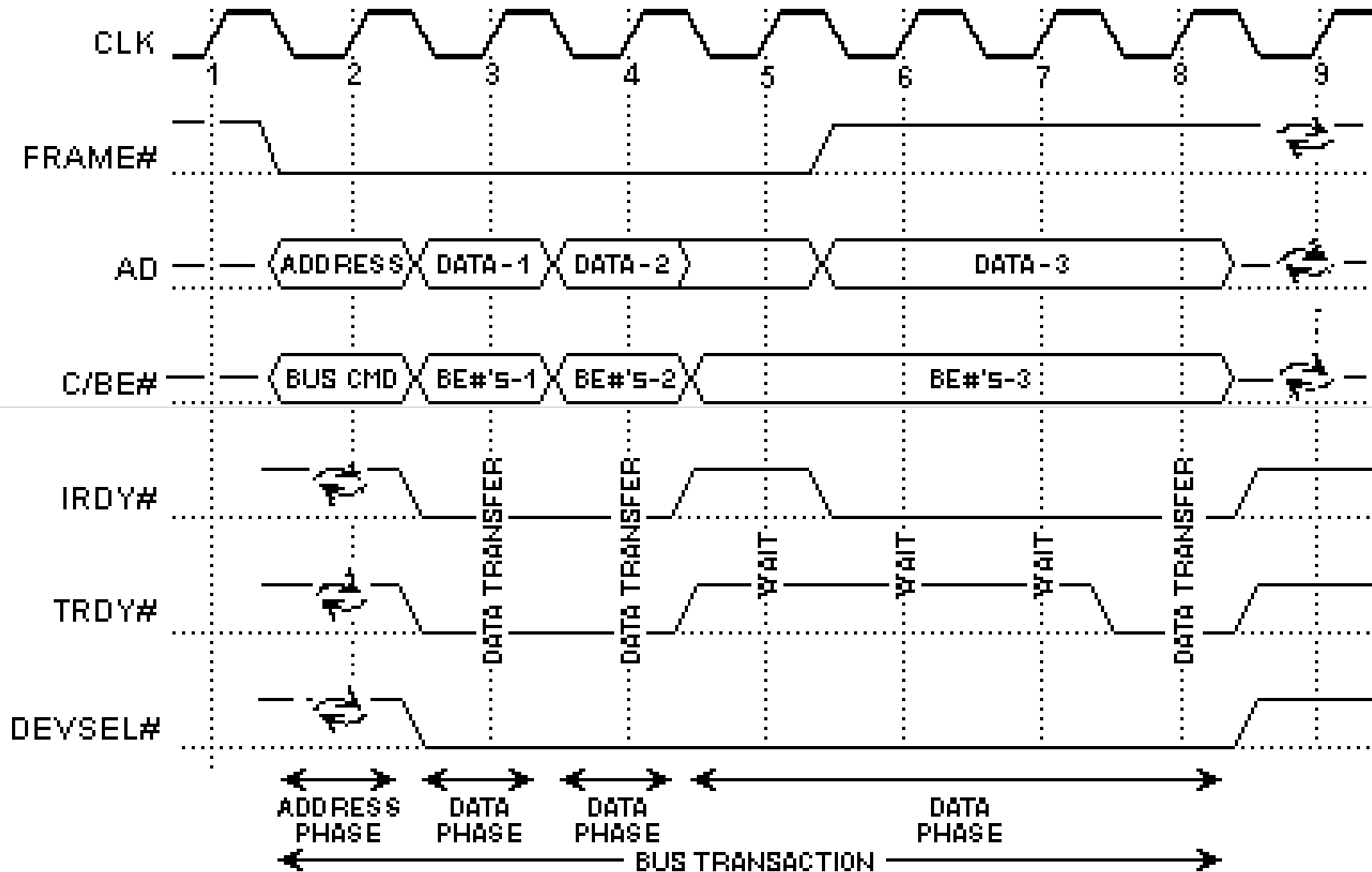

Bloky rozhraní

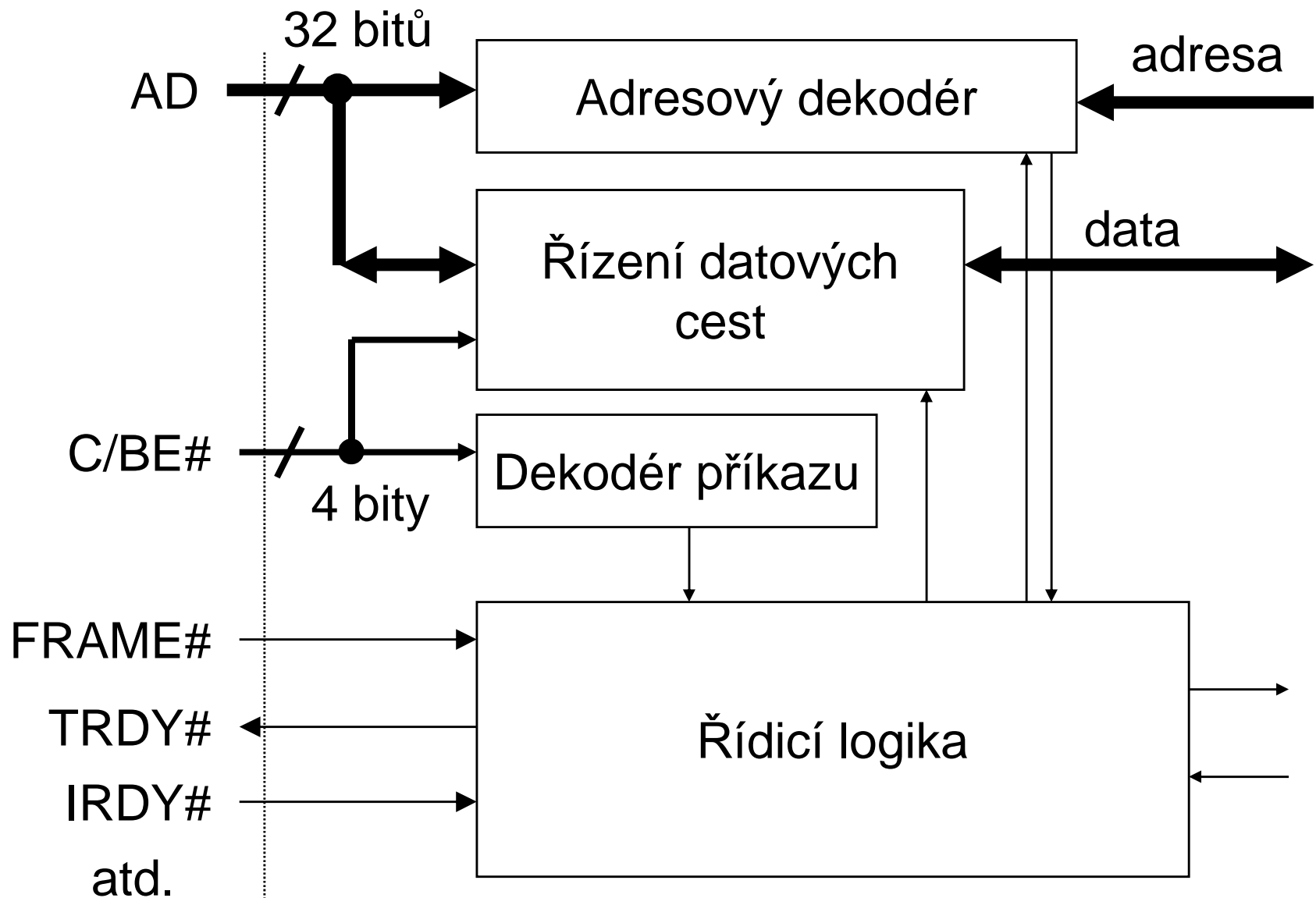- Datová sběrnice, blok řízení datových cest,
- adresové vodiče, adresový dekodér,
- dekodér příkazu,
- řídicí logika,
- (generátor přerušovacího signálu INT#)
 - pokud adaptér využívá přerušení,
- blok žádosti o přidělení sběrnice (arbitrace)
 - navrhujeme-li kartu jako typ *master*.




Adresový dekodér


- Základem je komparátor adres:
 - porovnává adresu na adresové sběrnici a adresu v některém bázovém registru konfiguračního prostoru (pro každý registr jeden komparátor).
- Adresa je na AD sběrnici pouze v první fázi sběrnicevého cyklu \Rightarrow adresa se musí zapamatovat v *registru adresy*.
- Blokovaný přenos dat s autoinkrementací \Rightarrow registr adresy bude mít podobu *čítače s paralelním přednastavením (LOAD)*.
- Relokovatelný adresový dekodér? Zrcadlení?

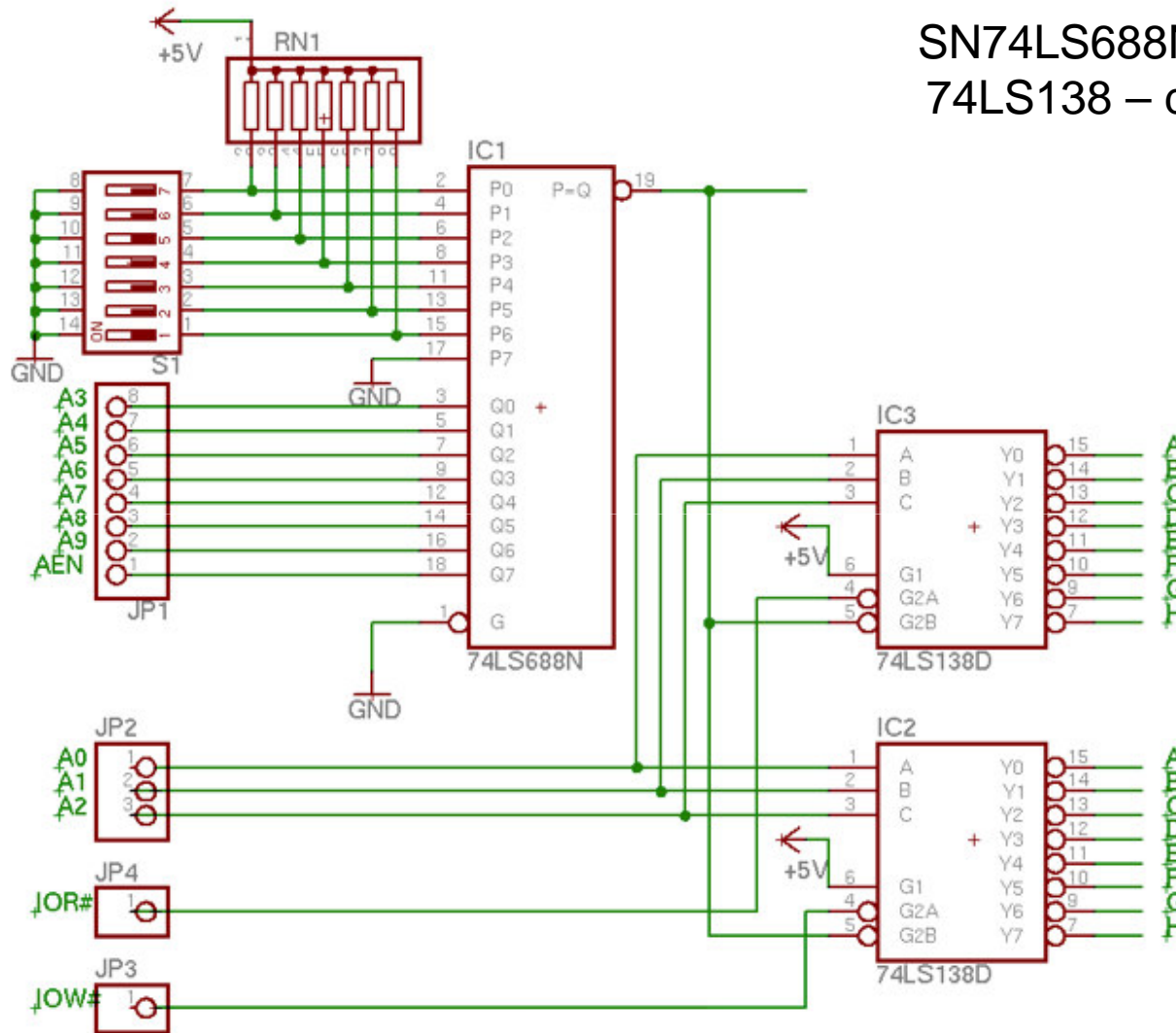Příklad řešení

SN74LS688N – komparátor
74LS138 – dekodér 3-na-8



Adresový dekodér

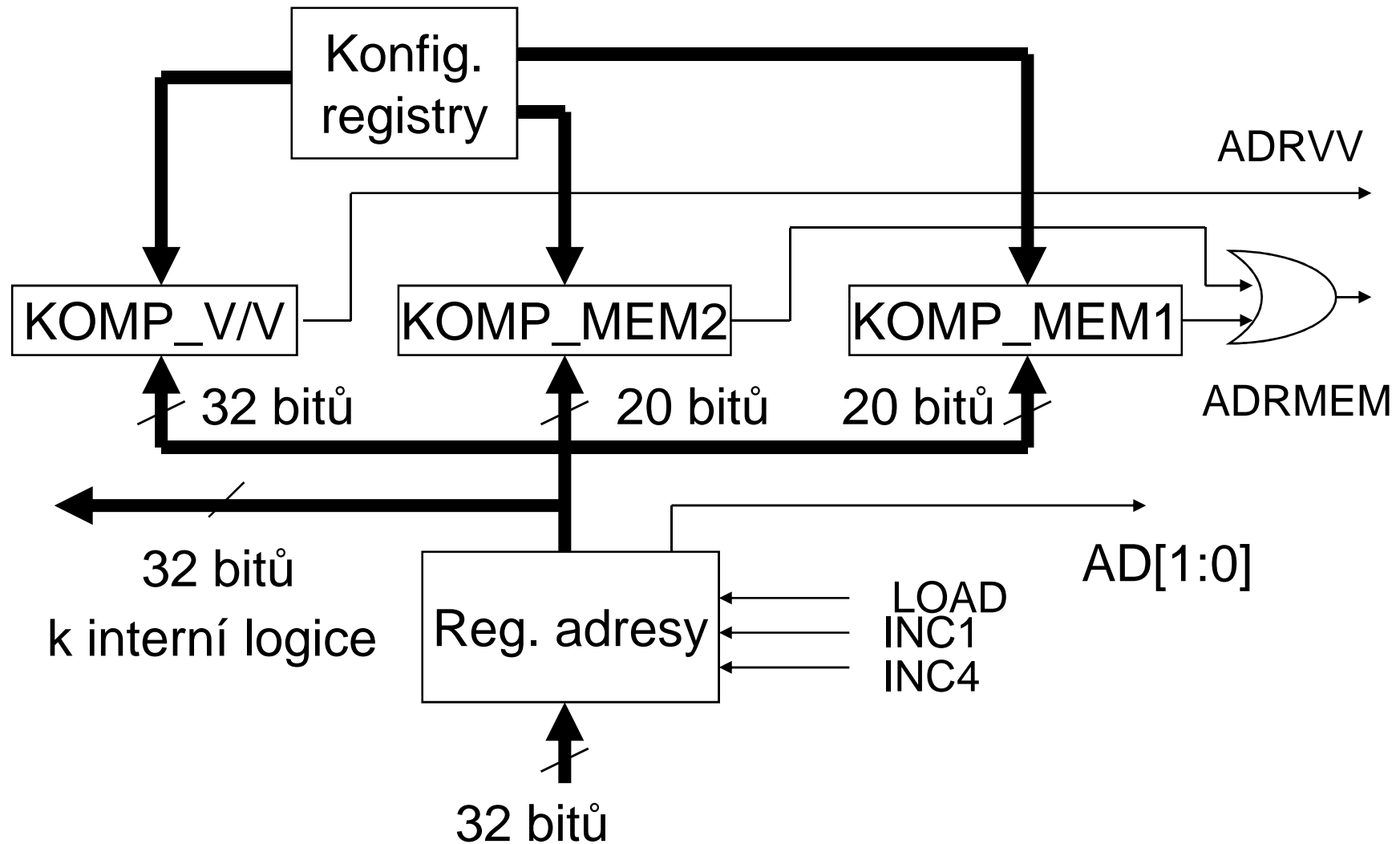

- **ADRVV**
 - rovnost adresy V/V prostoru.
- **ADRMEM**
 - rovnost některé adresy paměťového prostoru.
- Registr adresy je synchronní čítač s paralelním přednastavením (synchronním),
 - LOAD - synchronní zápis adresy,
 - INC1 - zvýšení hodnoty o 1,
 - INC4 - zvýšení hodnoty o 4.
- AD[1:0] - k interní logice - informuje o typu burst módu.

Další bloky

- Konfigurační prostor
 - registrové pole o velikosti 256 B pro čtení/zápis,
- kontrola parity dat (generování signálu PERR#),
- kontrola chyb, např. přetečení čítače adres při souvislém přenosu dat (generování signálu SERR#).


Poznámka:

- Protože musí být při čtení/zápisu z/do paměti adresa vždy dělitelná 4,
- ale při V/V operaci ne,
- musí čítač zvyšovat hodnotu o 1 nebo o 4.

Datové cesty a jejich řízení


- Obousměrná datová sběrnice \Rightarrow rozhraní budou tvořit obousměrné třístavové budiče.
- Datové přenosy 8, 16, 32 bitů \Rightarrow řízení směru a třetího stavu bude odvozeno od typu příkazu (čtení/zápis) a od **masky platnosti dat C/BE#** (po osmi bitech).

Datové cesty

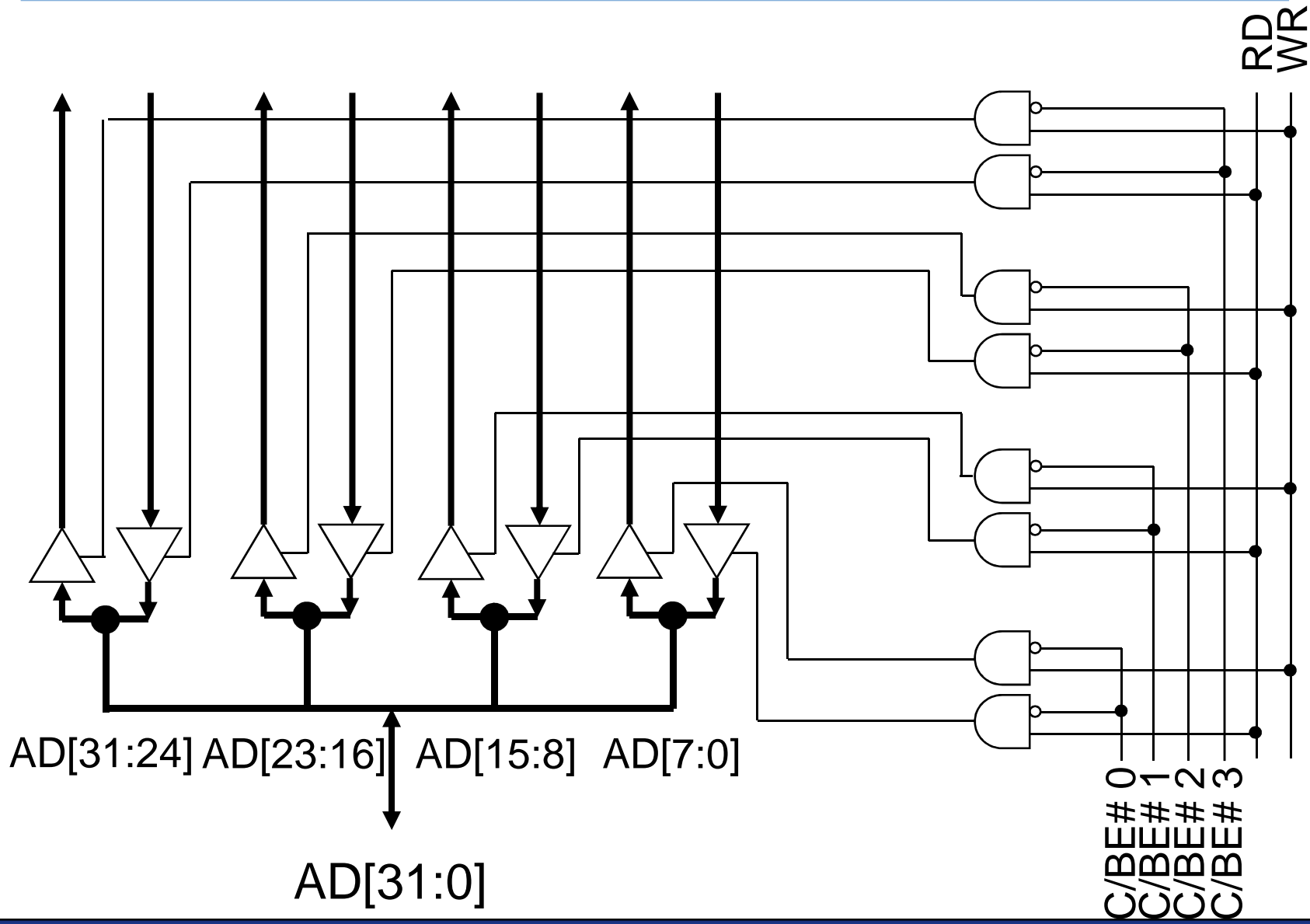

Příklad řešení: brány včetně dekodéru


74LS244N - Edge Triggered Flip-Flop

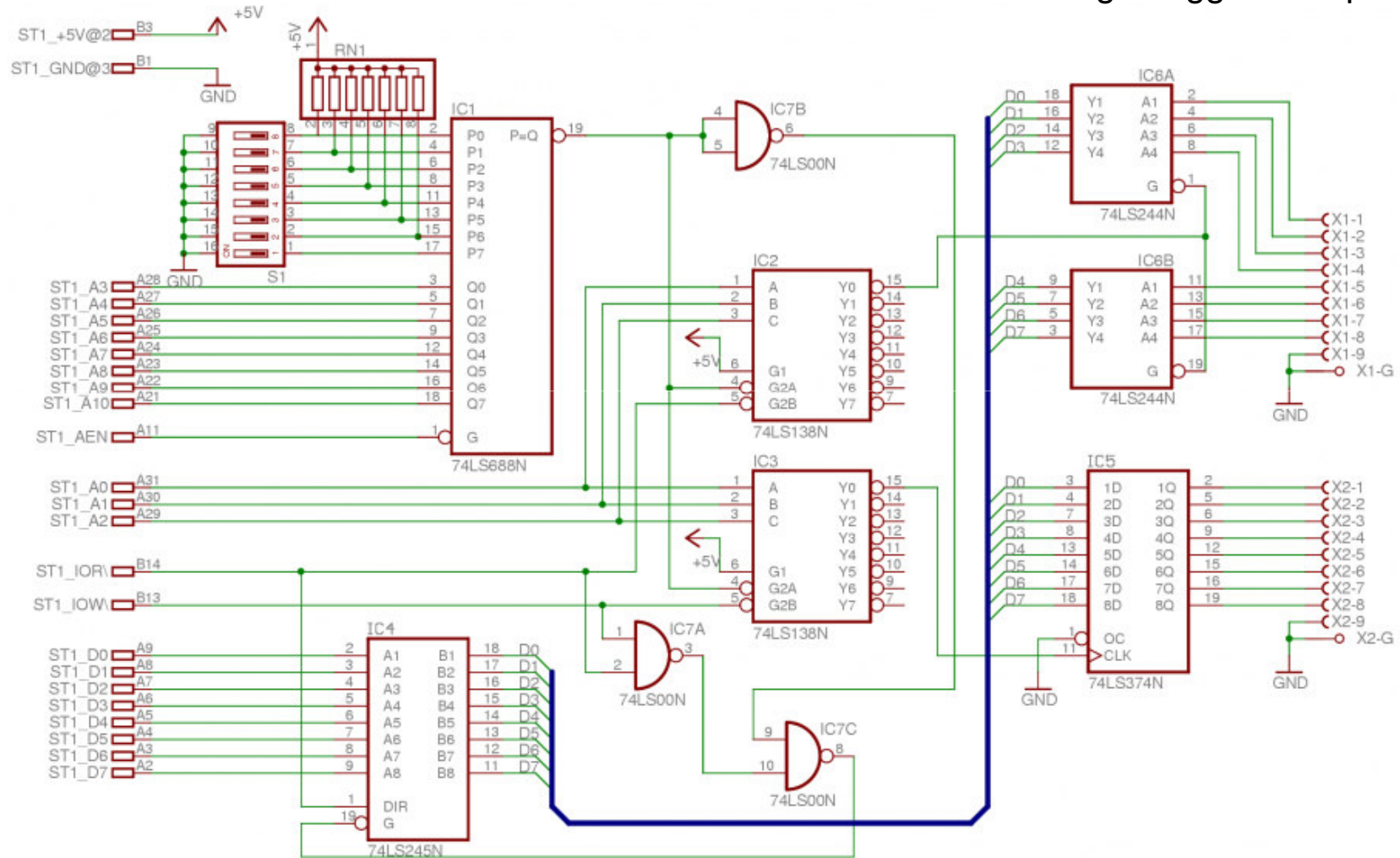

Dekodér příkazu

- Příkaz zachycen do registru příkazu, vlastní dekodér je kombinační obvod.
- Výstup - řídicí signály, které např. určí:
 - směr transakce (čtení/zápis),
 - typ transakce:
 - operace s V/V prostorem, operace s paměťovým prostorem, konfigurační cyklus, žádost o přerušení).
- Usnadní návrh řídicí logiky
 - srovnej s operačním kódem a řízením aritmetických operací, viz přednášku „Procesor“.

Dekodér příkazu

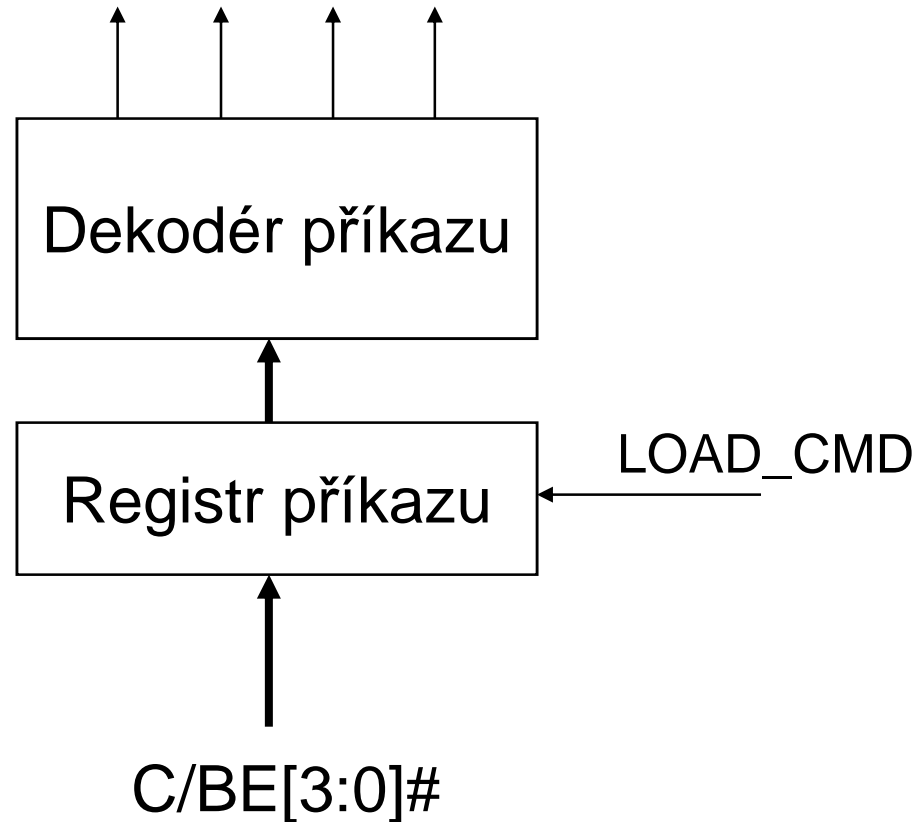

Význam bitů C/BE[3..0]#

C/BE[3::0]#	Typ příkazu
0000	Potvrzení přerušení (Interrupt Acknowledge)
0001	Speciální cyklus (Special Cycle)
0010	Čtení z portu (I/O Read)
0011	Zápis na port (I/O Write)
0100	Rezervováno (Reserved)
0101	Rezervováno (Reserved)
0110	Čtení z paměti (Memory Read)
0111	Zápis do paměti (Memory Write)
1000	Rezervováno (Reserved)
1001	Rezervováno (Reserved)
1010	Konfigurační čtení (Configuration Read)
1011	Konfigurační zápis (Configuration Write)
1100	Memory Read Multiple
1101	Dual Address Cycle
1110	Memory Read Line
1111	Memory Write and Invalidate

- výstupní signály dekodéru
 - RD - operace čtení,
 - WR - operace zápisu,
 - VV - operace s V/V prostorem,
 - MEM - operace s paměťovým prostorem,
 - CONF - čtení/zápis do/z konfiguračního prostoru,
 - INT - příkaz Interrupt Acknowledge.

Řídicí automat rozhraní

- Rozpoznává začátek a konec cyklu,
- generuje DEVSEL# a řízení registru adresy, registru příkazu, dekodéru příkazu, detekuje pro vnitřní logiku karty prodloužení cyklu na základě signálu IRDY#.
- Vstupními signály jsou:
 - FRAME#, IRDY#, ADRVV, ADRMEM, MEM, VV.

Řídicí logika

- Sekvenční obvod, chování popíšeme konečným automatem.

Otázka:


Budeme navrhovat automat typu Moore nebo Meally nebo je to jedno?

Odpověď:

Musíme navrhovat Meallyho automat, protože řídicí signály musí být platné ještě před vzestupnou hranou signálu CLK.

- Dohoda
 - všechny interní řídicí signály budou v pozitivní logice.

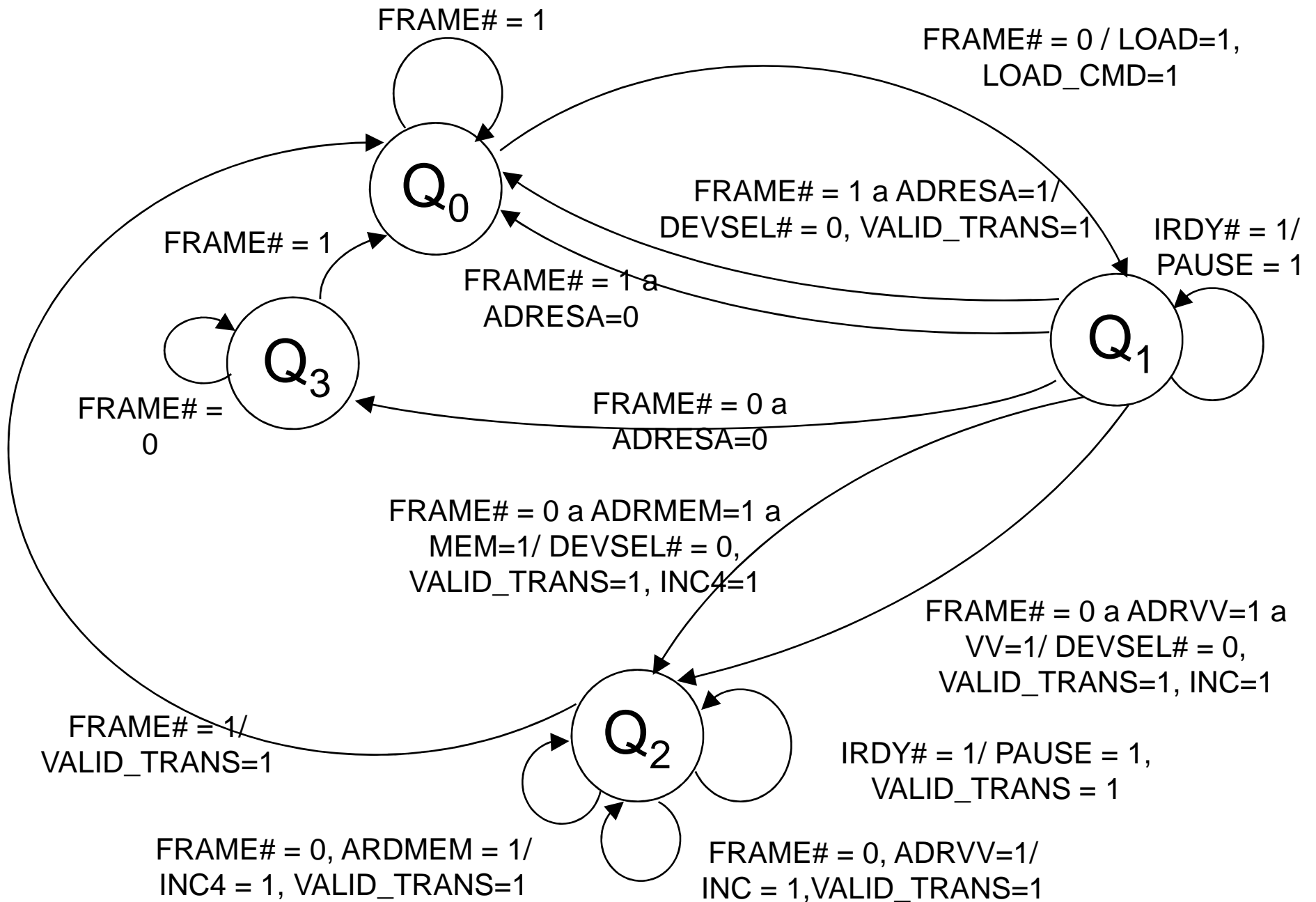- Výstupní signály
 - LOAD, LOAD_CMD, DEVSEL#, VALID_TRANS, INC, INC4, PAUSE (prodloužení cyklu - pro vnitřní logiku).
- Úmluva:
 - v grafu přechodů jsou zobrazeny jen ty výstupní signály, které jsou aktivní.
 - ADRESA = ((ADRVV=1 a VV=1) nebo (ADRMEM=1 a MEM=1)).




- řízení směru a třetího stavu datových budičů může být odvozeno na základě logického součinu signálu `VALID_TRANS` a výstupu `RD`, resp. `WR`, dekodéru příkazu

Nejdůležitější periferií je disk. Tak ho musíme zrychlit...


RAID 0

- Pro zvýšení výkonu systému pevných disků.
- tzv. “stripping” (proužkování)

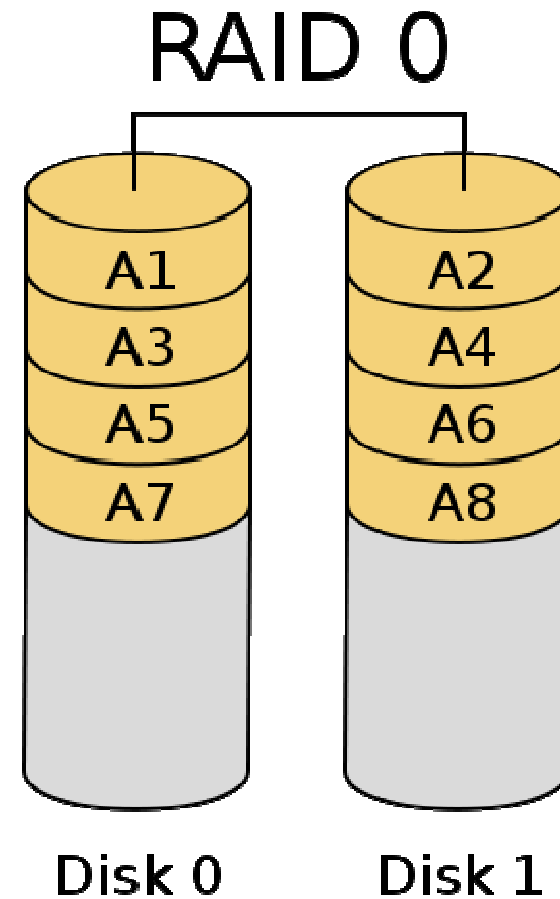

RAID 1

- Pro zvýšení spolehlivosti uložených dat.
- Označuje se jako “Mirroring”.
- Nezrychluje, ale zvyšuje spolehlivost.

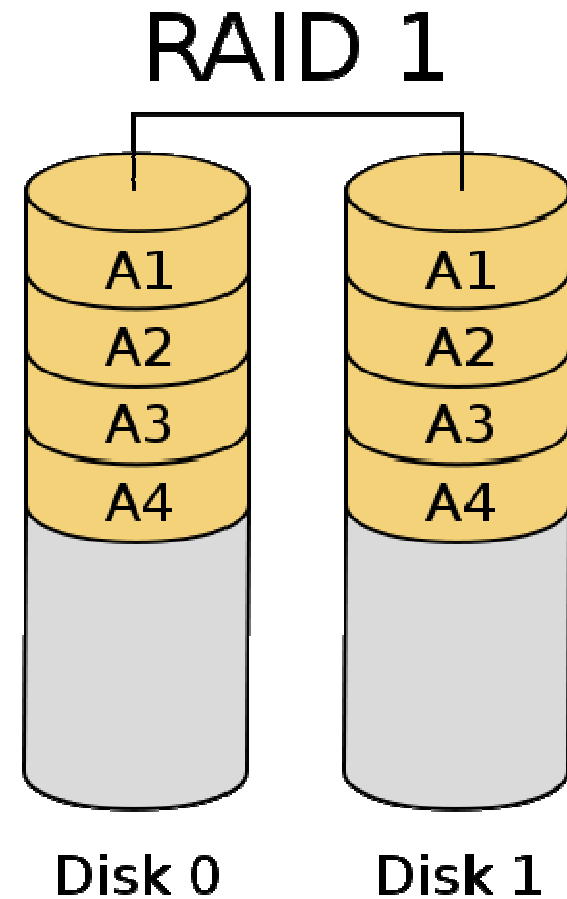


RAID 10

- Kombinace obou výše popsaných.
- Vytvoří se RAID 0 a ten se pak zrcadlí na RAID 1. Výsledkem jsou vlastně dva RAID 0 obsahující identická data.
- RAID 10 zvyšuje jak výkon, tak spolehlivost, musíte ovšem použít nejméně čtyři disky, nejlépe se stejnými parametry.


RAID 5

- Ukládá paritní informace, nikoli však na jeden vyhrazený disk.
- V degradovaném režimu se musejí data uložená na vadném disku odvodit z dat zbývajících disků a parity.
- Zrychluje čtení, zpomaluje zápis.

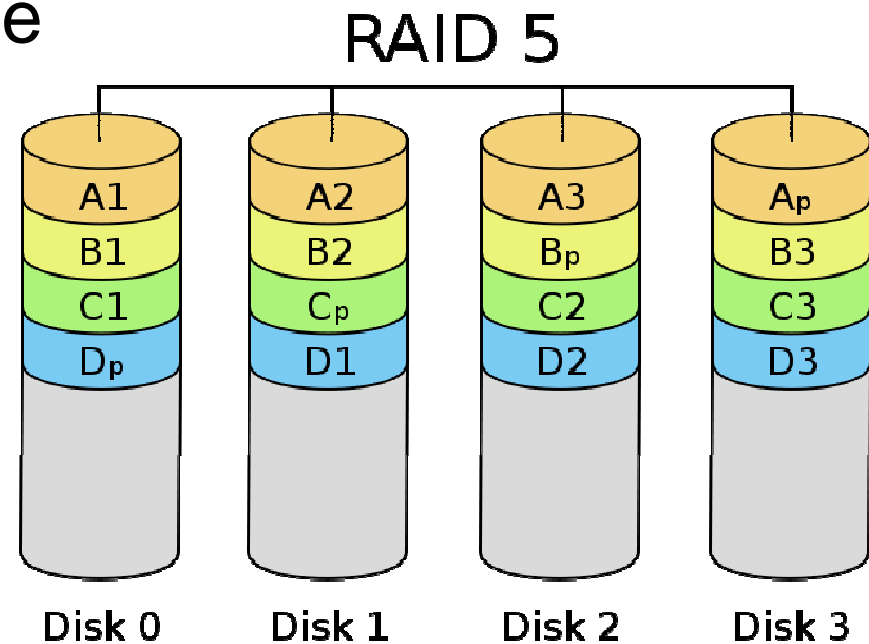

RAID 6

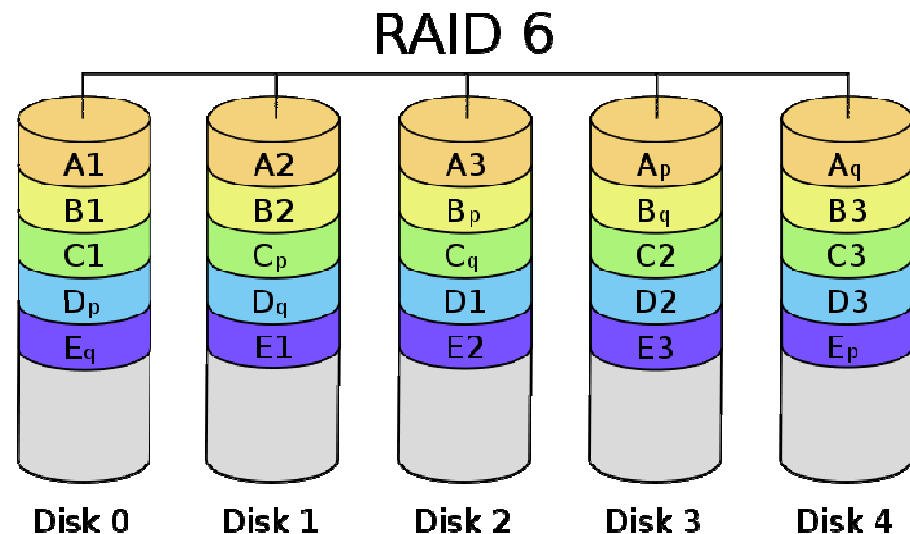- Obdoba RAID 5, používá dva paritní disky s různě vypočtenou paritou.
- Odolný proti výpadkům 2 disků.
- Rychlost čtení jako RAID 5, zápis ještě pomalejší.



Volání funkcí a předávání parametrů – Úvod

Další podrobnosti v přednášce č.9

Rozdělení paměti

Text segment:

program (256MB): 4 nejvýzn. bity vždy 0...

Global data segment:

globální proměnné (64 KB)
přístupné přes \$gp (inicializován na 0x10008000) a 16-bitový offset


Dynamic Data Segment:

Uchovává Stack a Heap (2 GB).
Dynamicky alokováno. Stack –
lokální proměnné, záloha registrů;
Heap - malloc

Reserved Segments:

Rezervováno OS. Nepřístupné
přímo. Část prostoru pro přerušení,
část pro paměťově mapované I/O.


MIPS32: Adresa 32 bitů => 4GB

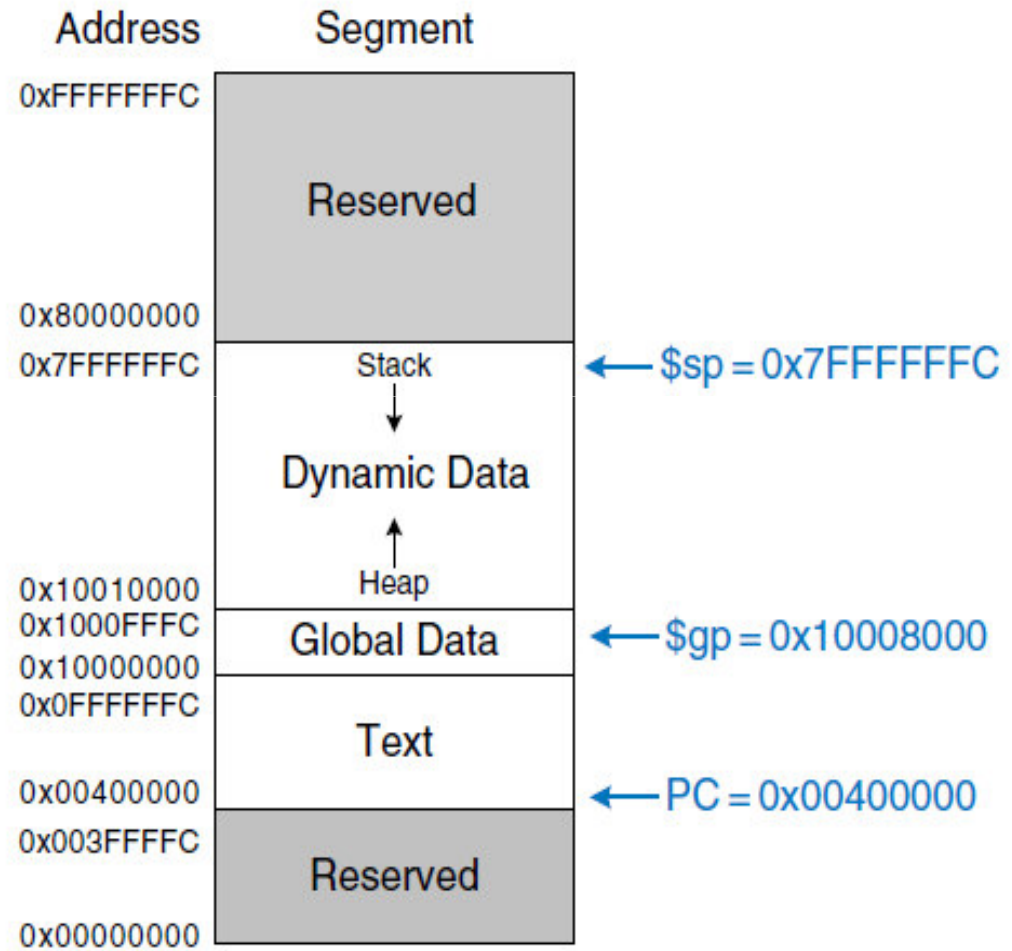

Jednoduchý příklad

C/C++
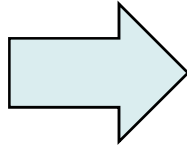
```
int main() {  
    simple();  
    ...  
}  
  
void simple(){  
    return;  
}
```



MIPS

```
0x00400200 main: jal simple  
0x00400204 ...  
  
0x00401020 simple: jr $ra
```


JAL -- Jump and link

Description:	For procedure call.
Operation:	$\$31 = PC + 8; PC = ((PC+4) \& 0xf0000000) (target \ll 2)$
Syntax:	jal target
Encoding:	0000 11ii iiiiiiii iiiiiiii iiiiiiii iiiiiiii

Volající (caller) uloží návratovou adresu do **\$ra** (č.31) a skočí na návěstí volaného (callee) – to vše zabezpečí instrukce **jal**. Volaný nesmí přepsat registry (architectural state) ani paměť, kterou používá volající. Volaný se vrátí pomocí instrukce **jr**.

Rozdíl mezi voláním a skokem

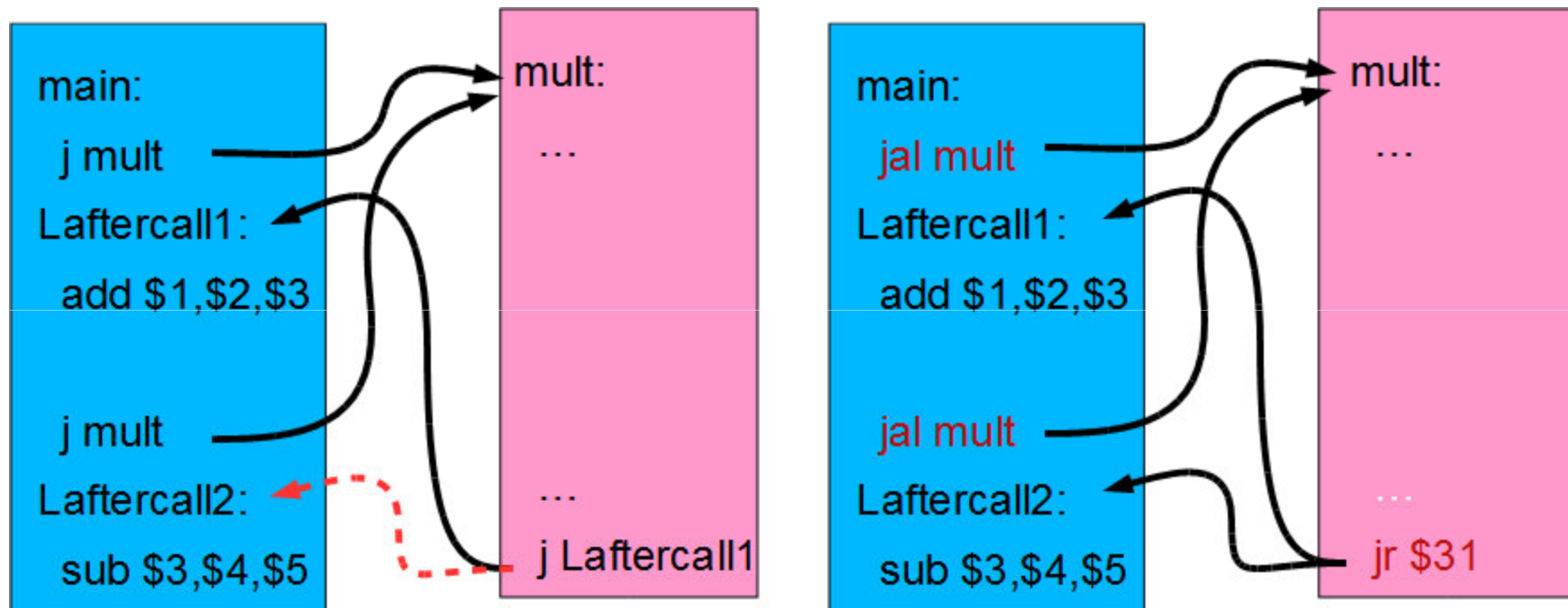Skok neuloží návratovou hodnotu
kód tedy nejde využít z více míst



naopak volání s využitím registru ra
**umožňuje volat podprogram tehdy,
kdy je potřeba**


Autor příkladu Prof. Sireer
Cornell University

Co když má funkce něco vrátit nebo má argumenty?

- \$a0–\$a3 pro argumenty
- \$v0–\$v1 pro návratovou hodnotu

C/C++
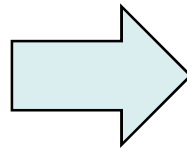
```
int main() {  
    int y;  
    y=fun(2,3,4,5)  
    ...  
}  
  
int fun(int a, int b,  
int c, int d)  
{  
    int res;  
    res = a+b - (c+d);  
    return res;  
}
```



MIPS

```
main:  
addi $a0, $0, 2  
addi $a1, $0, 3  
addi $a2, $0, 4  
addi $a3, $0, 5  
jal fun  
add $s0, $v0, $0  
  
fun:  
add $t0, $a0, $a1  
add $t1, $a2, $a3  
sub $s0, $t0, $t1  
add $v0, $s0, $0  
jr $ra
```

Volaný ale nesmí měnit mezivýsledky volajícího...!!!


- tzn. volaný musí zachovat obsahy registrů, které volající používá!
Které registry to ale jsou?
- Volaný proto uloží registry, které chce použít na zásobník (stack) před tím než je modifikuje a obnoví je před tím než se vrátí. Podrobněji:
 1. vytvoří prostor na zásobníku pro zálohování registrů (nebo lokálních proměnných)
 2. zálohuje hodnoty pracovních registrů
 3. vykoná vlastní tělo funkce
 4. obnoví registry použitím zásobníku
 5. dealokuje prostor na zásobníku
- Prostrou na zásobníku, který vytvoří procedura hovoříme **Stack frame**
- Na vrchol zásobníku ukazuje **Stack pointer** – registr **\$sp**

Volaný ale nesmí měnit mezivýsledky volajícího...!!!

- *Pozn: Ne všechny registry je nutno zálohovat – dáno volací konvencí.*

C/C++
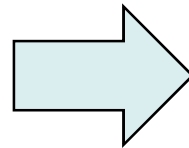
```
int fun(int a, int b,  
int c, int d)  
{  
    register int res;  
    res = a+b - (c+d);  
    return res;  
}
```



MIPS


```
fun:  
addi $sp, $sp, -4    //alokace  
sw $s0, 0($sp)      //záloha  
add $t0, $a0, $a1  
add $t1, $a2, $a3  
sub $s0, $t0, $t1  
add $v0, $s0, $0  
lw $s0, 0($sp)      //obnovení  
addi $sp, $sp, 4    //dealokace  
jr $ra
```


Které registry mám tedy zálohovat?

Odpověď: Všechny (vyjma návratové hodnoty). Některé zálohuje volající (pokud je používá), jiné volaný (když je modifikuje).

Preserved	Nonpreserved
Saved registers: $\$s0-\$s7$	Temporary registers: $\$t0-\$t9$
Return address: $\$ra$	Argument registers: $\$a0-\$a3$
Stack pointer: $\$sp$	Return value registers: $\$v0-\$v1$
Stack above the stack pointer	Stack below the stack pointer
<i>callee-save</i>	<i>caller-save</i>

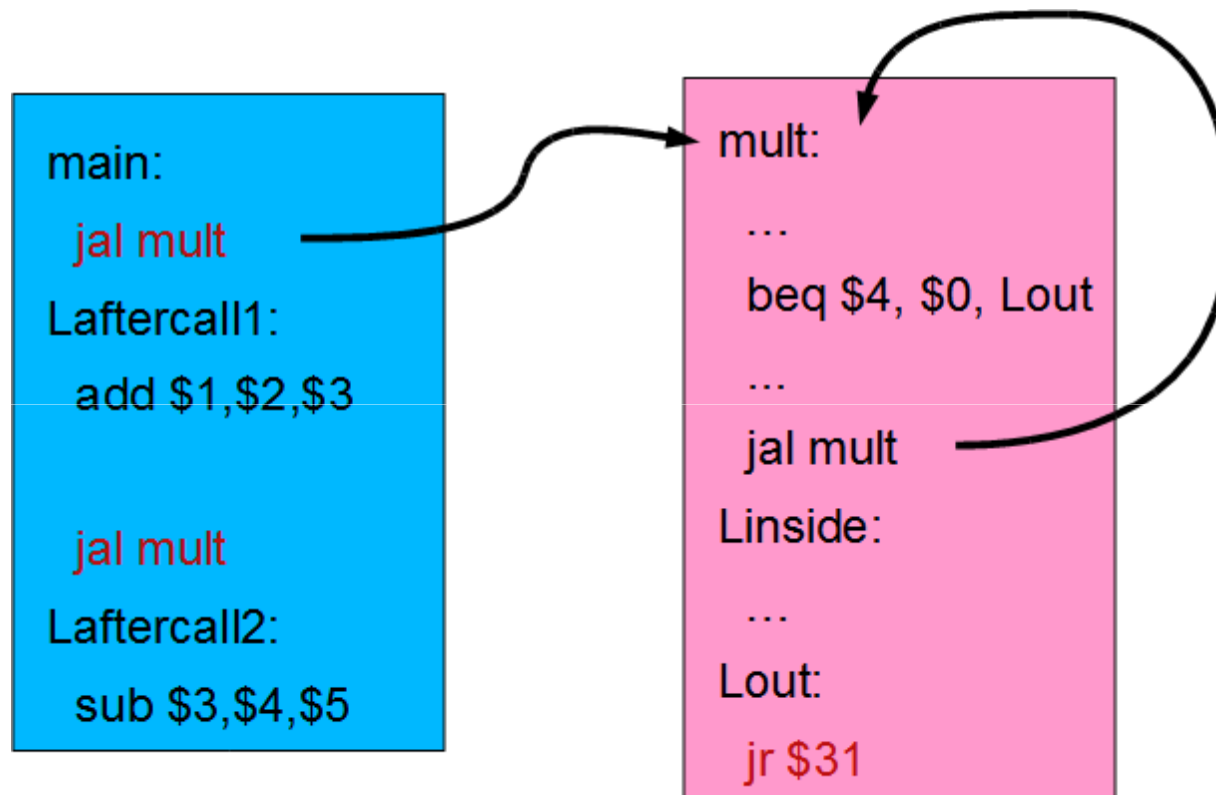Problém vícenásobného volání s link-registrem




Registr **ra** je potřeba někam uložit stejně jako ukládané registry sX

Rekurze?

C/C++
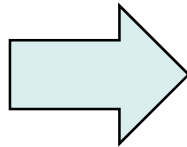
```
int fac(int n) {  
    if (n<=1)  
        return 1;  
    else  
        return n*fac(n-1);  
}
```




MIPS

```
fac:  addi $sp, $sp, -8  
      sw $a0, 4($sp)  
      sw $ra, 0($sp)  
      addi $t0, $0, 2  
      slt $t0, $a0, $t0  
      beq $t0, $0, else  
      addi $v0, $0, 1  
      addi $sp, $sp, 8  
      jr $ra  
else: addi $a0, $a0, -1  
      jal fac  
      mul $v0, $a0, $v0  
      lw $ra, 0($sp)  
      lw $a0, 4($sp)  
      addi $sp, $sp, 8  
      jr $ra
```

Co když je parametrů víc než 4?

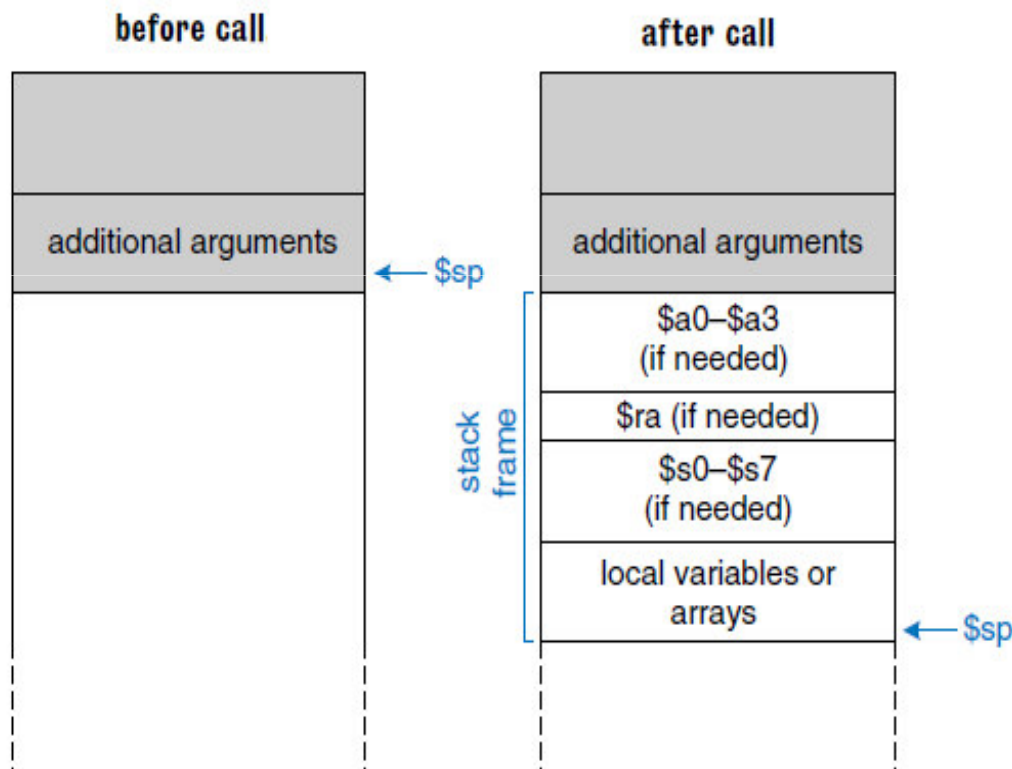- MIPS konvence: První čtyři před registry, další na stack hned nad stack pointer. Volající vytváří prostor pro tyto parametry..



```
int main(){
    simple(1,2,3,4,5,6);
    return 0;
}

addiu    $sp,$sp,-8
addi     $2,$0,5      # 0x5
sw       $2,4($sp)
addi     $2,$0,6      # 0x6
sw       $2,0($sp)
addi     $a0,$0,1     # 0x1
addi     $a1,$0,2     # 0x2
addi     $a2,$0,3     # 0x3
addi     $a3,$0,4     # 0x4
jal      simple
```

x86

```
int simple(int a, int b, int c, int d, int e, int f){
    return a-f;
}
int main(){
    int x;
    x=simple(1, 2, 3, 4, 5, 6);
    return 0;
}
```

<code>_simple:</code>	<code>_main:</code>	
<code>pushl %ebp</code>	<code>pushl %ebp</code>	ebp na stack, pozor: push meni esp...
<code>movl %esp, %ebp</code>	<code>movl %esp, %ebp</code>	esp do ebp
<code>movl 28(%ebp), %eax</code>	<code>andl \$-16, %esp</code>	zarovnani na 16-byte
<code>movl 8(%ebp), %edx</code>	<code>subl \$48, %esp</code>	esp = esp - 48
<code>movl %edx, %ecx</code>	<code>call ___main</code>	
<code>subl %eax, %ecx</code>	<code>movl \$6, 20(%esp)</code>	posledni argument
<code>movl %ecx, %eax</code>	<code>movl \$5, 16(%esp)</code>	predposledni
<code>popl %ebp</code>	<code>movl \$4, 12(%esp)</code>	...
<code>ret</code>	<code>movl \$3, 8(%esp)</code>	...
	<code>movl \$2, 4(%esp)</code>	...
	<code>movl \$1, 0(%esp)</code>	prvni argument
	<code>call _simple</code>	volani funkce
	<code>movl %eax, 44(%esp)</code>	prirazeni vysledku x = simple(...);
	<code>movl \$0, %eax</code>	return 0;
	<code>leave</code>	
	<code>ret</code>	

Literatura

- http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_configuration_space
- **David Money Harris and Sarah L. Harris:** Digital Design and Computer Architecture, Morgan Kaufmann (2007)
- **John L. Hennessy and David A. Patterson:** Computer Architecture: A Quantitative Approach, 3rd Edition, Morgan Kaufmann (2003)